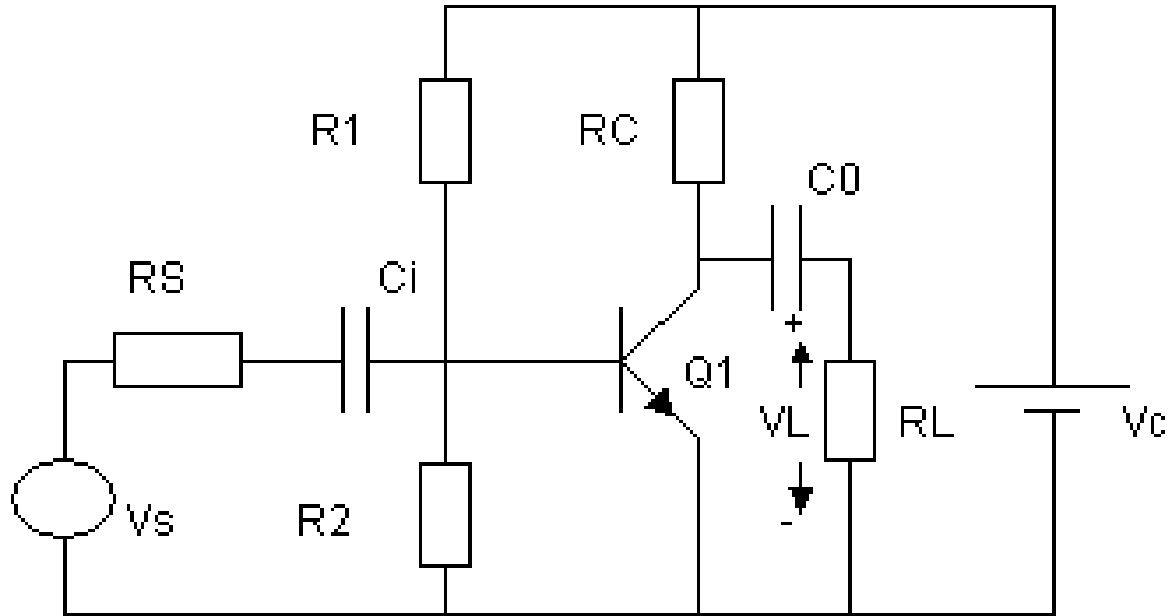


AMPLIFICADOR CONVENCIONAL




Ganancia de Tensión $\rightarrow A_V = -g_m \times (R_L // R_C // r_o)$


Resistencia de Entrada $\rightarrow R_i = (R_1 // R_2 // r_\pi)$

Resistencia de Salida $\rightarrow R_o = (R_C // r_o)$

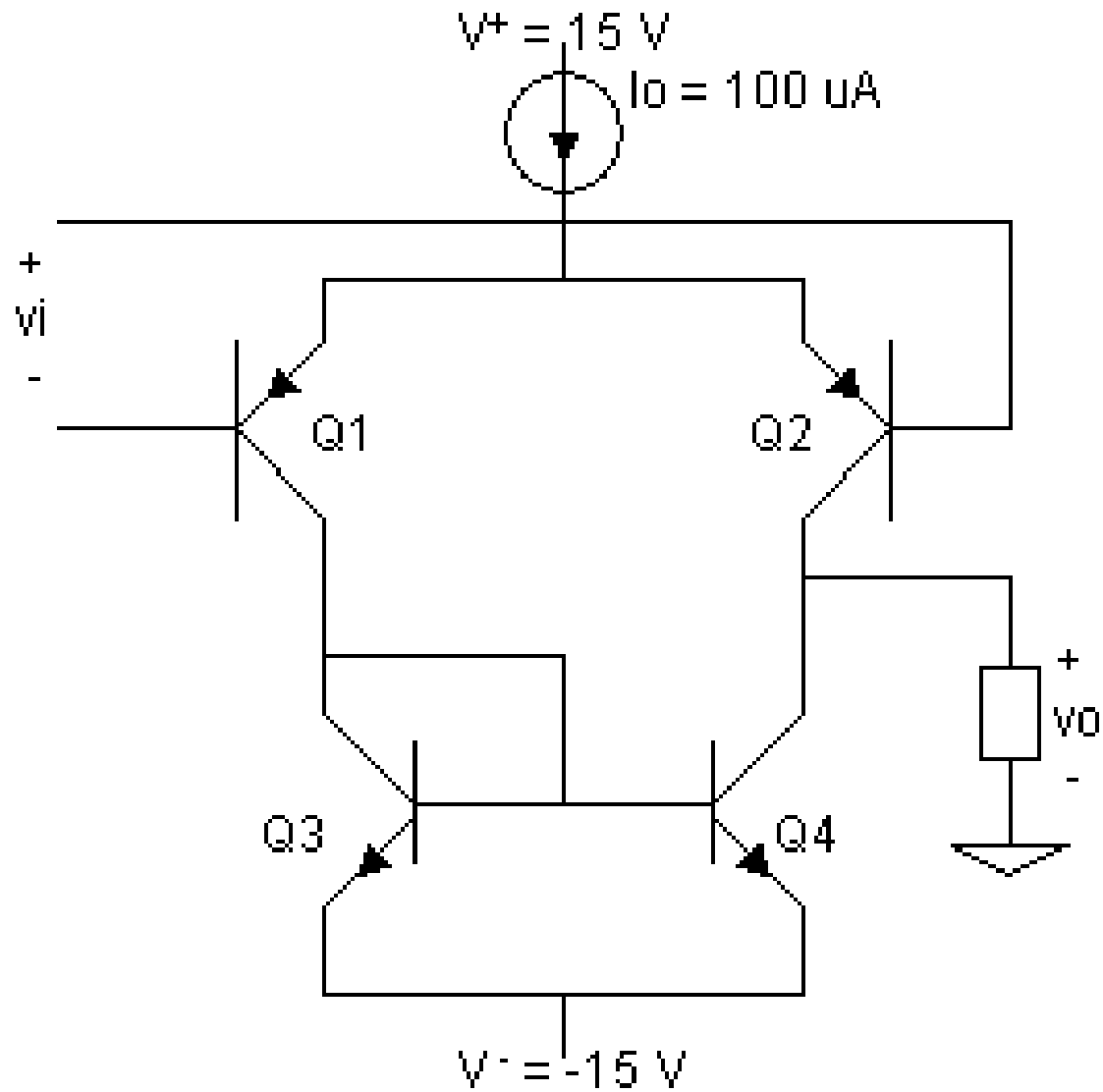AMPLIFICADOR DIFERENCIAL CON CARGA ACTIVA



AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

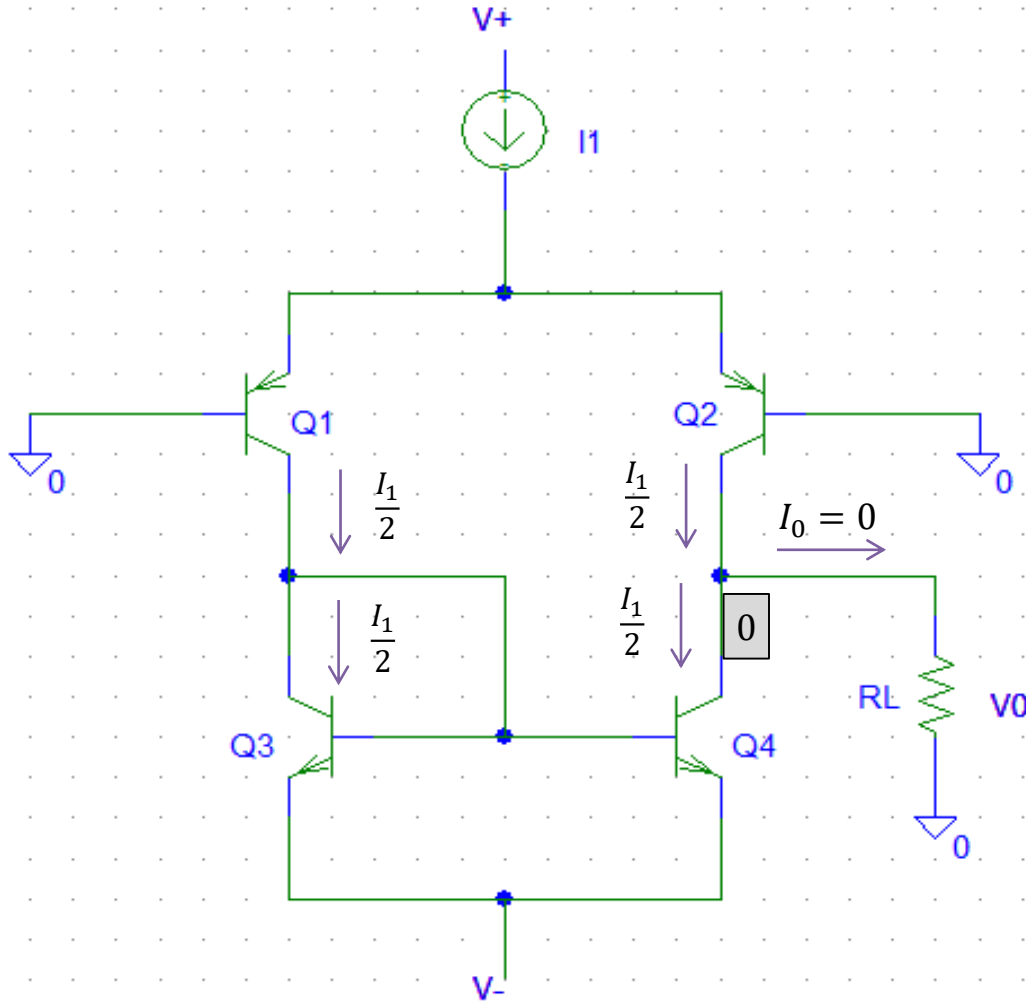

$$V_d = 0$$

$$V_{BE1} = V_{BE2}$$

$$Q_1 \equiv Q_2$$

$$I_{C1} = I_{C2} = \frac{I_1}{2}$$

$$V_{BE3} = V_{BE4}$$

$$Q_3 \equiv Q_4$$

$$I_{C3} = I_{C4} = \frac{I_1}{2}$$

Corrientes del nodo 0

$$I_{C2} - I_{C4} - I_0 = 0$$


$$I_0 = I_{C2} - I_{C4}$$

$$I_0 = 0$$

$$V_0 = I_0 \times R_L$$

$$V_0 = 0$$

AMPLIFICADOR DIFERENCIAL

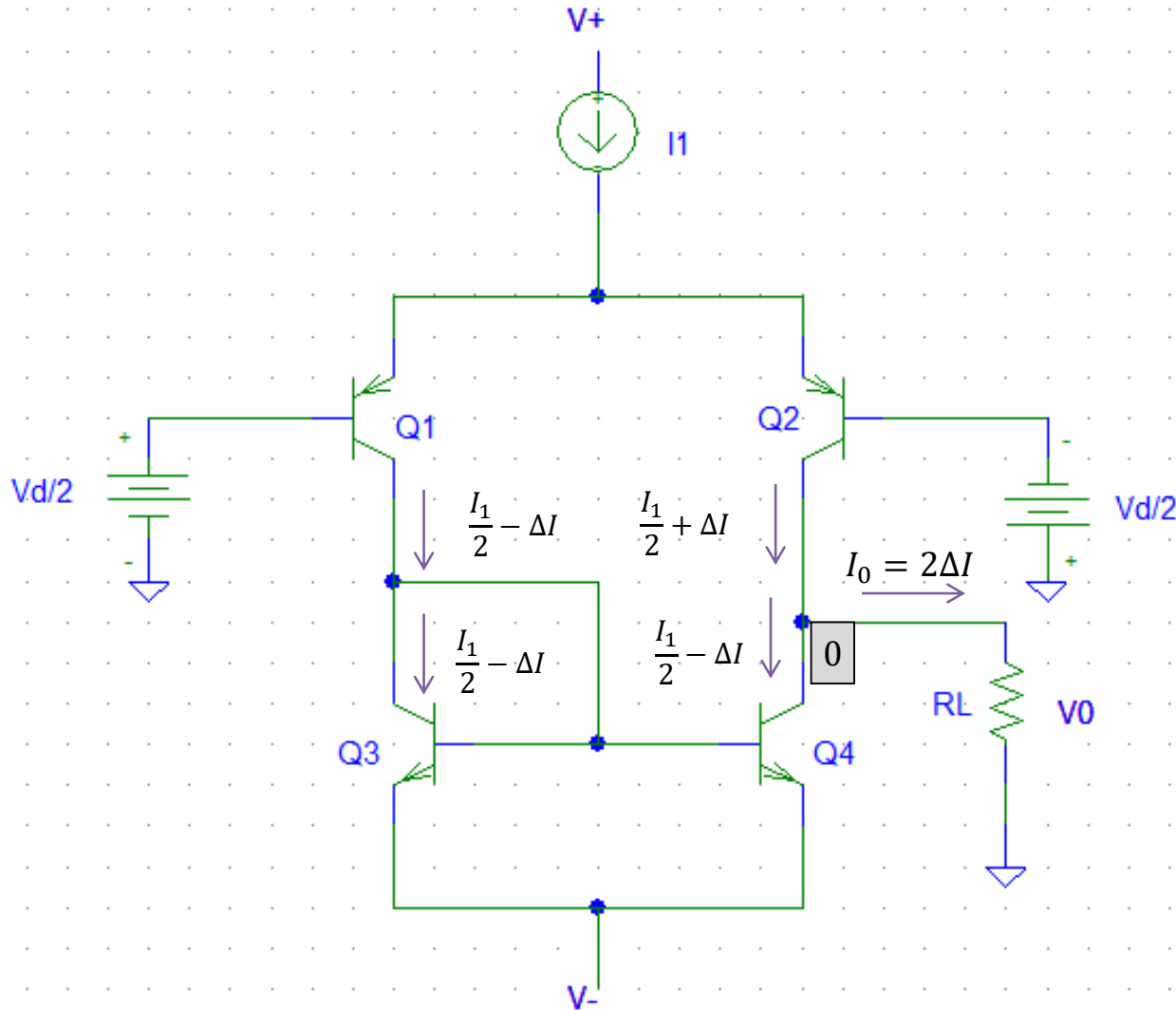

$$V_d \neq 0$$

$$V_{BE1} \neq V_{BE2}$$

$$Q_1 \equiv Q_2$$

$$I_{C1} = \frac{I_1}{2} - \Delta I$$

$$I_{C2} = \frac{I_1}{2} + \Delta I$$

$$V_{BE3} = V_{BE4}$$

$$Q_3 \equiv Q_4$$

$$I_{C3} = I_{C4} = \frac{I_1}{2} - \Delta I$$

Corrientes del nodo 0

$$I_{C2} - I_{C4} - I_0 = 0$$

$$I_0 = I_{C2} - I_{C4}$$

$$I_0 = 2\Delta I$$

$$V_0 = I_0 \times R_L$$

$$\Delta I = g_m \times \frac{V_d}{2}$$

$$V_0 = 2\Delta I \times R_L$$


$$V_0 = V_d \times g_m \times R_L$$

$$A_V = g_m \times R_L$$

Modelo de polarización del TBJ

(Zona activa directa)


$$I_B = \frac{I_C}{\beta}$$

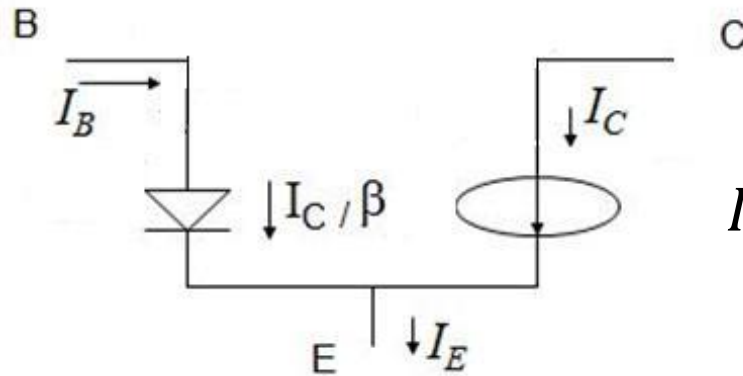

$$I_C = \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) I_S e^{\left(\frac{V_{BE}}{U_T}\right)}$$

Modelo de pequeña señal del TBJ

(Zona Activa Directa)

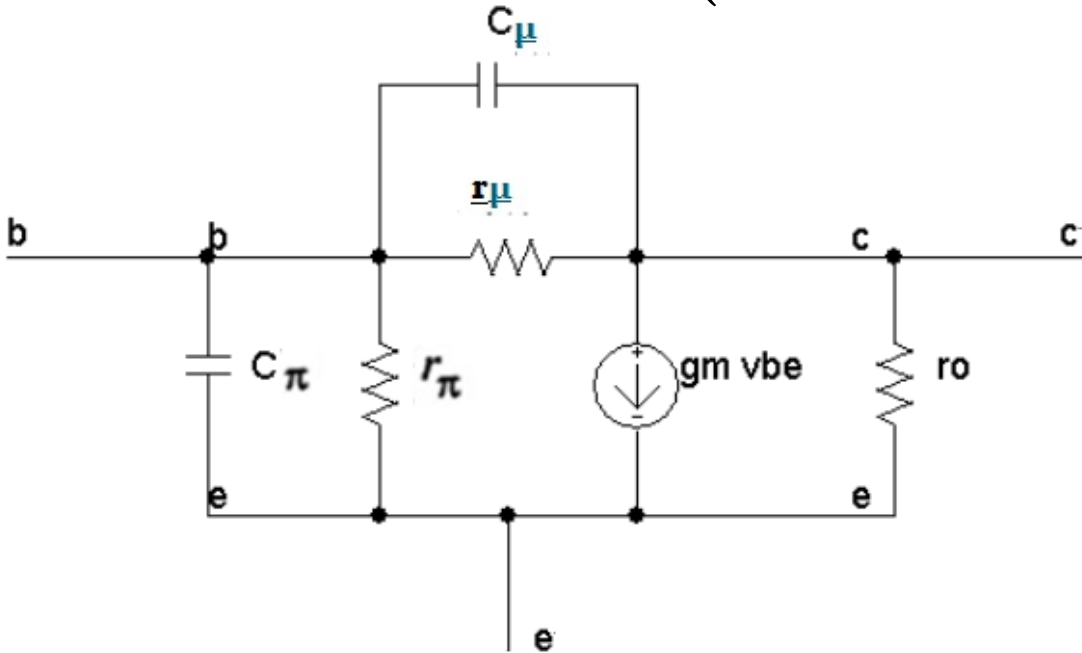


$$g_m = \frac{I_{Cp}}{U_T}$$

$$r_\pi = \beta \frac{U_T}{I_{Cp}}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_{Cp}}$$

$$r_\mu = \beta \frac{V_A}{I_{Cp}}$$


Amplificador con TBJ (Emisor Común)

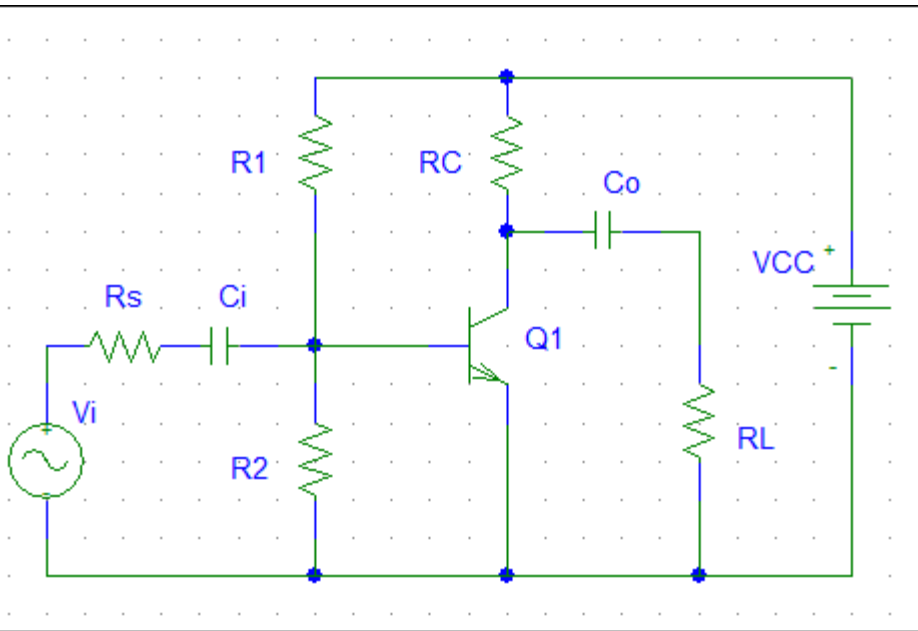

$$g_m = \frac{I_{Cp}}{U_T} \quad r_{\pi} = \beta \frac{U_T}{I_{Cp}}$$


$$r_o = \frac{V_A}{I_{Cp}} \quad r_{\mu} = \beta \frac{V_A}{I_{Cp}}$$
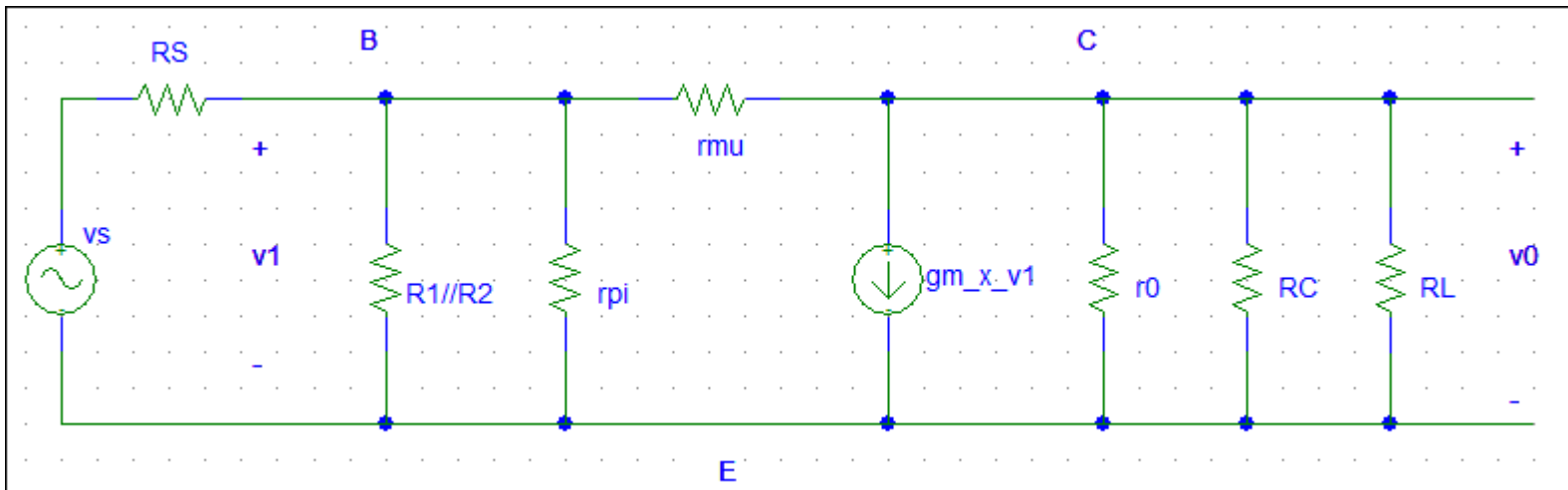
$$A_v = -g_m (r_o // R_C // R_L) \left[\frac{(R_1 // R_2 // r_{\pi})}{R_S + (R_1 // R_2 // r_{\pi})} \right]$$




Modelo de polarización del JFET

(Zona Saturación)

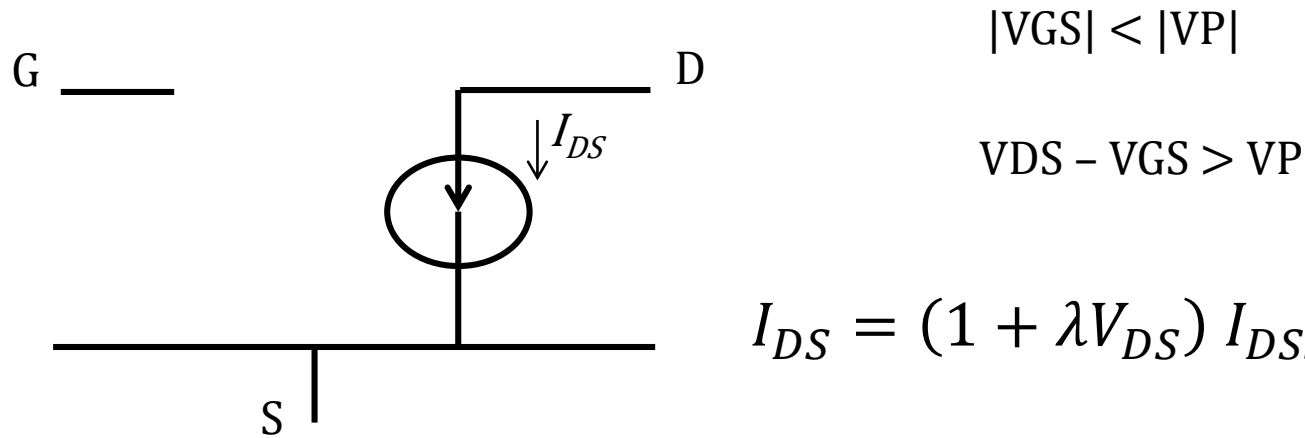


Modelo de pequeña señal del JFET

(Zona Saturación)

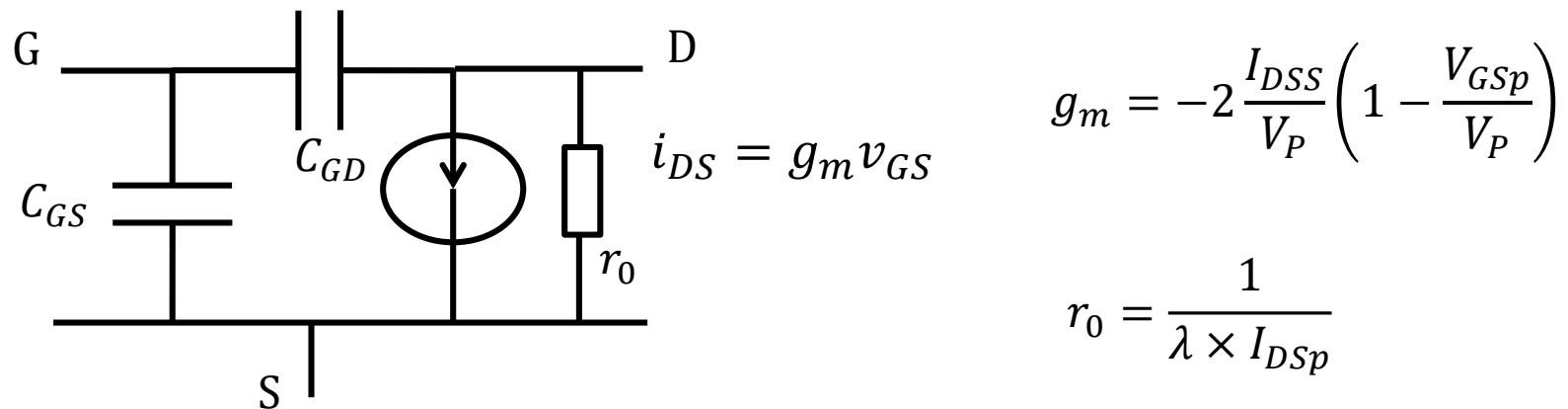


Amplificador con JFET (Fuente Común)

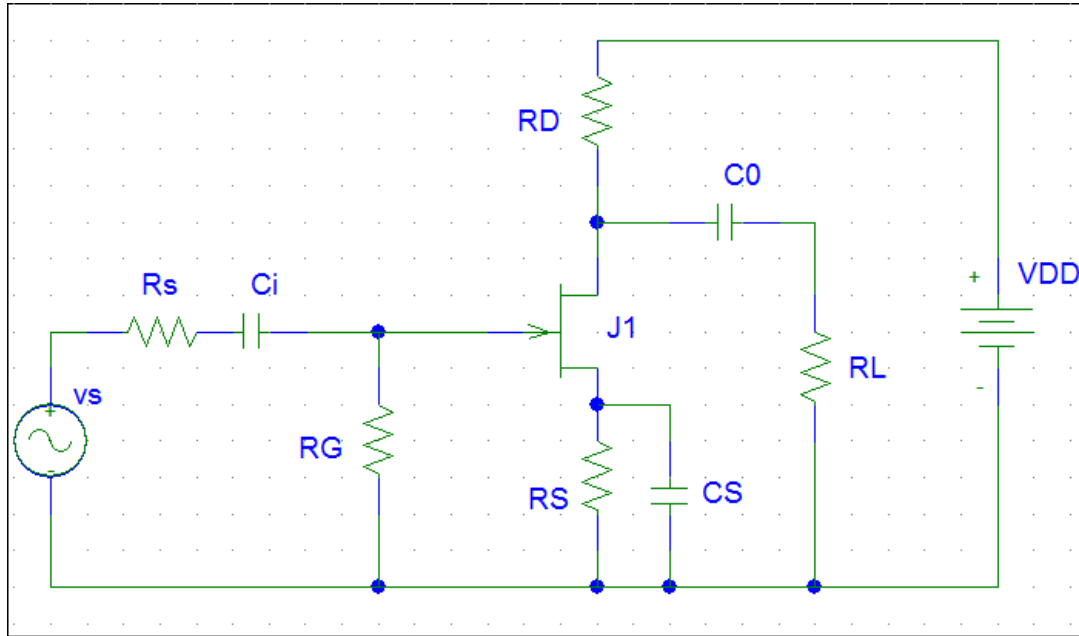

$$g_m = -2 \frac{I_{DSS}}{V_P} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)$$


$$r_o = \frac{1}{\lambda \times I_{DSS}}$$
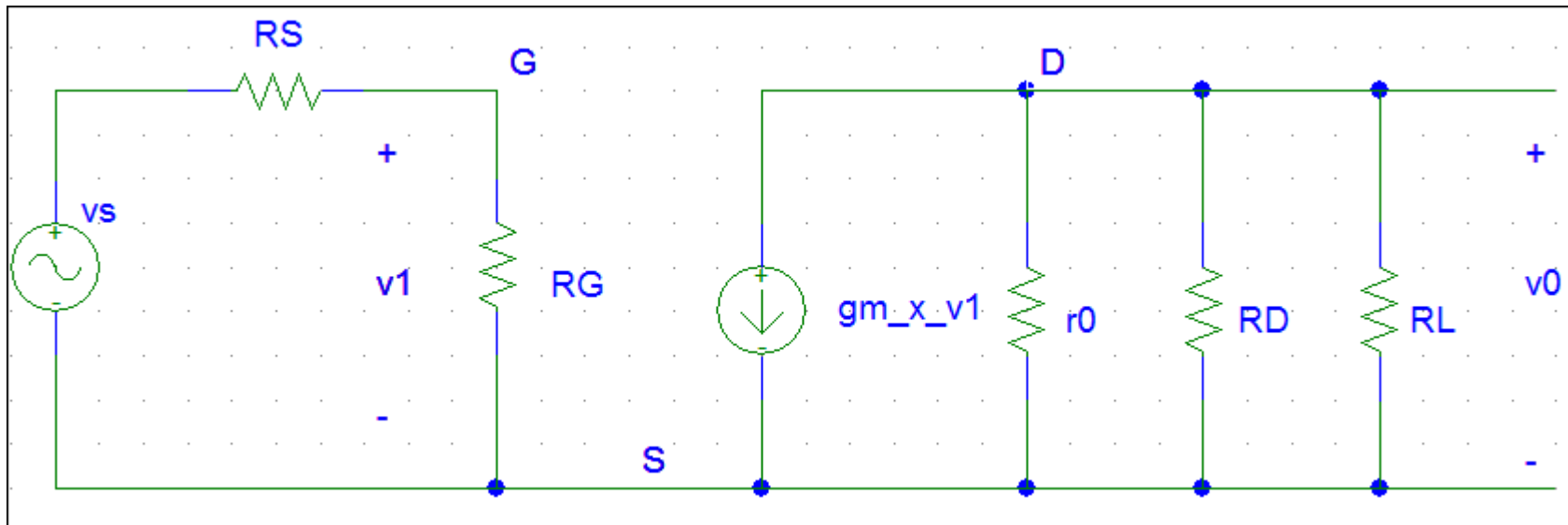
$$A_v = -g_m (r_o // R_D // R_L) \left[\frac{R_G}{R_S + R_G} \right]$$



Modelo de polarización del MOSFET

(Zona Saturación)

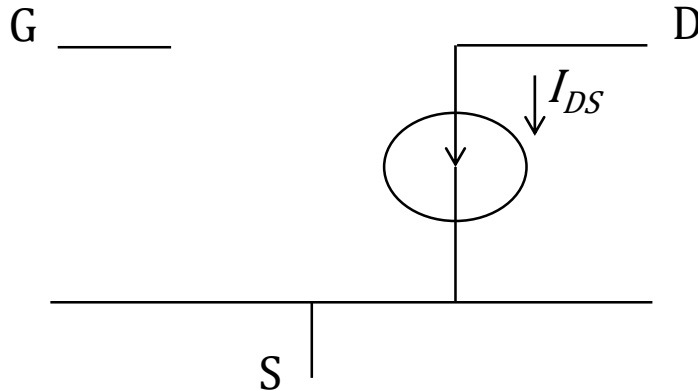


$$V_{GS} \geq V_{TH}$$

$$V_{GS} - V_{DS} \leq V_{TH}$$

$$I_{DS} = (1 + \lambda V_{DS}) \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

Modelo de pequeña señal del MOSFET


(Zona Saturación)

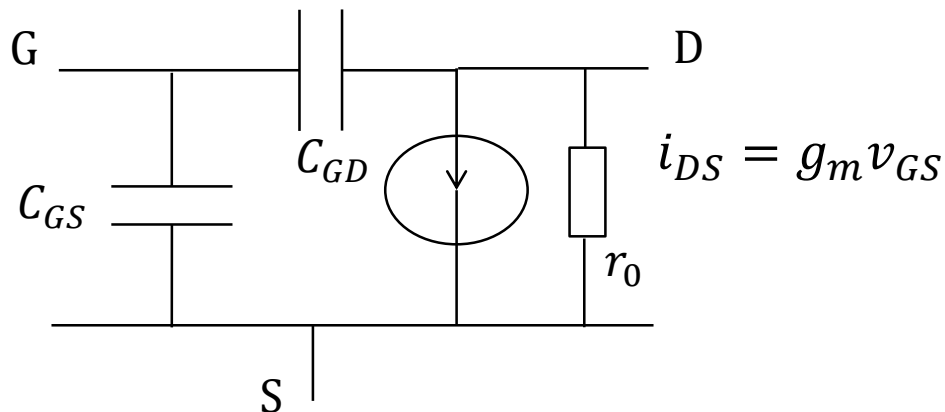

$$g_m = \beta (V_{GSp} - V_{TH})$$

$$r_0 = \frac{1}{\lambda \times I_{DSp}}$$


Amplificador con MOSFET (Fuente Común)

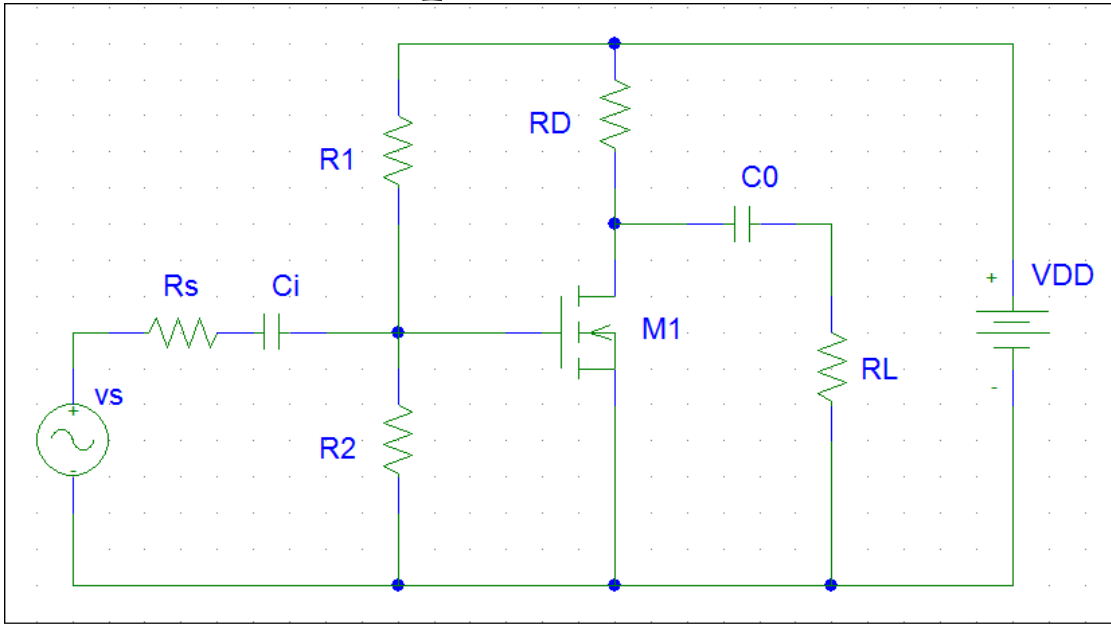

$$g_m = \beta(V_{GS} - V_{TH})$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda \times I_{DSp}}$$
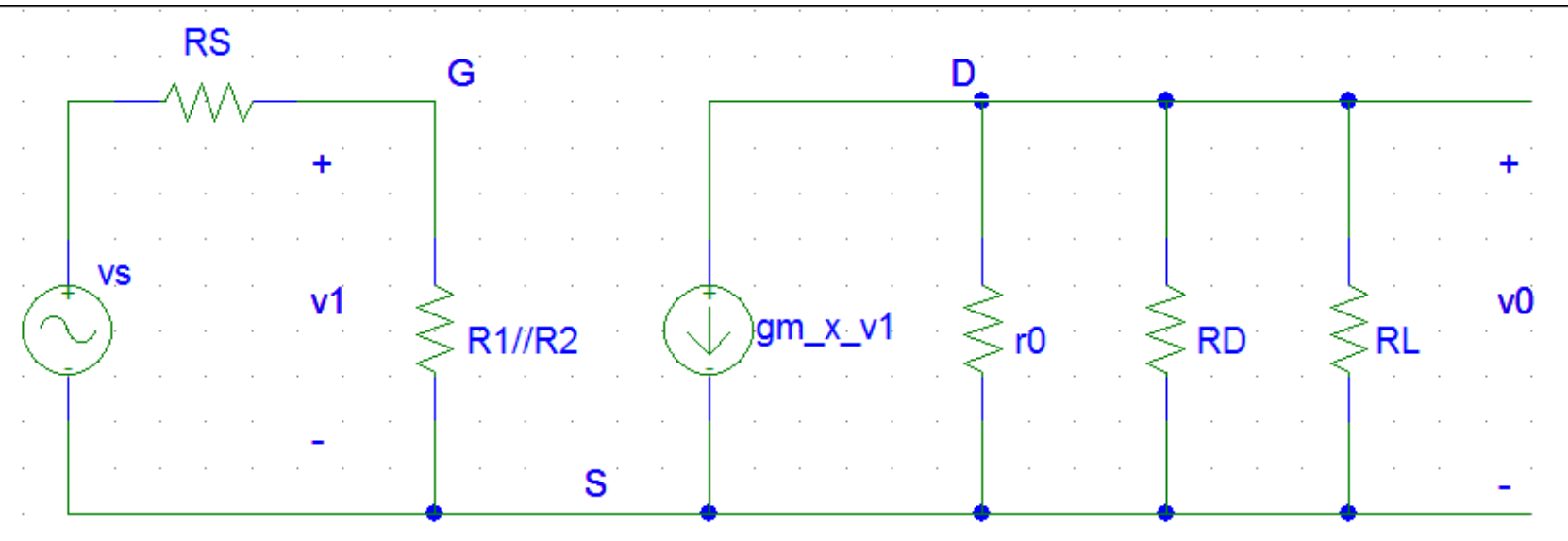
$$A_v = -g_m(r_o // R_D // R_L) \left[\frac{(R_1 // R_2)}{R_s + (R_1 // R_2)} \right]$$



Comparación de Amplificadores TBJ – JFET - MOSFET


Tensión alimentación (V_{CC} o V_{DD}) = 15 V

Corriente de polarización (I_C o I_D) = 1 mA

Resistencia R_L = 10 K Ω

Tensión polarización (V_{CE} o V_{DS}) = 5 V

Resistencia R_S = 1 K Ω

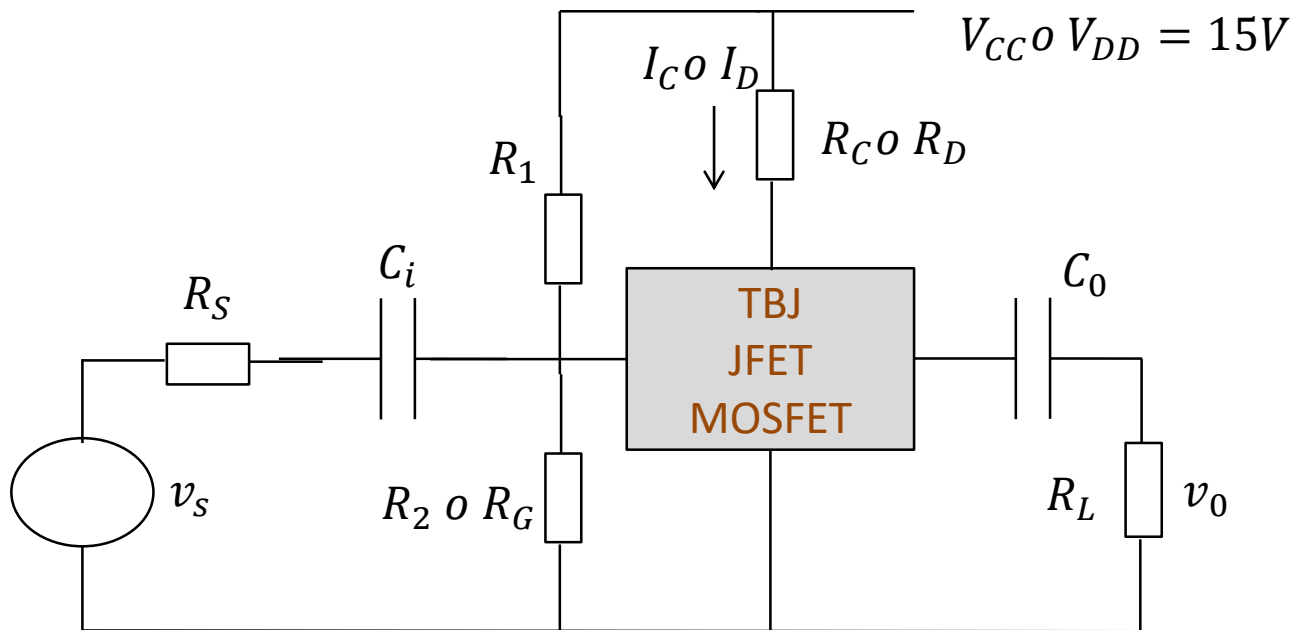

Comparación de Amplificadores TBJ – JFET - MOSFET

P
A
R
A
M
E
T
R
O
S



	β	I_S (A)	V_A (V)
TBJ	100	10^{-12}	100

	V_P (V)	I_{DSS} (A)	λ
JFET (N)	-4	2×10^{-3}	0,01

	V_{TH} (V)	β (A/V^2)	λ
MOSFET (N)	4	1×10^{-3}	0,01

	TBJ	JFET	MOSFET
A_v	-84	-3.3	-5.7
R_i	1.7K Ω	1M Ω	1M Ω
R_O	10K Ω //100K Ω	8.8K Ω //100K Ω	10K Ω //100K Ω

Llave Ideal

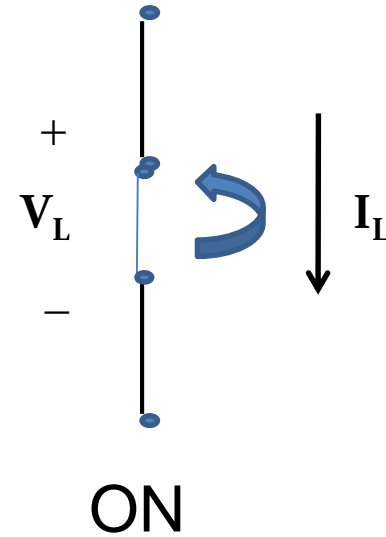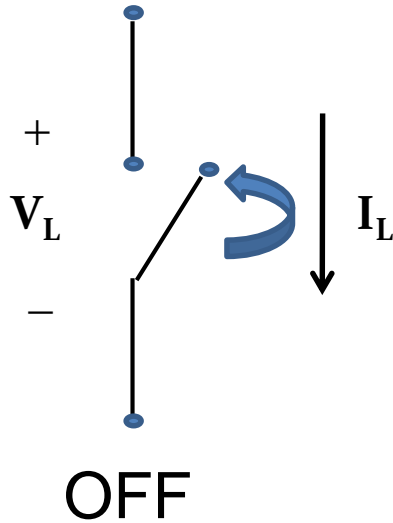

$$R_{\text{OFF}} = \infty \Rightarrow I_L = 0$$

$$R_{\text{ON}} = 0 \Rightarrow V_L = 0$$





No disipa Potencia $V_L \times I_L = 0$

$t_{\text{ON}} = t_{\text{OFF}} = 0$  Tiempo de Conmutación

Energía de Accionamiento = 0

TRANSISTOR COMO LLAVE

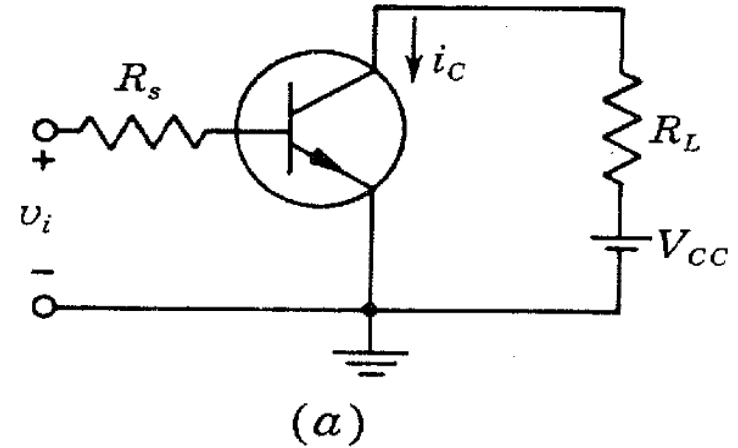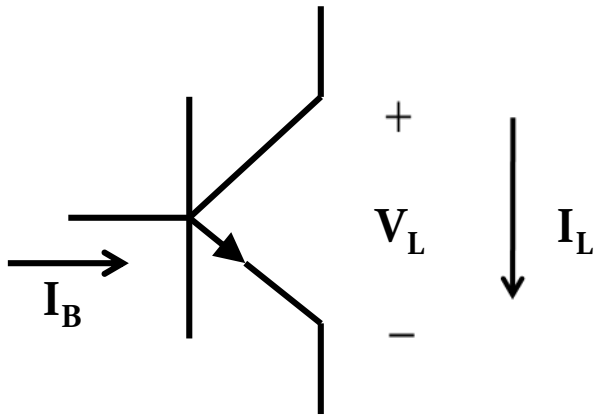



OFF:: $I_B = 0 \Rightarrow I_L = I_{CB0} \approx \mu A \Rightarrow$ Junturas Inversas

ON: $I_B \neq 0 \Rightarrow V_L = V_{CESAT} \approx 0,1 V \Rightarrow$ Junturas Directas


ON a OFF => Saturación a Corte

OFF a ON => Corte a Saturación


TIEMPOS DE CONMUTACION

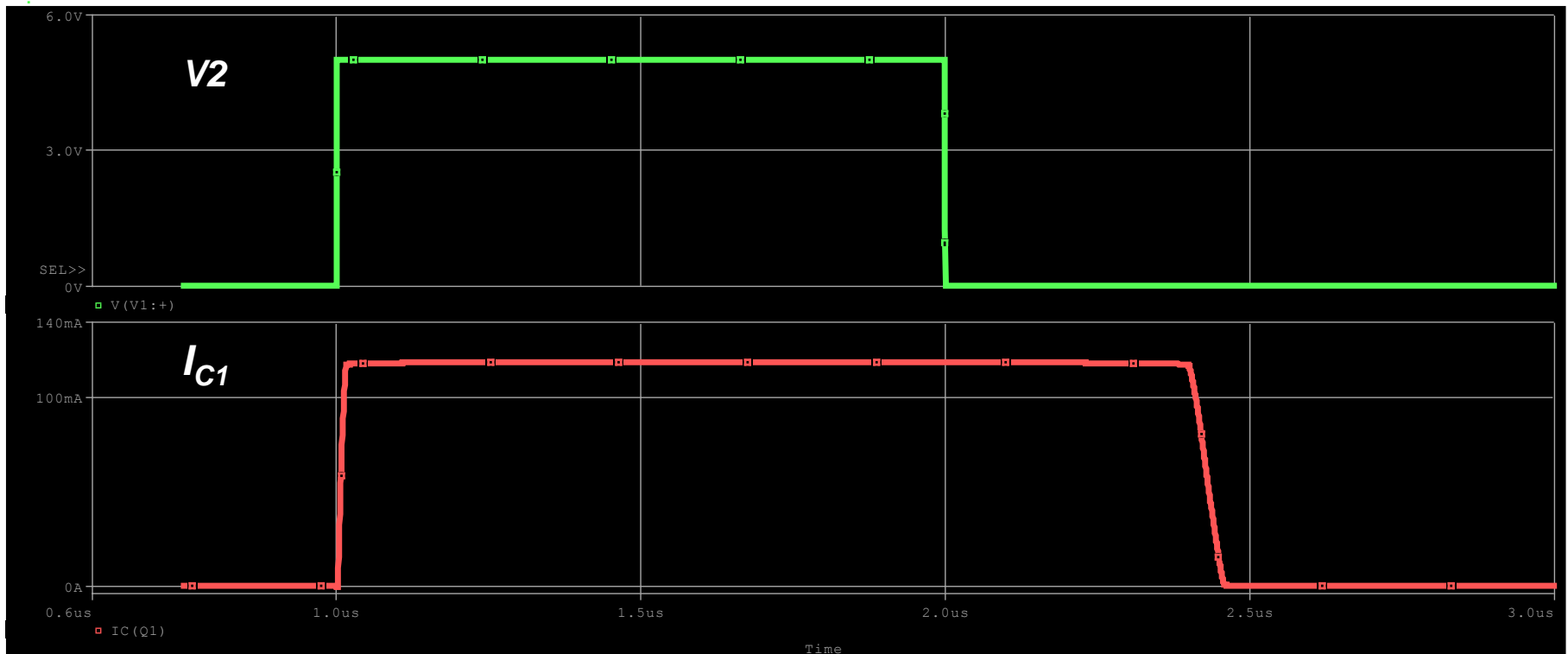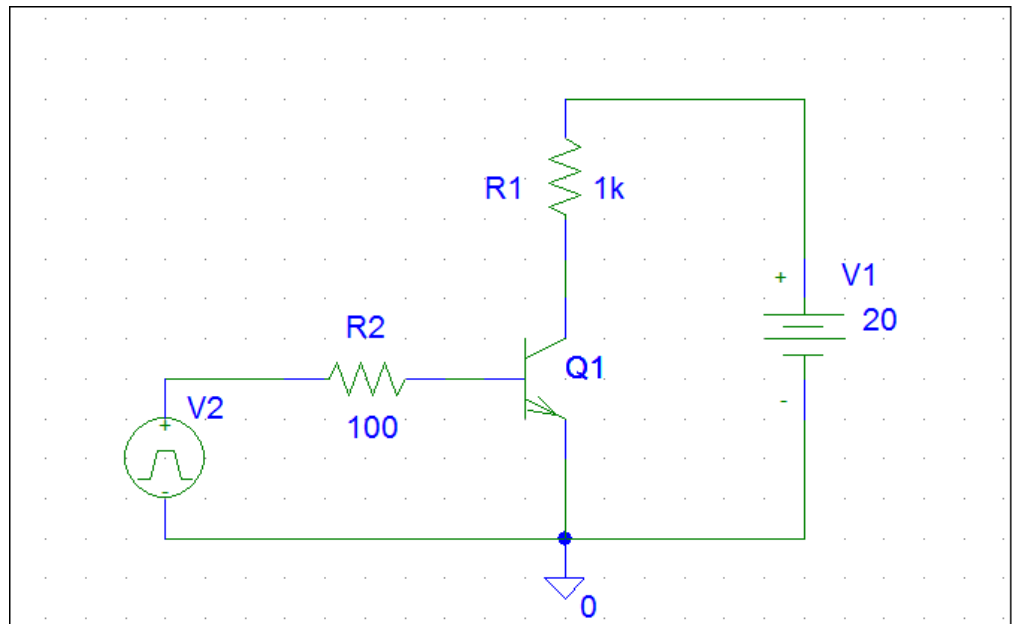

TIEMPOS DE CONMUTACION

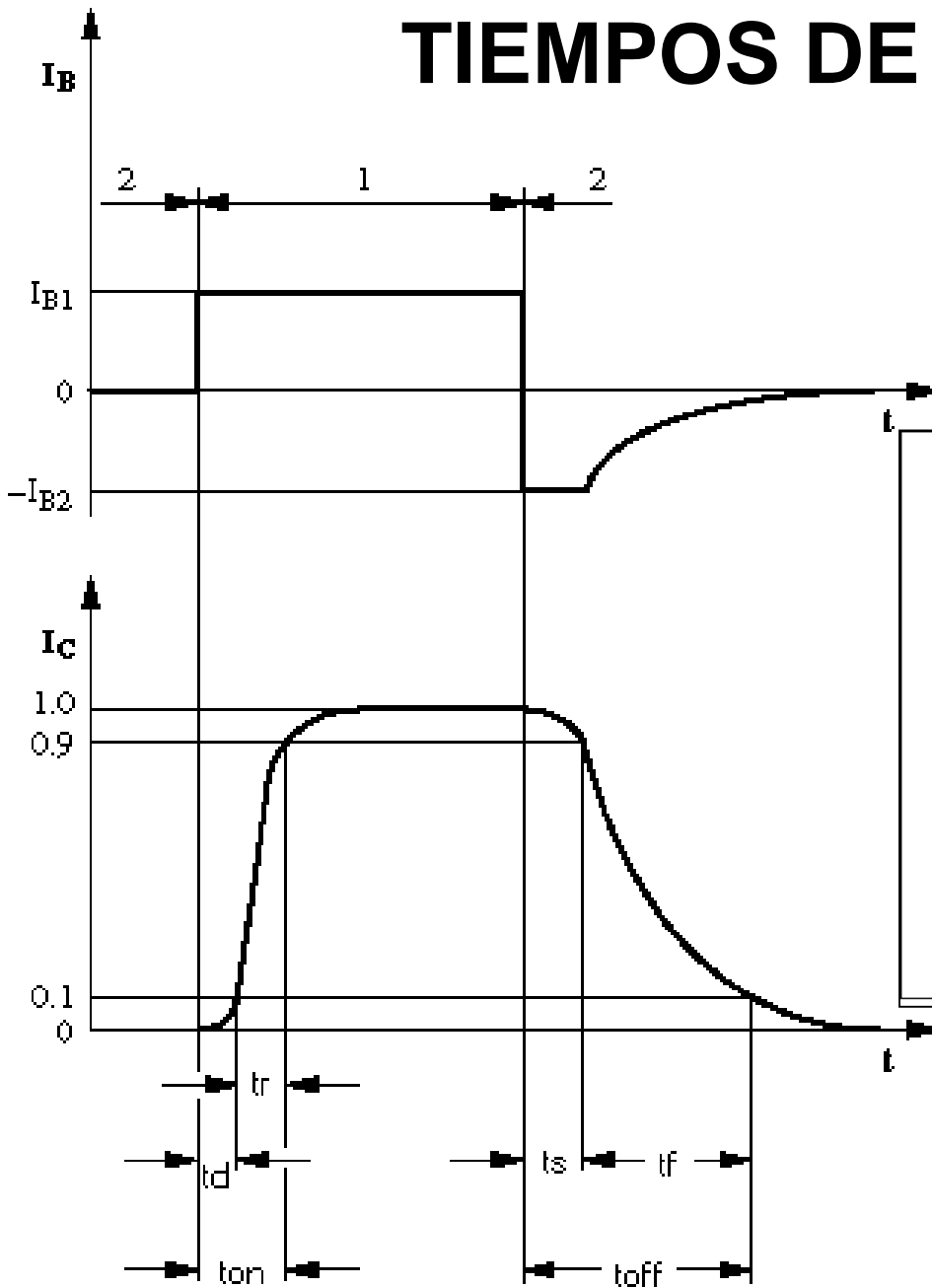

I_C vs I_B

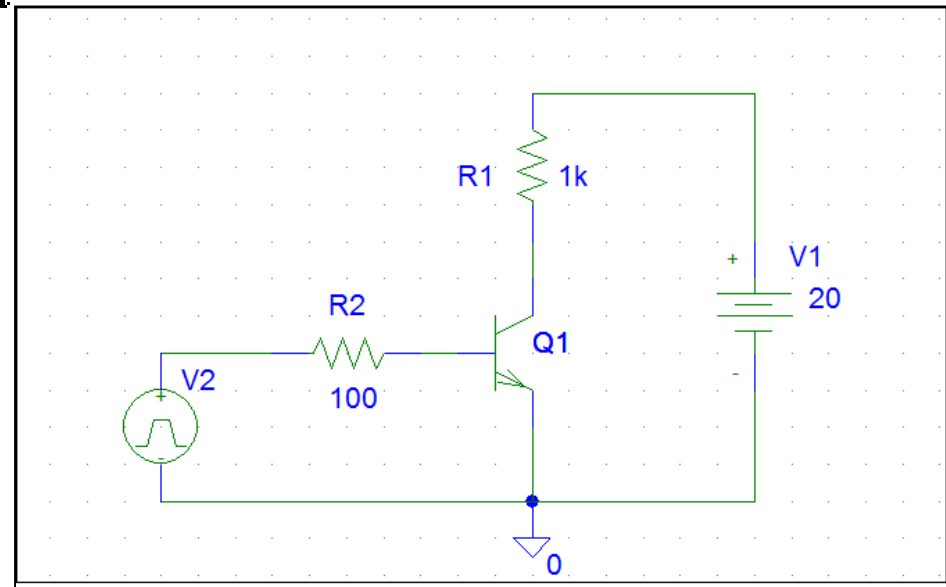

TBJ - Saturación

