

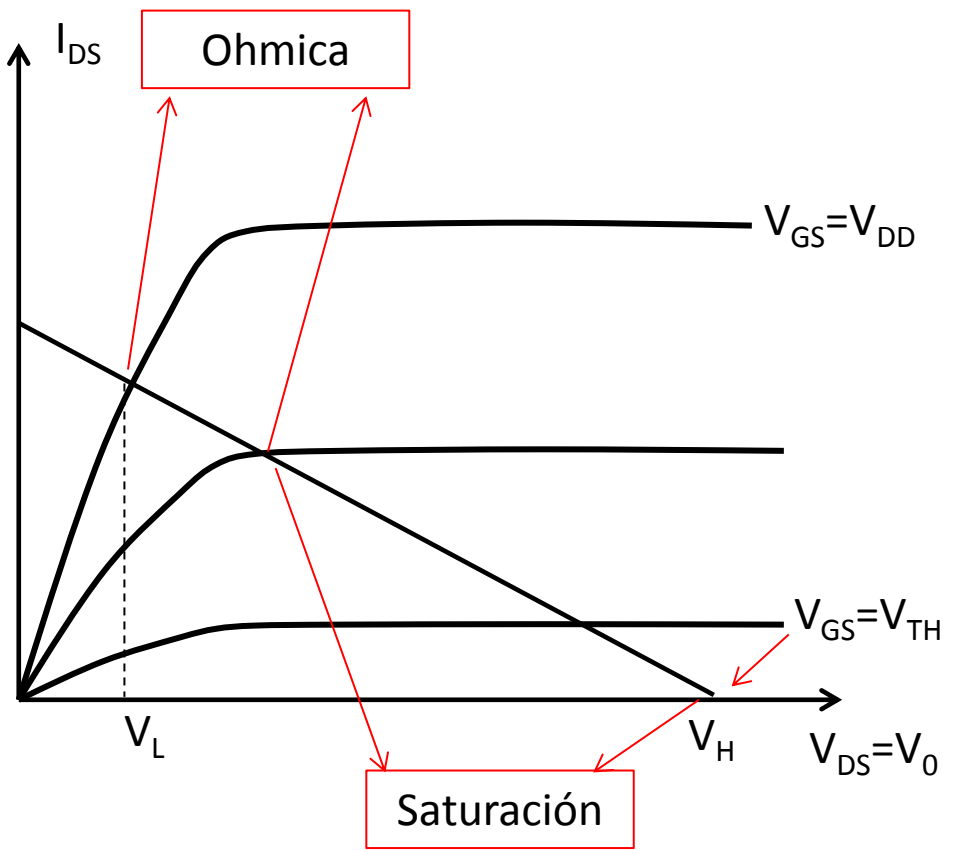


Inversor NMOS


 


- Al variar V_{IN} desde 0 a V_{DD} el MOS pasa por:
 - Ⅰ Zona de corte
 - Ⅱ Zona de saturación
 - Ⅲ Zona óhmica

Inversor NMOS

 




Salida en estado
lógico alto

  



Salida en estado
lógico bajo

$$P_E \approx \frac{1}{2} \frac{V_{DD}^2}{R_L}$$

Inversor PMOS

   


INVERSOR P MOS

  

INVERSOR P MOS

$$V_{IN} = V_{DD} + V_{GS}$$


$$V_{out} = I_{DS} R$$

 

$$|V_{TH}| < |V_{GS}|$$

MOS \rightarrow CONDUCE


I_{DS} Óhmico o Saturado

 

INVERSOR P MOS

$$V_{IN} = V_{DD} + V_{GS}$$


$$V_{out} = 0$$

 






$$|V_{TH}| > |V_{GS}|$$

MOS \rightarrow CORTADO





$$V_{out} = 0$$

 


Inversor PMOS

     

Inversor PMOS

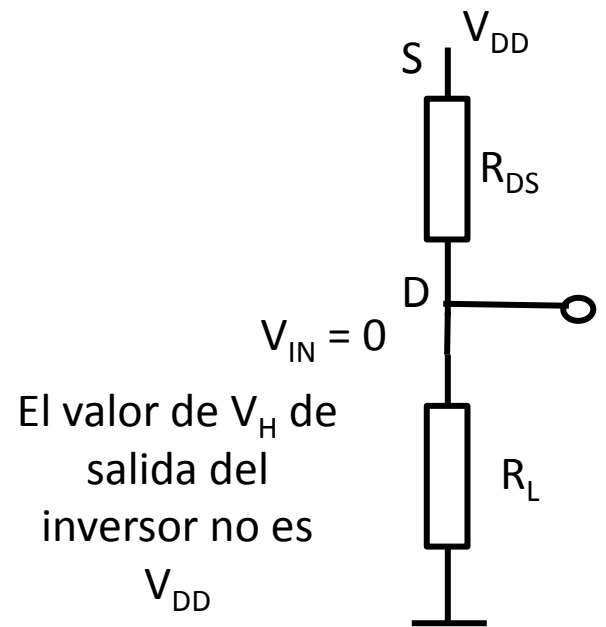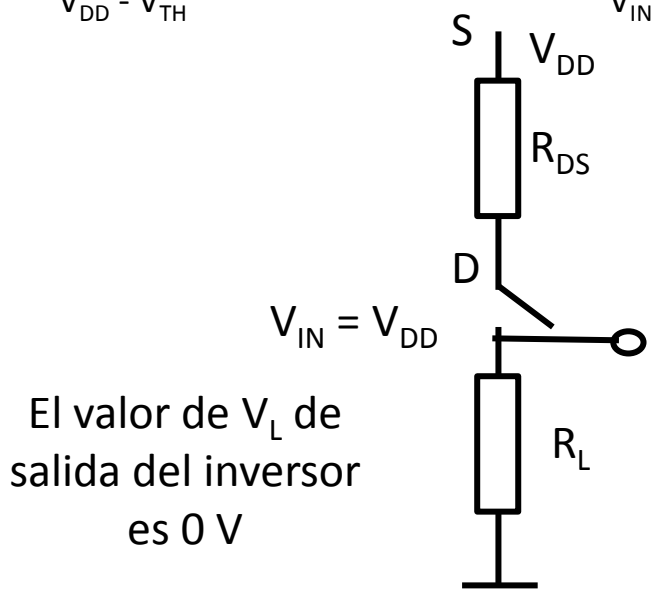  


INVERSOR CMOS

 


**PONGAMOS EL
PMOS COMO
CARGA**


**Eliminemos
LAS R**

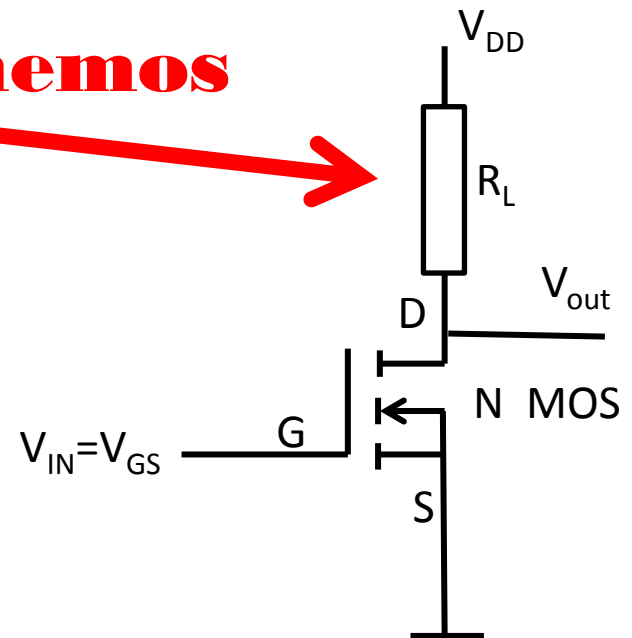


INVERSOR C MOS

 

V_{GS} vs V_{DS}

 




ENRIQUECIMIENTO CANAL N

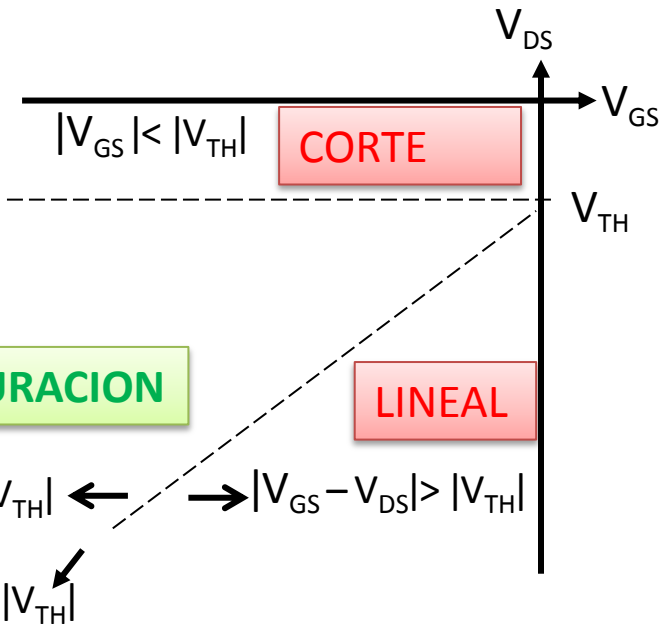



ENRIQUECIMIENTO CANAL P



INVERSOR C MOS

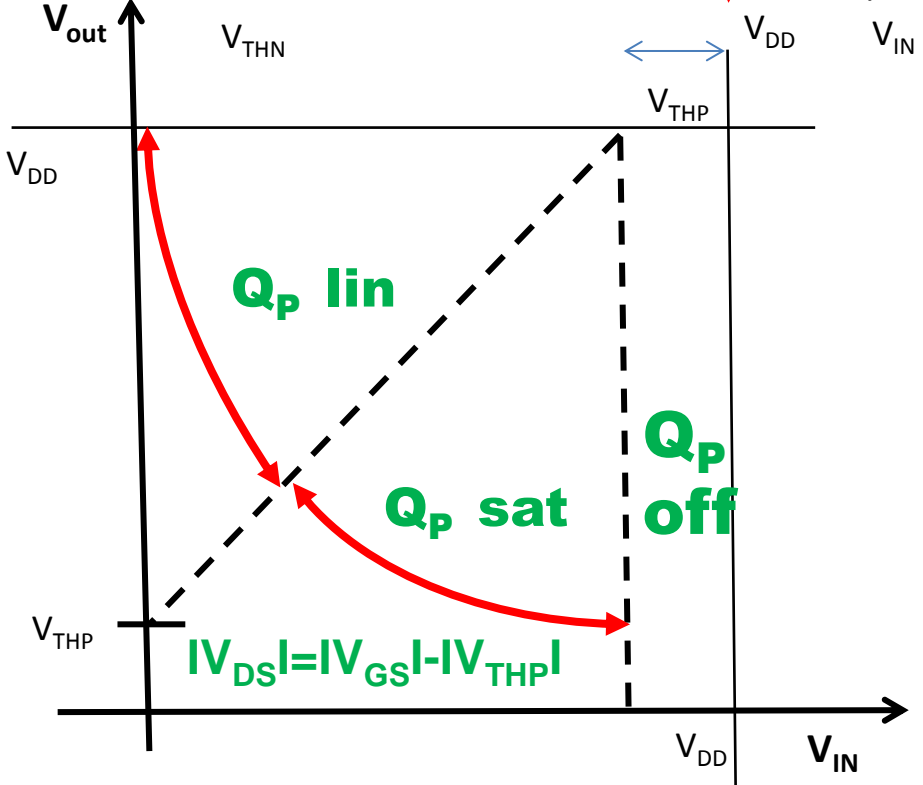 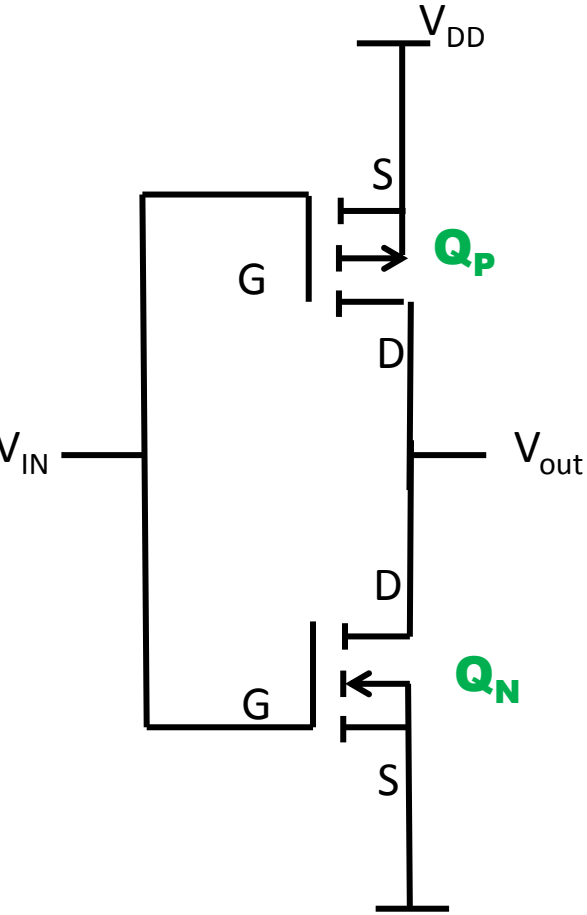


INVERSOR C MOS

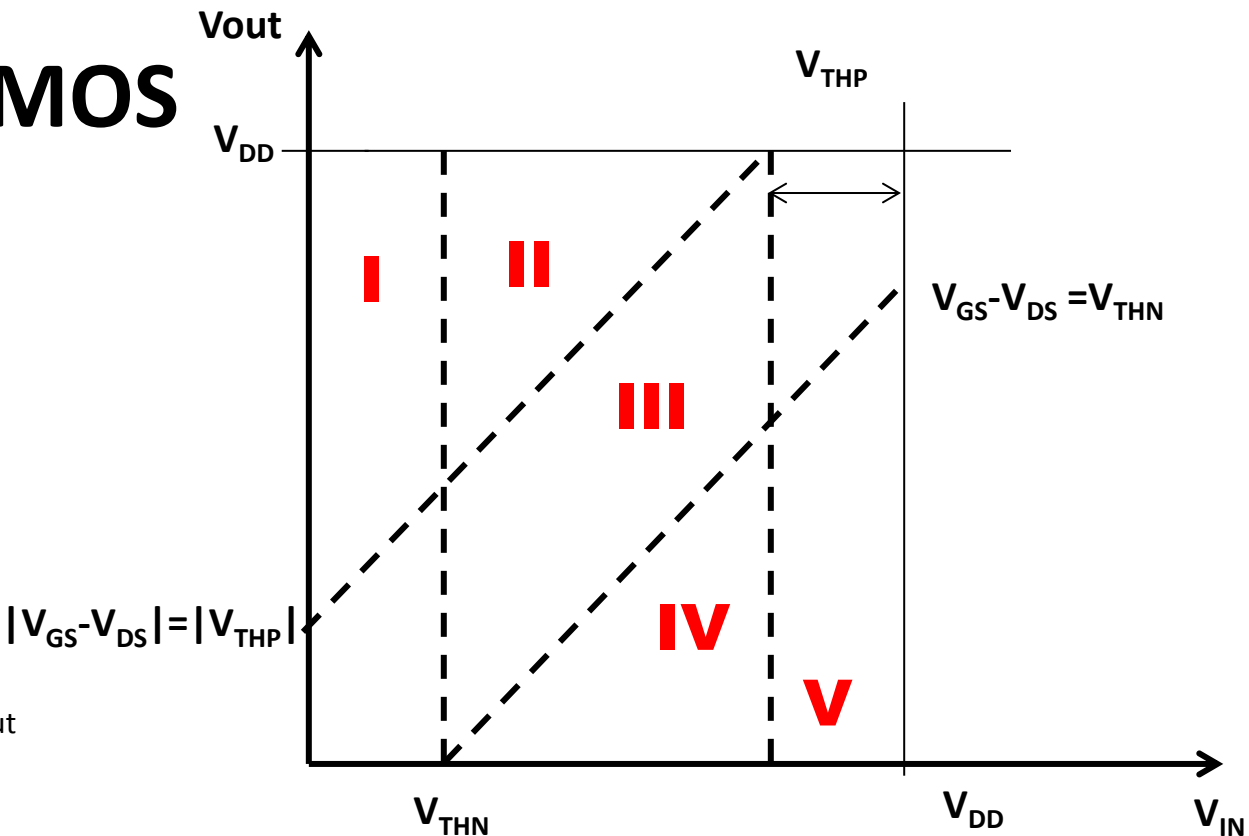 


	Q_N	Q_P
I	off	lineal
II	satur	lineal
III	satur	satur
IV	lineal	satur
V	lineal	off


MODELOS SEGÚN ZONA DE OPERACION

 


I

 


II

 

III


 


IV


 


V


INVERTOR CMOS

  

INVERSOR CMOS

 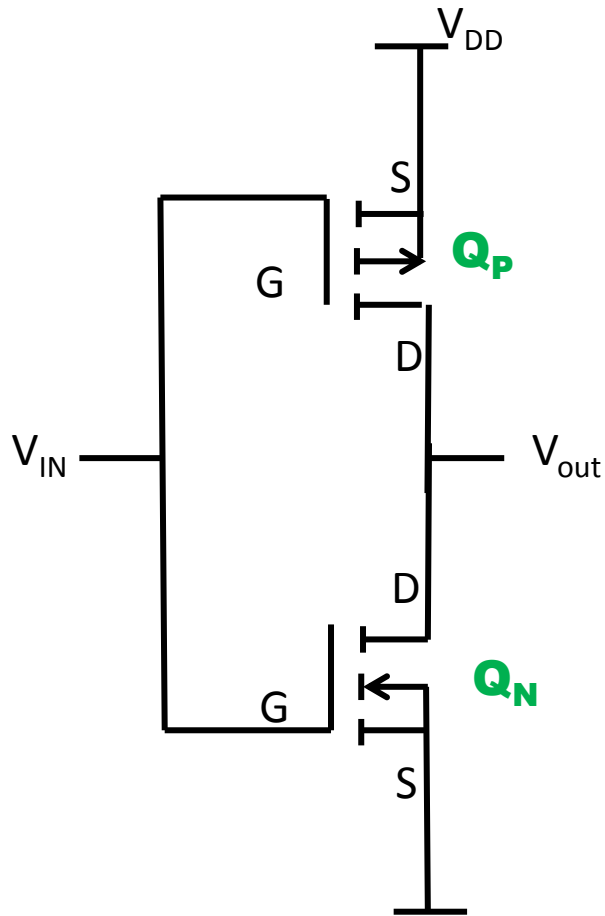


IN	OUT
0	1
1	0

 

Repaso

Inversor —

 

Entrada de onda cuadrada $T = \frac{1}{f}$

$$\bar{P} = \frac{V_S^2}{2R_L} + CV_S^2 f$$

$\bar{P}_{ESTÁTICO}$

$\bar{P}_{DINÁMICO}$

$$R_L \gg R_{ON}$$

$$\frac{T}{2} \gg "RC"$$

constante de tiempo

independiente de f .
el MOSFET está ON
la mitad del tiempo.

relacionado con el condensador
de conmutación.

Algunos números...

Un chip con 10^6 puertas cronometrando
a 100 MHz

$$C = 1fF$$

$$R_L = 10k\Omega$$

$$f = 100 \times 10^6$$

$$V_S = 5V$$

$$\bar{P} = 10^6 \left[\frac{25}{2 \times 10^4} + 10^{-15} \times 25 \times 100 \times 10^6 \right]$$

$$= 10^6 [1.25 \text{ milivatios} + 2.5 \text{ microvatios}]$$

¡ problema !

↓ 1.25KW!

debe deshacerse de esto

↓ 2.5W

no está mal


$$\propto V_S^2$$

$$\propto f$$

reduzca V_S



$$5V \rightarrow 1V$$

$$2.5W \rightarrow 150mW$$

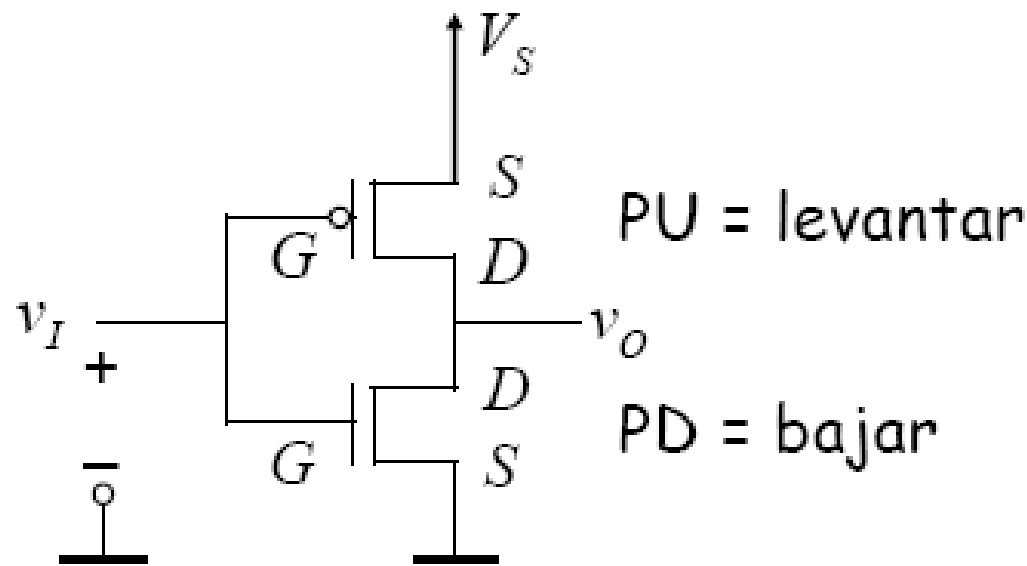



$v_I = 5V$ (entrada alta)

$v_I = 0V$ (entrada baja)

  


Clave: no hay camino desde V_S a GND
no hay potencia estática

Calculemos $\bar{P}_{DINÁMICO}$

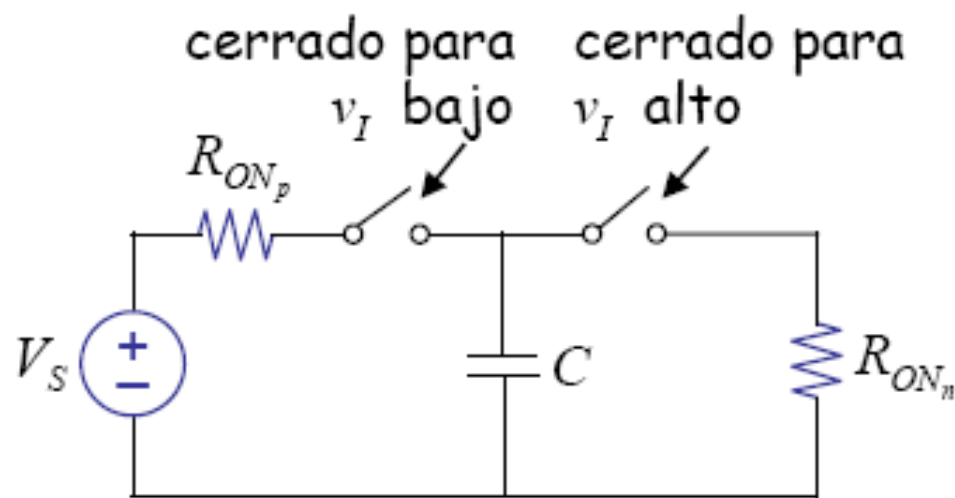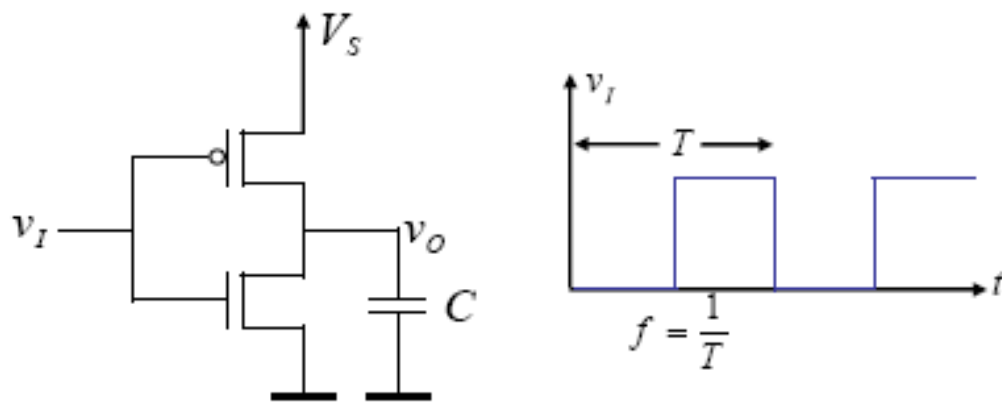

$$\bar{P} = CV_S^2 f$$

INVERSOR C MOS

 

La disipación de Potencia será

$$P_{disipada por ciclo} = C_L V_{DD}^2 f$$

Para nuestro ejemplo anterior—

$$C = 1fF, V_s = 5V, f = 100MHz, 1$$

$$\bar{P} = CV_s^2 f$$

$$= 10^{-15} \times 5^2 \times 100 \times 10^6$$

$$= 2.5 \mu\text{vatios por puerta}$$

$$\bar{P} = 2.5 \mu\text{vatios para el chip de puerta } 10^6$$

Puertas	f	\bar{P}	
10^6	100 MHz	~2.5 vatios	¿Pentium?
2×10^6	300 MHz	~15 vatios	¿PII?
2×10^6	600 MHz	~30 vatios	¿PII?
8×10^6	1.2 GHz	~240 vatios	¿PIII?
25×10^6	3 GHz	~1875 vatios	¿PIV?

“deje todo lo demás igual”

Cómo reducir potencia

- Ⓐ V_S 5V → 3V → 1.8V → 1.5V
~PIV → 170 vatios → mejor, pero alto




y utilice un disipador de calor grande

- Ⓑ Desconecte el reloj cuando no se esté utilizando.
Ⓒ Cambie V_S según las necesidades.

LOGICA CMOS




COMPUERTA NAND

 

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0


LOGICA CMOS

COMPUERTA NOR

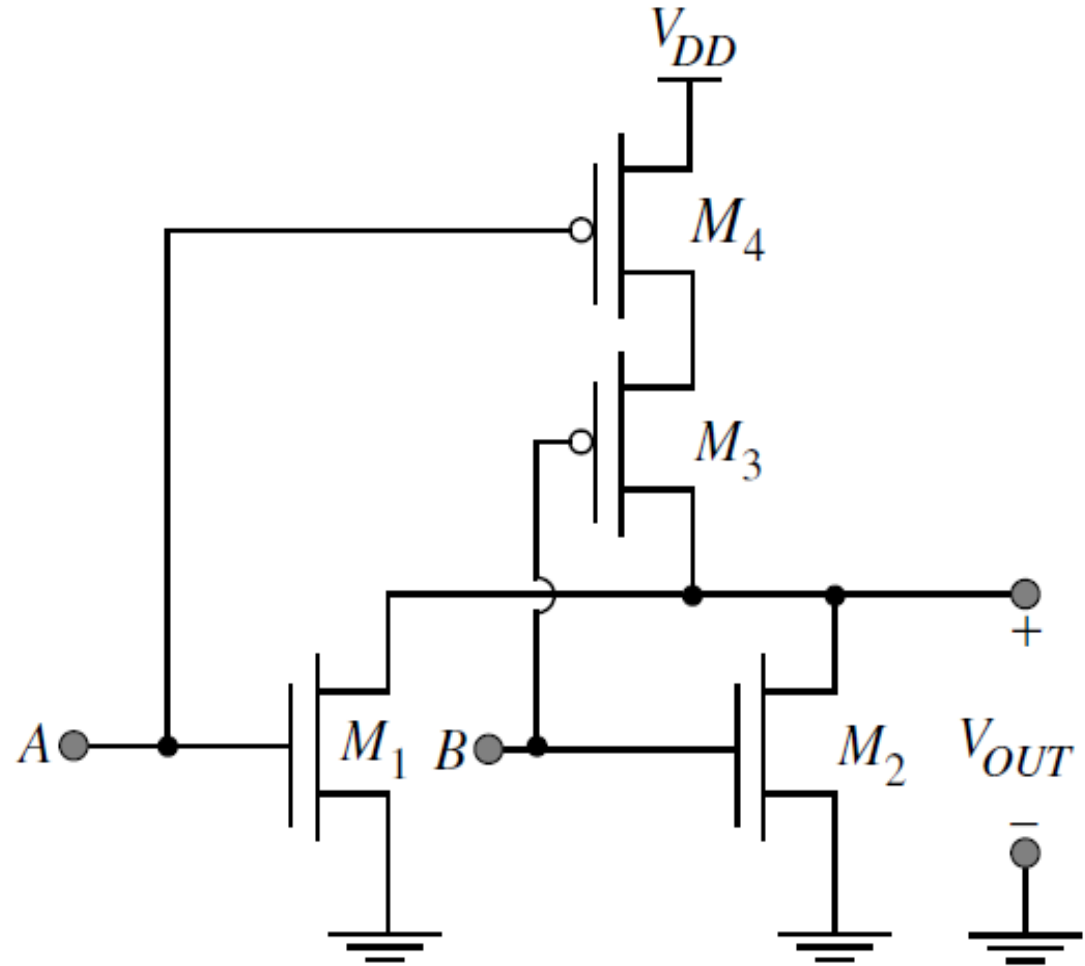  


Fabricación de un inversor CMOS

I

 


Fabricación de un inversor CMOS

II



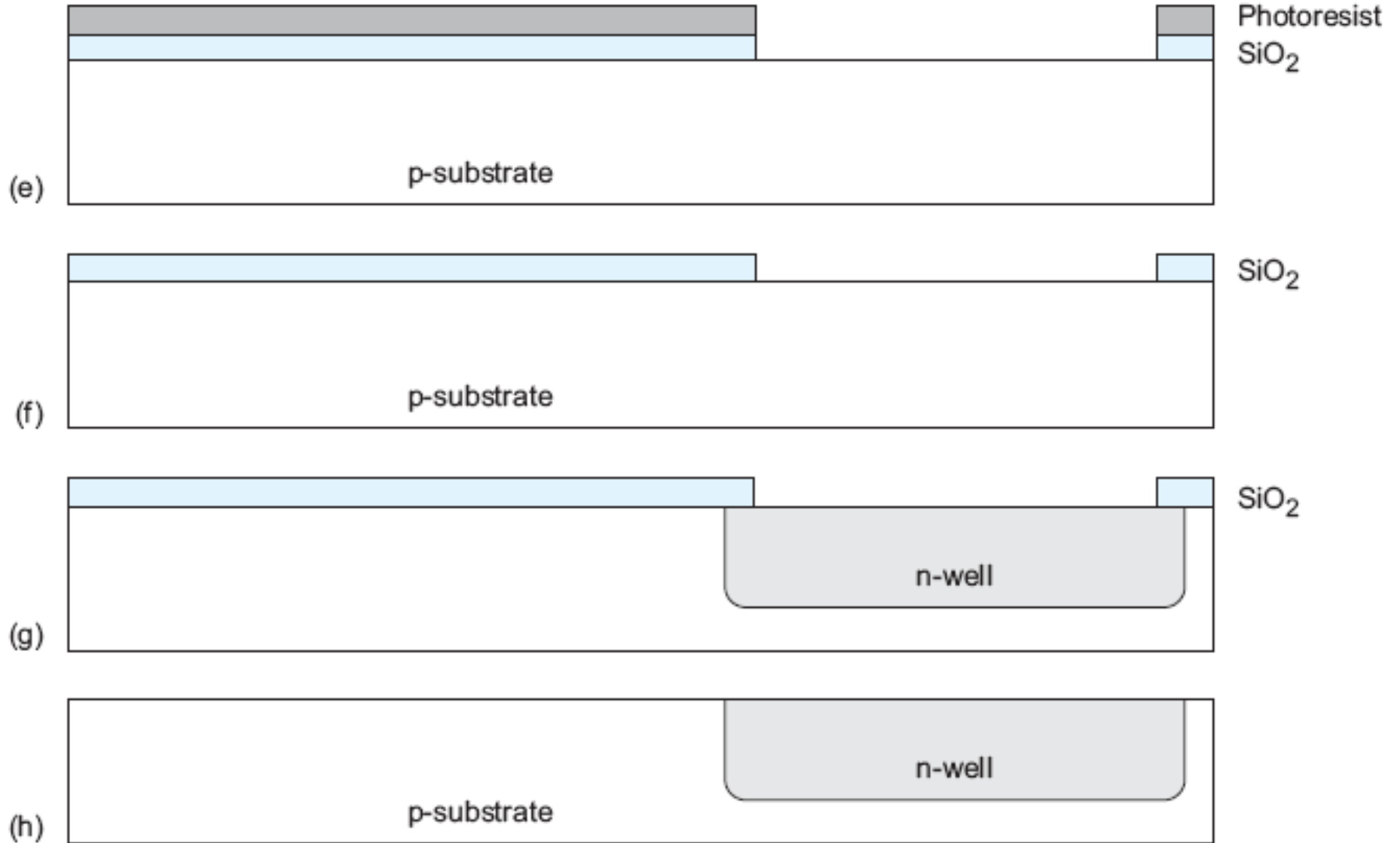


Fabricación de un inversor CMOS


III

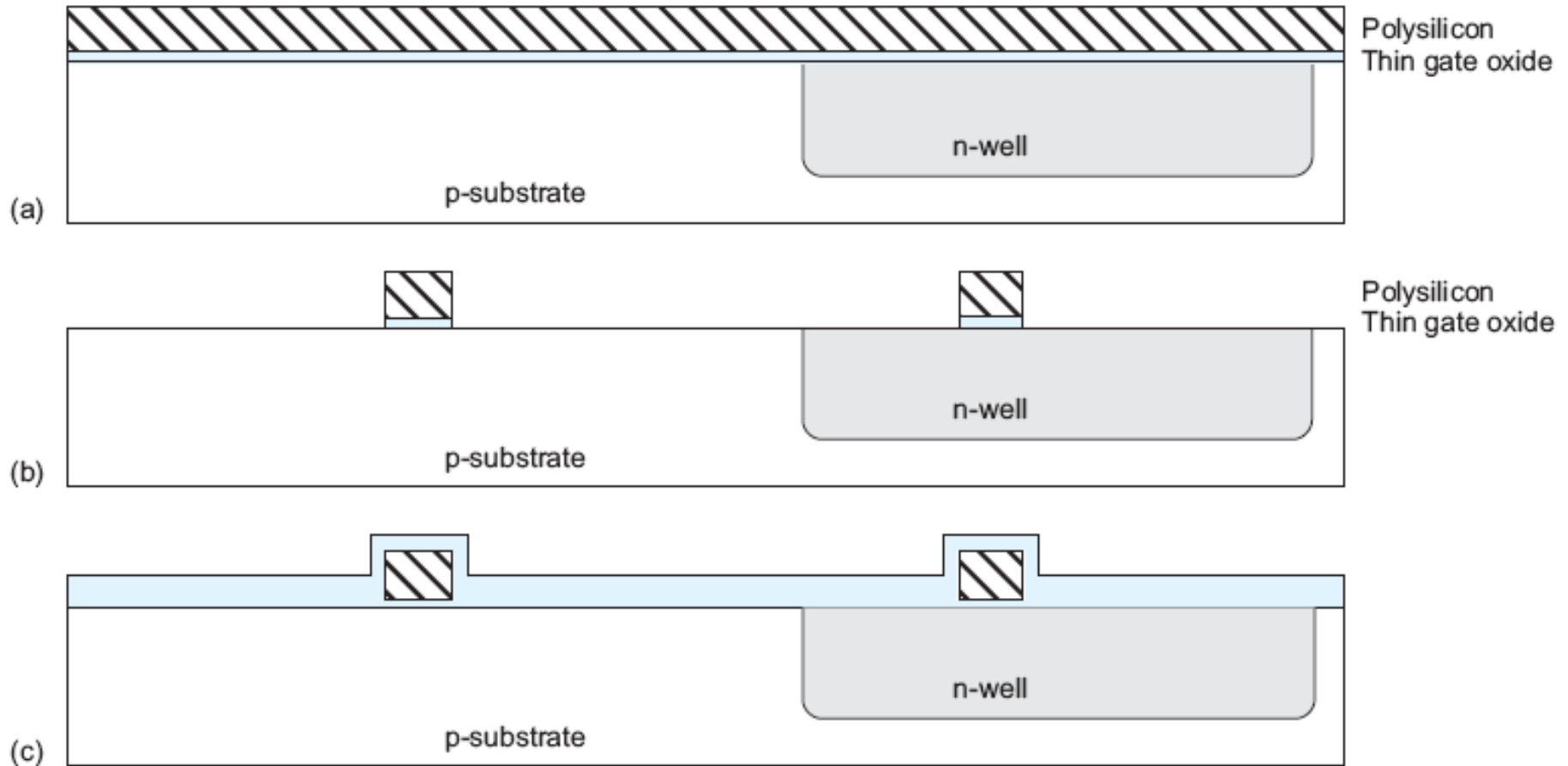



Fabricación de un inversor CMOS

   



Fabricación de un inversor CMOS IV

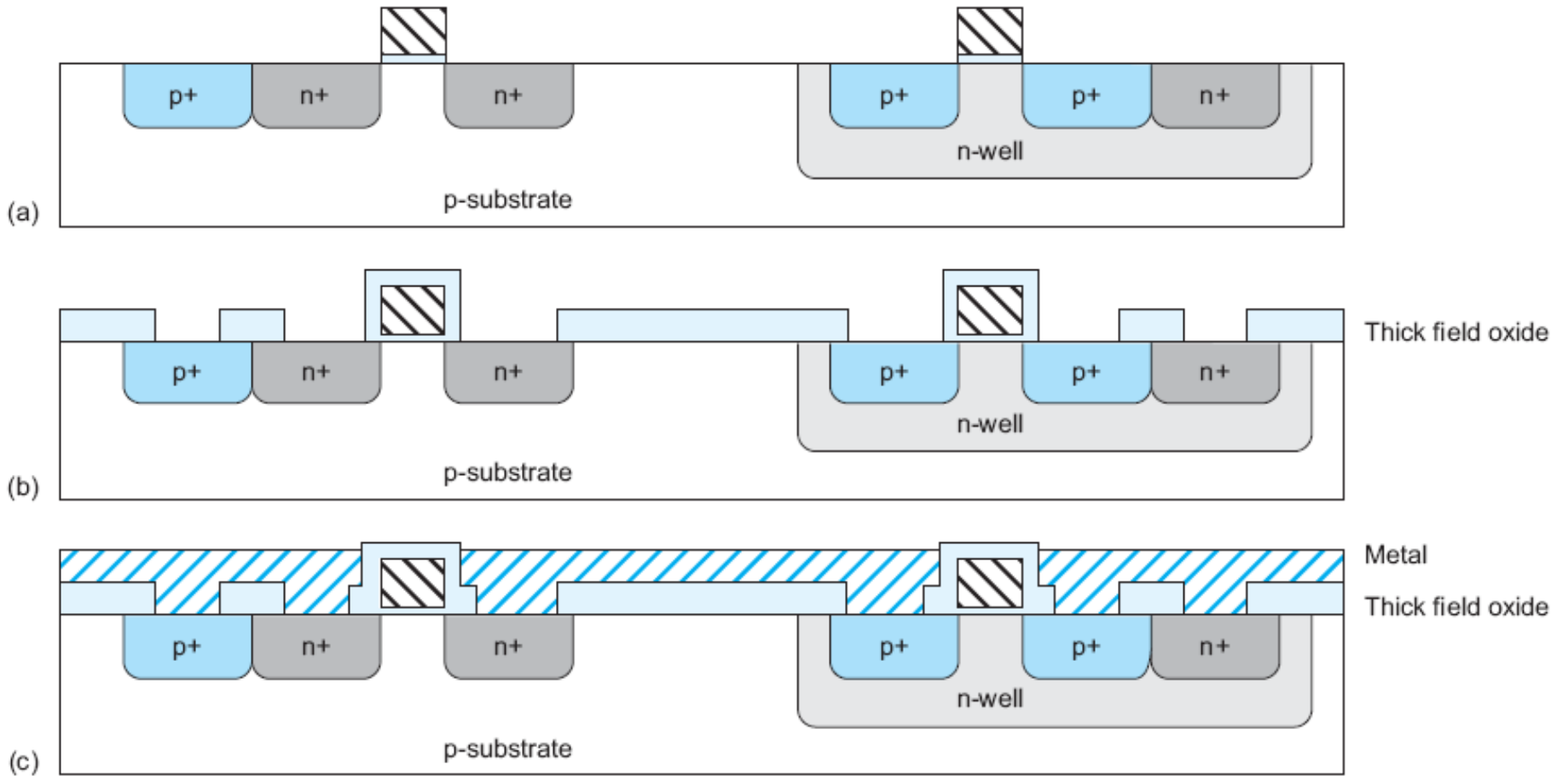

Corte transversal de un inversor CMOS

  


Máscara para eliminar SiO_2

  

Máscara 1

Difusión de pozo



Pozo

 

Máscara 2

Definición de áreas activas

 
 
Define las regiones activas donde se van a colocar los dispositivos





planos



Área activa

  

Se deposita el polisilicio de puerta

 
 


Máscara 3




Definición de las puertas




Polisilicio

  

   Se crea la fuente y el drenador de los dispositivos n




Implante N+



 


Máscara 4

Difusión n+
MOS canal N

 



Se crea la fuente y el drenador de los dispositivos p

   



Máscara 5

Difusión p+
MOS canal P

Implante P+

  



Determina las posiciones donde van los contactos

  



Máscara 6

Perforaciones de contacto

Contactos

  


Determina las posiciones donde van las interconexiones

  



Máscara 7

Metalización

 


Metal Deposition



Metal

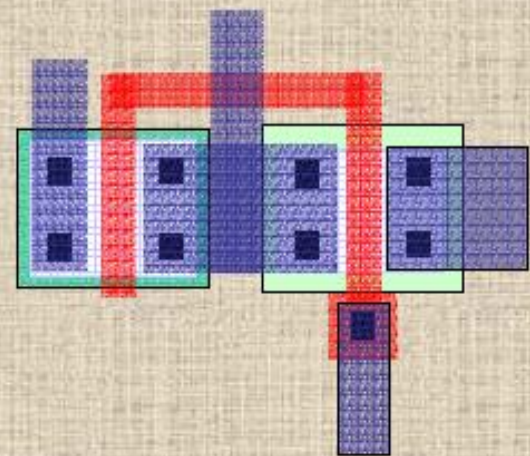 



Pozo

 



Área activa

  



Polisilicio

  



Implante N+

  

Implante P+

  

Contactos

  

Metal

