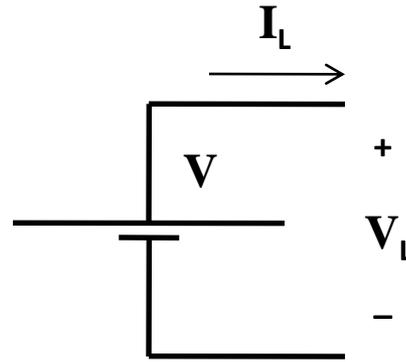


# Fuente de tensión regulada

Fuente ideal de tensión




$$V = \text{cte.}$$

$$V_L = \text{cte.}$$

$I_L$  sin limitación de valor

Fuente real de tensión

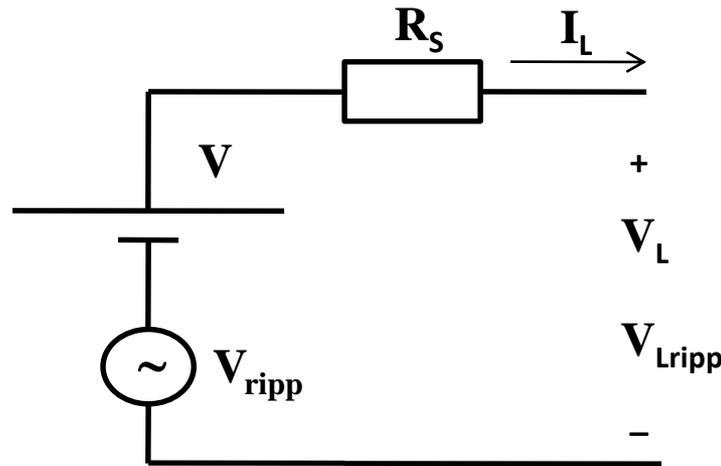

$$V \neq \text{cte.}$$

$$V_L \rightarrow f(I_L)$$

$$V_{Lripp}$$

$$T_{AMB} < T_{MAX}$$

$$I_L < I_{MAX}$$

# Parámetros p/Caracterizar Fuentes de Tensión

Z0 y Tiempo de recup



1 – Tensión de salida  $\rightarrow V_{LN} |_{V_i}^{I_L - T_{AMB}}$

2 – Tolerancia de la tensión de salida  $\rightarrow \frac{\Delta V_{LN}}{V_{LN}} \%$

3 – Corriente de carga máxima  $\rightarrow I_{LMAX} |_{V_{iMAX}}^{T_{MAX}}$

4 – Ripple en la carga  $\rightarrow \hat{V}_{Lripp} |_{V_i \rightarrow cte}^{I_L = I_{LMAX}}$

5 – Temperatura de trabajo máxima  $\rightarrow T_{MAX}$


6 – Regulación de Carga

$$r_c \% = \frac{1}{V_{LN}} \frac{\Delta V_L}{\Delta I_L} \times 100 \left|_{V_i \rightarrow cte}^{\frac{\Delta I_L}{I_L} \rightarrow 100\%}$$


7 – Regulación de Línea

$$r_l \% = \frac{1}{V_{LN}} \frac{\Delta V_L}{\Delta V_i} \times 100 \left|_{I_L \rightarrow cte}^{\frac{\Delta V_i}{V_i} \rightarrow \pm 15\%}$$

# PARAMETROS DE LA FUENTE DE TENSION

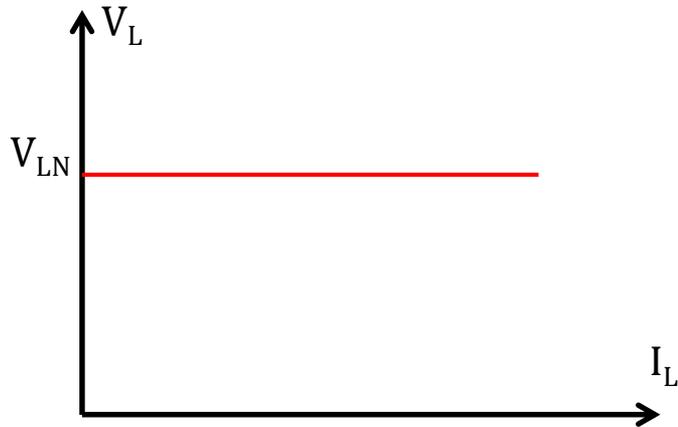

Fuente Ideal

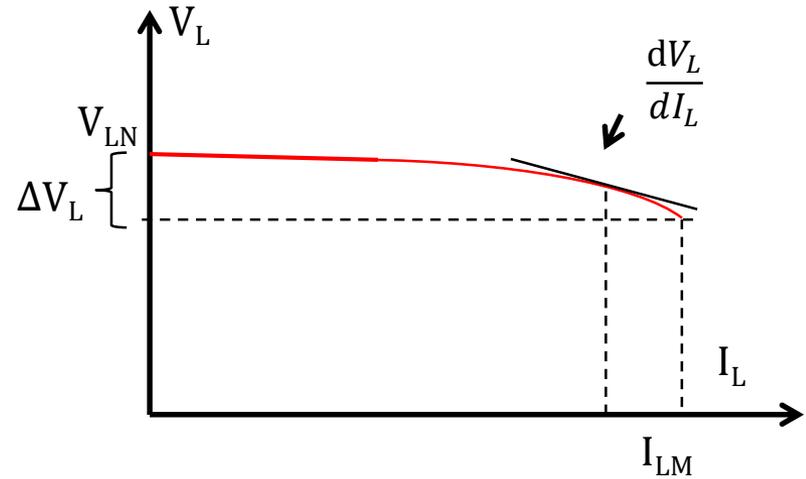

Fuente Real






Regulación de carga

$$r_c = \frac{\Delta V_L}{V_L} \frac{\overrightarrow{V_i = cte.}}{\frac{\Delta I_L}{I_L} = 100\%}$$


Resistencia de salida  $R_0$

$$R_0 = \frac{dV_L}{dI_L} \frac{\overrightarrow{V_i = cte.}}{I_L \sim I_{LM}}$$


# Fuente de tensión continua regulada

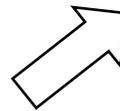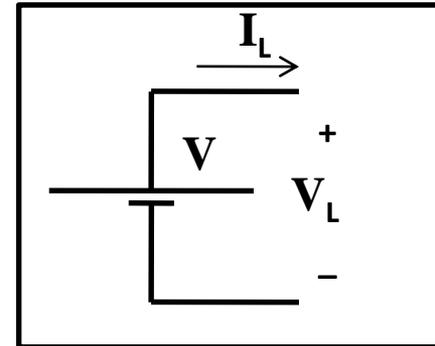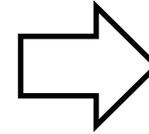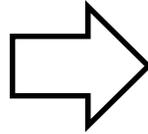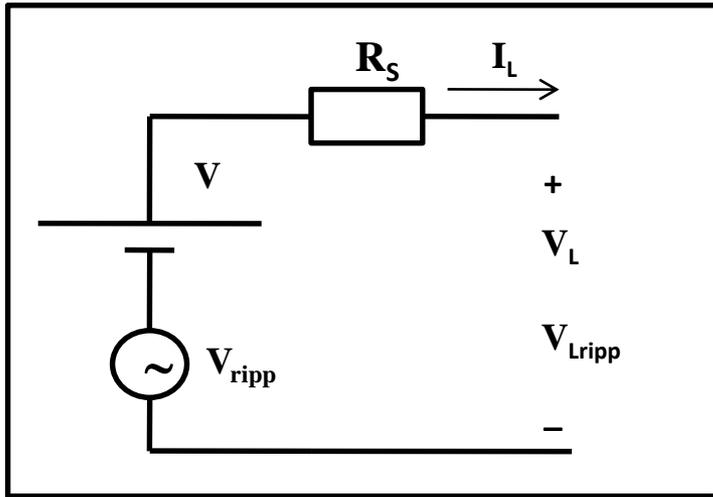

Disminuir  $R_s$

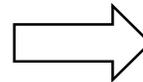


Disminuir  $V_{ripp}$

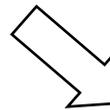


Estabilizar  $V_L$

# Esquema Fuente Regulada Lineal

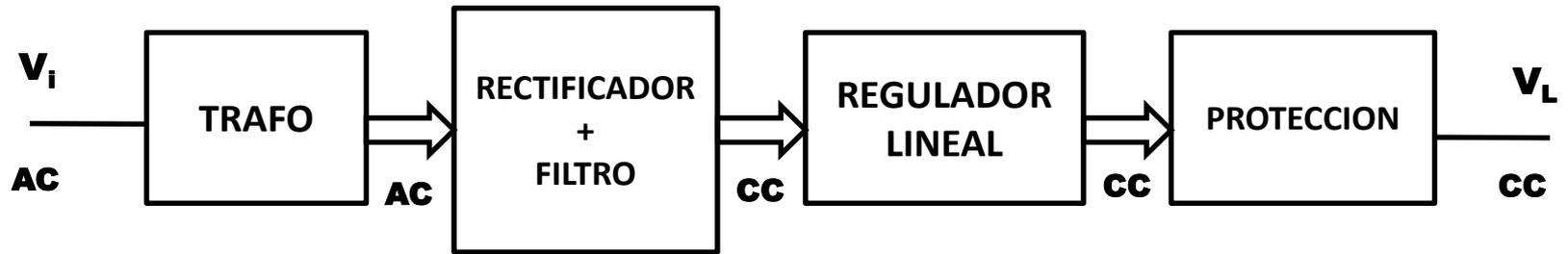
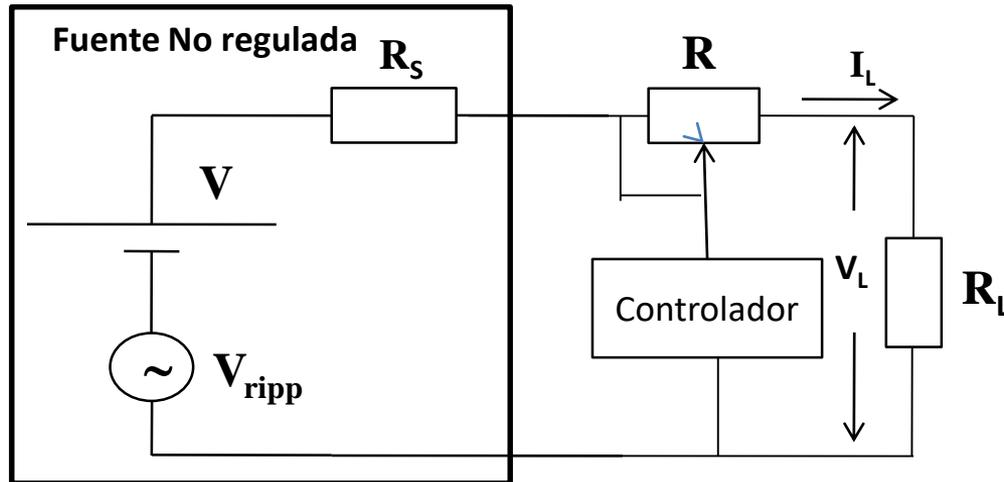
## REGULADOR LINEAL (PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO)



$$V_L = \frac{V * R_L}{(R + R_s + R_L)} \quad \text{si } (R + R_L) \gg R_s$$

$$V_L \approx \frac{V * R_L}{(R + R_L)} \quad V_L \approx \frac{V}{\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)}$$

Para que  $V_L = \text{cte.}$


$$R_L \uparrow \Rightarrow \frac{V}{\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)} = \text{cte.} \Rightarrow R \uparrow$$

$$V \uparrow \Rightarrow \frac{1}{\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)} \uparrow \Rightarrow R \uparrow$$

- Elemento de control (R)  $\rightarrow$   
Disipa Potencia

# REGULADOR LINEAL SERIE

(PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO)

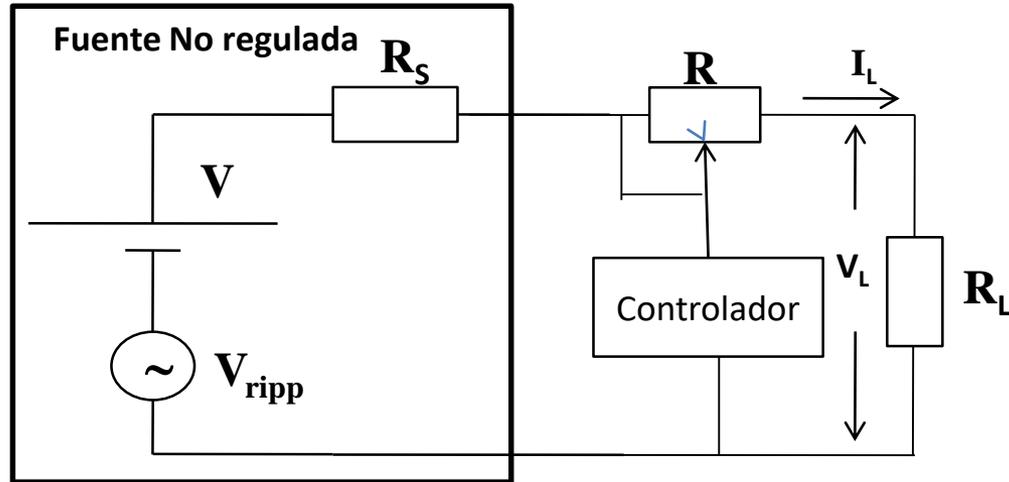

$$V_L = \frac{V * R_L}{(R + R_s + R_L)}$$

$$si (R + R_L) \gg R_s$$

$$V_L \approx \frac{V * R_L}{(R + R_L)}$$


Para que  $V_L = cte.$

$$V_L \approx \frac{V}{\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)}$$

$$R_L \uparrow \Rightarrow \frac{V}{\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)} = cte. \Rightarrow R \uparrow$$

$$V \uparrow \Rightarrow \frac{1}{\left(1 + \frac{R}{R_L}\right)} \uparrow \Rightarrow R \uparrow$$



# REGULADOR LINEAL SERIE

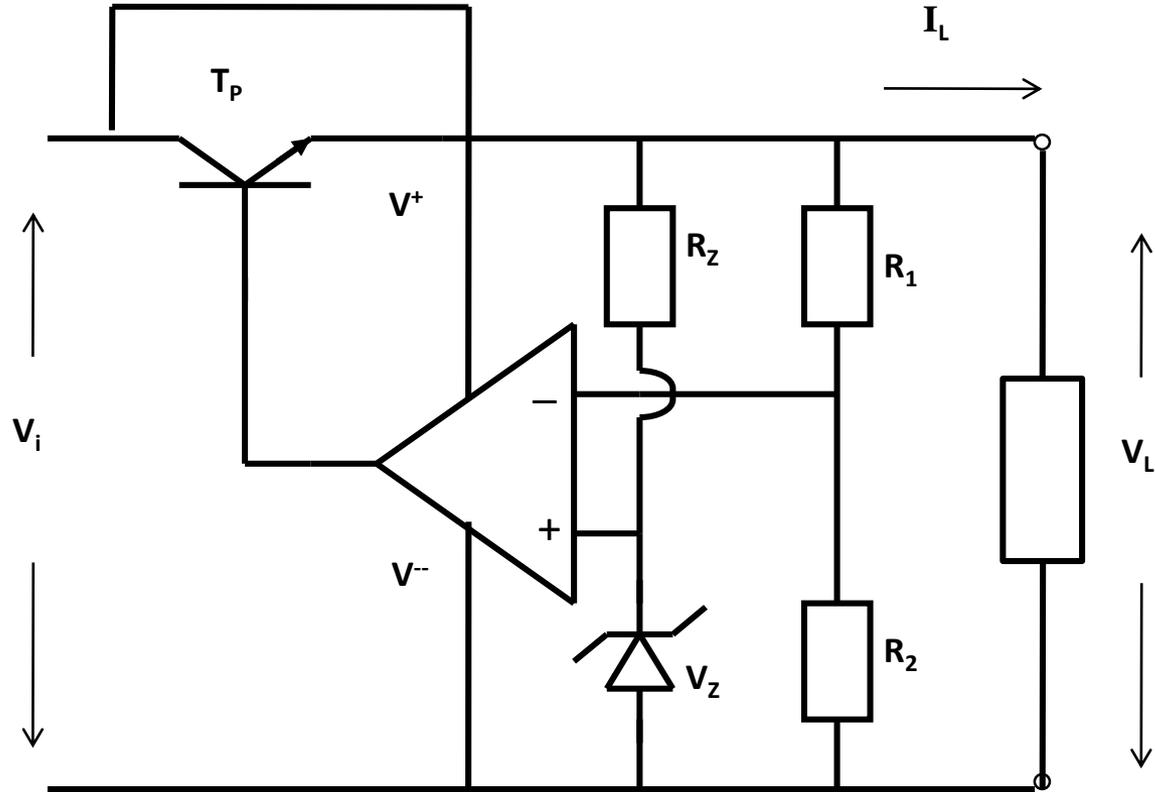

$$k = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_L = \frac{V_Z}{k}$$
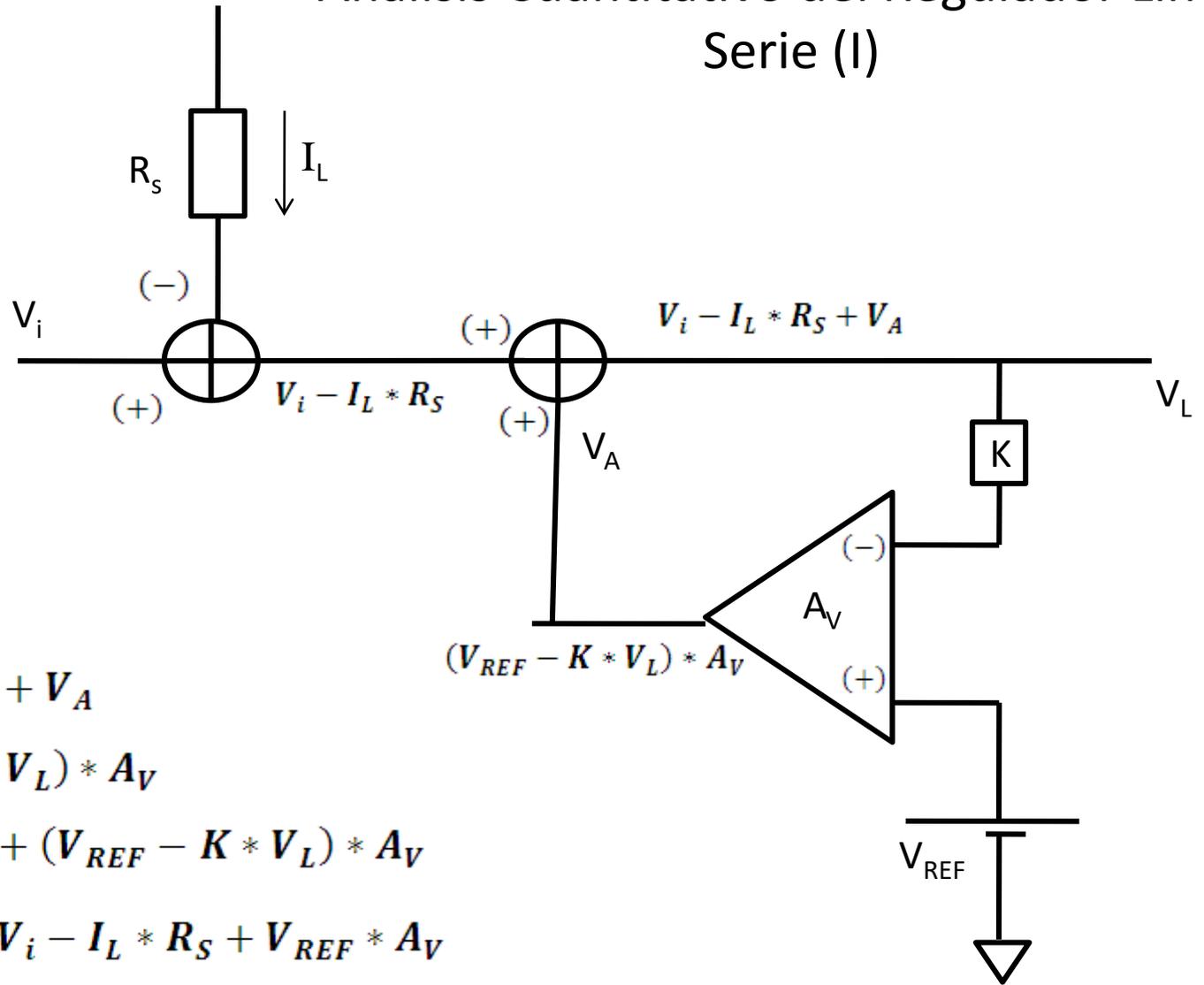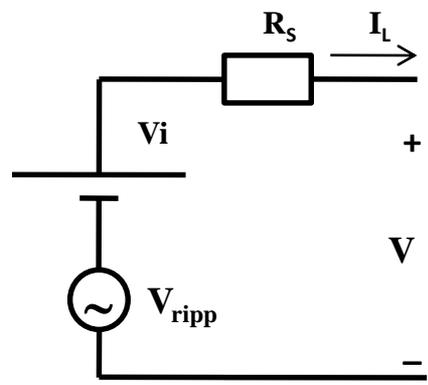
# Análisis Cuantitativo del Regulador Lineal Serie (I)



$$V_L = V_i - I_L * R_S + V_A$$

$$V_A = (V_{REF} - K * V_L) * A_V$$

$$V_L = V_i - I_L * R_S + (V_{REF} - K * V_L) * A_V$$

$$V_L * (1 + kA_v) = V_i - I_L * R_S + V_{REF} * A_V$$

$$V_L = \frac{V_i - I_L * R_S + V_{REF} * A_V}{(1 + kA_v)}$$

# Análisis Cuantitativo del Regulador Lineal Serie (II)

$$V_L = \frac{V_i - I_L * R_S + V_{REF} * A_V}{(1 + kA_v)}$$

$$\Delta V_L = \frac{\Delta V_i - \Delta I_L * R_S + \Delta V_{REF} * A_V}{(1 + kA_v)}$$

Cuando  $I_L = \text{cte}$  y  $V_{REF} = \text{cte}$ .

$$\Delta I_L = 0 \text{ y } \Delta V_{REF} = 0$$

$$\Delta V_L = \frac{\Delta V_i}{(1 + kA_v)}$$

$$\Delta V_L = \frac{-\Delta I_L * R_S}{(1 + kA_v)}$$

Cuando  $V_i = \text{cte}$  y  $V_{REF} = \text{cte}$ .

$$\Delta V_i = 0 \text{ y } \Delta V_{REF} = 0$$

$$\frac{\Delta V_L}{\Delta I_L} = \frac{R_S}{(1 + kA_v)}$$


Cuando  $I_L = \text{cte}$  y  $V_i = \text{cte}$ .

$$\Delta I_L = 0 \text{ y } \Delta V_i = 0$$

$$\Delta V_L = \frac{\Delta V_{REF} * A_V}{(1 + kA_v)}$$

$$\Delta V_L \approx \frac{\Delta V_{REF}}{k}$$

# REGULADOR LINEAL SERIE

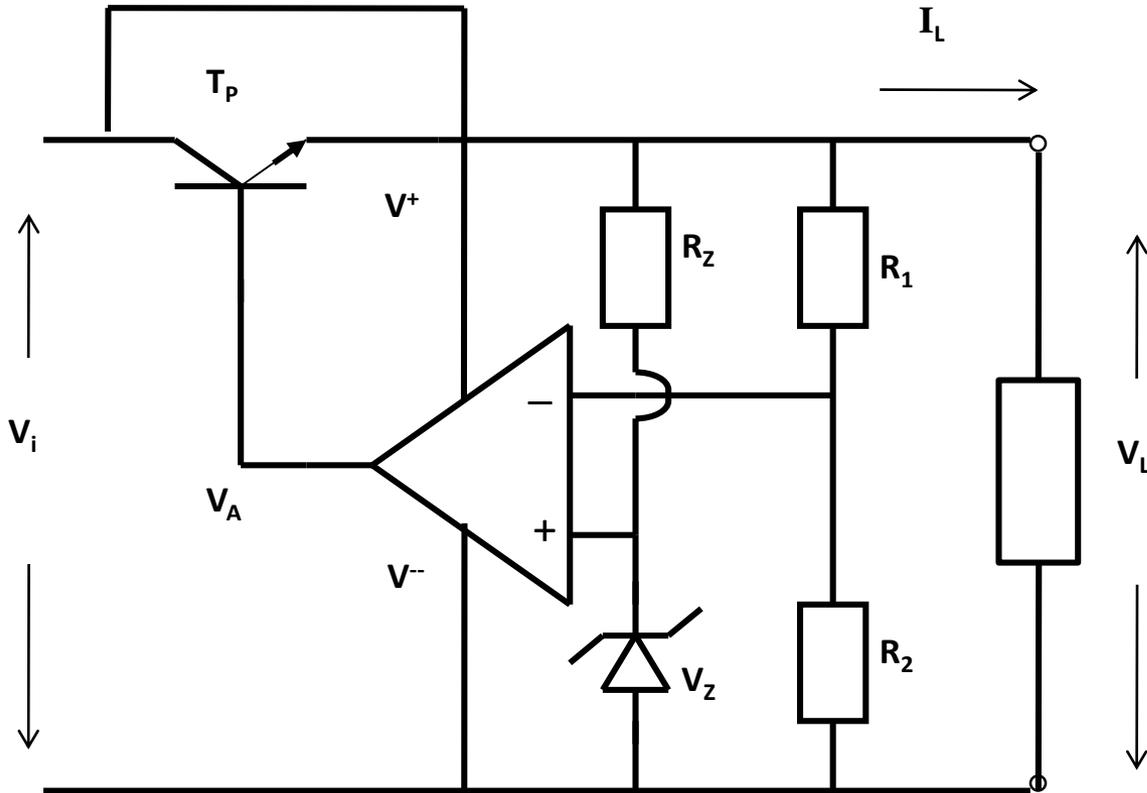

## Condiciones de diseño

- $V_L$
- $I_{LMAX}$
- $V_{Lripp}$
- $T_{AMB}$


## Seleccionar dispositivos

- $T_p$
- Amp.Op.
- Diodo zener
- Resistores

## Especificar fuente no regulada


- $V_i$
- $V_{iripp}$
- $I_{MAX}$

# CONDICIONES DE DISEÑO

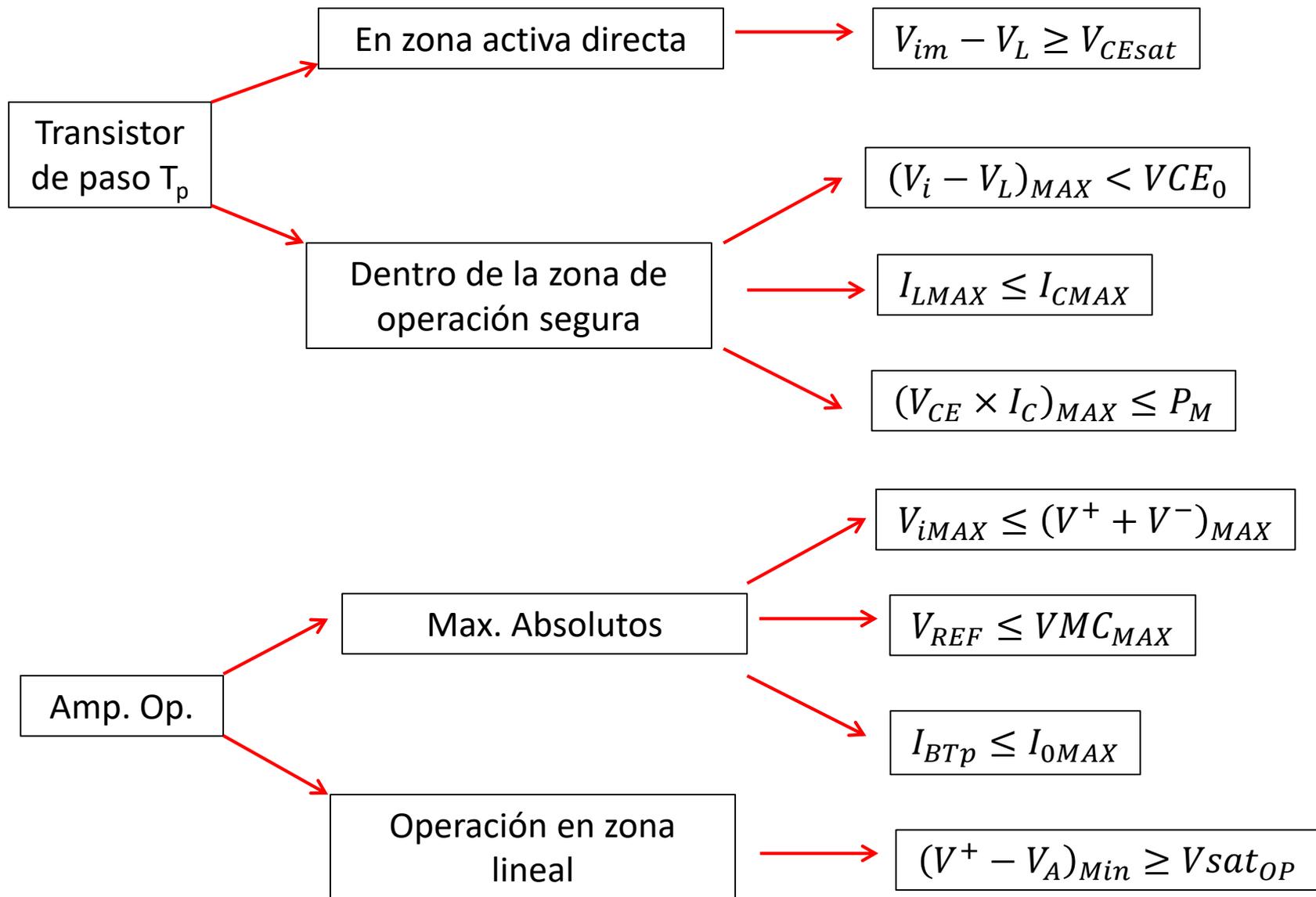

# PROTECCION (I)

## Limitador de Corriente

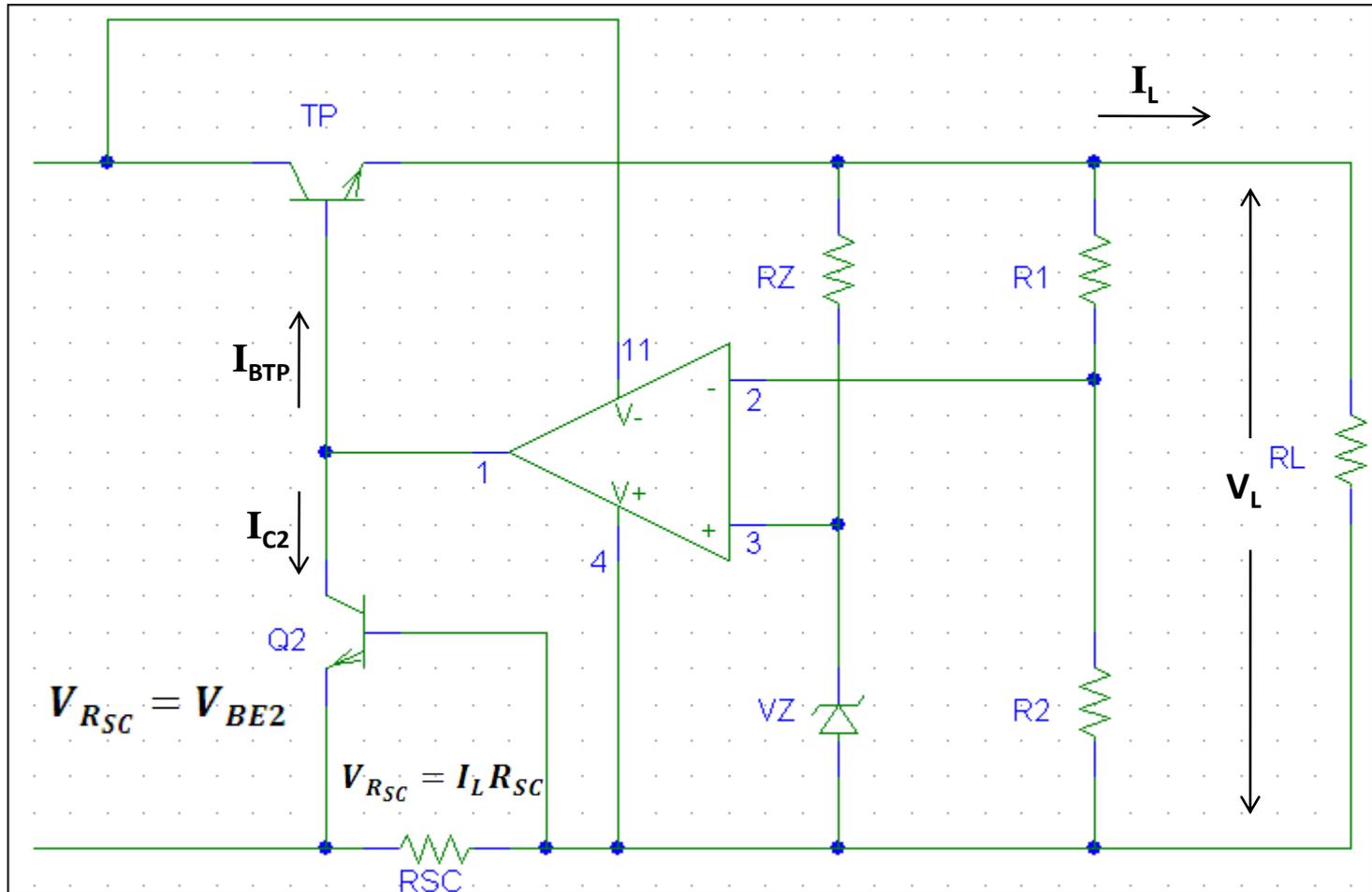


Cuando  $V_{RSC} = V_{BEon}$   $I_{C2}$  le quita corriente a la base de  $T_p$

$I_L$  no puede aumentar

# PROTECCION (I)

## Limitador de Corriente

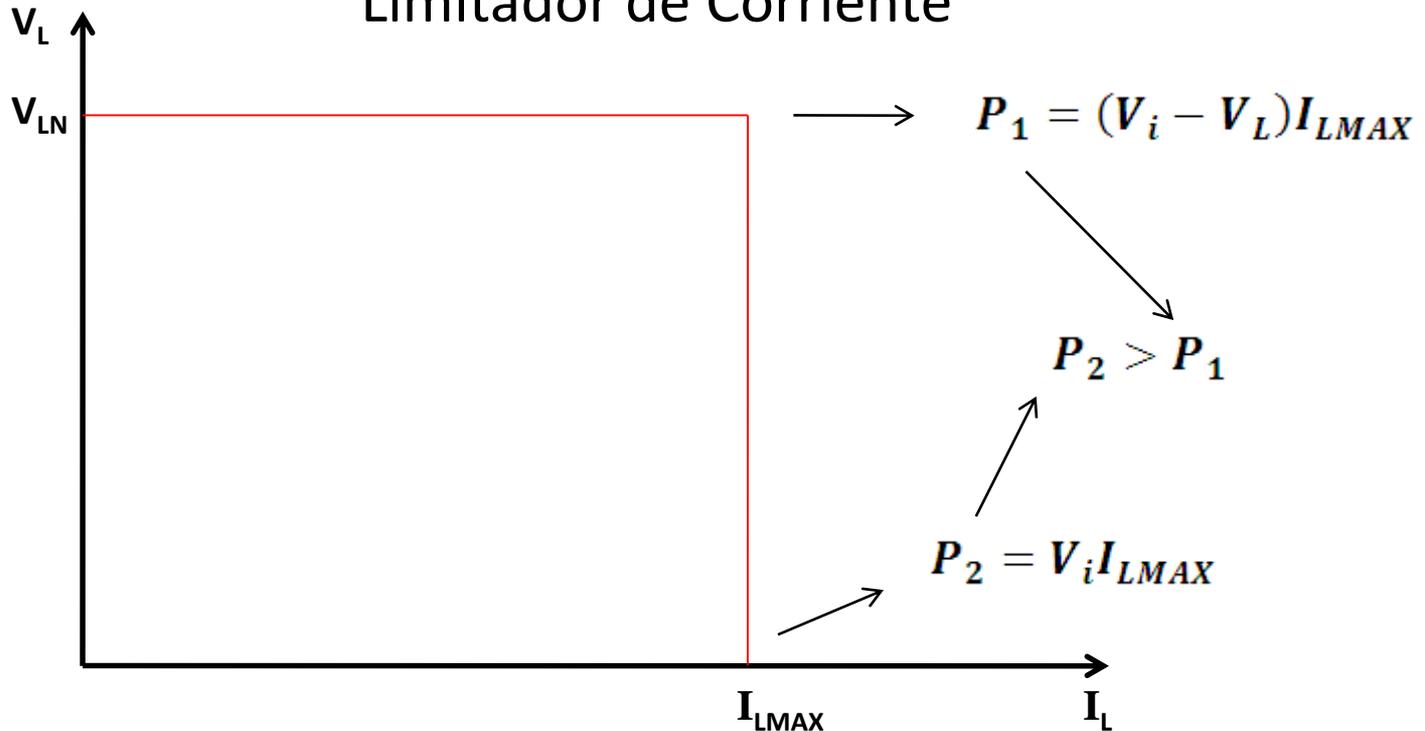

Corriente a la que comienza a proteger el circuito




$$I_{LMAX} = \frac{V_{BEon}}{R_{SC}}$$

Maxima Potencia en funcionamiento normal



$$P_{FNMAX} = (V_{iMAX} - V_{LN}) \times I_{LMAX}$$


Maxima Potencia en corto circuito

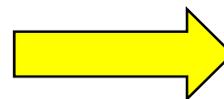

$$P_{CCMAX} = V_{iMAX} \times I_{LMAX}$$

# PROTECCION (I)

## Limitador de Corriente

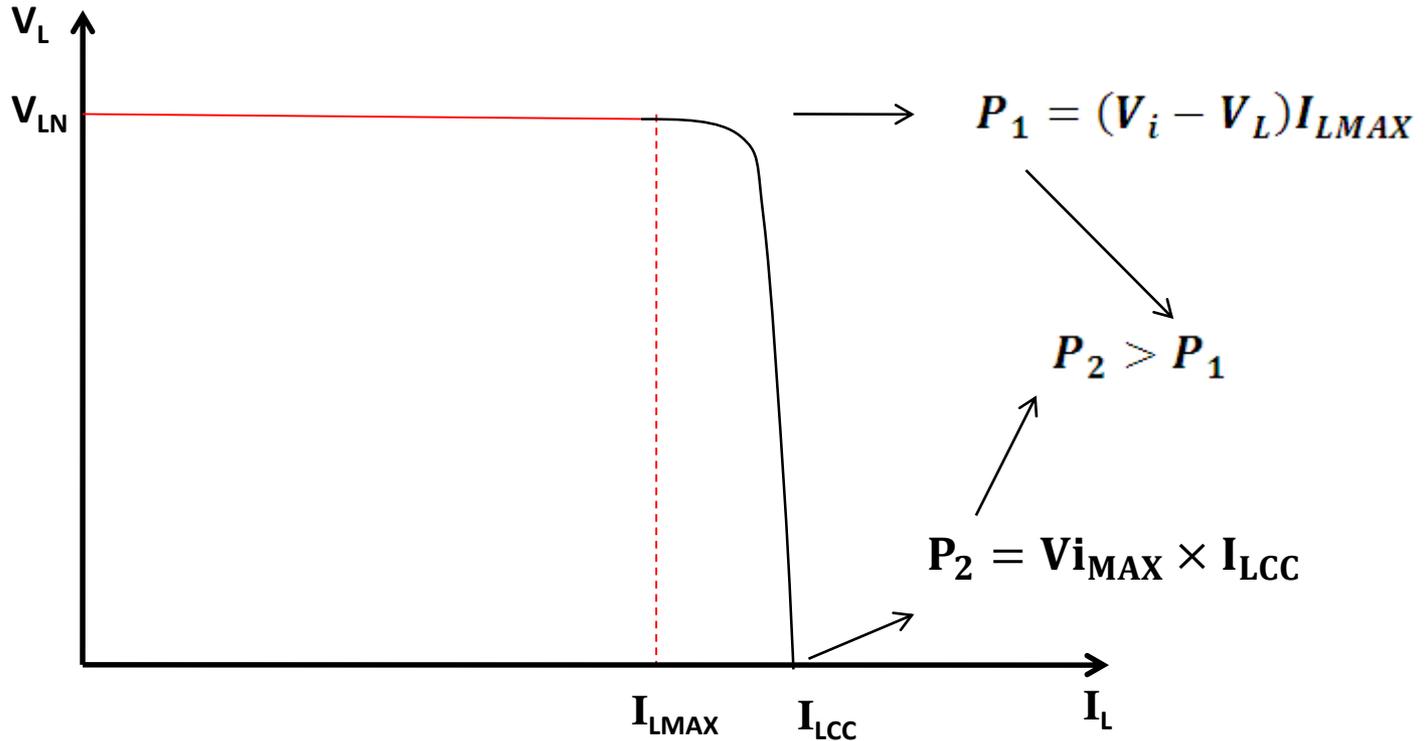


$$I_{LCC} \approx 1.1I_{LMAX}$$


**TP debe dimensionarse para manejar una potencia que solo aparece en la condición de cortocircuito**

# PROTECCION (II)


## Corriente Reentrante

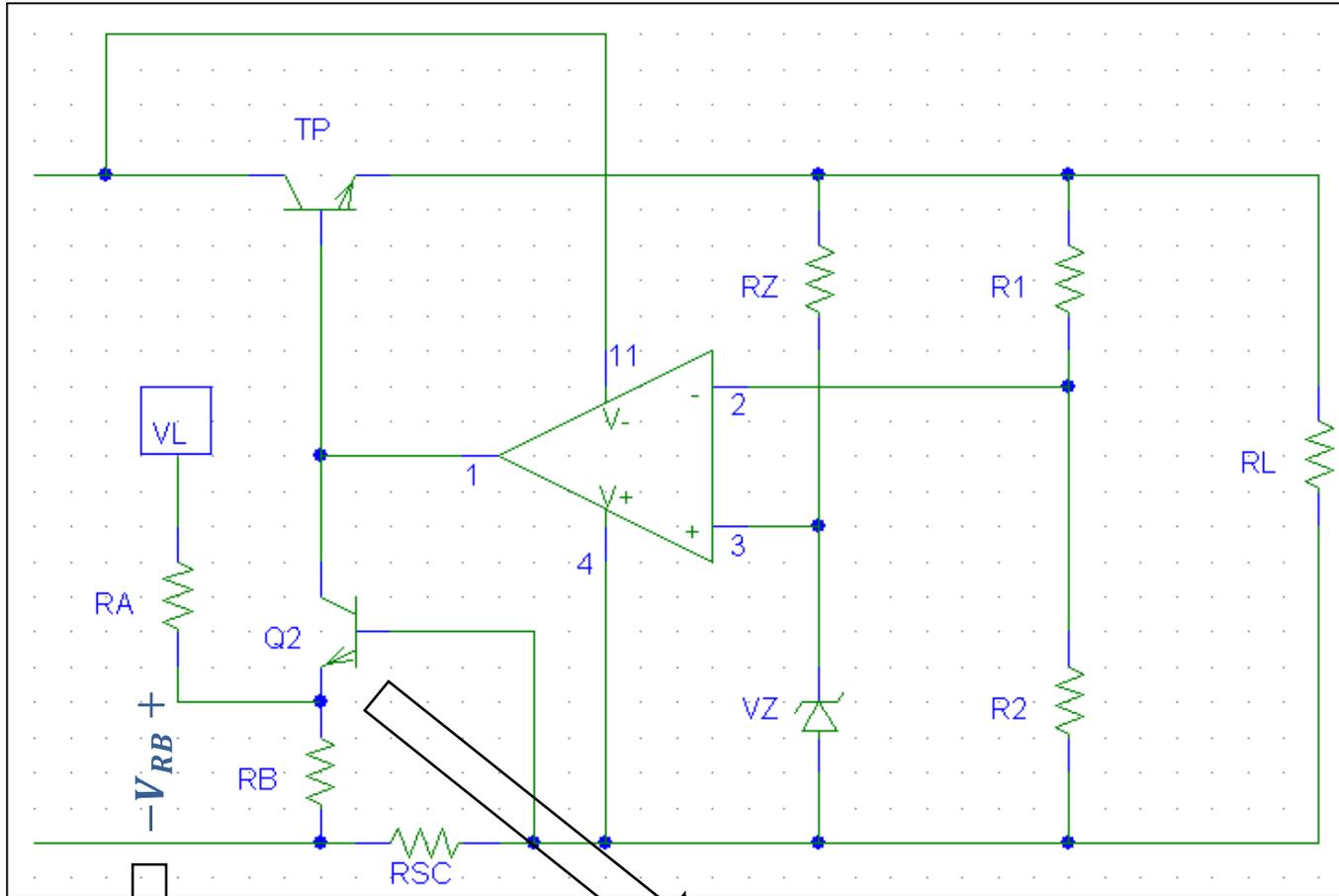

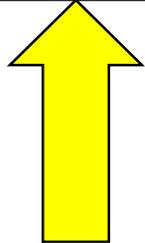
La tensión de disparo de la protección depende de la corriente y la tensión en la carga



$$V_{BEQ2} = I_L R_{SC} - k V_L$$

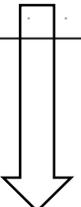

$$V_{RB} = \frac{V_L R_B}{R_A + R_B}$$

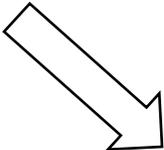

$$V_{RSC} = I_L R_{SC}$$

$$V_{BEQ2} = V_{RSC} - V_{RB}$$

$$k = \frac{R_B}{R_A + R_B}$$



$$V_{BEQ2} = I_L R_{SC} - kV_L$$

Condición de Corto Circuito

$$V_L = 0$$

$$I_L = I_{LCC}$$

$$V_{BEQ2} = I_{LCC} R_{SC}$$

Condición de Funcionamiento Normal

$$V_L = V_{LN}$$


$$I_L = I_{LFN}$$

$$V_{BEQ2} = I_{LFN} R_{SC} - kV_{LN}$$

$$I_{LCC} = \frac{V_{BE_{onQ2}}}{R_{SC}}$$

$$I_{LFN} = \frac{V_{BE_{onQ2}} + kV_{LN}}{R_{SC}}$$

$$I_{LFN} > I_{LCC}$$

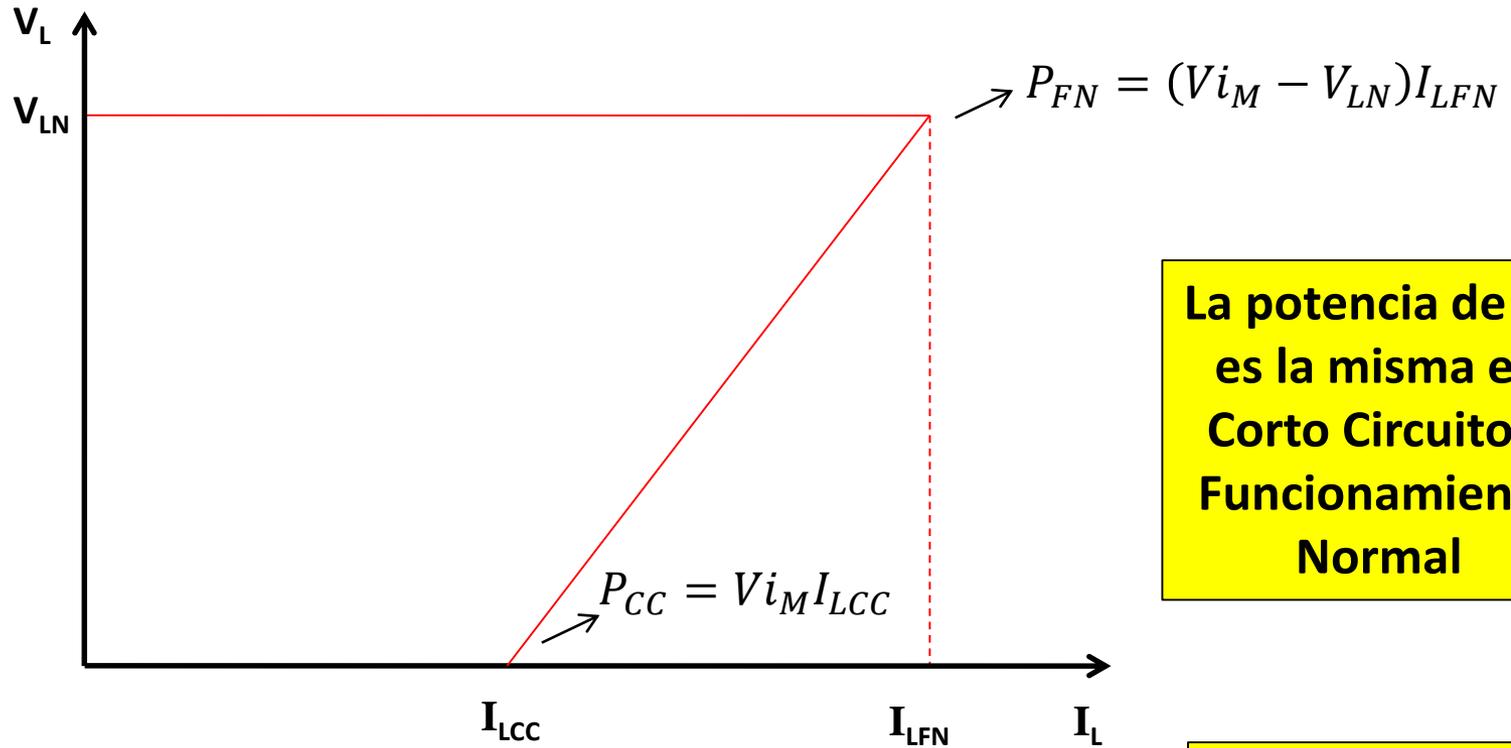

**La potencia de TP es la misma en Corto Circuito y Funcionamiento Normal**

**Aprovecho mejor el circuito térmico**

Coloco un TP que pueda disipar  $P_{FN}$

Ajusto las resistencias  $R_{SC}$ ,  $R_A$  y  $R_B$  para obtener


$$P_{CC} = P_{FN}$$

$$Vi_M I_{LCC} = (Vi_M - V_{LN}) I_{LFN}$$

$$I_{LCC} = \left( 1 - \frac{V_{LN}}{Vi_M} \right) I_{LFN}$$


# PROTECCION (II)

## Corriente Reentrante

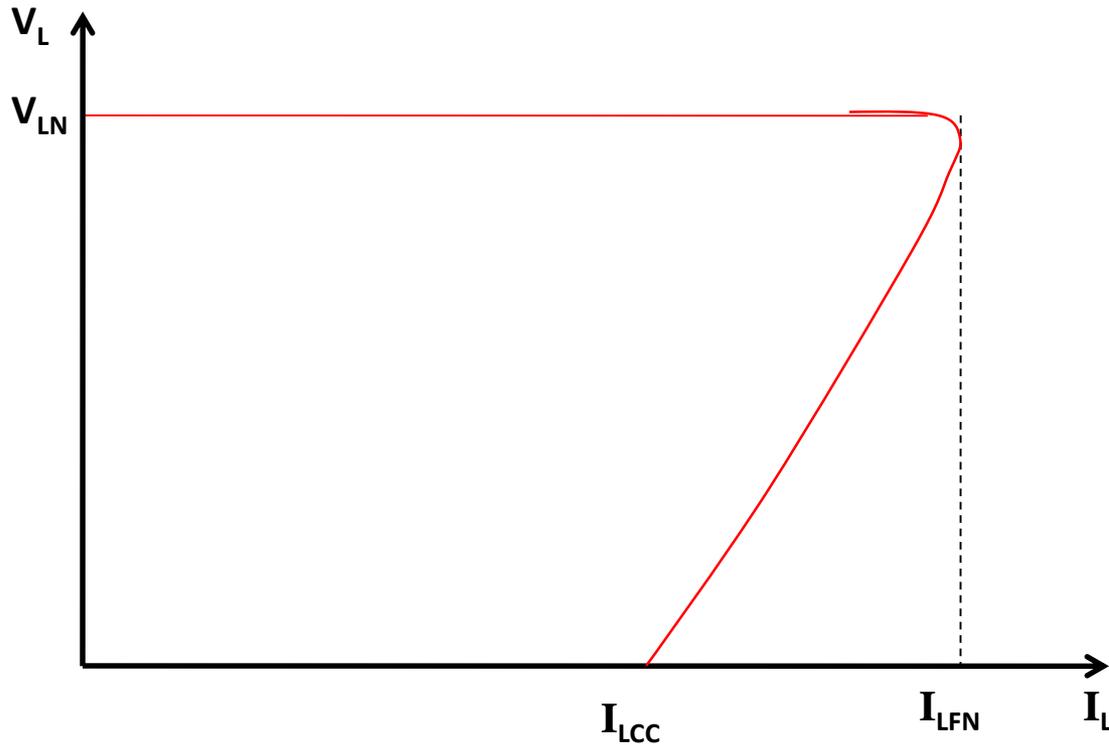

- Se dimensiona el circuito térmico para soportar las condiciones de funcionamiento normal y cortocircuito de salida
- Se diseña la protección para que  $P_{FN} = P_{CC}$
- Como la potencia disipada en corto circuito es la misma que la de funcionamiento normal el disipador y el transistor TP se utilizan a pleno.

# REGULADOR INTEGRADO XX723

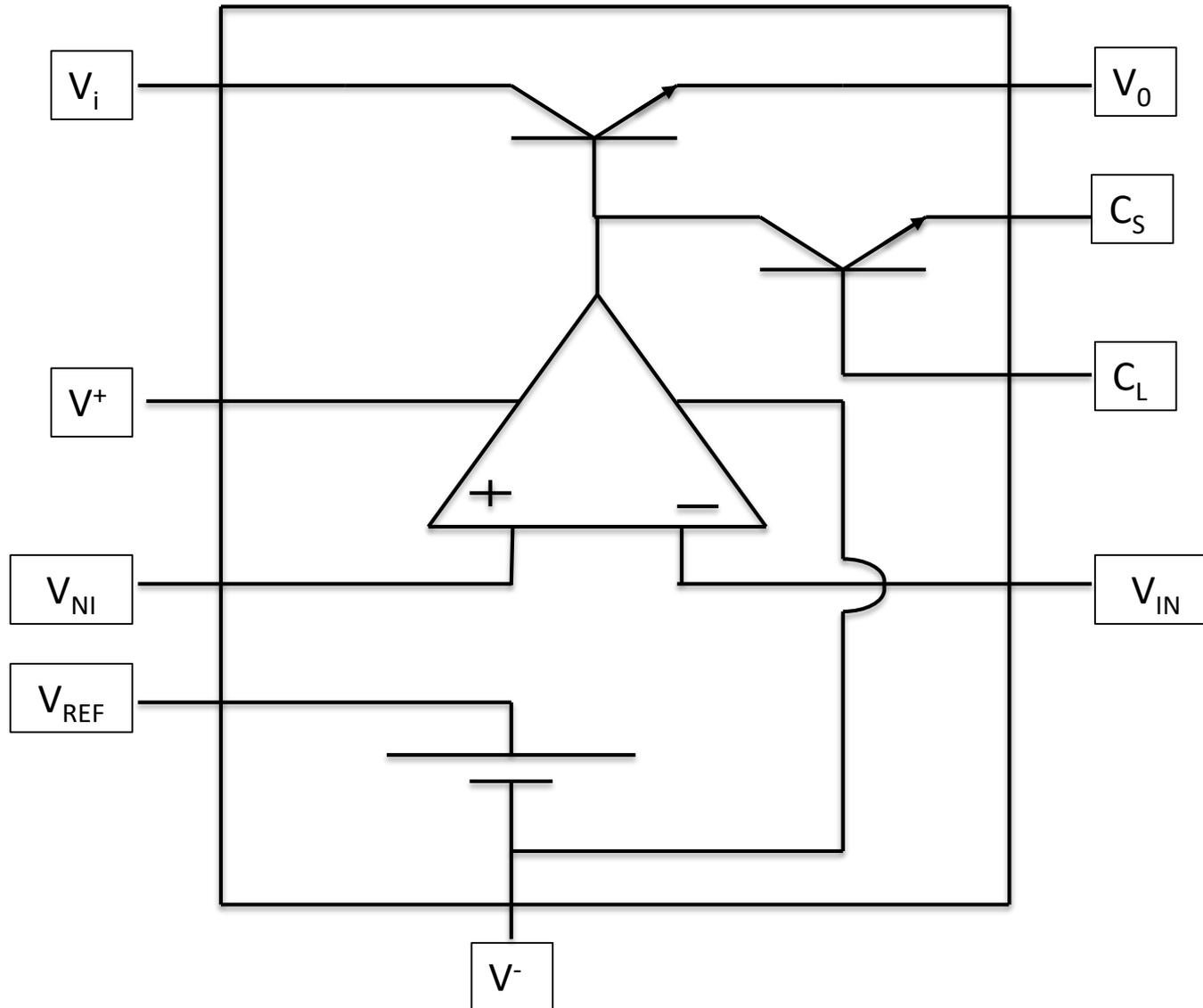

## LM723/LM723C Voltage Regulator

 Check for Samples: [LM723](#), [LM723C](#)

### FEATURES

- 150 mA Output Current Without External Pass Transistor
- Output Currents in Excess of 10A Possible by Adding External Transistors
- Input Voltage 40V Max
- Output Voltage Adjustable from 2V to 37V
- Can be Used as Either a Linear or a Switching Regulator

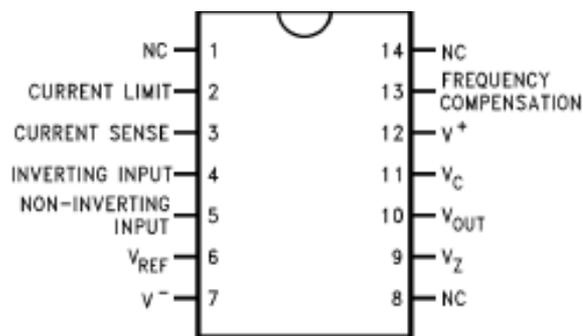



Figure 1. Top View  
CDIP Package or PDIP Package  
See Package J or NFF0014A

### DESCRIPTION

The LM723/LM723C is a voltage regulator designed primarily for series regulator applications. By itself, it will supply output currents up to 150 mA; but external transistors can be added to provide any desired load current. The circuit features extremely low standby current drain, and provision is made for either linear or foldback current limiting.

The LM723/LM723C is also useful in a wide range of other applications such as a shunt regulator, a current regulator or a temperature controller.

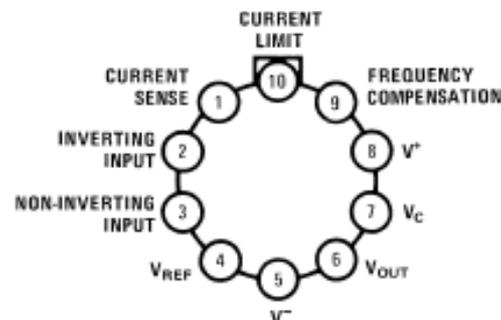The LM723C is identical to the LM723 except that the LM723C has its performance ensured over a 0°C to +70°C temperature range, instead of –55°C to +125°C.




Note: Pin 5 connected to case.

Figure 2. Top View  
TO-100  
See Package LME

# REGULADOR INTEGRADO XX723

Esquema del Circuito

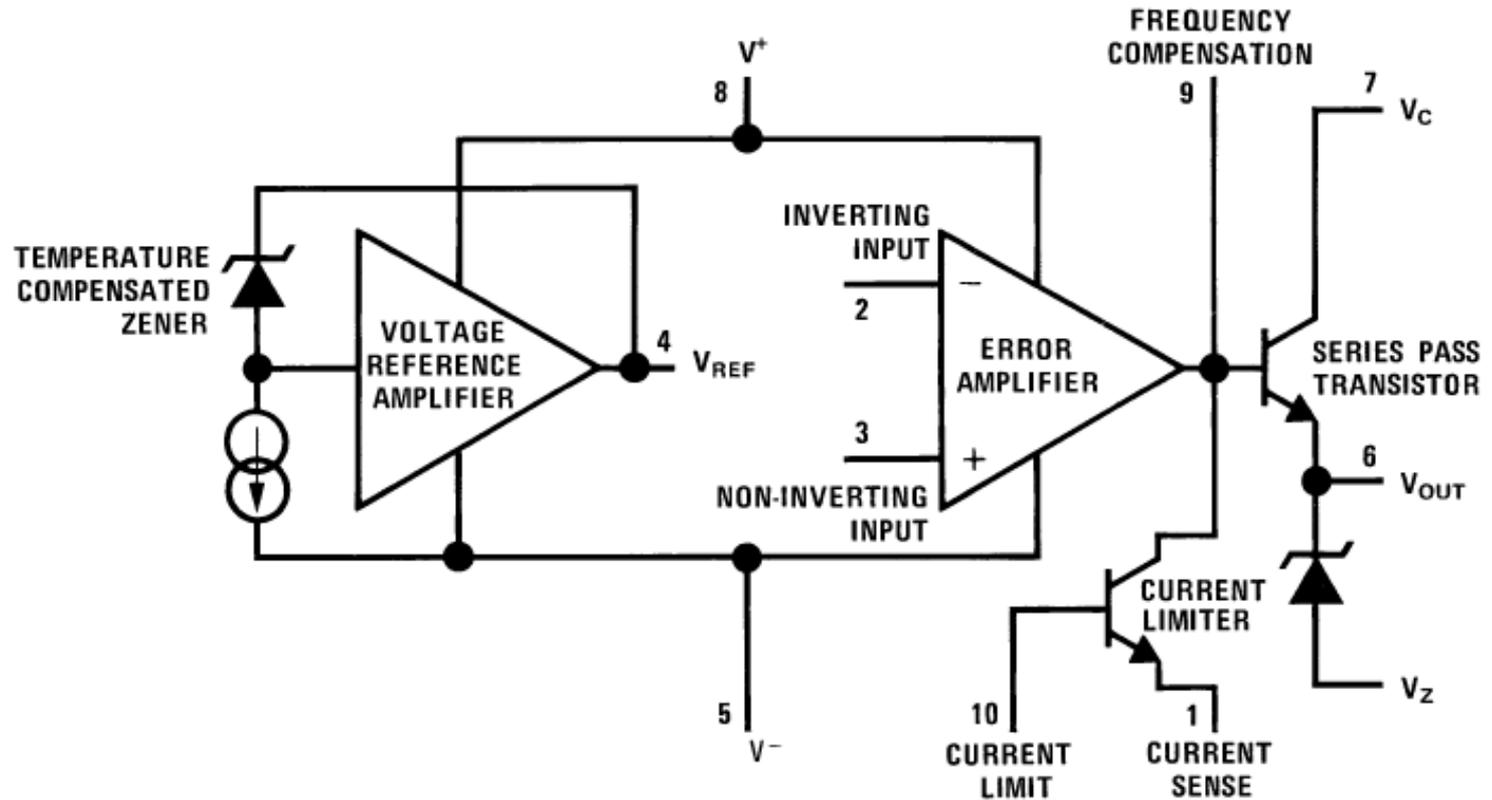

# REGULADOR INTEGRADO

## XX723


### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS<sup>(1)(2)</sup>

Pulse Voltage from $V^+$ to $V^-$ (50 ms)	50V
Continuous Voltage from $V^+$ to $V^-$	40V
Input-Output Voltage Differential	40V
Maximum Amplifier Input Voltage (Either Input)	8.5V
Maximum Amplifier Input Voltage (Differential)	5V
Current from $V_Z$	25 mA
Current from $V_{REF}$	15 mA
Internal Power Dissipation Metal Can <sup>(3)</sup>	800 mW
CDIP <sup>(3)</sup>	900 mW
PDIP <sup>(3)</sup>	660 mW
Operating Temperature Range	
LM723	-55°C to +150°C
LM723C	0°C to +70°C
Storage Temperature Range Metal Can	
	-65°C to +150°C
PDIP	-55°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 4 sec. max.)	
Hermetic Package	300°C
Plastic Package	260°C

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**<sup>(1)(2)(3)(4)</sup>

Parameter	Conditions	LM723			LM723C			Units
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Line Regulation	$V_{IN} = 12V$ to $V_{IN} = 15V$		0.01	0.1		0.01	0.1	% $V_{OUT}$
	$-55^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$			0.3				% $V_{OUT}$
	$0^{\circ}C \leq T_A \leq +70^{\circ}C$						0.3	% $V_{OUT}$
	$V_{IN} = 12V$ to $V_{IN} = 40V$		0.02	0.2		0.1	0.5	% $V_{OUT}$
Load Regulation	$I_L = 1$ mA to $I_L = 50$ mA		0.03	0.15		0.03	0.2	% $V_{OUT}$
	$-55^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$			0.6				% $V_{OUT}$
	$0^{\circ}C \leq T_A \leq +70^{\circ}C$						0.6	% $V_{OUT}$
Ripple Rejection	$f = 50$ Hz to $10$ kHz, $C_{REF} = 0$		74			74		dB
	$f = 50$ Hz to $10$ kHz, $C_{REF} = 5$ $\mu$ F		86			86		dB
Average Temperature Coefficient of Output Voltage <sup>(5)</sup>	$-55^{\circ}C \leq T_A \leq +125^{\circ}C$		0.002	0.015				%/ $^{\circ}C$
	$0^{\circ}C \leq T_A \leq +70^{\circ}C$					0.003	0.015	%/ $^{\circ}C$
Short Circuit Current Limit	$R_{SC} = 10\Omega$ , $V_{OUT} = 0$		65			65		mA
Reference Voltage		6.95	7.15	7.35	6.80	7.15	7.50	V
Output Noise Voltage	$BW = 100$ Hz to $10$ kHz, $C_{REF} = 0$		86			86		$\mu$ Vrms
	$BW = 100$ Hz to $10$ kHz, $C_{REF} = 5$ $\mu$ F		2.5			2.5		$\mu$ Vrms
Long Term Stability			0.05			0.05		%/1000 hrs
Standby Current Drain	$I_L = 0$ , $V_{IN} = 30V$		1.7	3.5		1.7	4.0	mA
Input Voltage Range		9.5		40	9.5		40	V
Output Voltage Range		2.0		37	2.0		37	V
Input-Output Voltage Differential		3.0		38	3.0		38	V
$\theta_{JA}$	PDIP					105		$^{\circ}C/W$
$\theta_{JA}$	CDIP		150					$^{\circ}C/W$
$\theta_{JA}$	H10C Board Mount in Still Air		165			165		$^{\circ}C/W$
$\theta_{JA}$	H10C Board Mount in 400 LF/Min Air Flow		66			66		$^{\circ}C/W$
$\theta_{JC}$			22			22		$^{\circ}C/W$
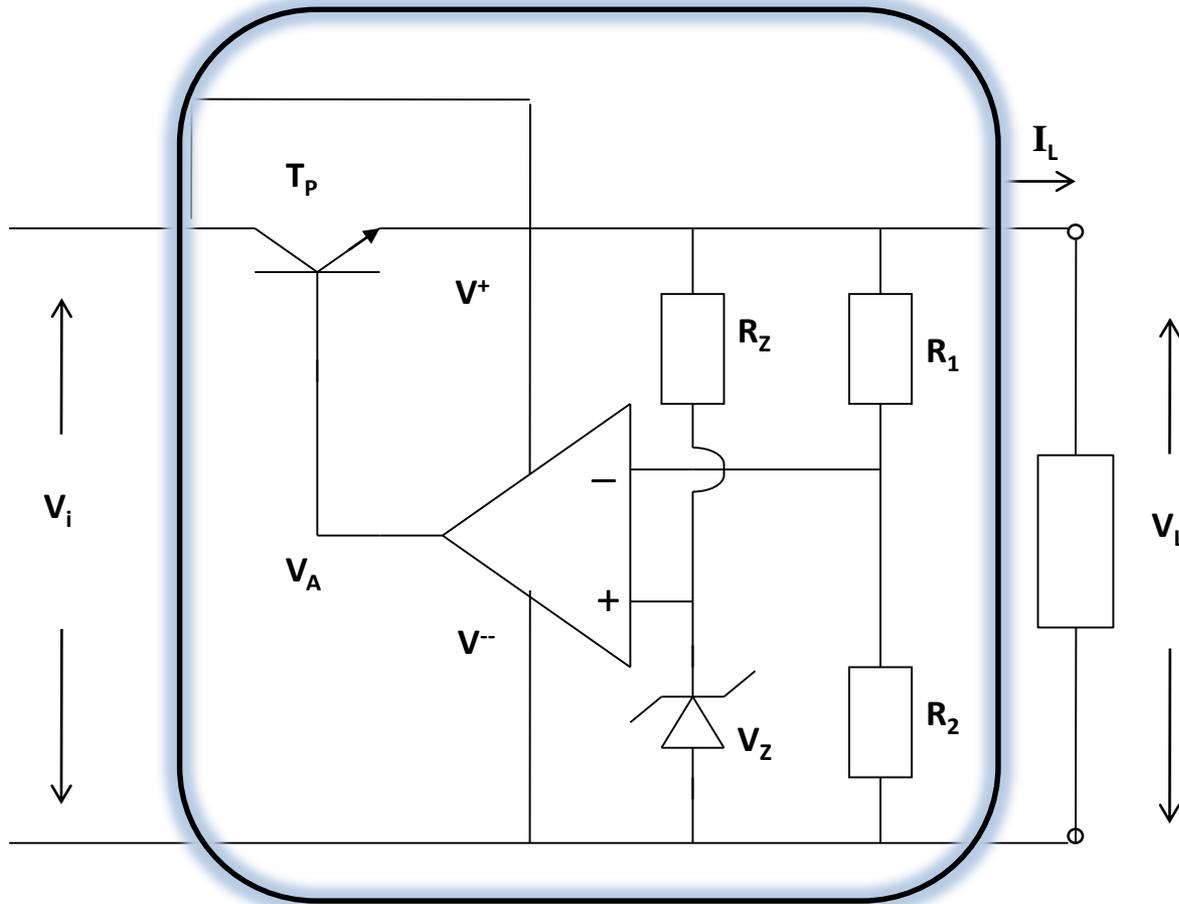
# POTENCIA DISIPADA POR UN REGULADOR LINEAL SERIE



$$\eta = \frac{V_L}{V_i}$$

$$P_R = (V_i - V_L)_{MAX} \times I_{L_{MAX}}$$

$$P_T = P_L + P_R$$


$$P_L = V_L \times I_{L_{MAX}}$$

$$\eta = \frac{P_L}{P_T}$$

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{P_R}{P_L}}$$

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{(V_i - V_L)}{V_L}}$$
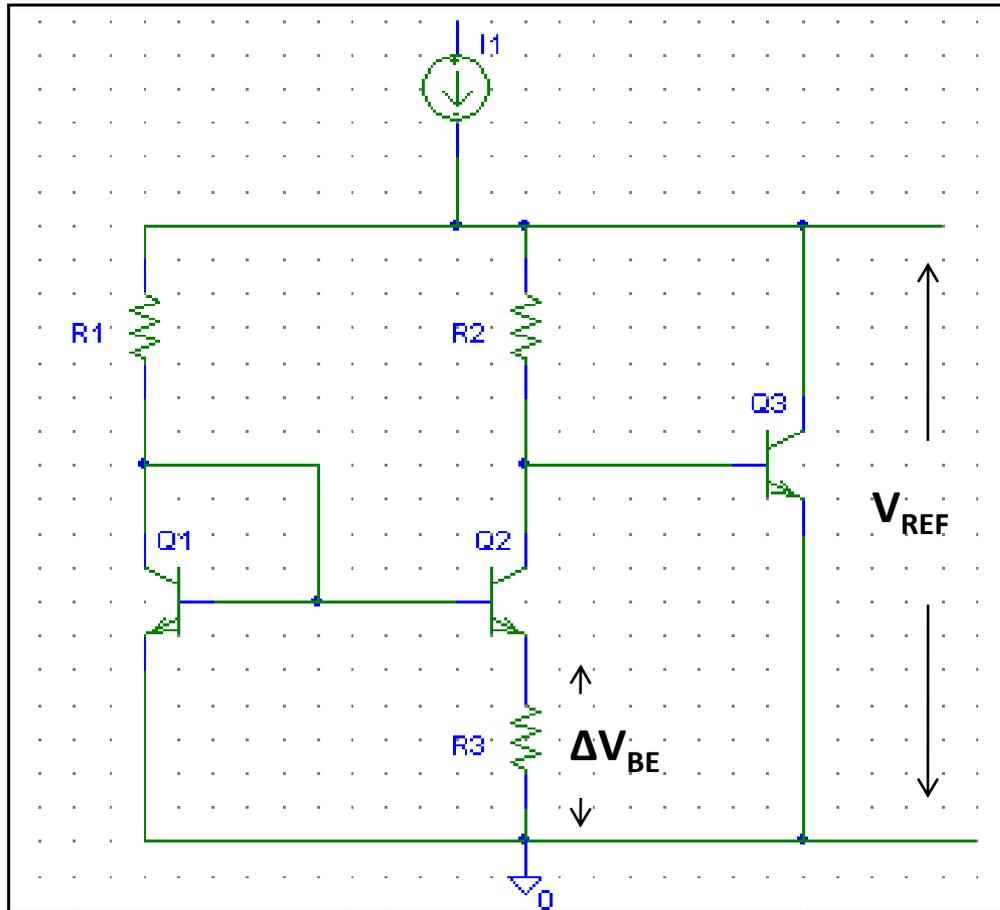
# Fuente de Referencia de Banda Prohibida (I)



$$V_{REF} = V_{BE3} + V_{R2}$$

$$V_{R2} = I_{C2} R_2 = \frac{\Delta V_{BE}}{R_3} R_2$$

$$V_{REF} = V_{BE3} + \Delta V_{BE} \frac{R_2}{R_3}$$

$$I_{C2} = I_{S2} e^{\frac{V_{BE2}}{U_T}} \quad I_{C1} = I_{S1} e^{\frac{V_{BE1}}{U_T}}$$

$$Q_1 \equiv Q_2 \quad \frac{I_{C1}}{I_{C2}} = e^{\frac{V_{BE1} - V_{BE2}}{U_T}}$$

$$\Delta V_{BE} = V_{BE1} - V_{BE2} \quad \Delta V_{BE} = U_T \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}}$$

$$V_{REF} = V_{BE3} + \frac{R_2}{R_3} U_T \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}}$$

$$V_{REF} = V_{BE3} + \frac{R_2}{R_3} \frac{kT}{q} \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}}$$

## Fuente de Referencia de Banda Prohibida (II)

$$V_{REF} = V_{BE3} + \frac{R_2}{R_3} \frac{kT}{q} \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}}$$

$$V_{BE}(T) = V_{G0} \left(1 - \frac{T}{T_0}\right) + V_{BE0} \left(\frac{T}{T_0}\right) \quad V_{REF}(T) = V_{BE3}(T) + \frac{R_2}{R_3} \frac{kT}{q} \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}}$$

$$V_{REF}(T) = V_{G0} \left(1 - \frac{T}{T_0}\right) + V_{BE0} \left(\frac{T}{T_0}\right) + \frac{R_2}{R_3} \frac{kT}{q} \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}}$$

$$\frac{dV_{REF}}{dT} = -V_{G0} \frac{1}{T_0} + V_{BE0} \frac{1}{T_0} + \frac{R_2}{R_3} \frac{k}{q} \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}}$$

$$\frac{dV_{REF}}{dT} = 0$$

$$V_{G0} = V_{BE0} + \frac{R_2}{R_3} \frac{kT_0}{q} \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}}$$

# Fuente de Referencia de Banda Prohibida (III)

