

Circuitos Digitales




Niveles de tensión discretos

Circuitos Digitales Binarios




Dos niveles de tensión

 



$V_H \rightarrow 1$

$V_L \rightarrow 0$


Circuito Inversor

 



$V_I$	$V_O$
1	0
0	1

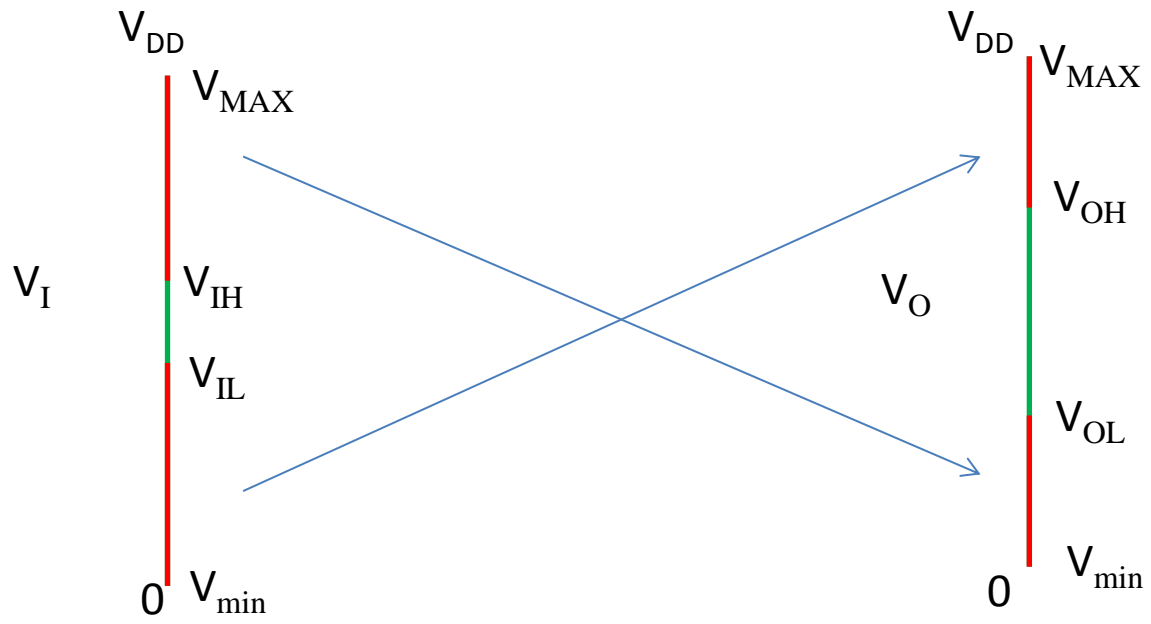 

# INVERSOR IDEAL

 

IN	OUT
0	1
1	0

 
 


$$0 \leq V_{IN} < V_M \rightarrow V_O = V^+$$

$$V_M \leq V_{IN} < V^+ \rightarrow V_O = 0$$

$V_M \rightarrow$  Umbral lógico o Punto de transición

# INVERSOR NMOS

  

$$0 < V_{IN} < V_{TH}$$

MOS → CORTADO

$$V_0 = V_{DD}$$

$$V_{TH} < V_{IN}$$

MOS → CONDUCE



$$V_0 = V_{DD} - I_{DS} \times R_L$$

# INVERSOR REAL
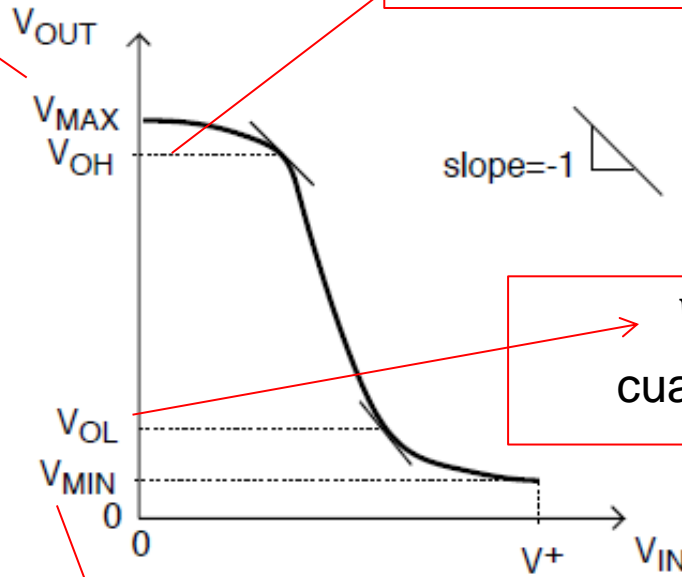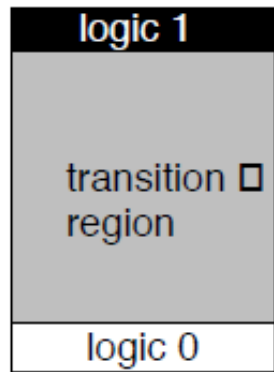
## Niveles Lógicos

$V_{MAX}$  valor de  $V_0$   
cuando  $V_{IN} = 0$



$V_{OH}$  valor  $V_0$   
cuando  $\frac{dV_0}{dV_I} = -1$



$V_{OL}$  valor  $V_0$   
cuando  $\frac{dV_0}{dV_I} = -1$

$V_{MIN}$  valor de  $V_0$   
cuando  $V_{IN} = V^+$

# INVERSOR REAL

 
 


Rango de tensión  $V_{IN}$  que produce un "1" lógico de salida

Rango de tensión  $V_{IN}$  que produce un "0" lógico de salida

# INVERSOR REAL

Margen de ruido

  

Margen de Ruido del nivel Bajo

$$NM_L = V_{IL} - V_{OL}$$


Inversor M  
Niveles de tensión de salida

Inversor N  
Niveles de tensión de entrada


Margen de Ruido del nivel Alto

$$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$$

 El margen de ruido se calcula tomando la peor situación




Para conectar dos inversores en cascada

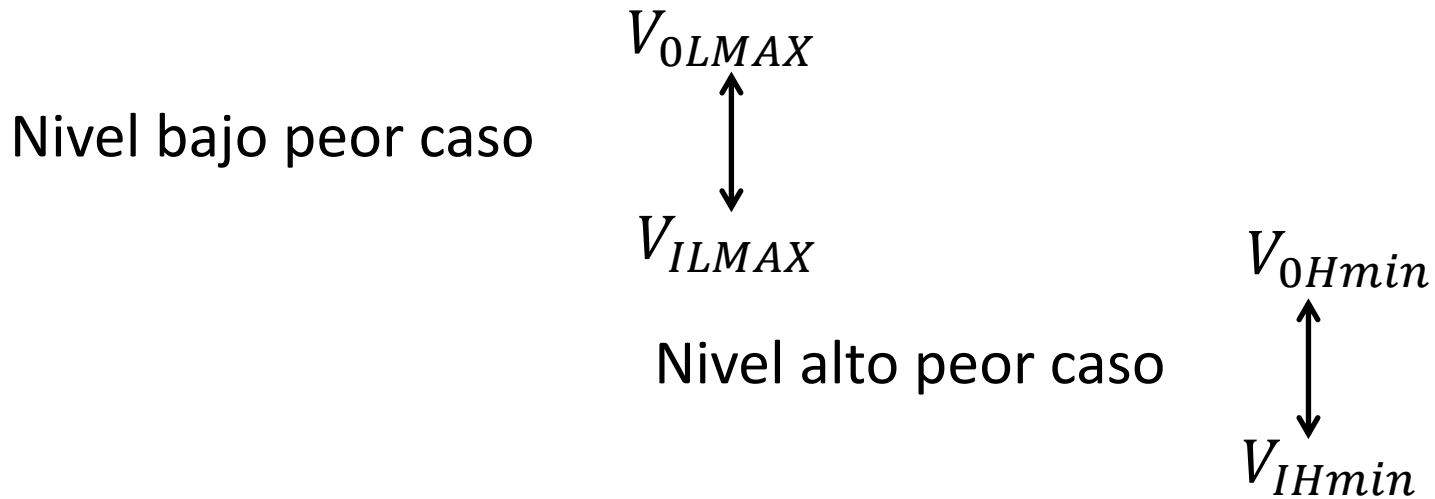



# INVERSOR REAL

## Tiempos de conmutación

 



$t_{PHL}$  → tiempo de conmutación de alto a bajo

$t_{PLH}$  → tiempo de conmutación de bajo a alto

$$t_P = \frac{1}{2} (t_{PHL} + t_{PLH})$$

Retardo  
de propagación

# INVERSOR NMOS

  

$$0 < V_{IN} < V_{TH}$$

$$V_{TH} < V_{IN}$$

MOS  $\rightarrow$  CORTADO

MOS  $\rightarrow$  CONDUCE


$I_{DS}$  Óhmico o Saturado

$$V_0 = V_{DD} \rightarrow V_H$$


$$V_0 = V_{DD} - I_{DS} \times R_L$$

Resolver desigualdad

# INVERSOR NMOS

 


Para  $V_i \leq V_{TH}$

 

MOS no conduce  $\rightarrow$  llave abierta


$$V_0 = V_{DD} \rightarrow V_{HMAX} = V_{DD}$$

# INVERSOR NMOS

 

Para  $V_{TH} \leq V_i$

 Para  $V_i = V_{DD}$  si el MOS esta en zona óhmica



MOS conduce  $\rightarrow$  llave cerrada


$$V_o = V_{DD} \frac{R_{DS}}{R_{DS} + R_L}$$

$$R_{DS} = \frac{1}{\beta(V_{DD} - V_{TH})}$$
 
# INVERSOR NMOS

$$V_{MAX} = V_{DD}$$

$$V_{MIN} = \frac{V_{DD}}{1 + R_L \beta (V_{DD} - V_{TH})}$$




- Para que el nivel de salida bajo sea próximo a cero

$$V_{MIN} = V_{DD} \frac{R_{DS}}{R_{DS} + R_L}$$

$$R_L \gg R_{DS}$$



$$V_{MIN} \approx V_{DD} \frac{R_{DS}}{R_L}$$

# INVERSOR NMOS

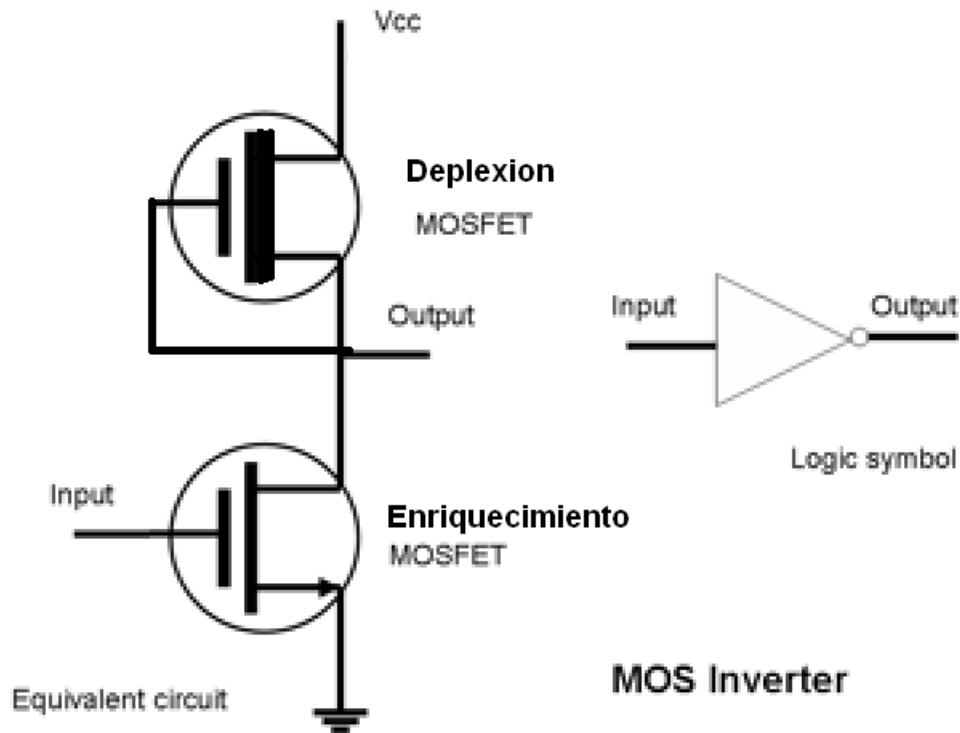

Circuito para obtener  $R_L$  de gran valor con poca área de silicio


# Retardo del Inversor

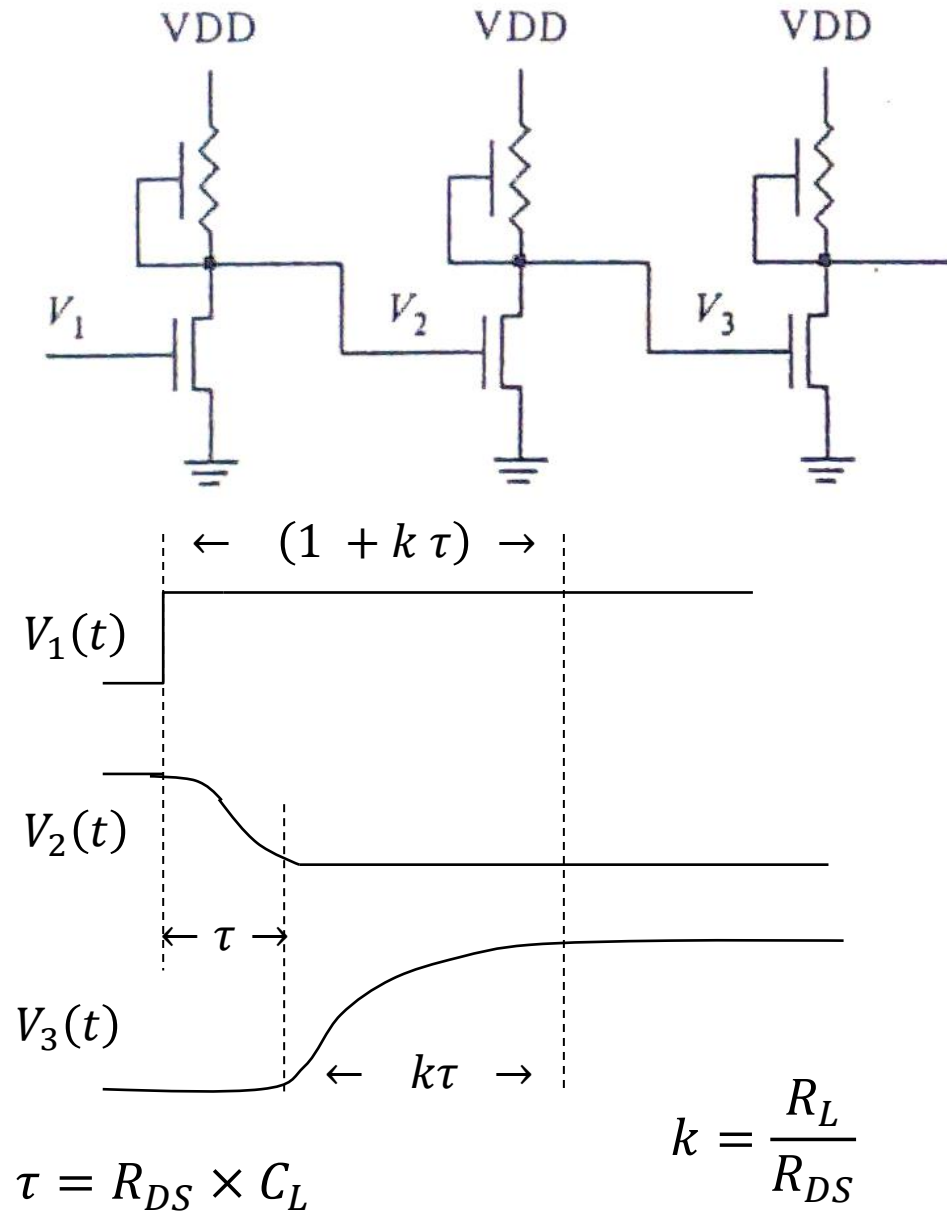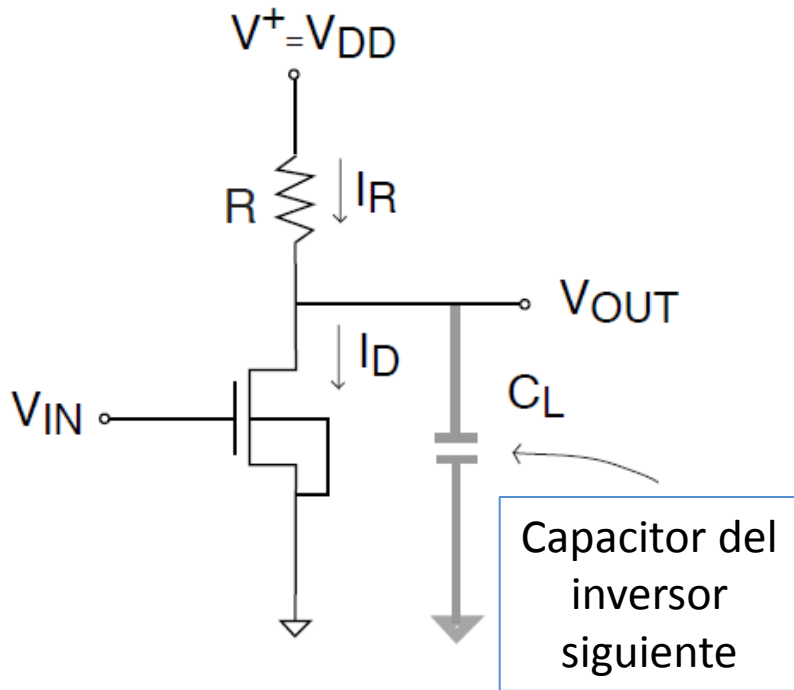

# Energía y potencia


 
## Estudie la disipación de energía en las puertas del MOSFET




$C$ : capacidad de cableado y  $C_{GS}$  de la puerta siguiente

Determinemos:

- la potencia de reserva
- la potencia activa

# ¿Por qué preocuparnos por la energía?

 


baterías pequeñas  
→ bueno

Hoy:

- ¿Cuánto durará la batería?  
en modo de reserva  
en uso activo
- ¿Se recalentará el chip y se autodestruirá?

## Ejemplo 1:


 


Potencia,  $P = VI = \frac{V^2}{R}$

Energía disipada en tiempo  $T$

$$E = VIT$$

Para nuestra puerta:

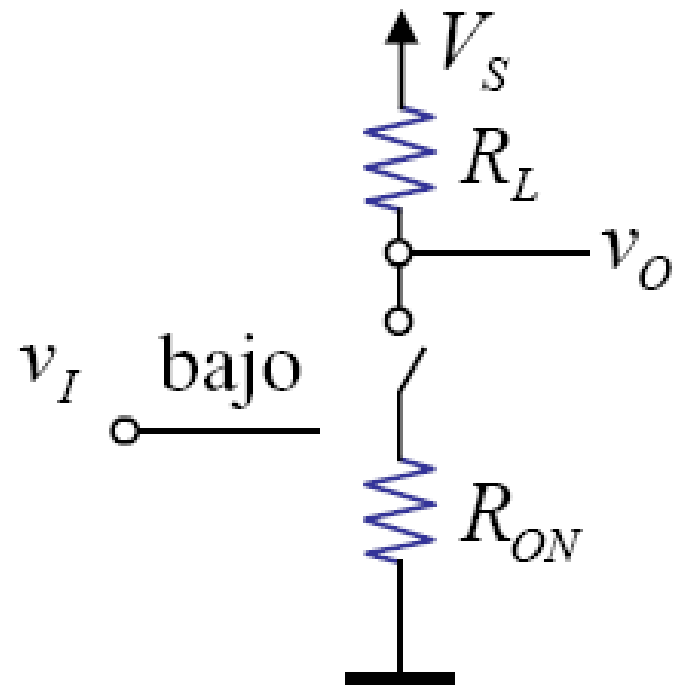 



$$P = \frac{V_S^2}{R_L + R_{ON}}$$




$$P = 0$$

## Ejemplo 2:



Considere:

  

$T_1$ :  $S_1$  cerrado,  $S_2$  abierto

 

suponga que,  
 $v_C = 0$  en  $t = 0$

  


## Energía total que proporciona una fuente durante $T_1$

$$\begin{aligned} E &= \int_0^{T_1} V_S i \, dt \\ &= \int_0^{T_1} \frac{V_S^2}{R_1} e^{\frac{-t}{R_1 C}} \, dt \\ &= -\frac{V_S^2}{\cancel{R_1} C} e^{\frac{-t}{R_1 C}} \Big|_0^{T_1} \\ &= C V_S^2 \left( 1 - e^{\frac{-T_1}{R_1 C}} \right) \end{aligned}$$

$\approx C V_S^2$  si  $T_1 \gg R_1 C$   
es decir, si esperamos lo suficiente

$$\left. \begin{aligned} \frac{1}{2} C V_S^2 &\text{ almacenado en } C, \\ E_1 = \frac{1}{2} C V_S^2 &\text{ disipado en } R_1 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Independiente} \\ \text{de } R \end{array}$$

$T_2$ :  $S_2$  cerrado,  $S_1$  abierto

 

En un principio,  $v_C = V_S$  (recuerde  $T_1 \gg R_1 C$ )

Por lo tanto, inicialmente,

energía almacenada en condensador =  $\frac{1}{2} C V_S^2$

Suponga que  $T_2 \gg R_2 C$

Por tanto, el condensador se descarga ~completamente en  $T_2$

Por tanto, la energía disipada en  $R_2$  durante  $T_2$ ,

$$E_2 = \frac{1}{2} C V_S^2$$

$E_1, E_2$  independiente de  $R_2$



## Juntando los dos:

Energía disipada en cada ciclo,

$$E = E_1 + E_2$$

$$= \frac{1}{2}CV_s^2 + \frac{1}{2}CV_s^2$$

$$E = CV_s^2 \text{ energía disipada en}$$

*la carga y descarga de C*

Supone que  $C$  se carga y se descarga completamente.

Potencia media,

$$\bar{P} = \frac{E}{T}$$


$$= \frac{CV_s^2}{T}$$

$$= CV_s^2 f$$




frecuencia  $f = \frac{1}{T}$


## Volvemos a nuestro inversor —

 

 
¿Qué es  $\bar{P}$  para la entrada siguiente?



# Circuito equivalente

 

 ¿Qué es  $\bar{P}$  para la entrada siguiente?



## ¿Qué es $\bar{P}$ para la puerta?

Cuando  $R_L \gg R_{ON}$


$$\bar{P} = \frac{V_s^2}{2R_L} + CV_s^2 f$$

En modo de reserva,  
se puede suponer que  
la mitad de las puertas  
en un chip están ON.  
Por tanto,  $\bar{P}_{ESTÁTICO}$  por  
puerta es  $\frac{V_s^2}{2R_L}$ .

Está relacionado con la  
potencia de reserva.


En modo de reserva,  
 $f \rightarrow 0$ ,  
por lo que la potencia  
dinámica es 0

# Potencia

 

$$P_{E1} = 0$$

$$P_E = \frac{P_{E1} + P_{E2}}{2}$$

 


$$V_0 = V_{DD} \frac{R_{DS}}{R_{DS} + R_L}$$

$$P_{E2} = \frac{V_{DD}^2}{R_{DS} + R_L}$$

$$P_E = \frac{1}{2} \frac{V_{DD}^2}{(R_{DS} + R_L)}$$

$$P = P_E + P_D$$

 

$$P_D = C_L V_{DD}^2 \times f$$

$$P \approx \frac{V_{DD}^2}{2R_L} + C_L V_{DD}^2 \times f$$

## Algunos números...

Un chip con  $10^6$  puertas cronometrando  
a 100 MHz

$$C = 1fF$$

$$R_L = 10k\Omega$$

$$f = 100 \times 10^6$$

$$V_S = 5V$$

$$\bar{P} = 10^6 \left[ \frac{25}{2 \times 10^4} + 10^{-15} \times 25 \times 100 \times 10^6 \right]$$

$$= 10^6 [1.25 \text{ milivatios} + 2.5 \text{ microvatios}]$$

**¡ problema !**

1.25KW!

2.5W

no está mal

debe deshacerse de esto

$$\propto V_S^2$$

$$\propto f$$

reduzca  $V_S$

$$5V \rightarrow 1V$$

$$2.5W \rightarrow 150mW$$

# INVERTOR NMOS

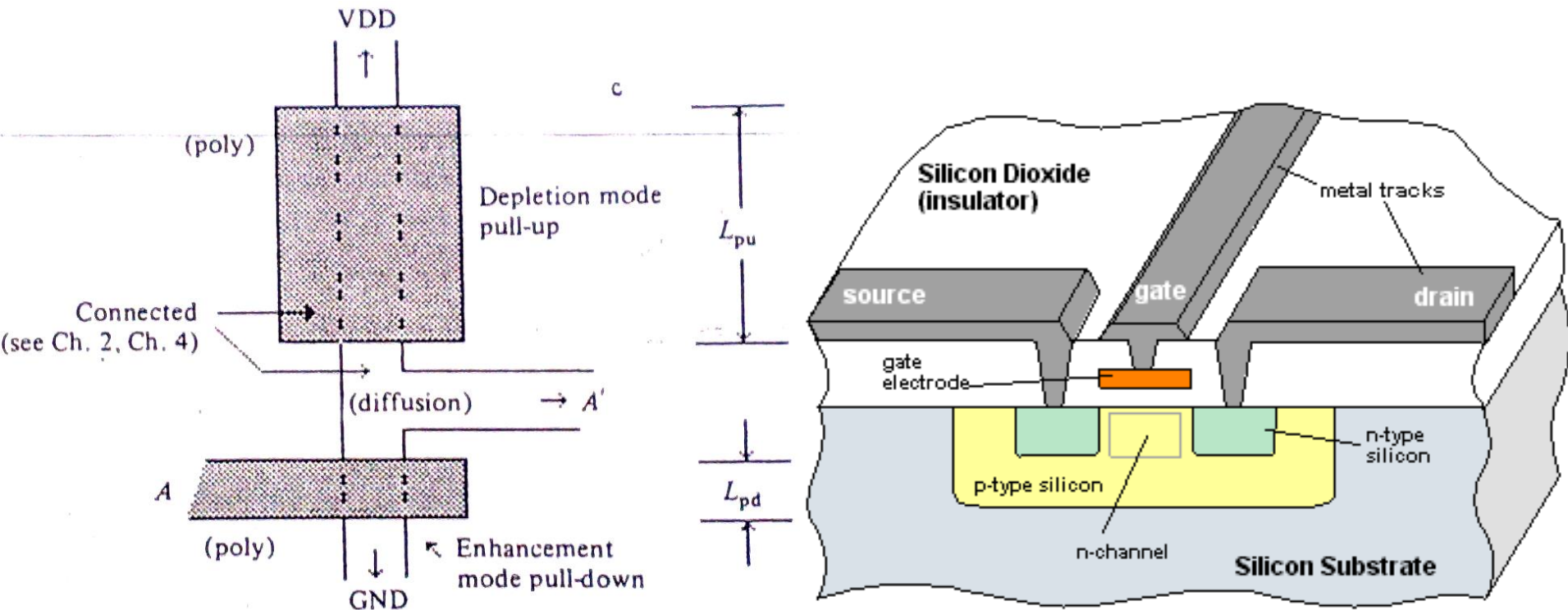


Fig. 1.8 Basic inverter layout.



# Compuerta NAND

 

 
 


Tabla de verdad para



$c_1$	$c_2$	$V_o$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Compuerta NAND



A	B	$(AB)'$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

# Compuerta NOR



 
 


Tabla de verdad para

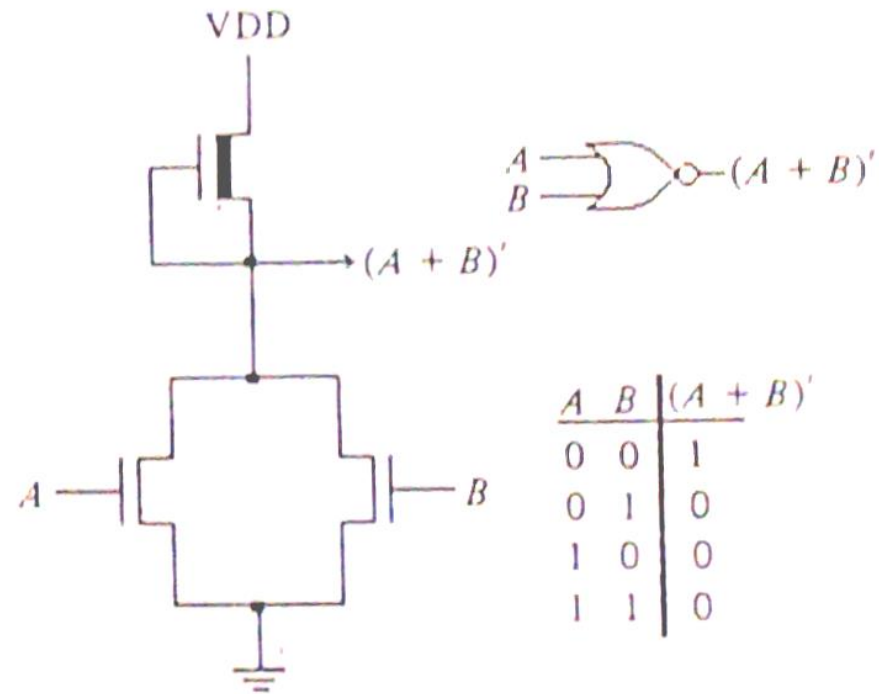


$c_1$	$c_2$	$V_o$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

# Compuerta NOR

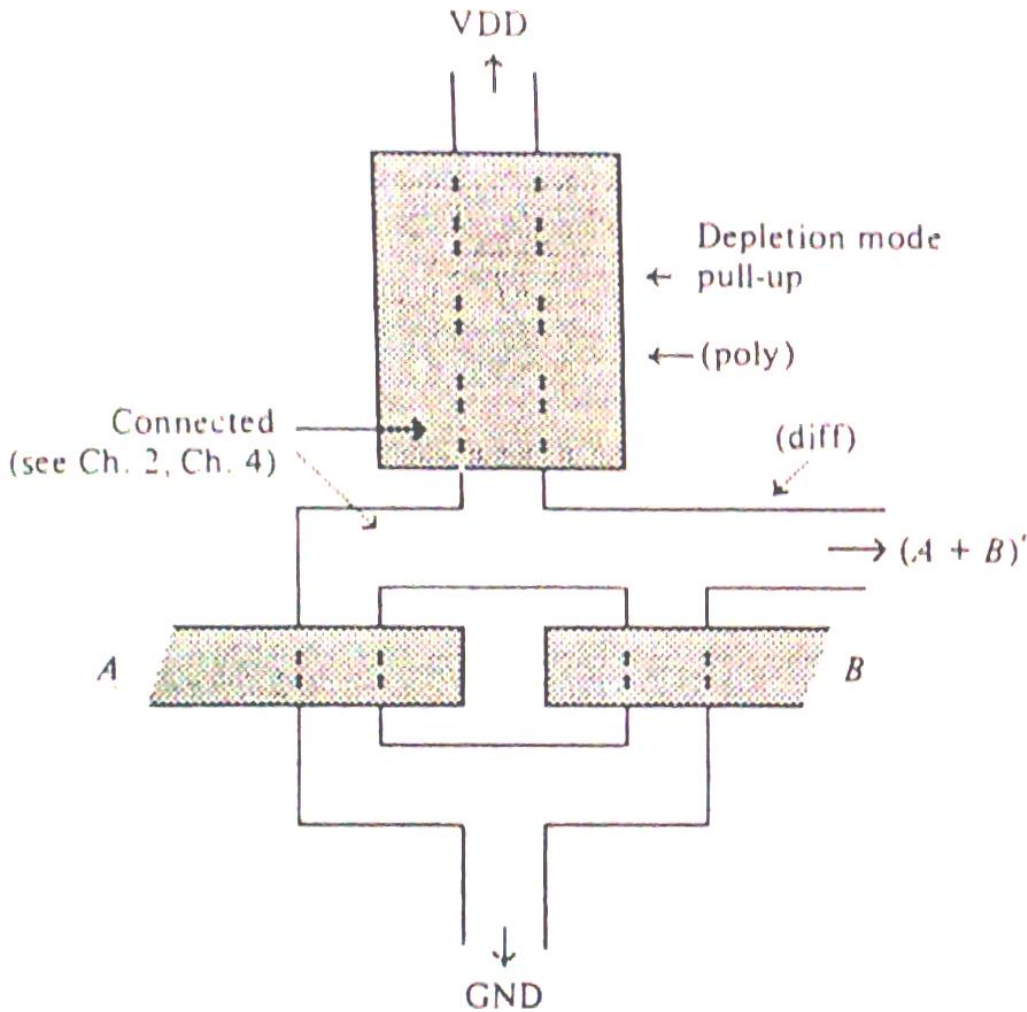

A	B	$(A + B)'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

# Función LOGICA

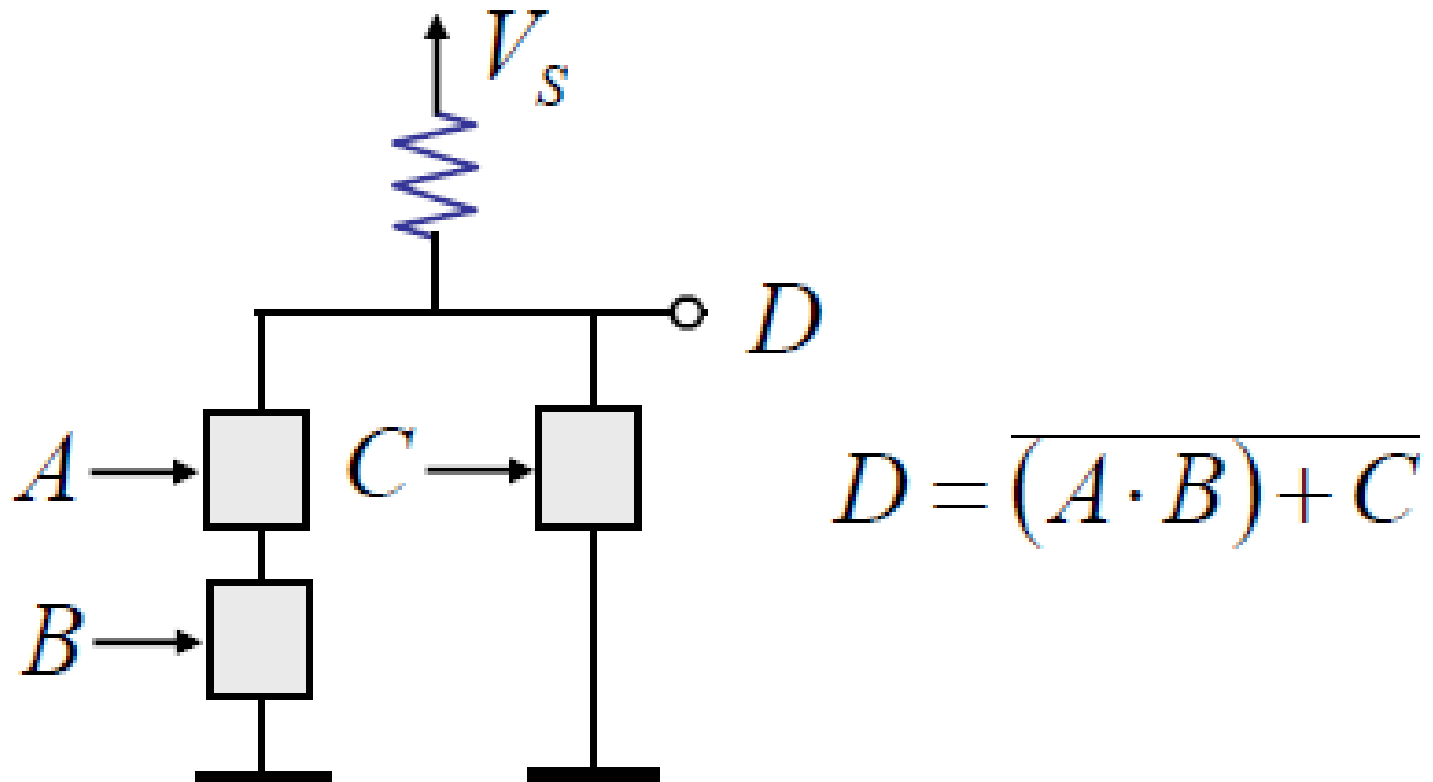

# Efectos debido a la miniaturización de los circuitos MOS

$$\tau \propto L^2/V \quad \tau'/\tau = [(L/\alpha)^2/(V/\alpha)] / (L^2/V) \quad \tau' = \tau/\alpha$$

$$C \propto LW/D \quad C'/C = [(L/\alpha)(W/\alpha)/(D/\alpha)] / (LW/D) \quad C' = C/\alpha$$



$$I \propto WV^2/LD \quad I'/I = [(WV^2/\alpha^3)/(LD/\alpha^2)] / (WV^2/LD) \quad I' = I/\alpha$$

$$P_{SW} \propto CV^2/\tau \propto WV^3/DL \quad P'_{SW} = P_{SW}/\alpha^2 \quad P_{DC} = IV \quad P'_{DC} = P_{DC}/\alpha^2$$

$$W' = W/\alpha$$




$$L' = L/\alpha$$

$$D' = D/\alpha$$

  


# Aplicaciones: Circuitos Lógicos

## Tecnología CMOS

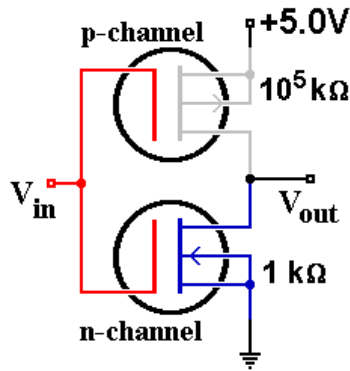  

**CMOS**  
inverter

 in: **HI**  
on: **n-channel**  
off: **p-channel**  
out: **LO**



**CMOS**  
inverter

in: **LO**  
on: **p-channel**  
off: **n-channel**  
out: **HI**

**Inversor (NOT)**

# Aplicaciones: Memorias RAM


## DRAM

Se almacena un “1” en la celda cargando el condensador mediante una  $V_G$  en fila y  $V_D$  en bit

La lectura se hace aplicando  $V_G$  en fila y midiendo la corriente en la línea bit


La lectura es un proceso destructivo. Hay que restaurar el valor leído

## SRAM

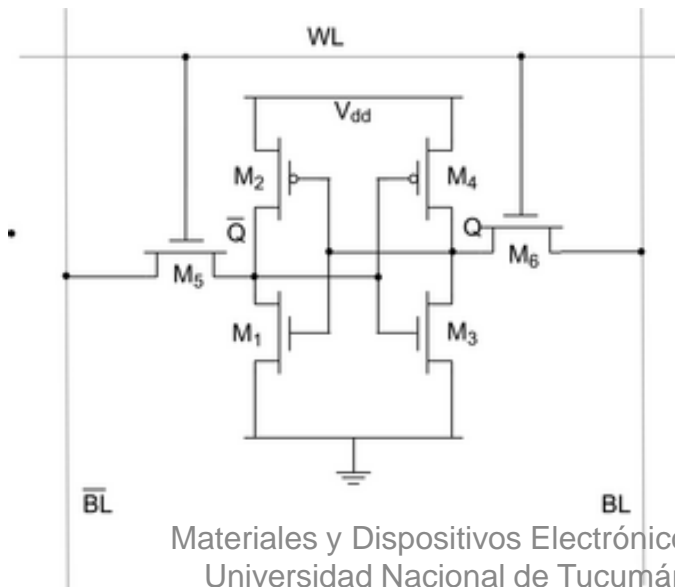




# Aplicaciones: Memorias ROM

 


EPROM

 


MOSFET ROM

# Aplicaciones: CCD

 

CCD

 

CMOS sensor

