
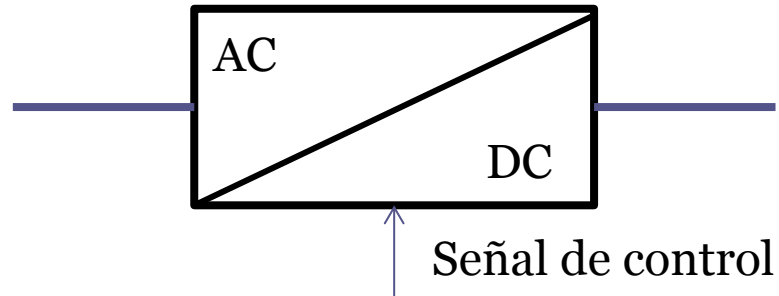



ELECTRONICA DE POTENCIA- CONVERTIDORES

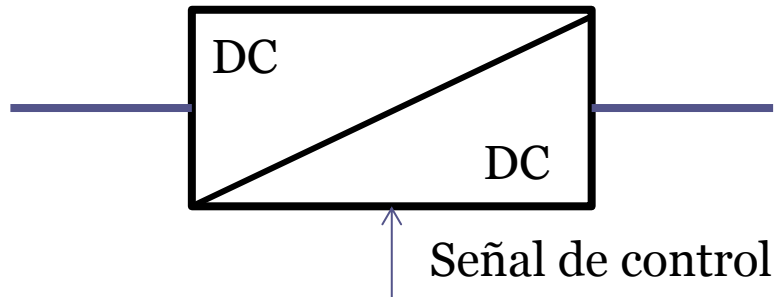

RECTIFICADORES




REGULADORES
CONMUTADOS

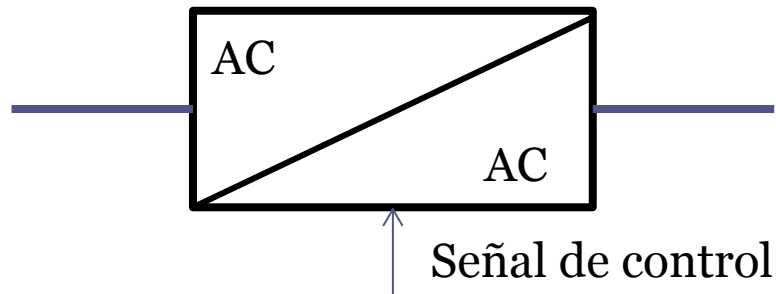



CONTROL DE
POTENCIA DE
ALTERNA

ELECTRONICA DE POTENCIA- CONVERTIDORES

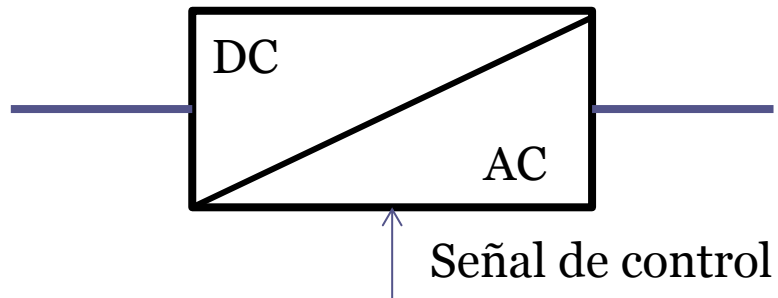


ONDULADORES

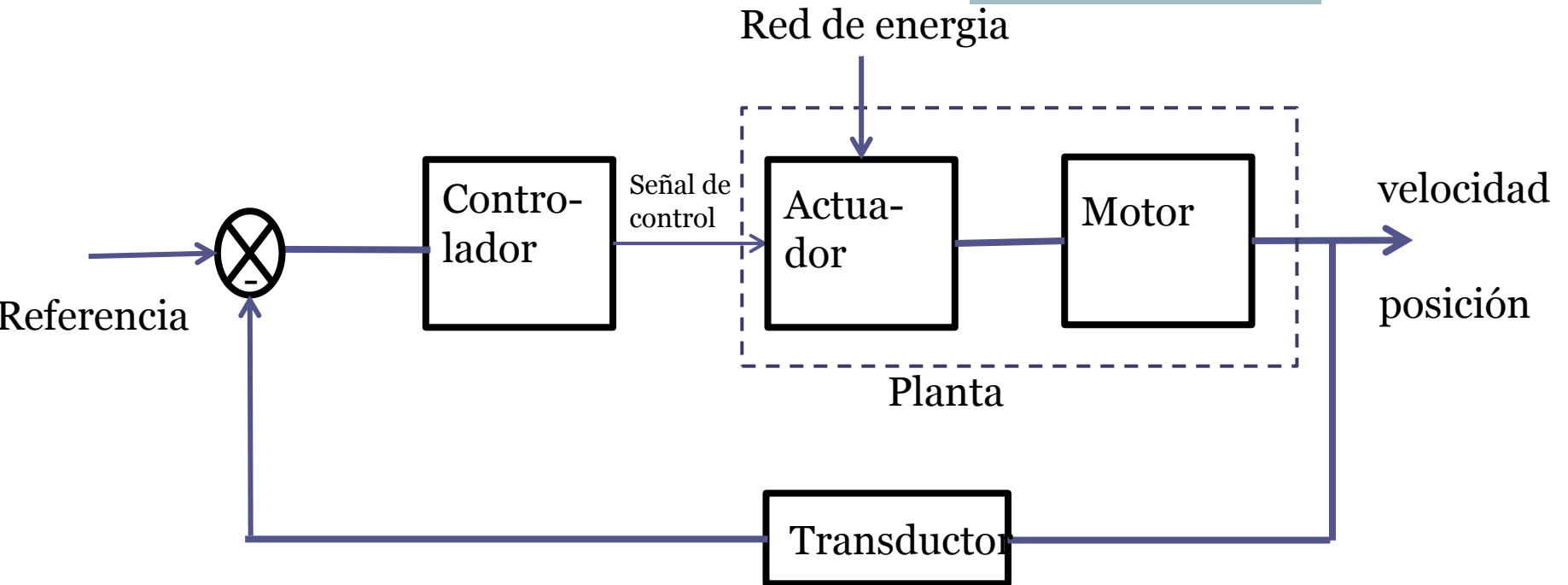

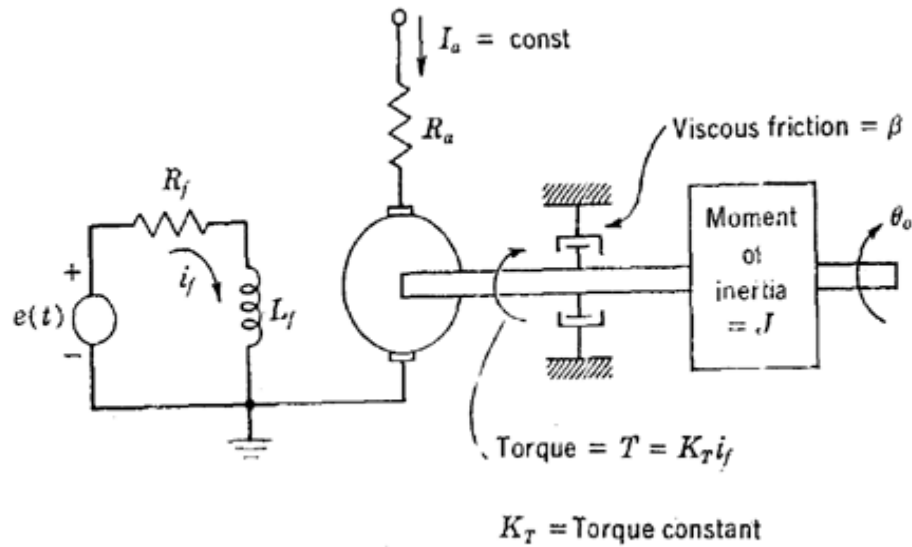






Motor de CC controlado por Campo

Motor de CC controlado por Armadura

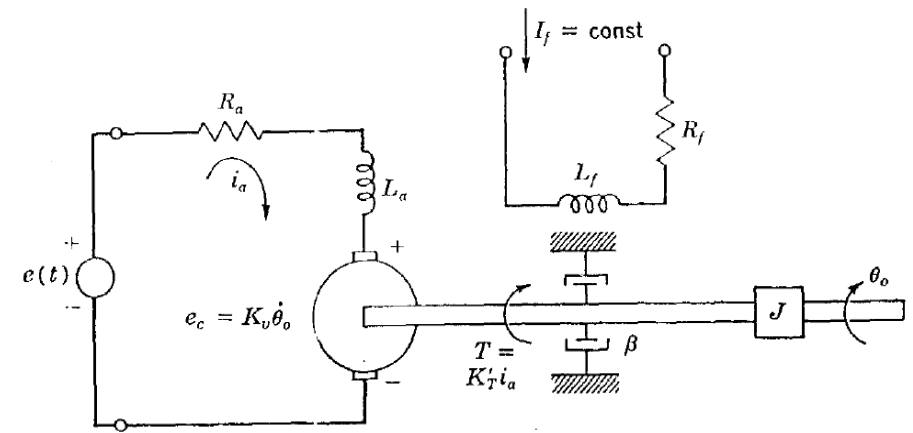







ELECTRONICA DE POTENCIA- CONVERTIDORES

RECTIFICADORES

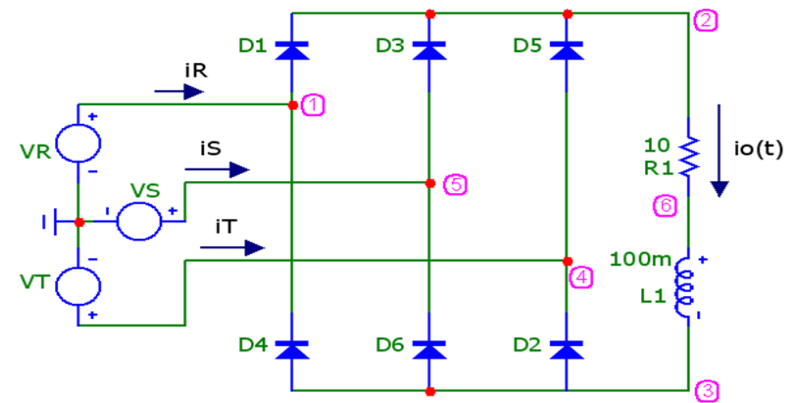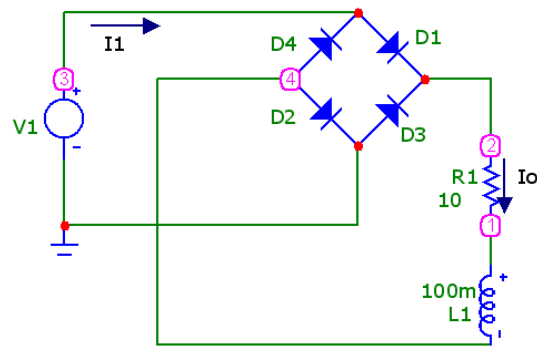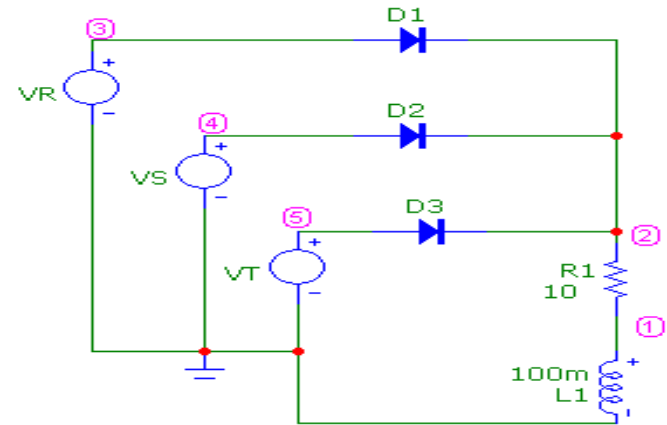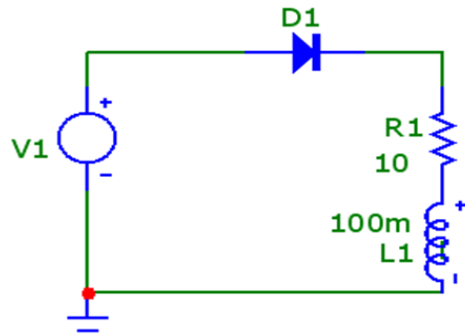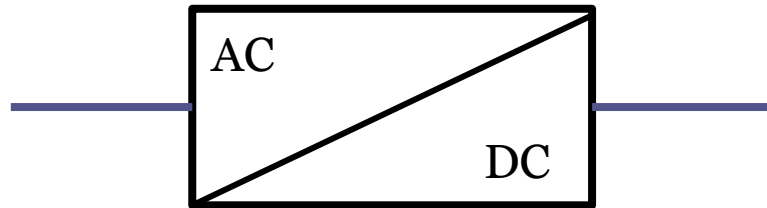


ELECTRONICA DE POTENCIA- CONVERTIDORES


RECTIFICADORES

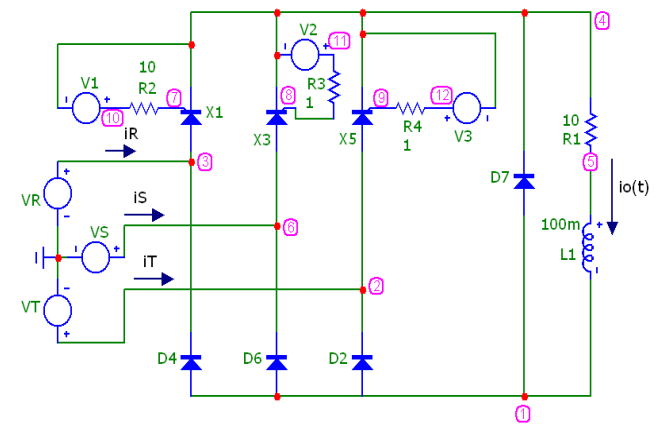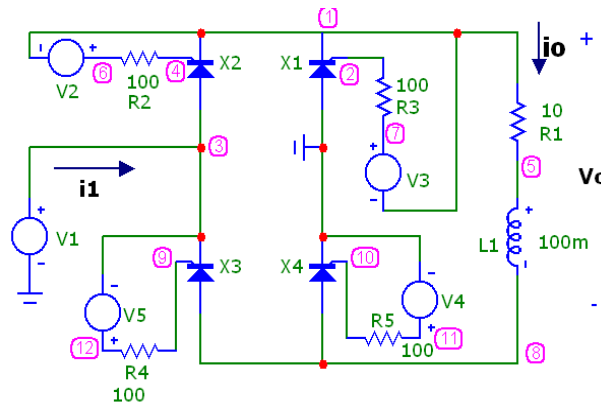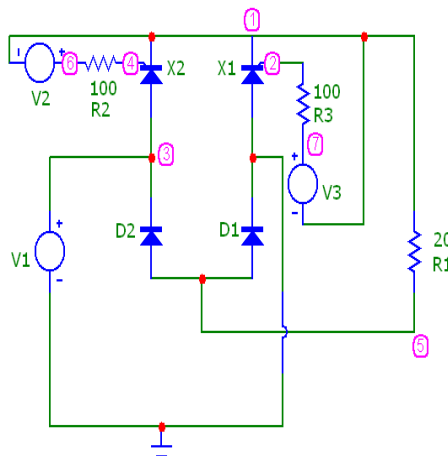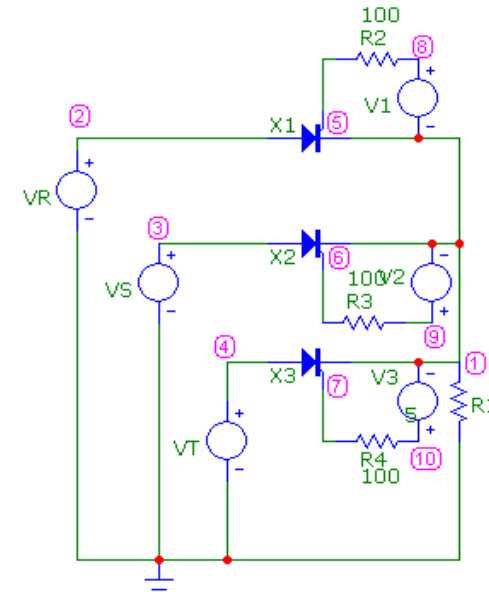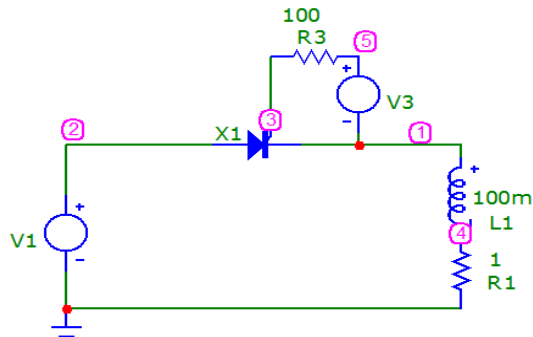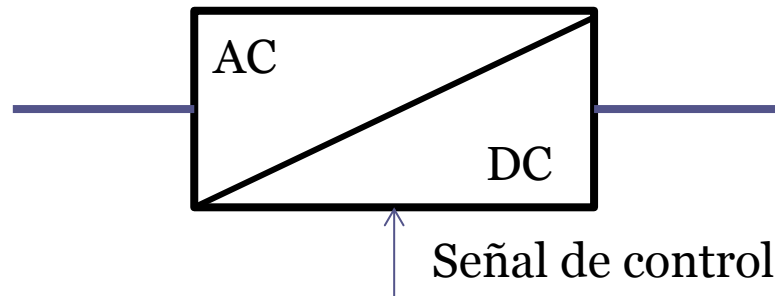

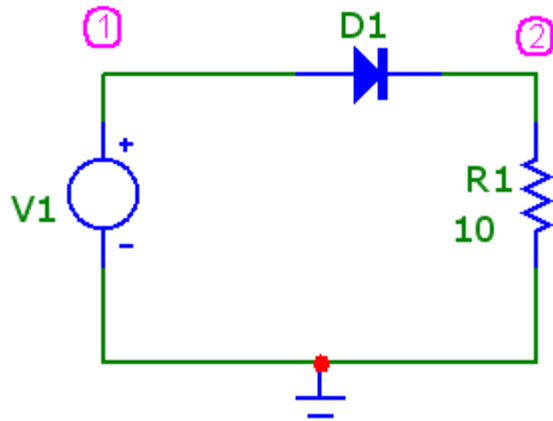
Rectificador Monofásico No controlado de Media Onda con Carga Resistiva




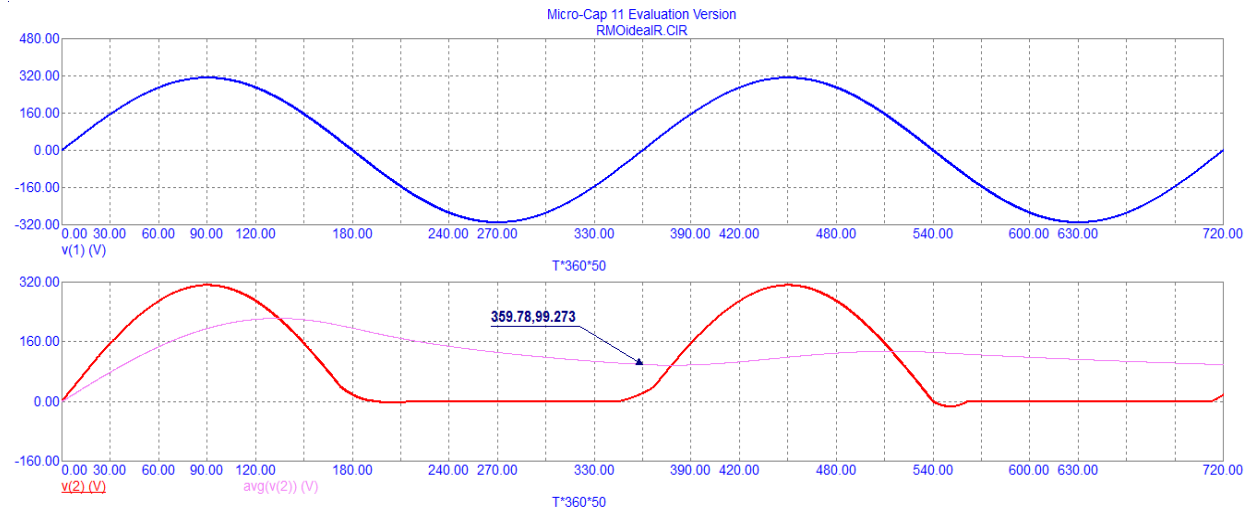
$$V_{DC} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \text{sen}(wt) dt = \frac{V_m}{\pi} = 0.31830V_m$$



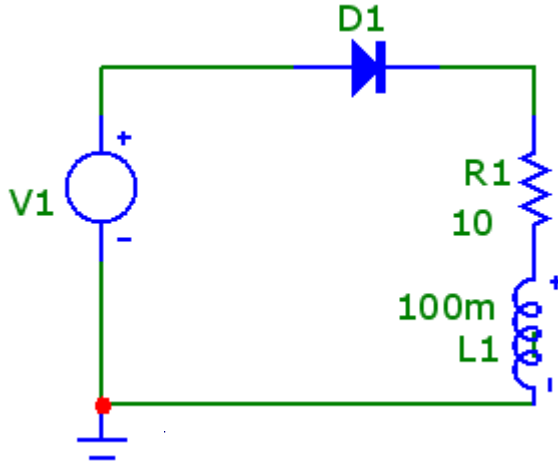
Rectificador Monofásico No controlado de Media Onda con Carga R-L


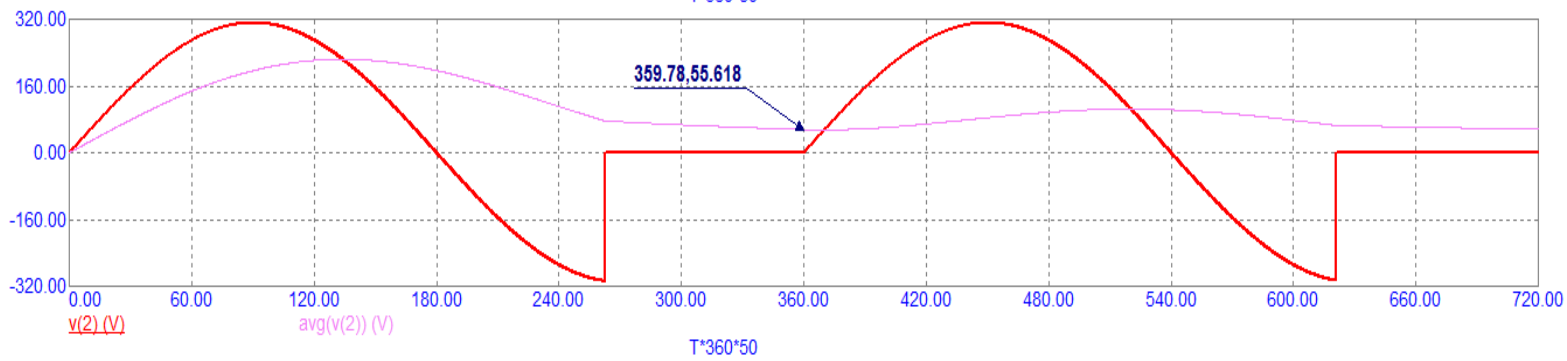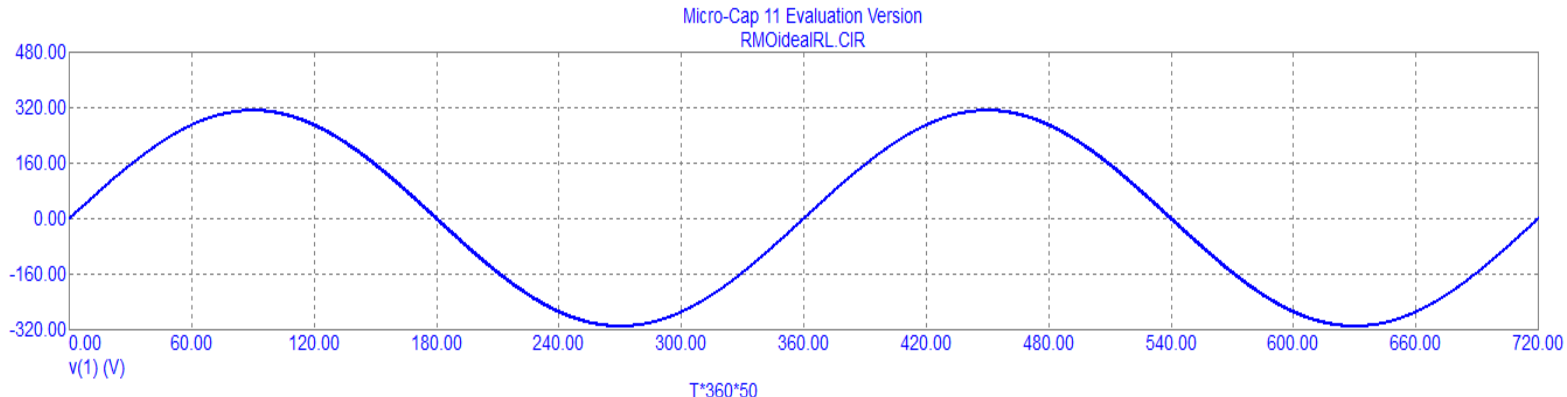
$$V_{DC} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi+\delta} V_m \text{sen}(wt) dt = \frac{V_m}{2\pi} [1 - \cos(\pi + \delta)]$$





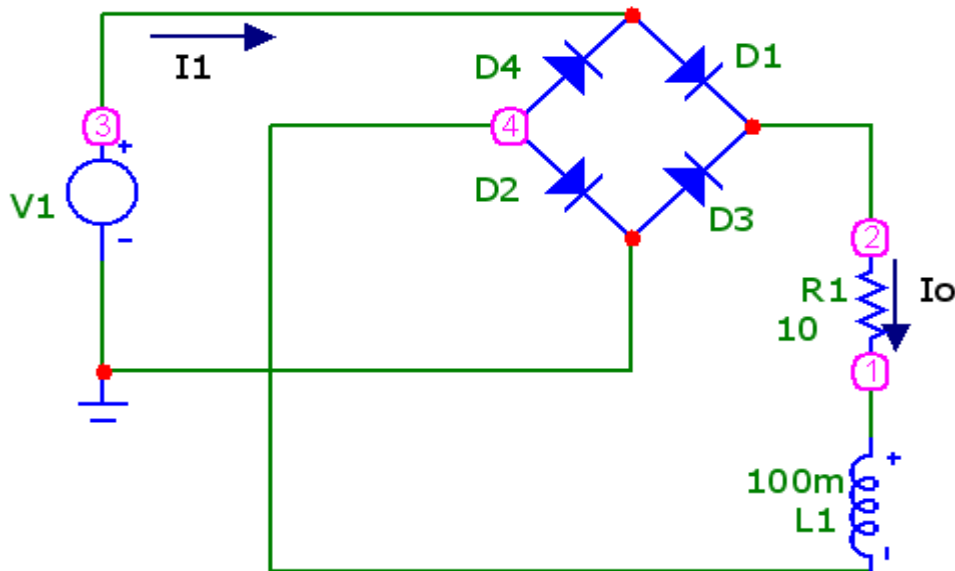Rectificador Monofásico No controlado de Onda Completa con Carga R-L




$$V_{DC} = V_{2-4} = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \sin(\omega t) dt = \frac{2V_m}{\pi} = 0.6366V_m$$

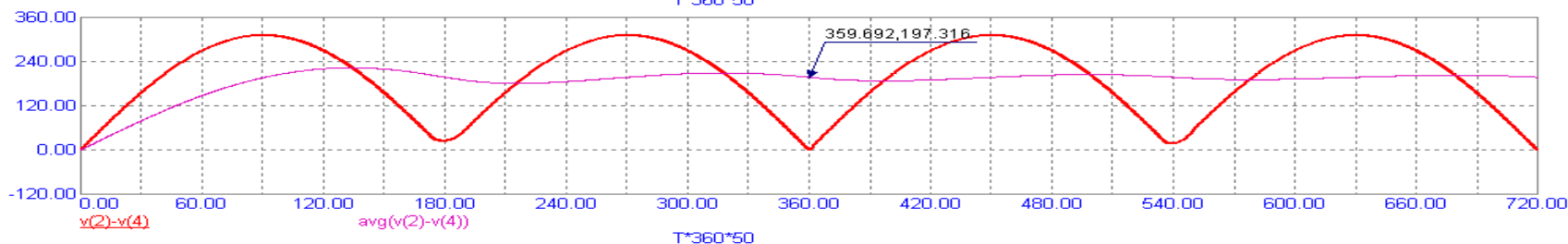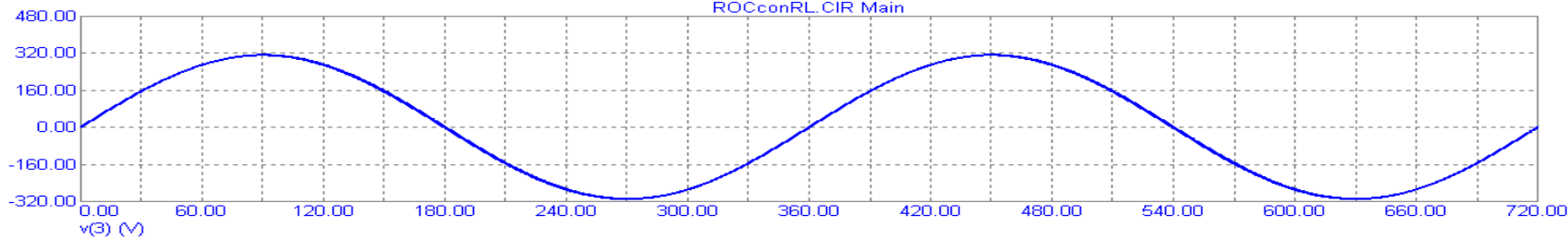Micro-Cap 11 Evaluation Version
ROCconRLCIR Main



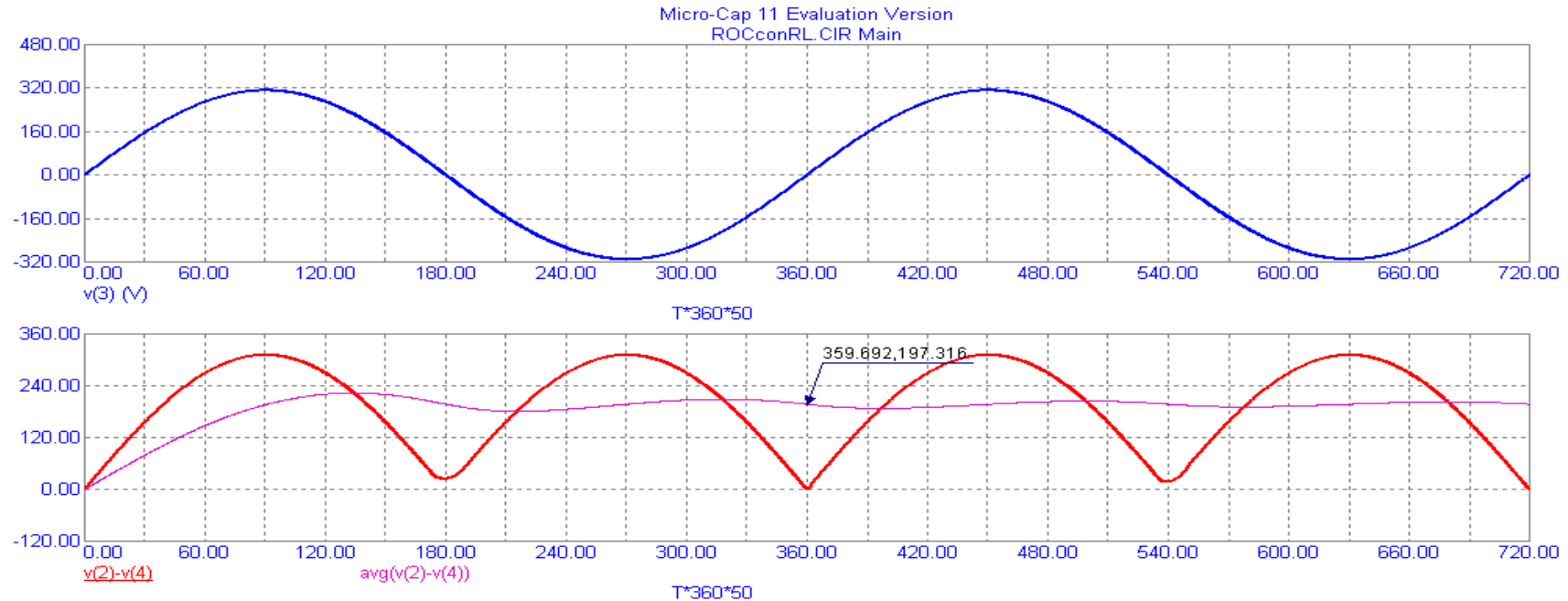
Rectificador Monofásico No controlado de Onda Completa con Carga R-L



$$V_{DC} = V_{2_4} = \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} V_m \text{sen}(wt) dt = \frac{2V_m}{\pi} = 0.6366V_m$$

$$V_{2_4} = \frac{2V_m}{\pi} + \sum_{n=2,4,\dots}^{\infty} a_n \cos(nwt) = \frac{2V_m}{\pi} - \frac{4V_m}{3\pi} \cos(2wt) - \frac{4V_m}{15\pi} \cos(4wt) - \frac{4V_m}{35\pi} \cos(6wt) + \dots$$

Rectificador Trifásico media onda



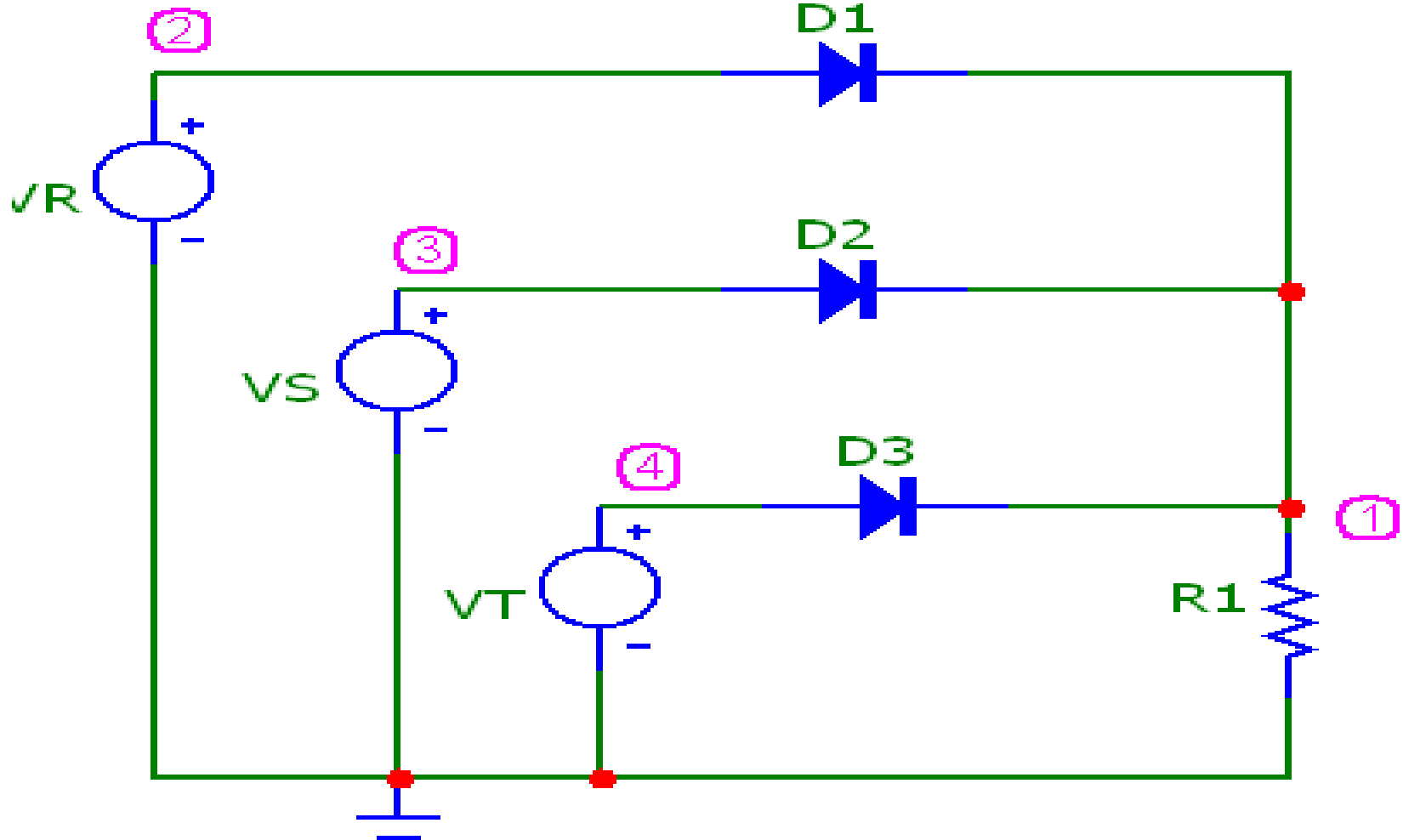


$$V_{cd} = 3V_m / \pi * \text{seno}(\pi/3) = 257,2 \text{ v}$$


$$V_{rms} = 261,5 \text{ v}$$

Formas de Onda

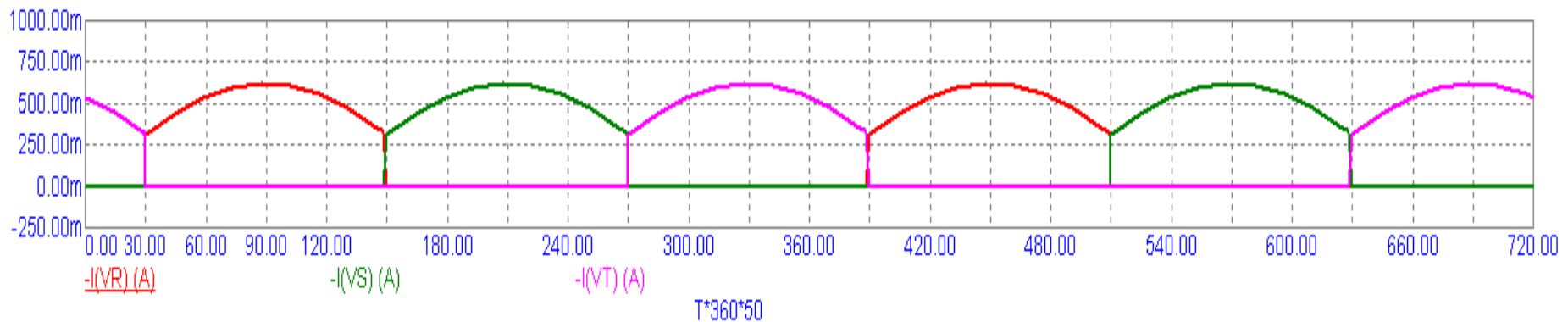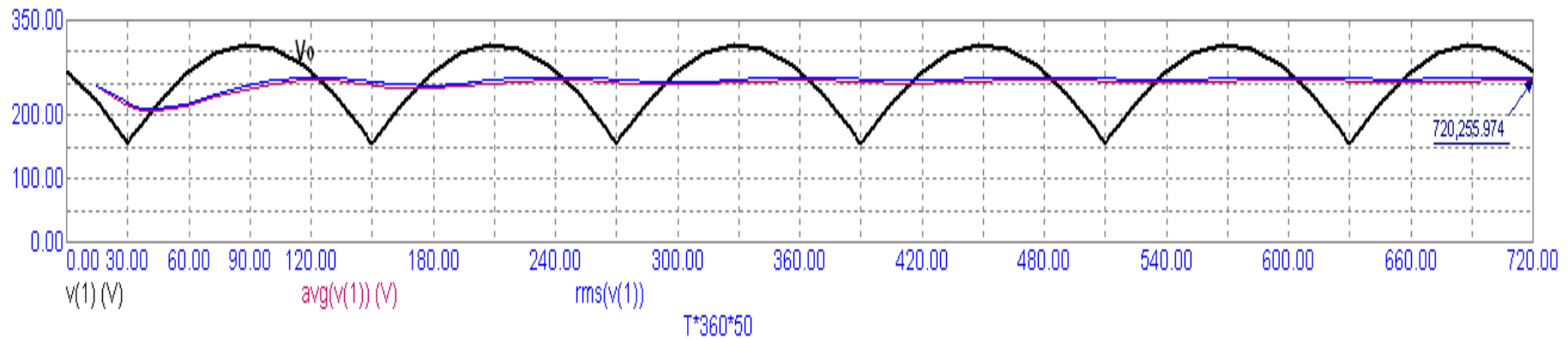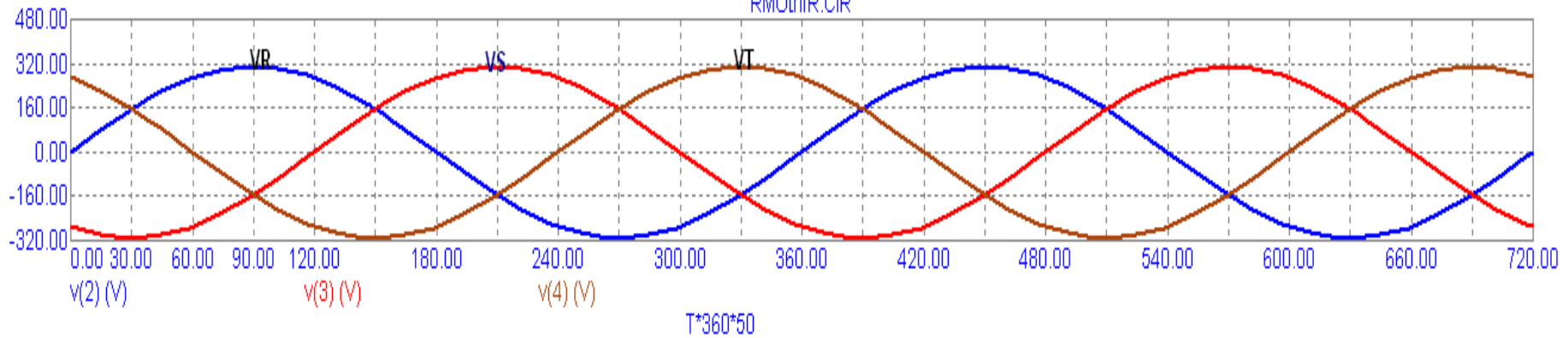
Micro-Cap 11 Evaluation Version
RMOtrifR.CIR




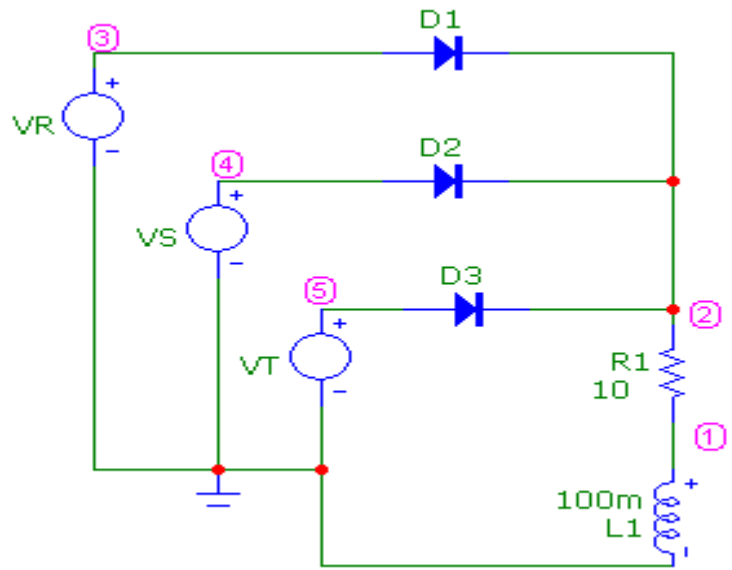
Rectificador Trifásico No controlado de Media Onda con Carga R-L


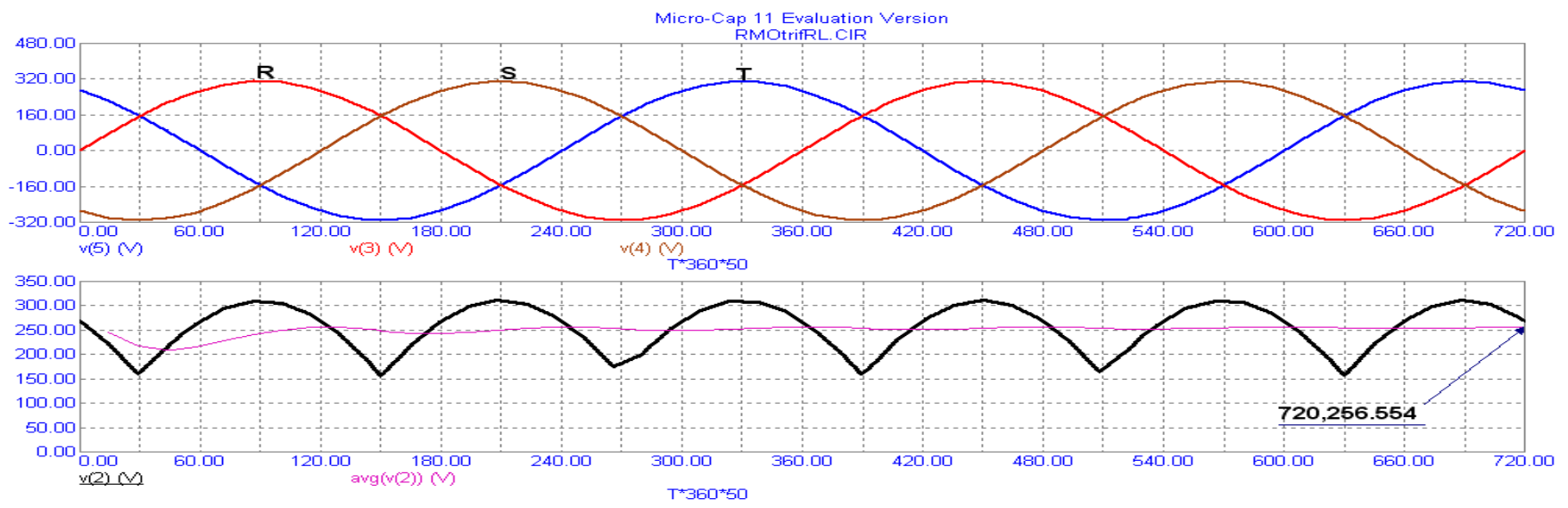
$$V_{cd} = \frac{3 * V_m}{\pi} \text{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right)$$



Rectificador Polifásico Media Onda

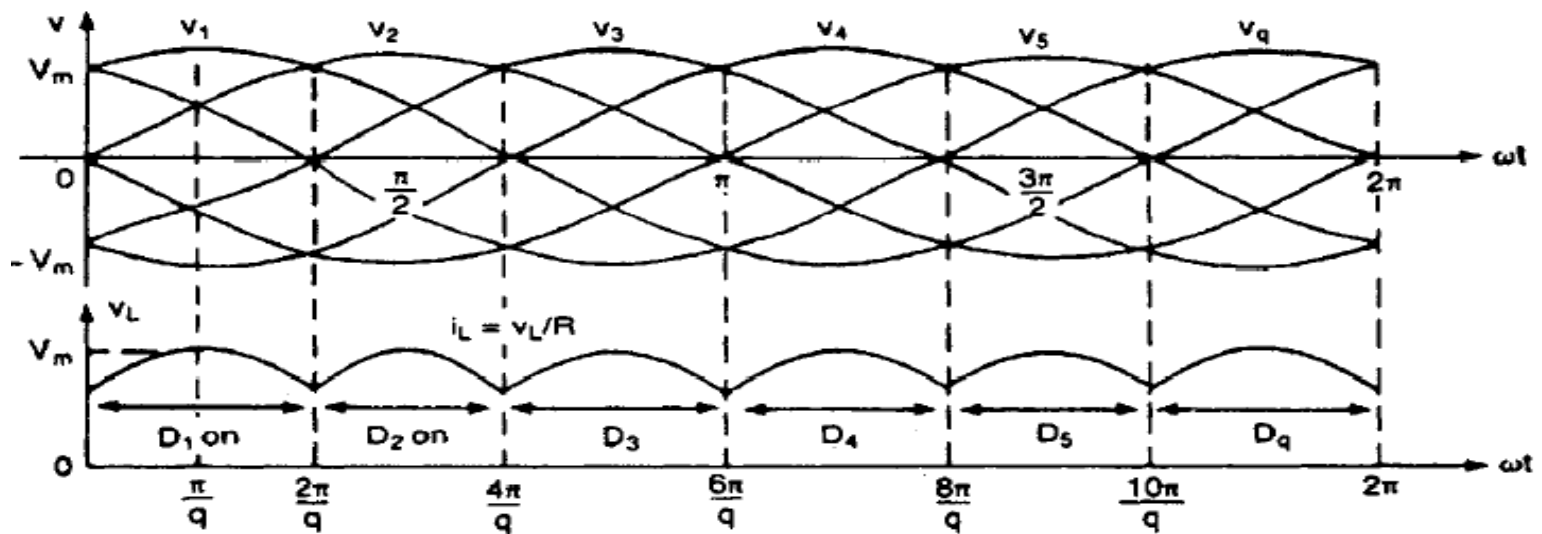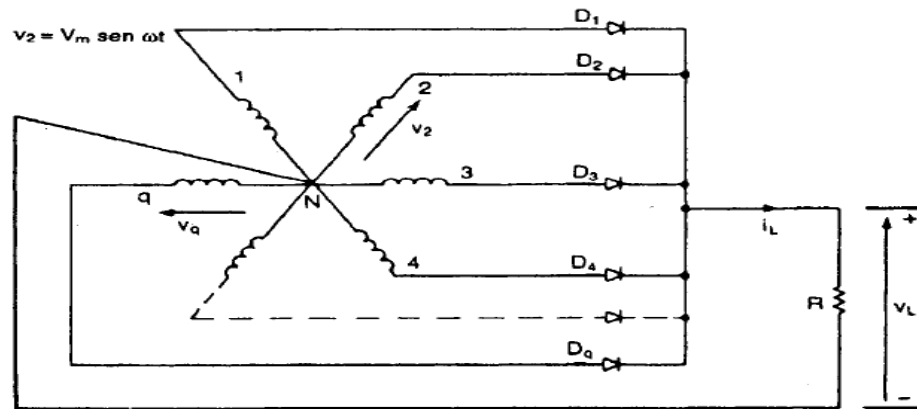


$$V_{cd} = \frac{2}{2\pi/q} \int_0^{\pi/q} V_m \cos \omega t d(\omega t) = V_m \frac{q}{\pi} \operatorname{sen} \frac{\pi}{q}$$

$$V_{rms} = \left[\frac{2}{2\pi/q} \int_0^{\pi/q} V_m^2 \cos^2 \omega t d(\omega t) \right]^{1/2}$$


$$= V_m \left[\frac{q}{2\pi} \left(\frac{\pi}{q} + \frac{1}{2} \operatorname{sen} \frac{2\pi}{q} \right) \right]^{1/2}$$

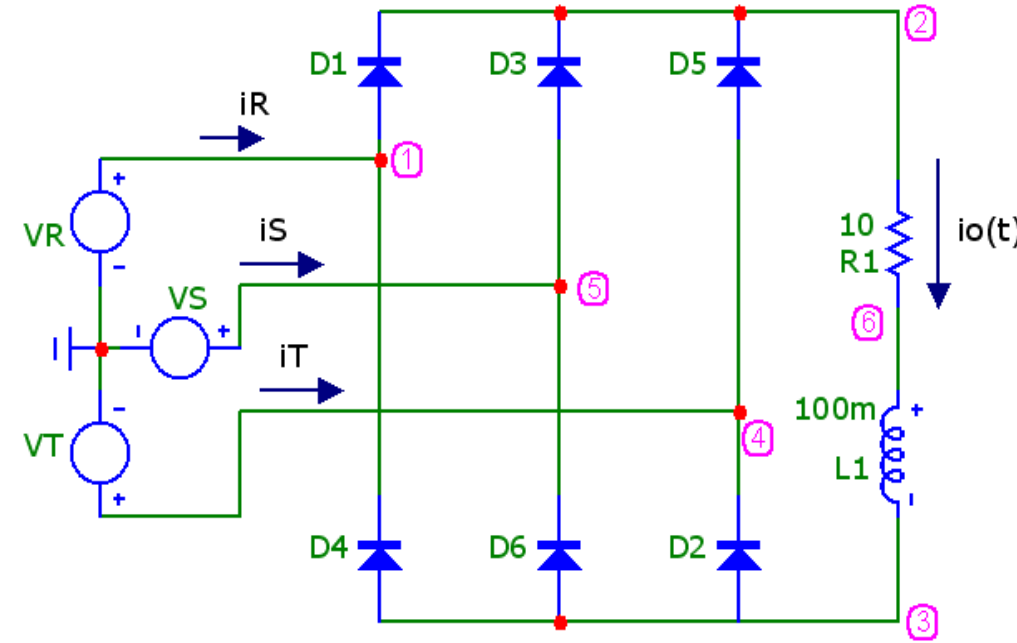Rectificador Trifásico No controlado de Onda Completa con Carga R-L





$$V_{cd} = \frac{2 * 6}{2\pi} \int_0^{\pi/6} \sqrt{3} V_m \cos(\omega t) d\omega t$$
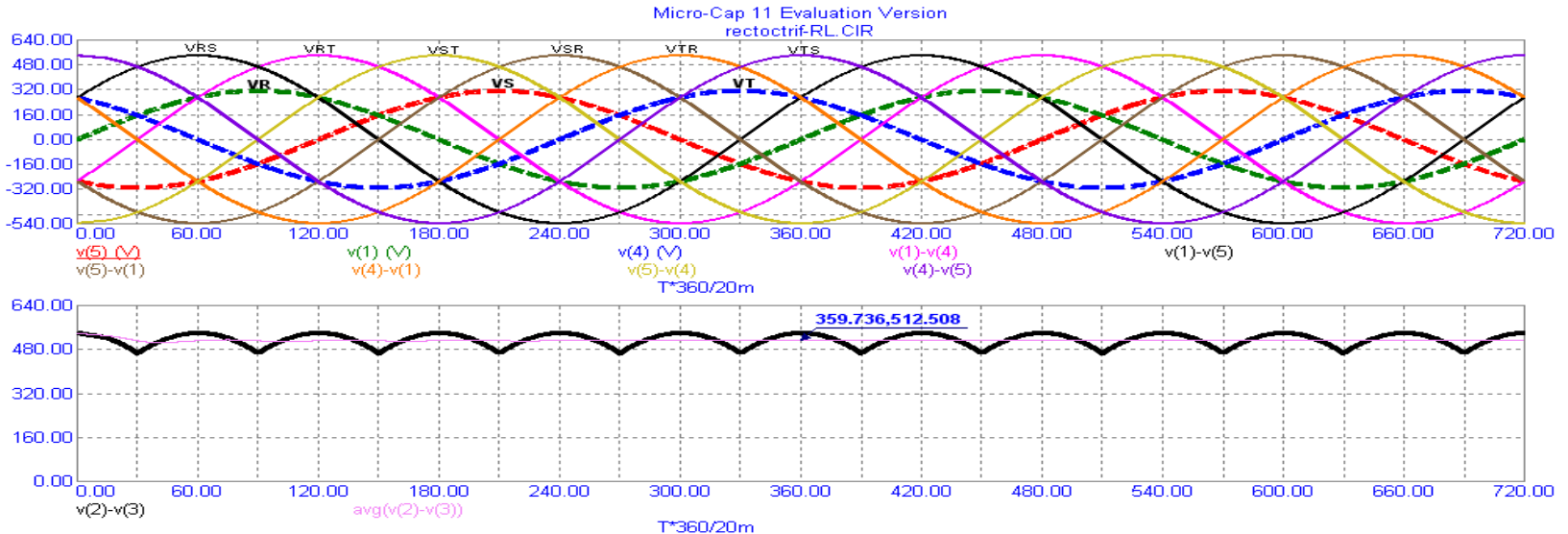
$$= \frac{3\sqrt{3}}{\pi} V_m = 1,654 V_m$$







Rectificador Trifásico No controlado de Onda Completa con Carga R-L

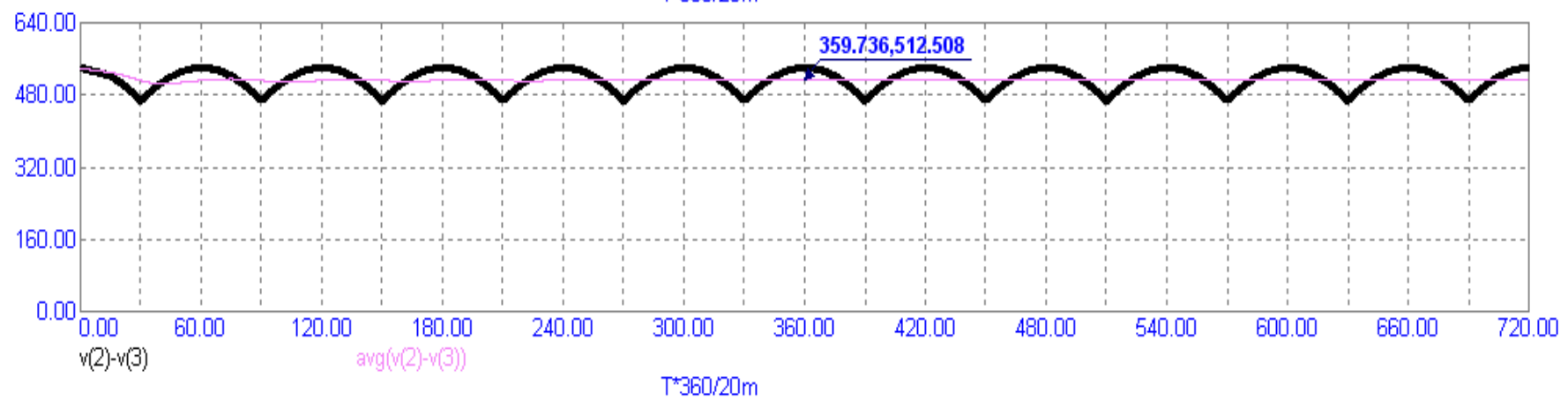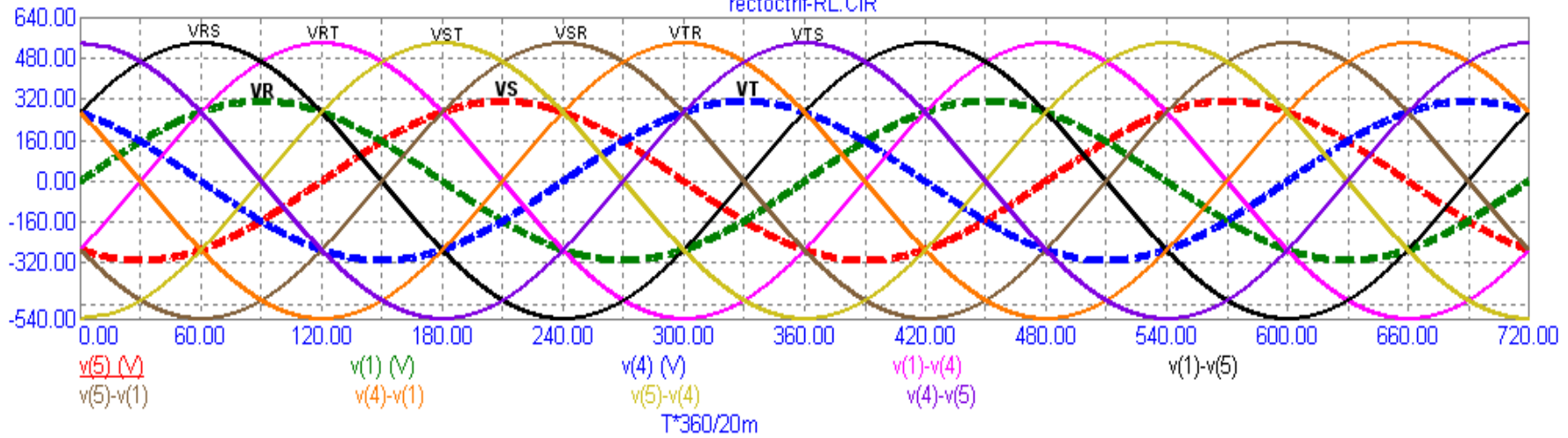
Micro-Cap 11 Evaluation Version
rectotrif-RL.CIR



Rectificador Trifásico de onda completa

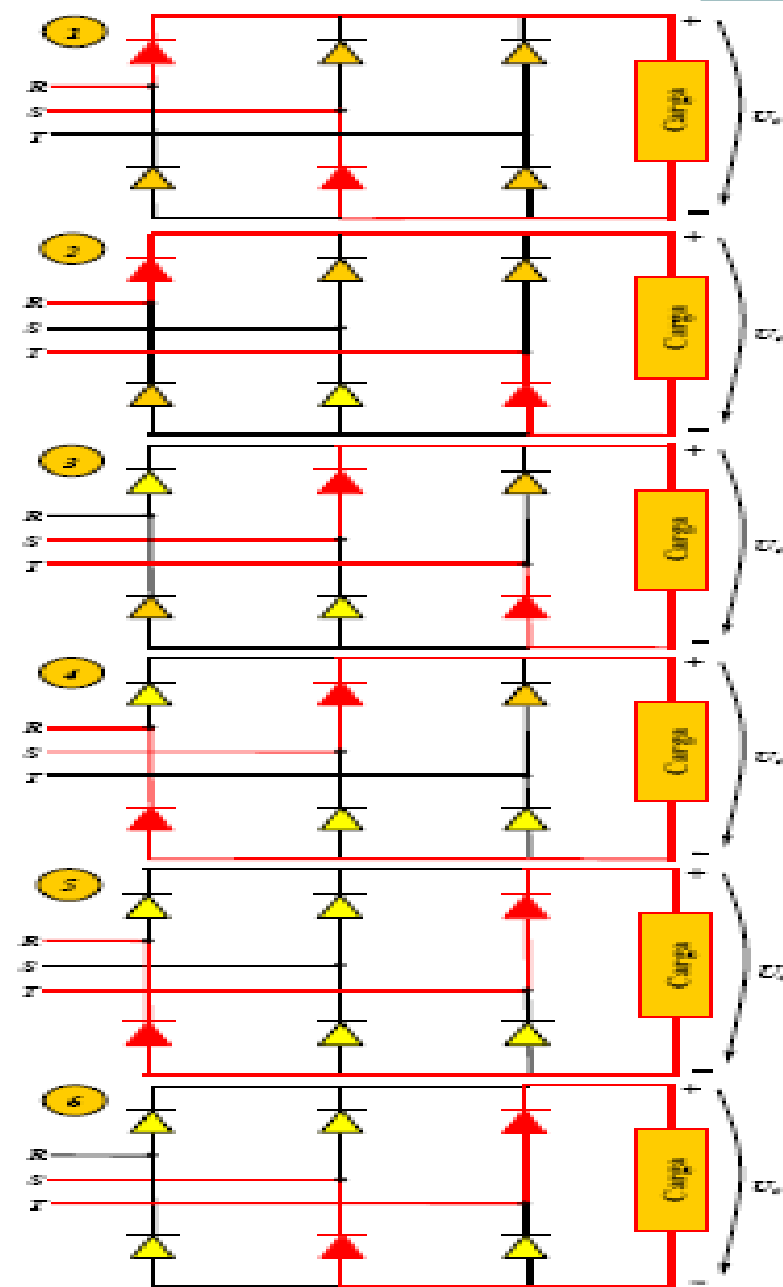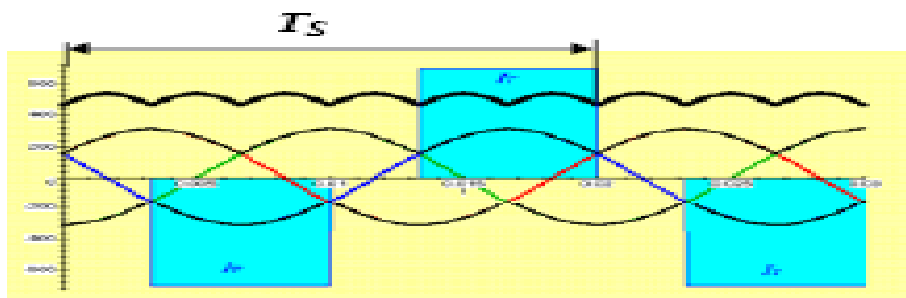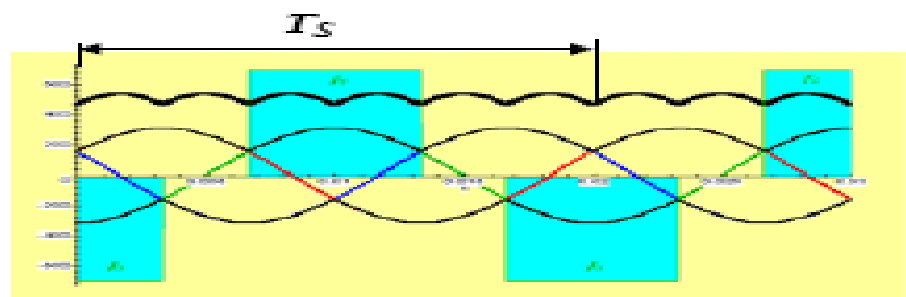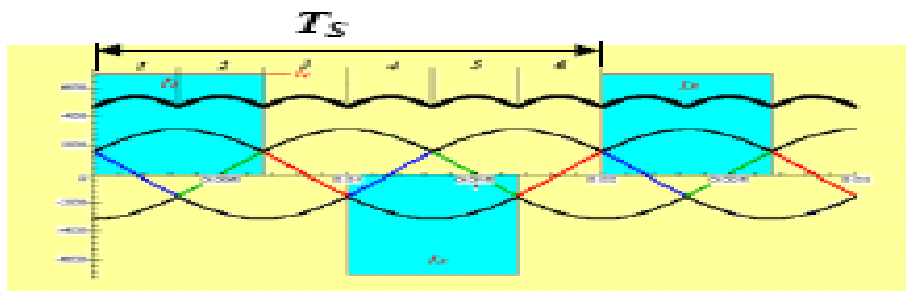


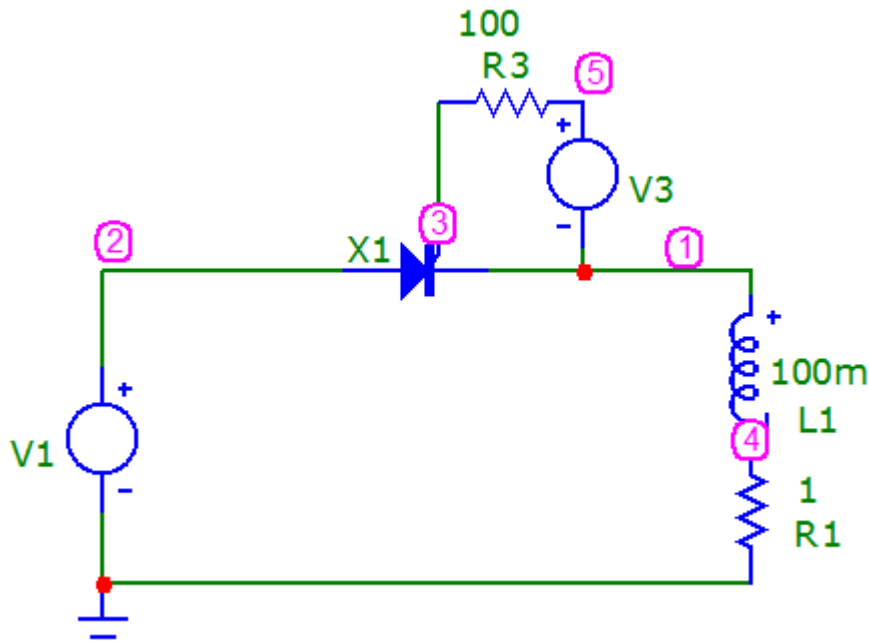Rectificador Monofásico Controlado de Media Onda con Carga RL




$$V_{cd} = \frac{1}{2\pi} \int_{\alpha}^{\beta} V_m \text{sen}(wt) \, dwt$$
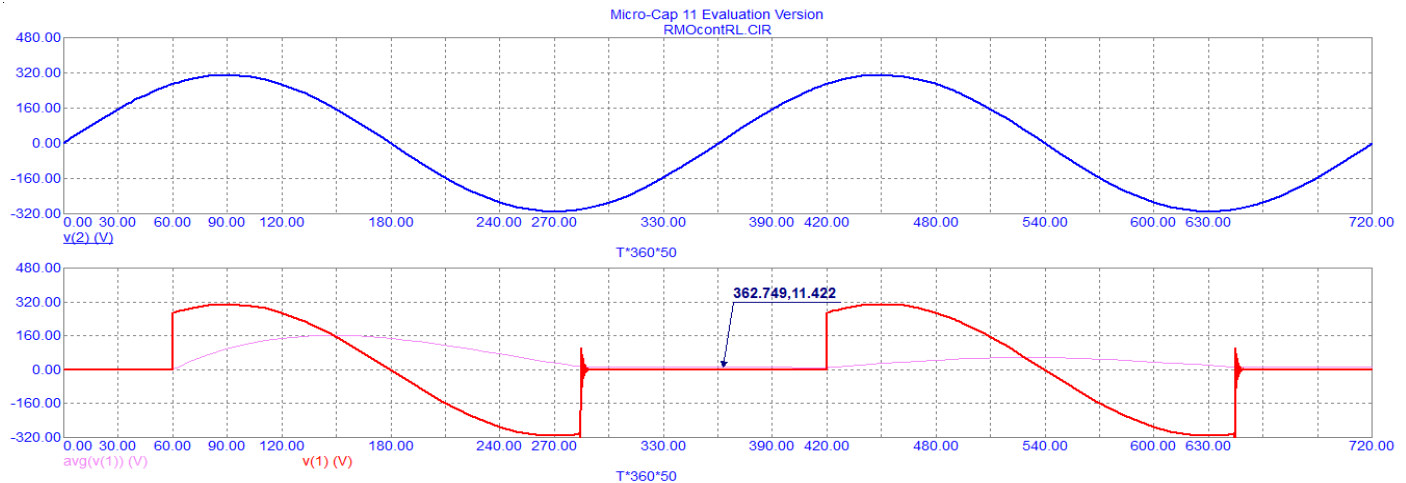
$$= \frac{V_m}{2\pi} [\text{cos}\alpha - \text{cos}\beta]$$



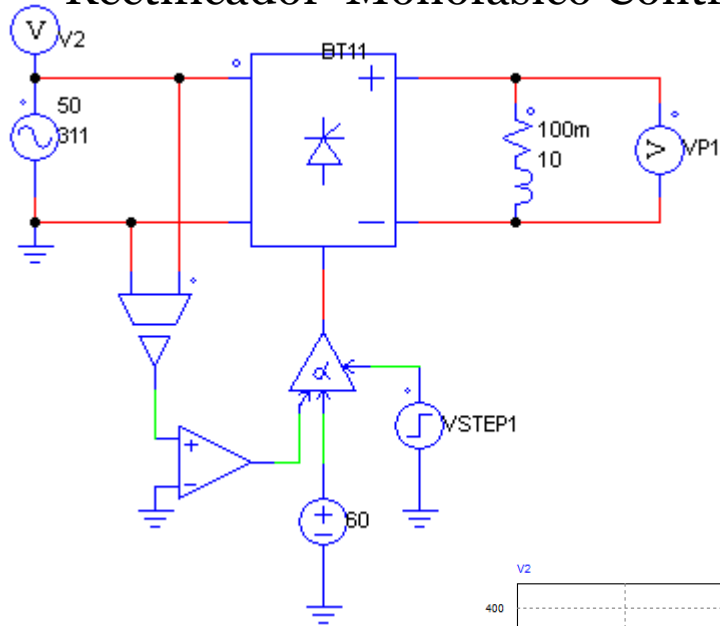
Rectificador Monofásico Controlado de Onda Completa con Carga R-L




$$V_{DC} = \frac{2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \text{sen}(wt) dt = \frac{2V_m}{\pi} \cos \alpha$$

Para carga Resistiva pura:
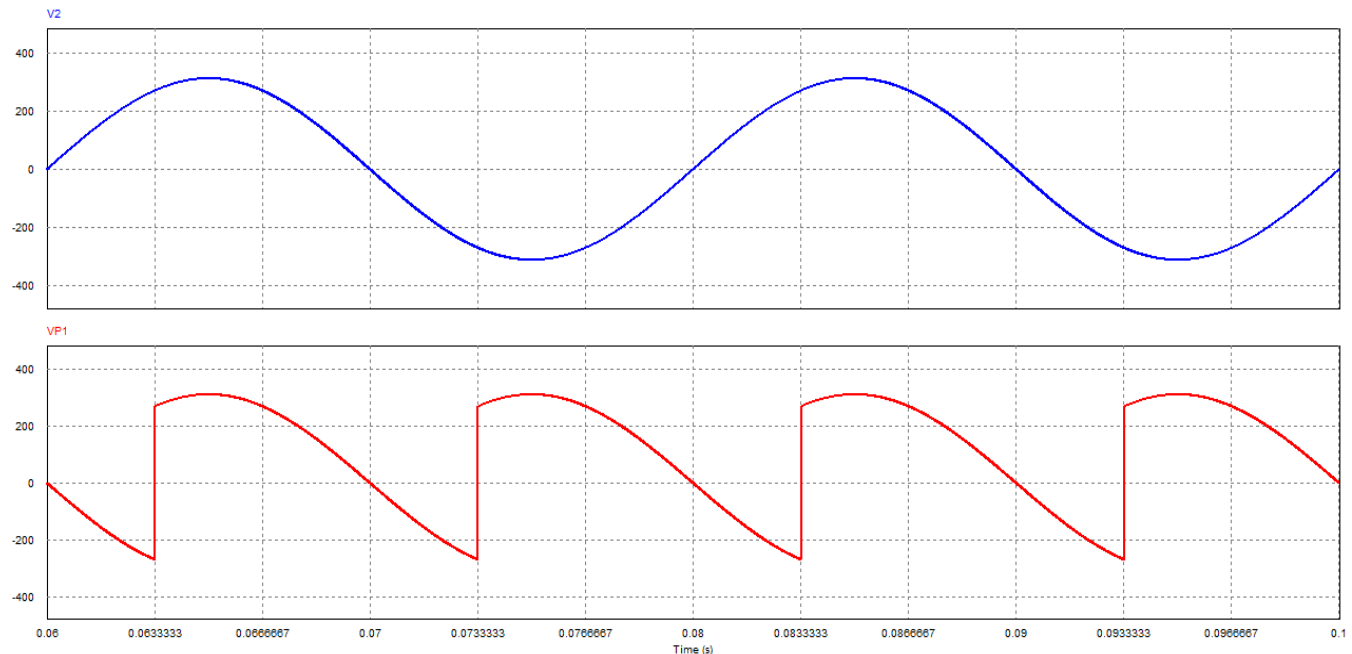
$$V_{DC} = \frac{2}{2\pi} \int_{\alpha}^{\pi} V_m \text{sen}(wt) dt = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos \alpha)$$




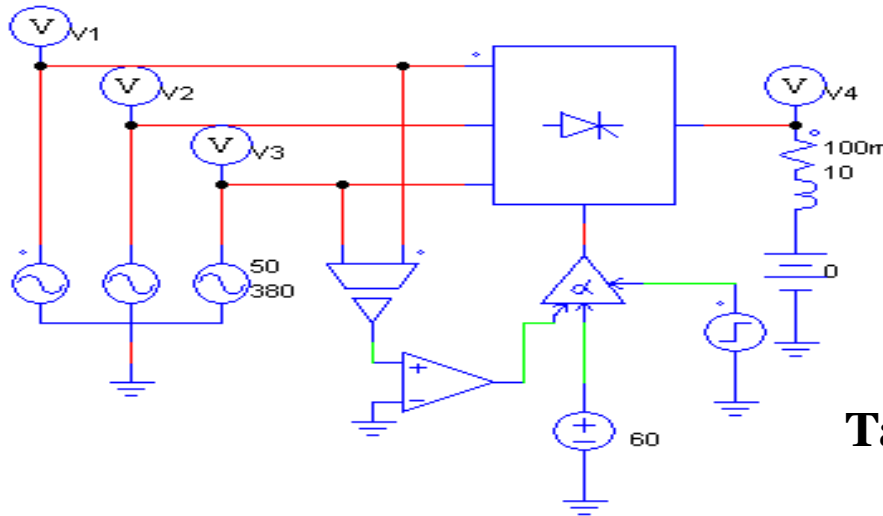Rectificador Trifásico Controlado de Media Onda con Carga R-L





$$V_{cd} = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\frac{5\pi}{6} + \alpha} V_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{3\sqrt{3} V_m}{2\pi} \cos \alpha$$

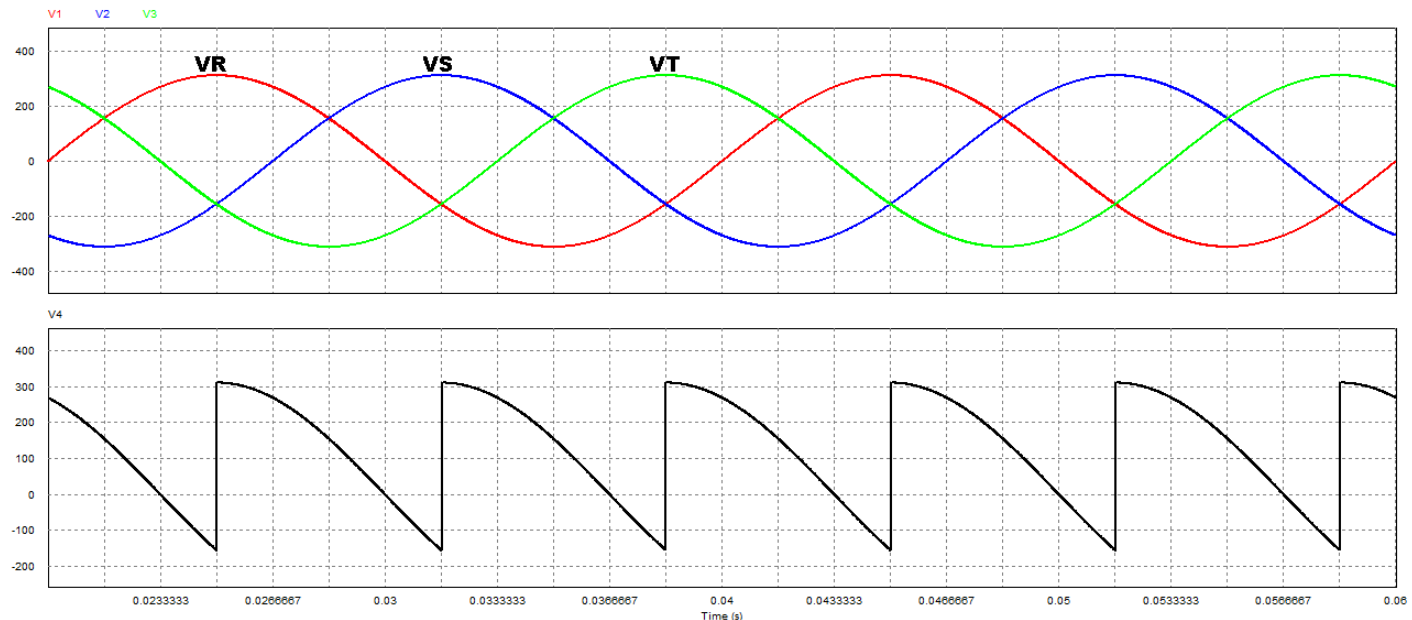También vale para carga R con $\alpha \leq \pi/6$




Voavg= 127,28v

Sincronización disparo

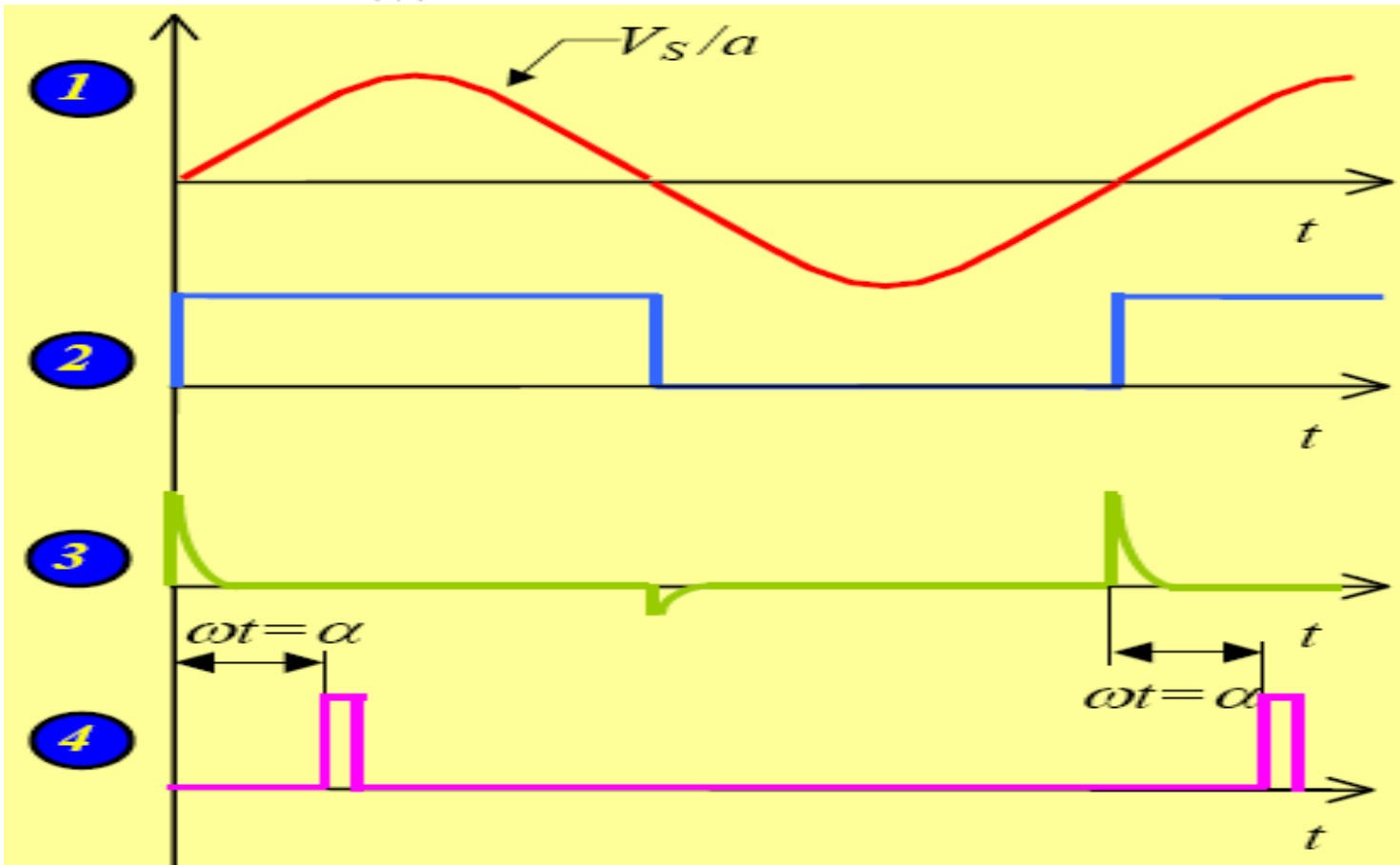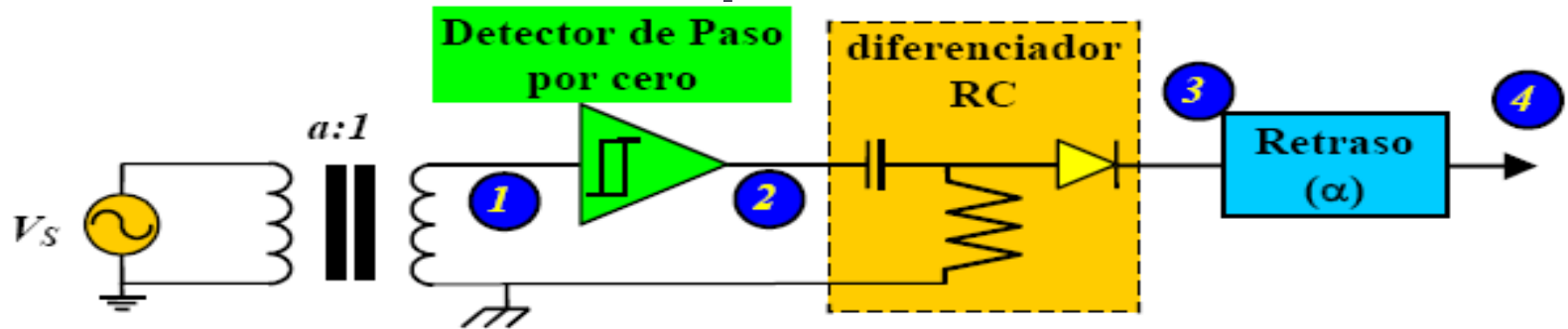


Sincronización disparo



Electrónica de Potencia

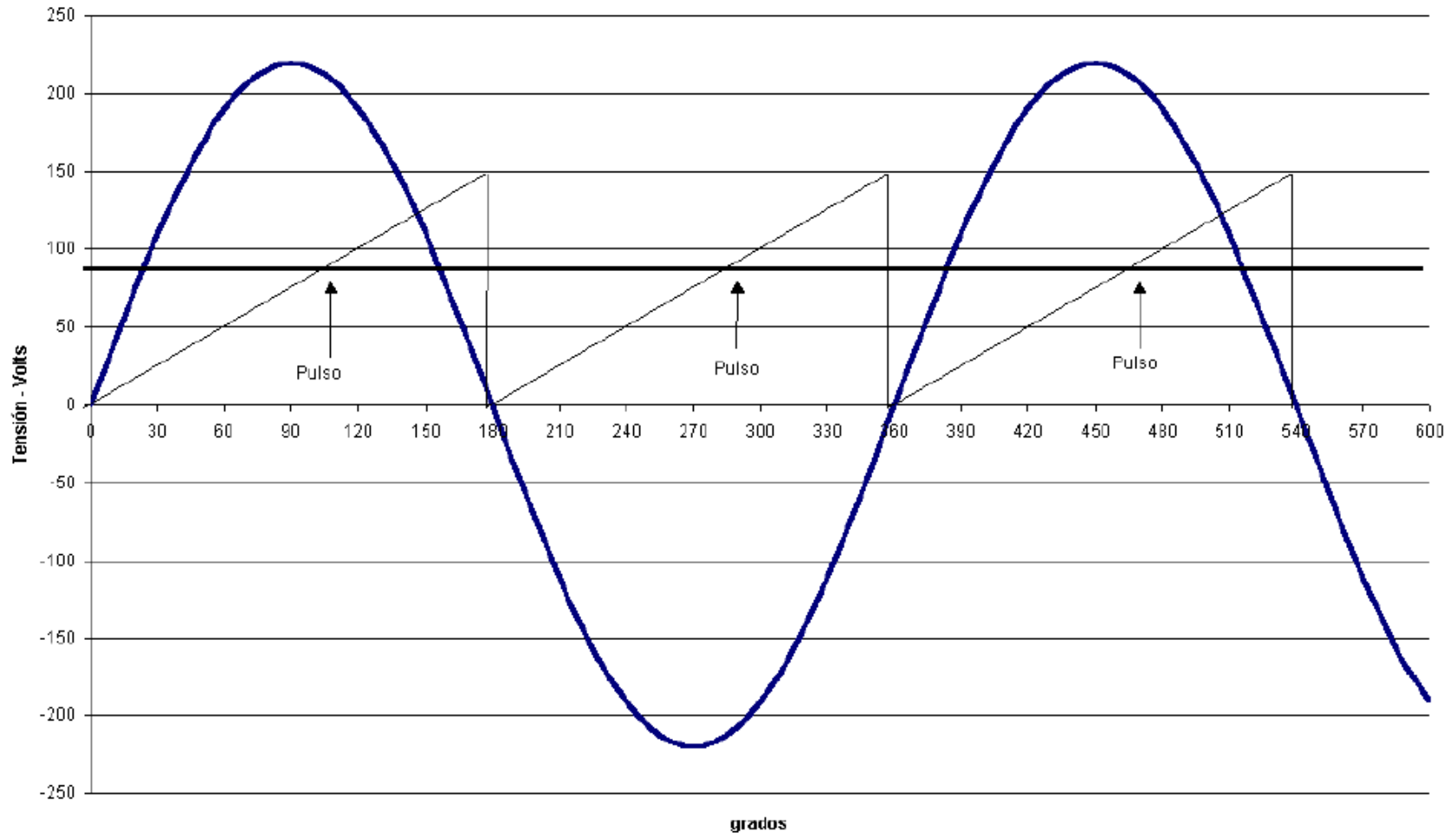

Sincronización disparo

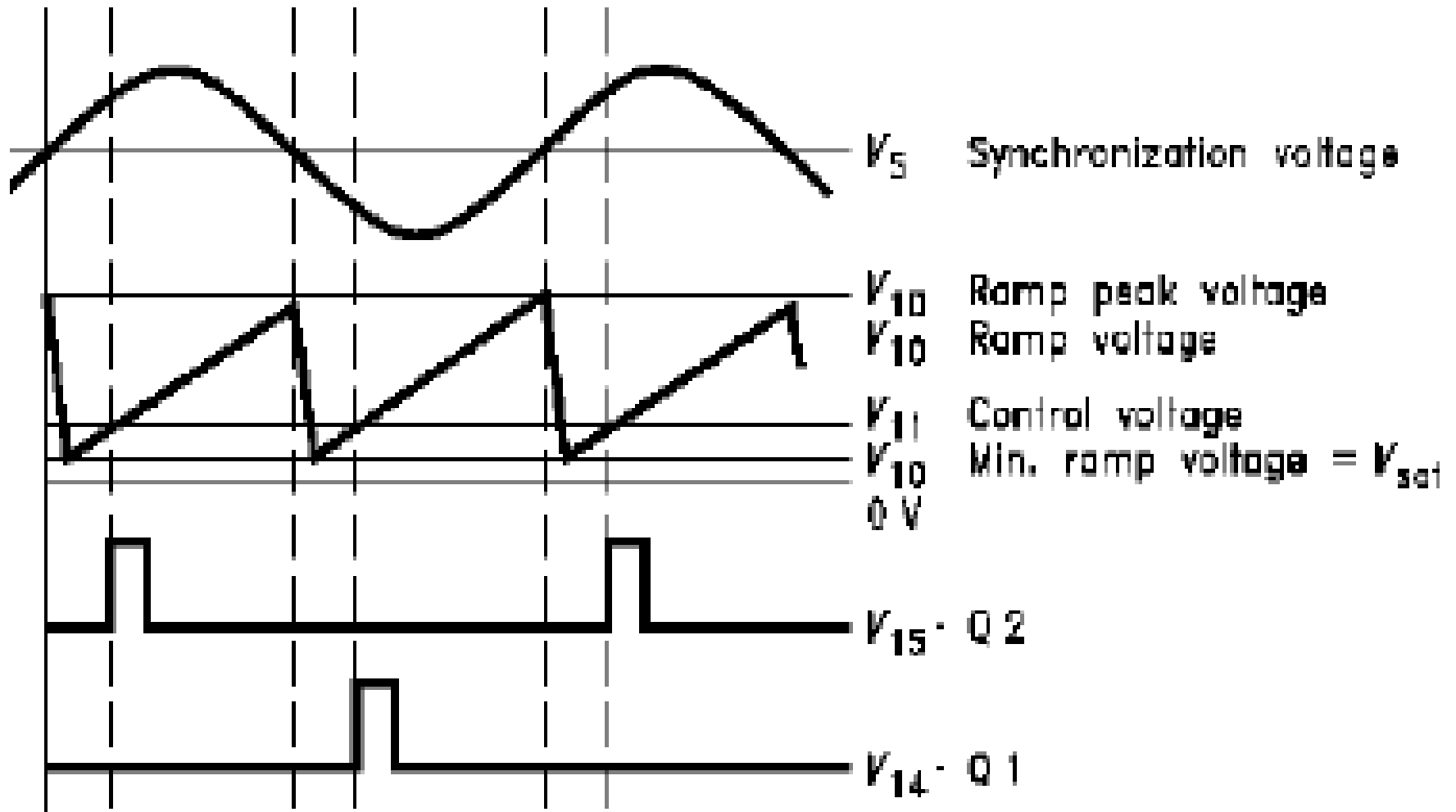




RMO Trifásico controlado carga R

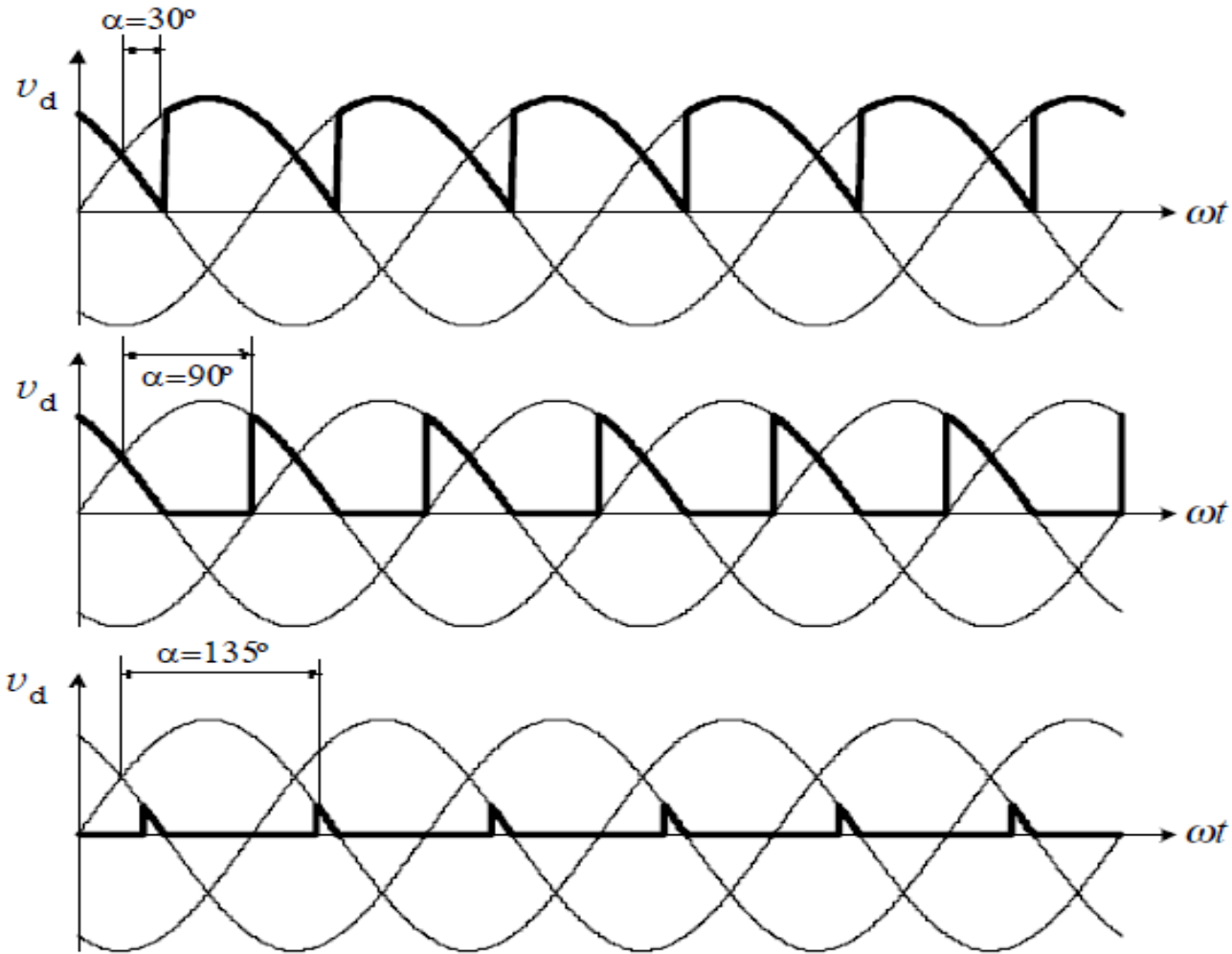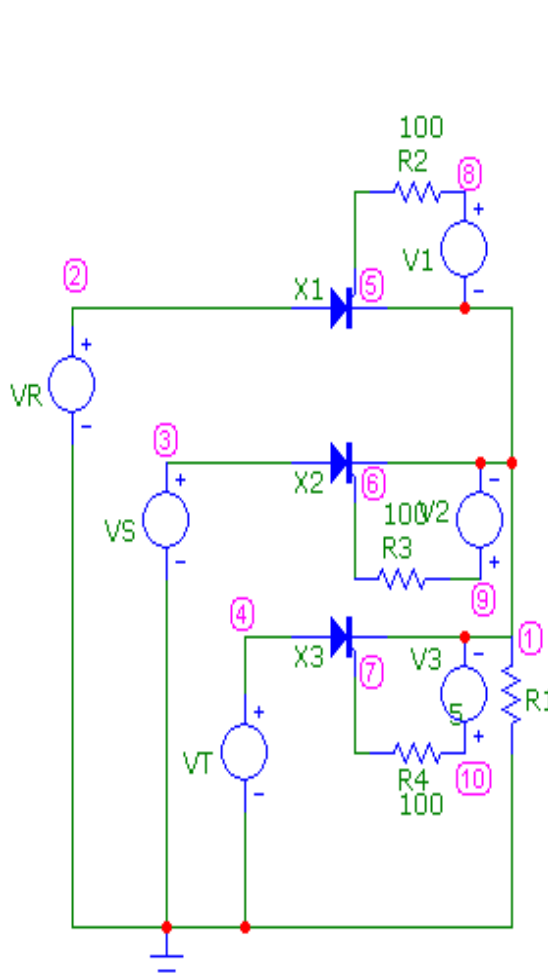


Para una carga resistiva y $\alpha \geq \pi/6$

$$V_{cd} = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\pi} V_m \sin(\omega t) d\omega t = \frac{3V_m}{2\pi} \left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{6} + \alpha\right) \right]$$


RMO Trifásico carga altamente inductiva

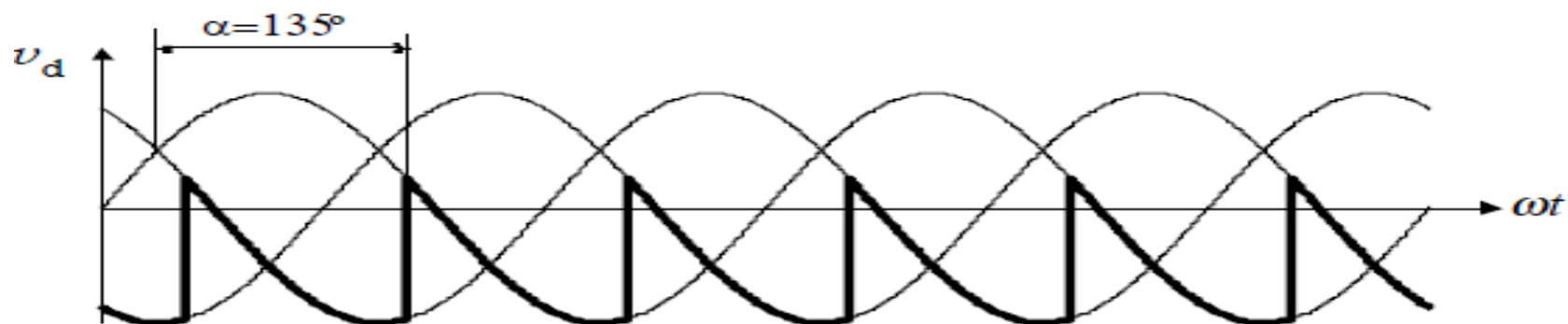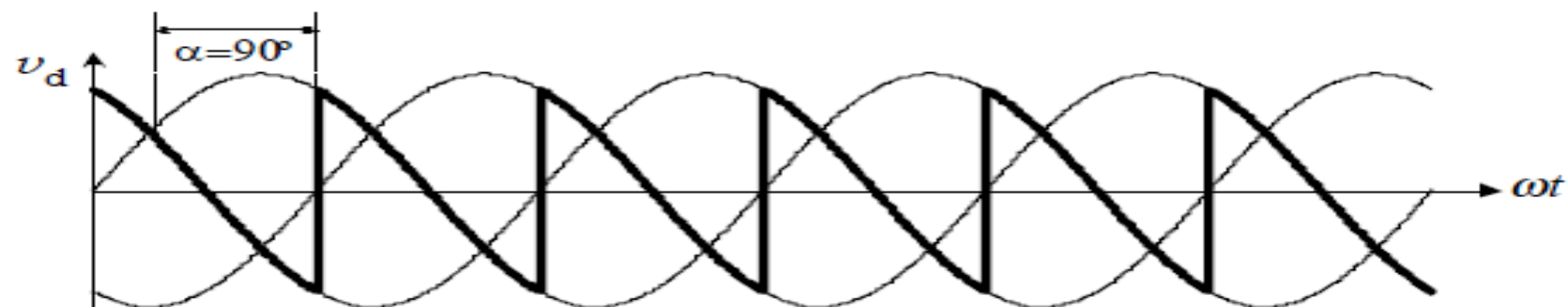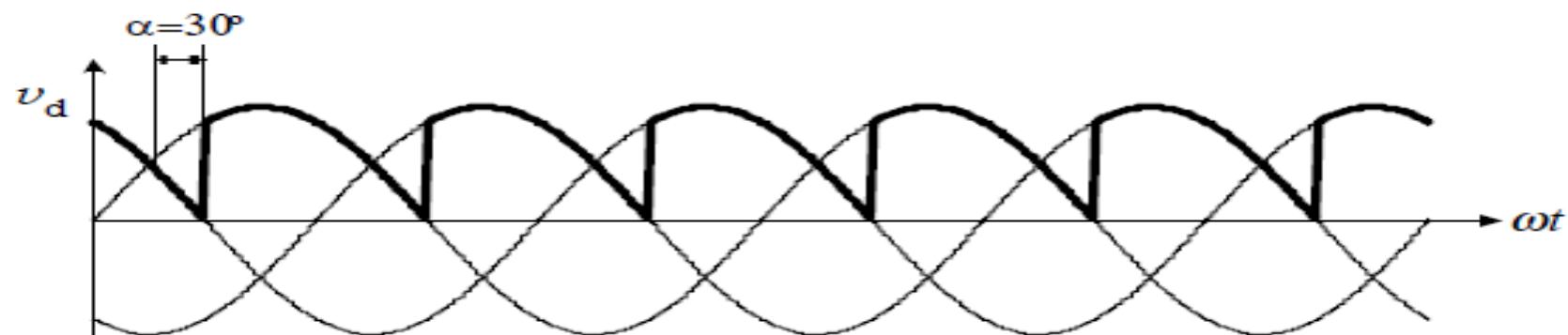


RMO Trifásico Controlado

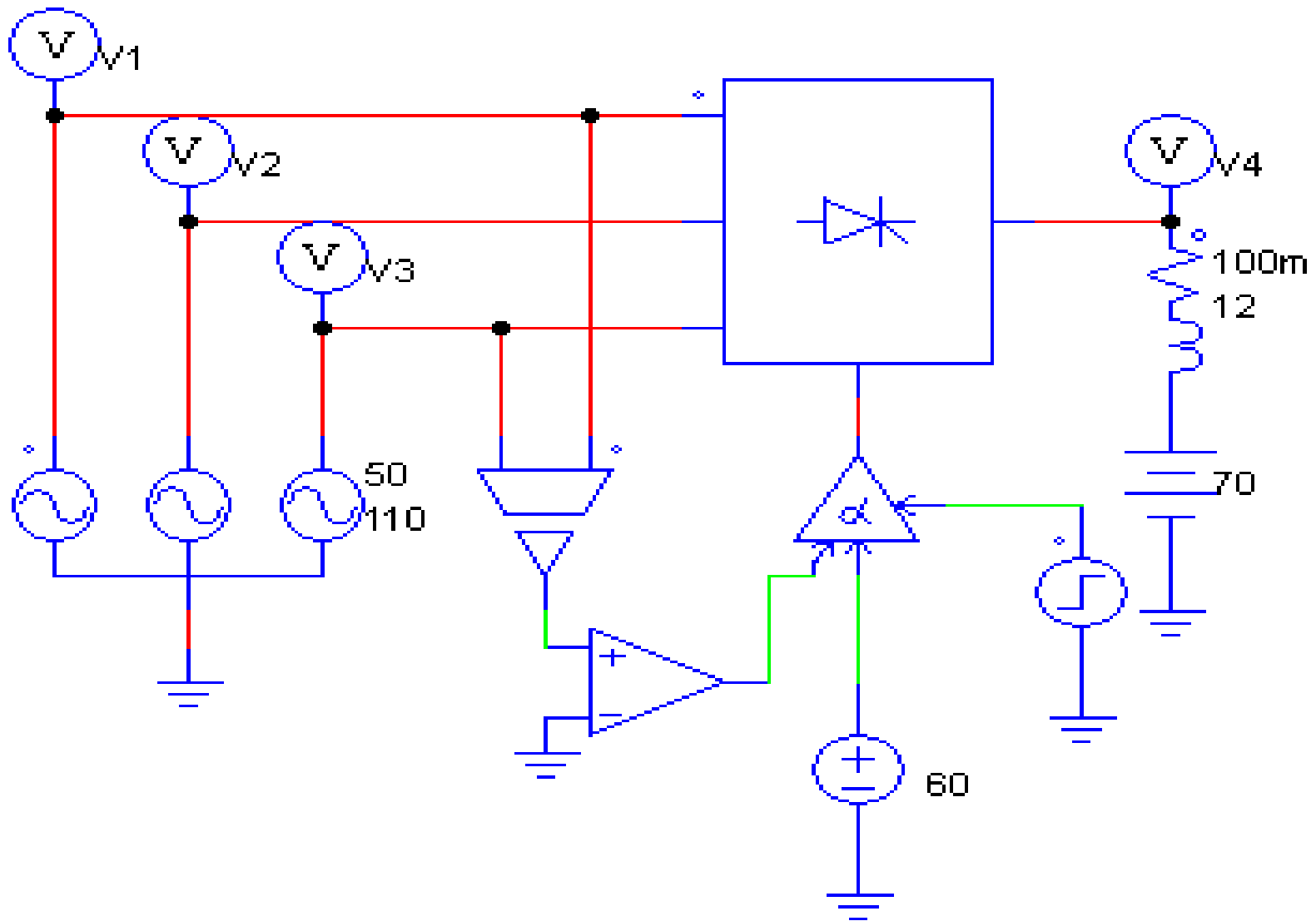

RMO Trifásico- Corr. Discontinua

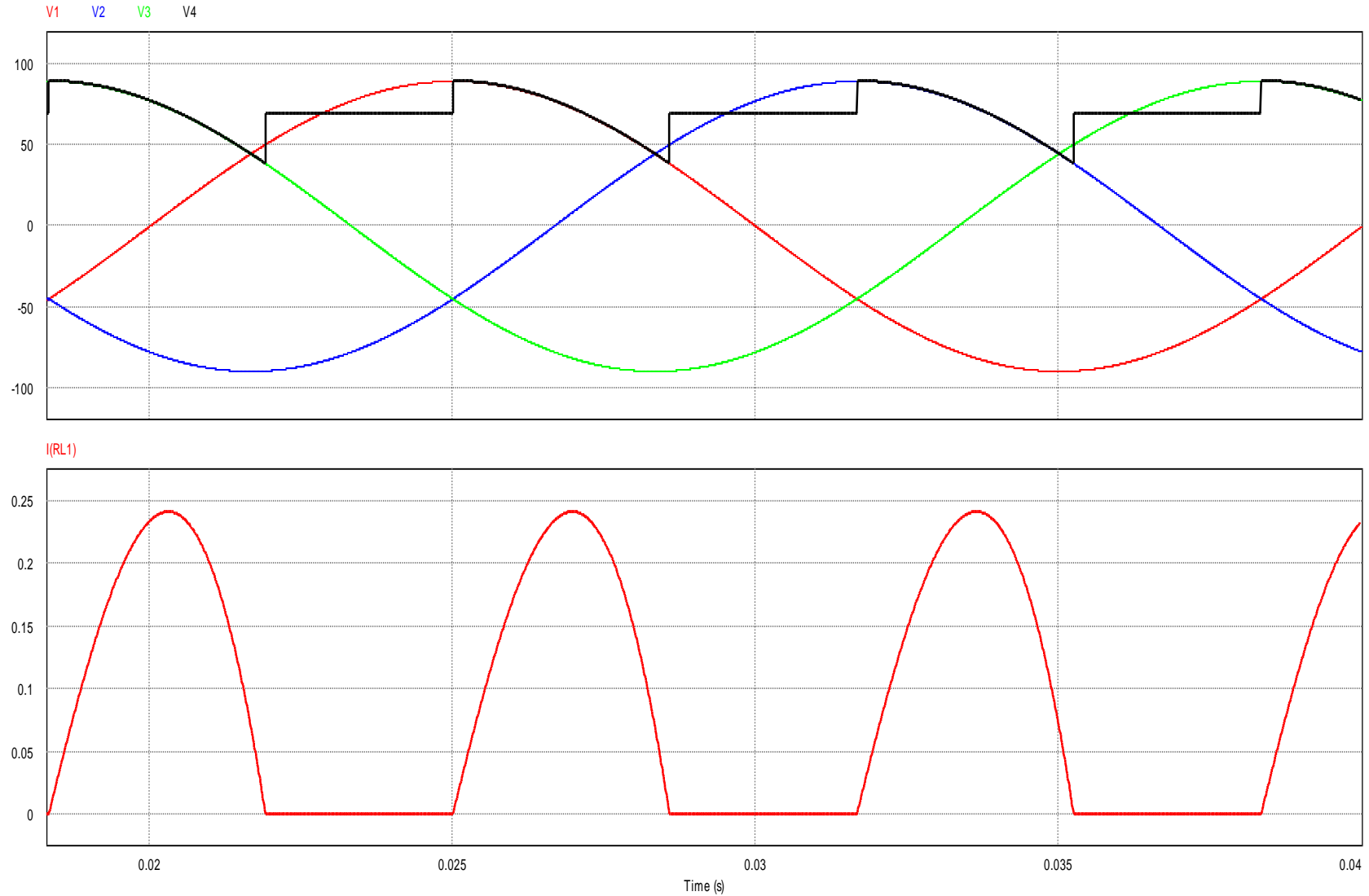


RMO Trifásico- Corr. Continua

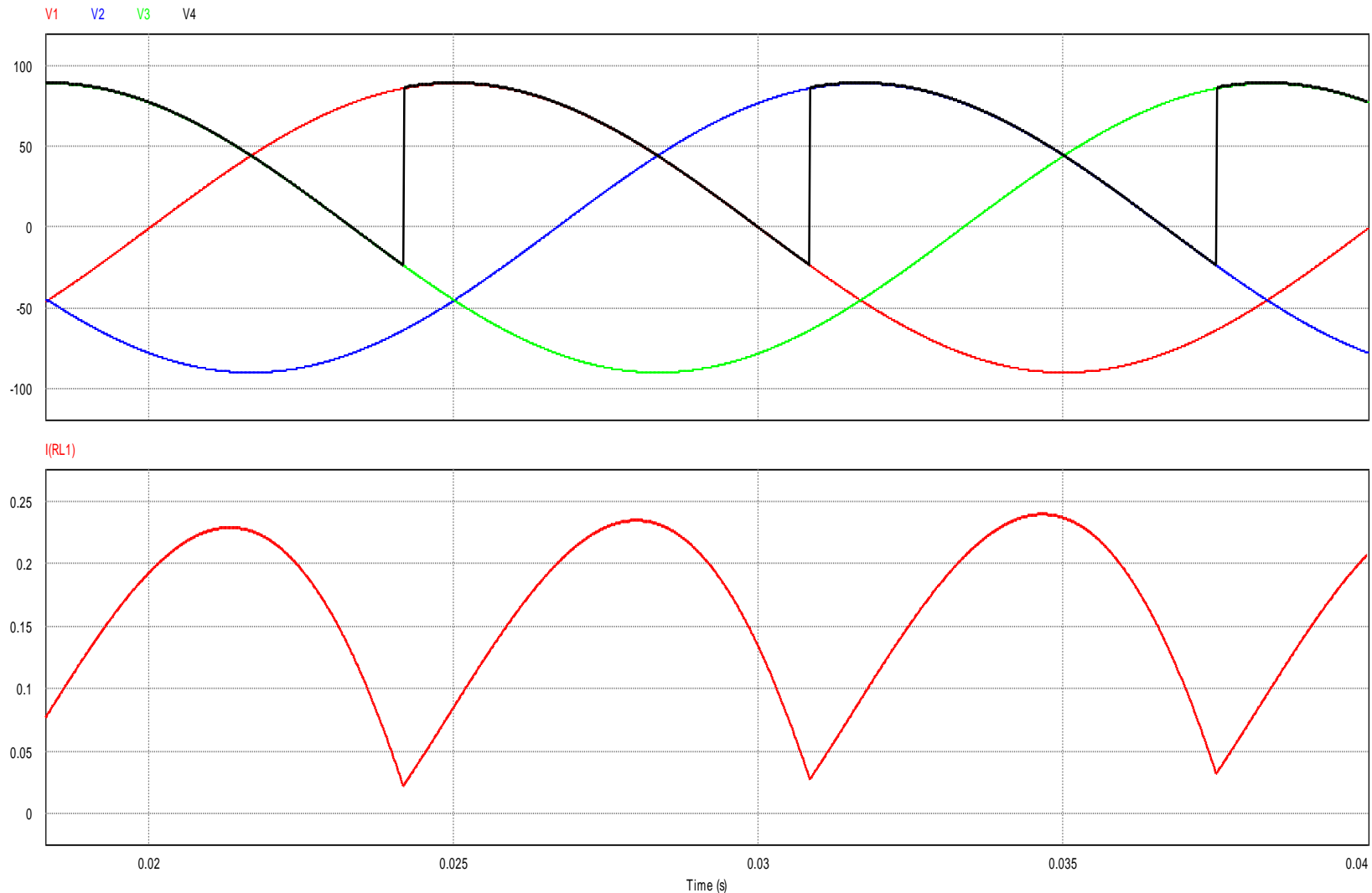



$$\alpha = 45^\circ, L = 500 \text{ mHy}, V_{cc} = 50 \text{ v}$$

ROC semicontrolado $\alpha \leq 60^\circ$
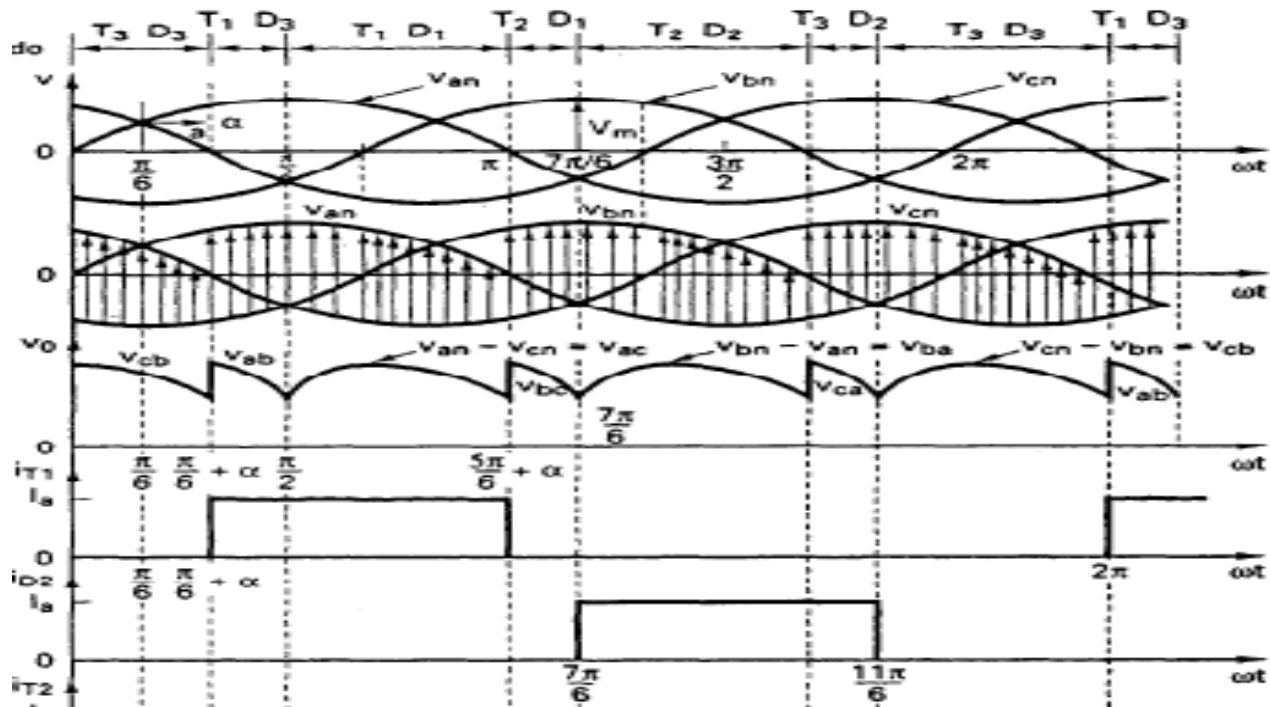
$$V_{cd} = \frac{3}{2\pi} \left[\int_{\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\pi/2} V_{ab} d(\omega t) + \int_{\pi/2}^{\frac{5\pi}{6} + \alpha} V_{ac} d(\omega t) \right] = \frac{3\sqrt{3} V_m}{2\pi} (1 + \cos\alpha)$$






ROC totalmente controlado carga R

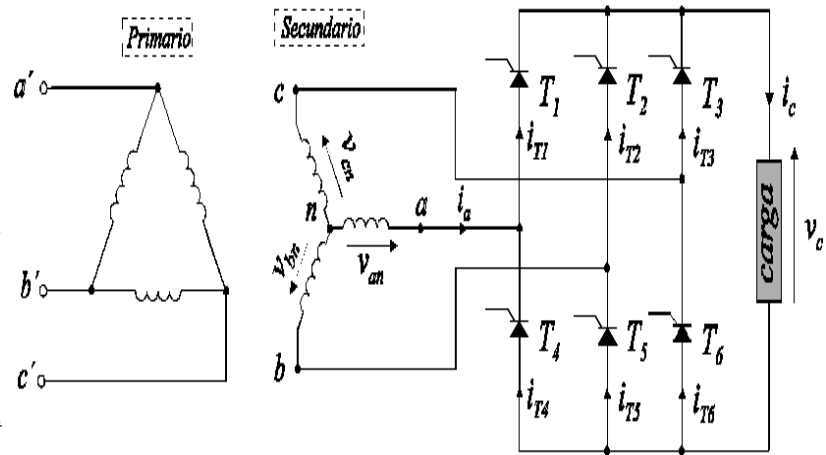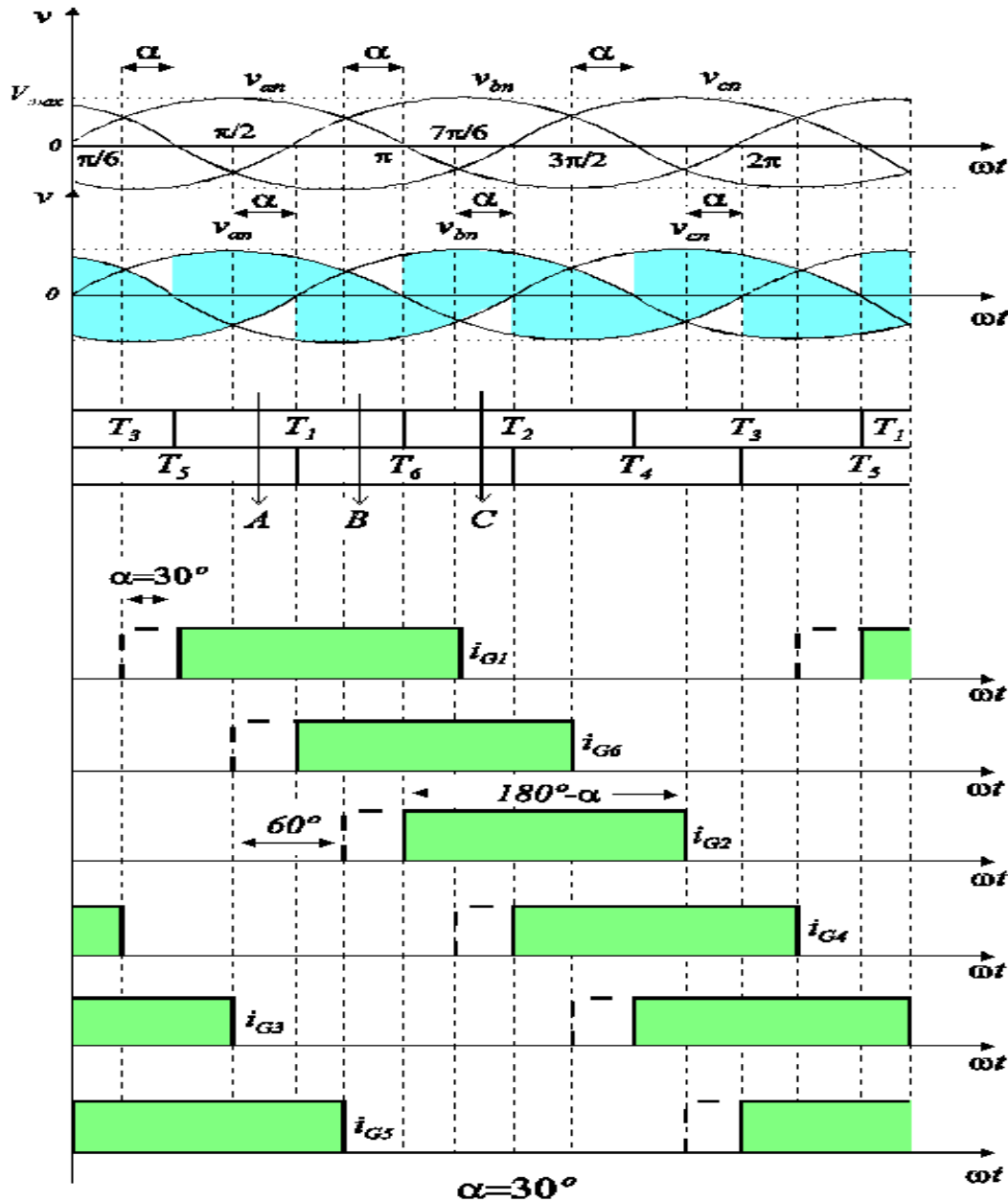

($\alpha = 30^\circ$ Y CARGA RESISTIVA)


ROC totalmente controlado carga R

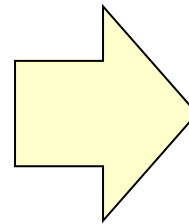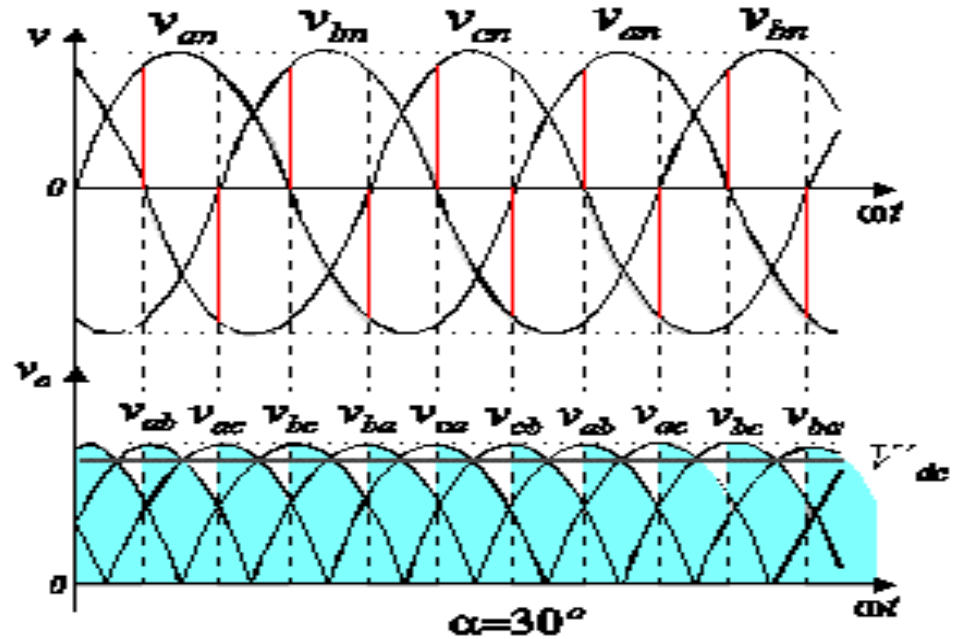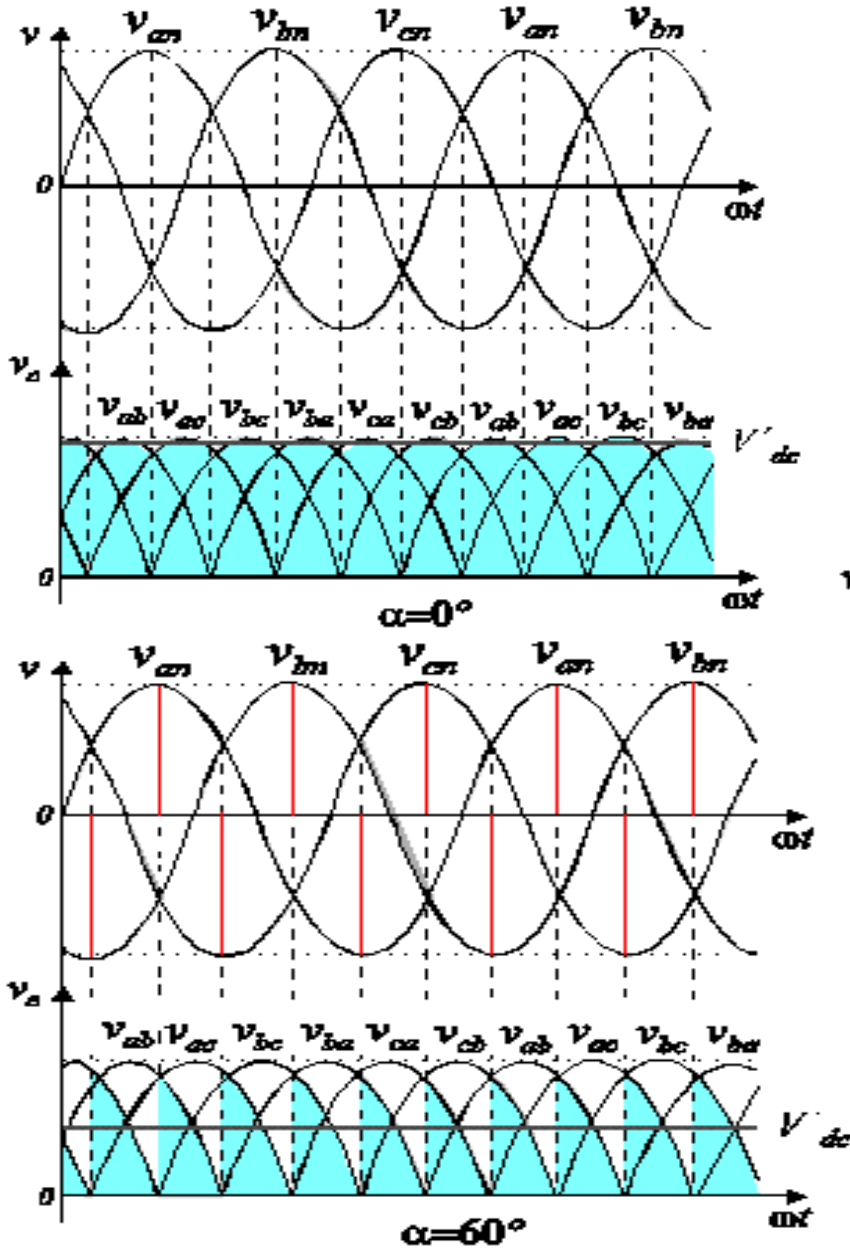

Este será el límite
entre corriente
continua y corriente
discontinua


ROC totalmente controlado carga R

$(\alpha > 60^\circ)$

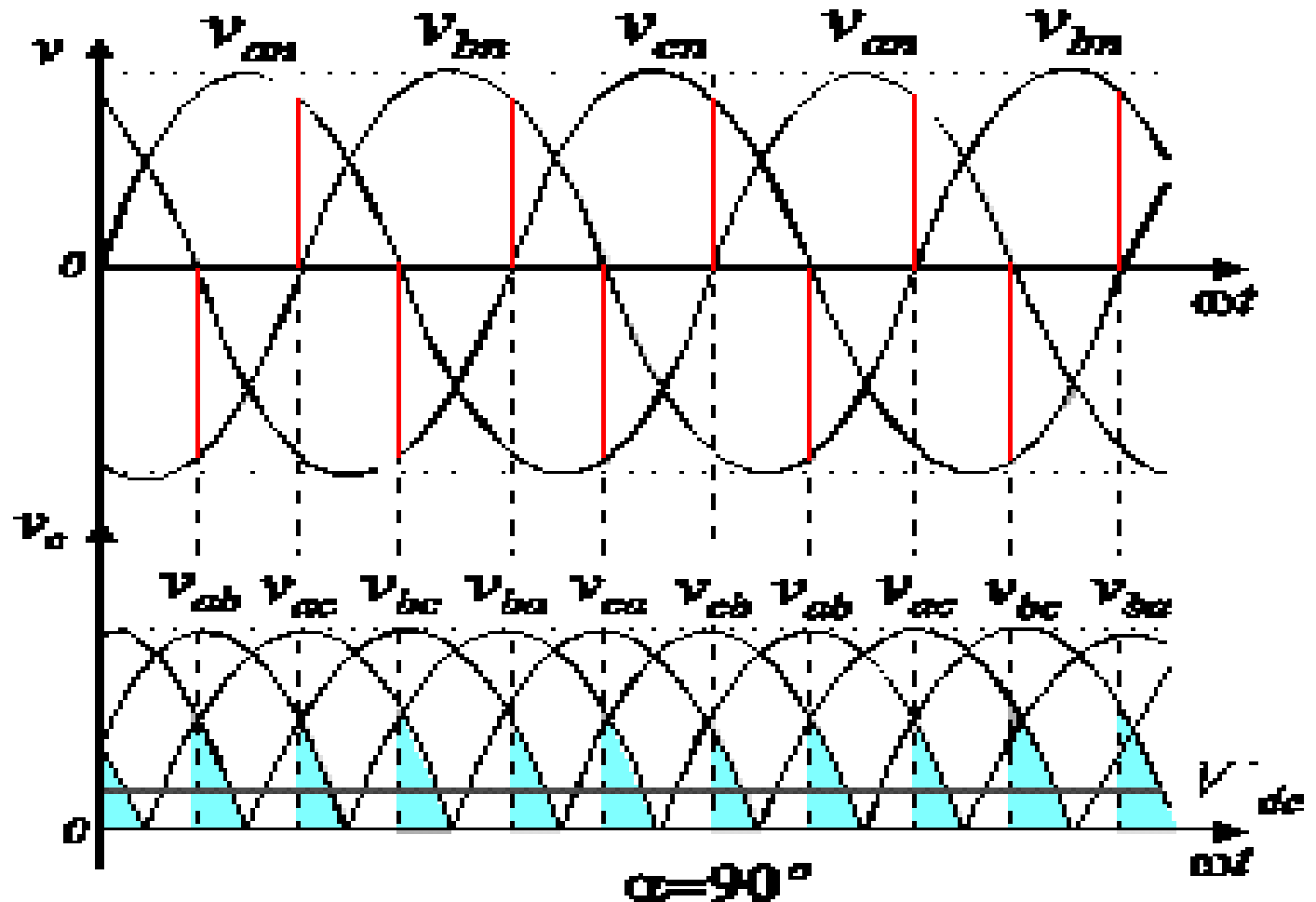


$$V'_{dc} = \frac{1}{2\pi} \int_{\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\pi} V_{m(ab)} d\omega t = \frac{3}{\pi} \int_{\frac{\pi}{6} + \alpha}^{\pi} \sqrt{3}V_{\max} \text{Sen}\left(\omega t + \frac{\pi}{6}\right) d\omega t = \frac{3\sqrt{3}V_{\max}}{\pi} \left[1 + \text{Cos}\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) \right]$$

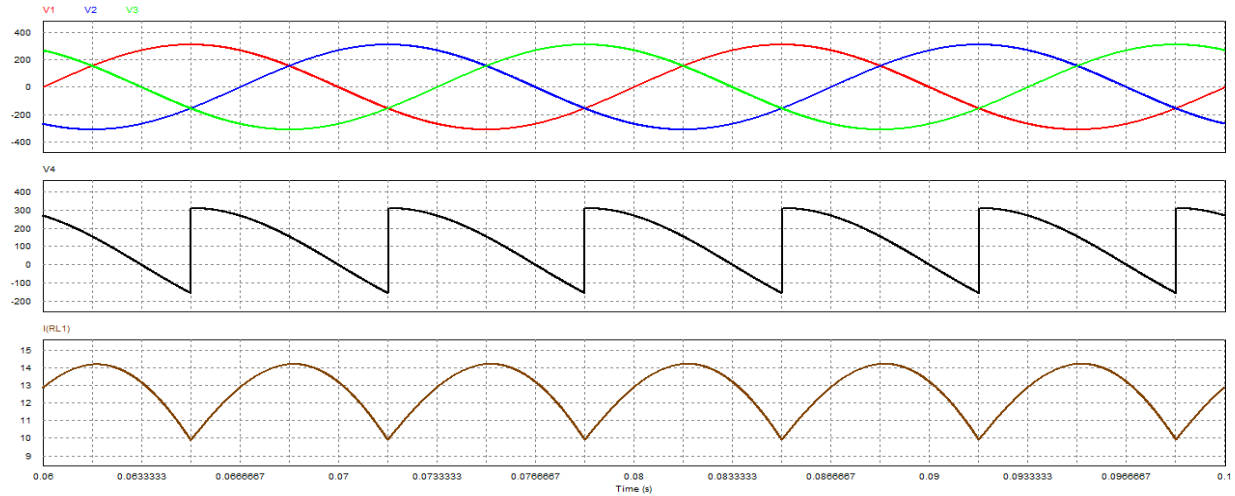
Rectificador Trifásico Controlado de Media Onda con Carga R-L y FEM




Para una fem=200v

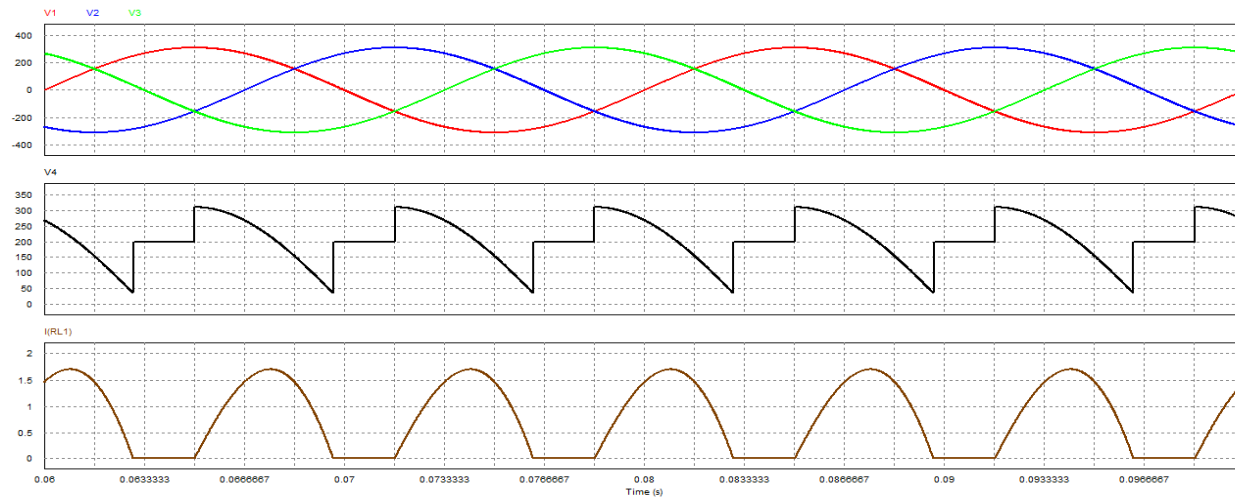

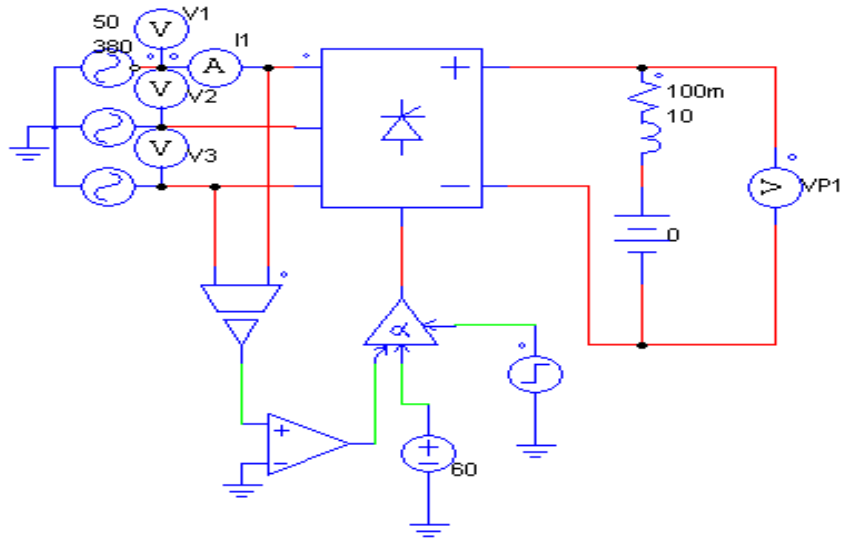Rectificador Trifásico Controlado de Onda Completa con Carga R-L



$V_{P1avg} = 254,49 \text{ v}$

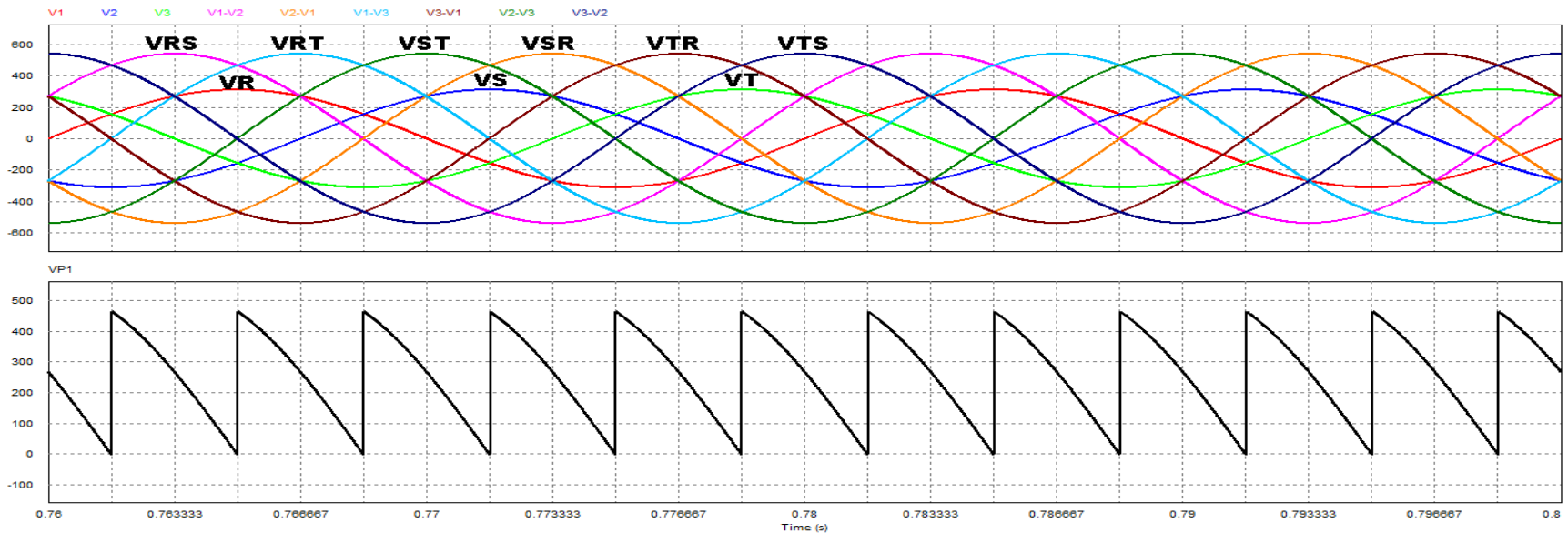

Rectificador Trifásico Controlado de Onda Completa con Carga R-L

