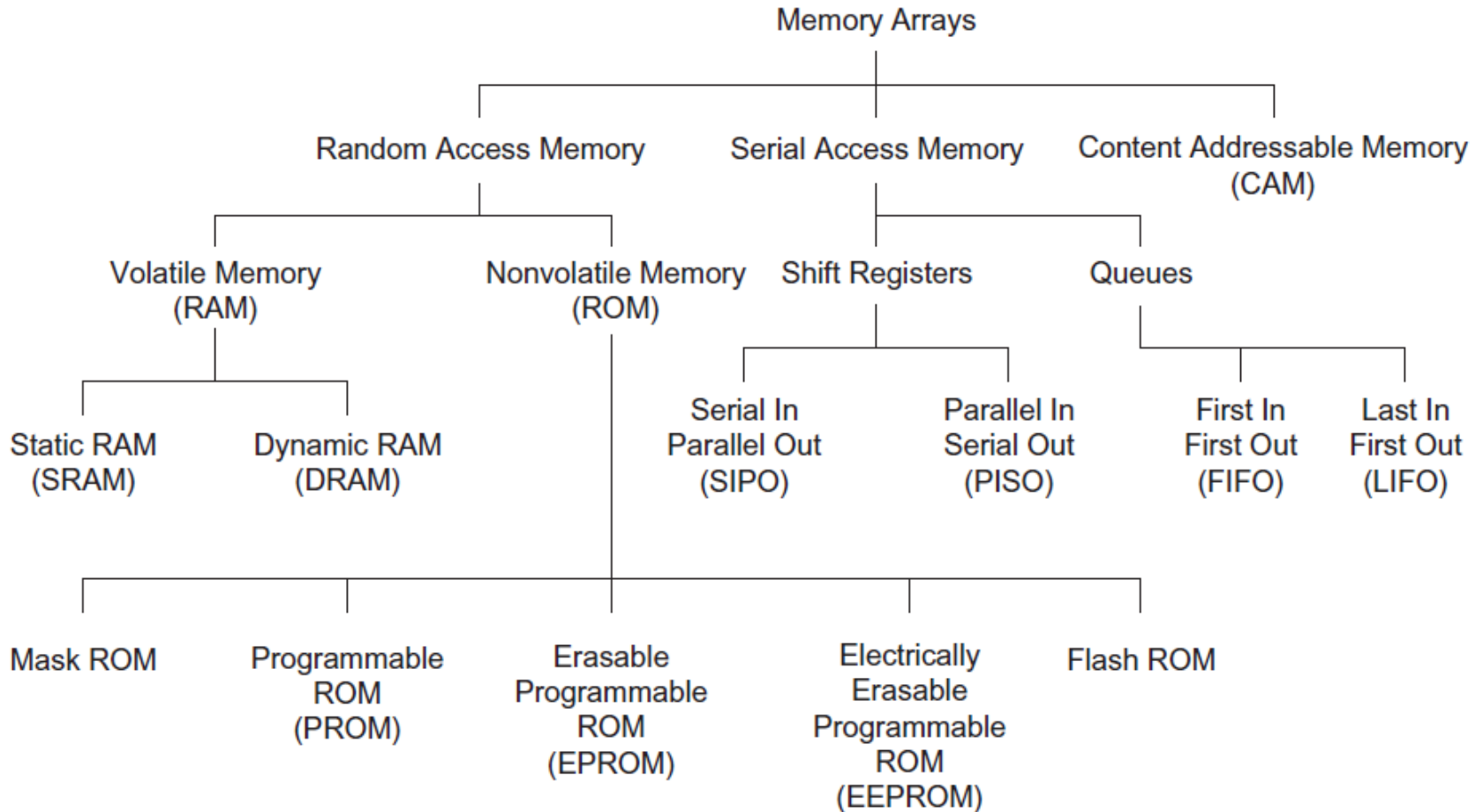


- El funcionamiento de una memoria se evalúa por:
  - i. el área del chip por bit de almacenamiento
  - ii. el tiempo de acceso R/W
  - iii. Durabilidad
  - iv. Confiabilidad
  - v. Costo

# MEMORIAS de SEMICONDUCTORES



# MEMORIAS SEMICONDUCTORES

## Tipo de Acceso

### Aleatorio

- Se accede a los datos por una dirección «address»
- Latencia independiente de la ubicación del dato

### Secuencial

- Se accede a los datos secuencialmente no es necesaria una dirección
- Latencia dependiente de la ubicación del dato

### Por contenido

- El dato contenido por la memoria determina la dirección a la que se accede

Memorias de Acceso Aleatorio  
RAM

Volátiles

No Volátiles

SRAM  
*RAM*  
*Estática*

DRAM  
*RAM*  
*Dinámica*

ROM  
*Mask*

PROM  
*Fuse*

EPROM

EEPROM

FLASH

Mantienen los datos solo mientras están conectadas a la alimentación de energía

Mantienen los datos indefinidamente, sin importar la conexión de alimentación

# Arquitecturas de arreglos de memorias de acceso aleatorio RAM'S

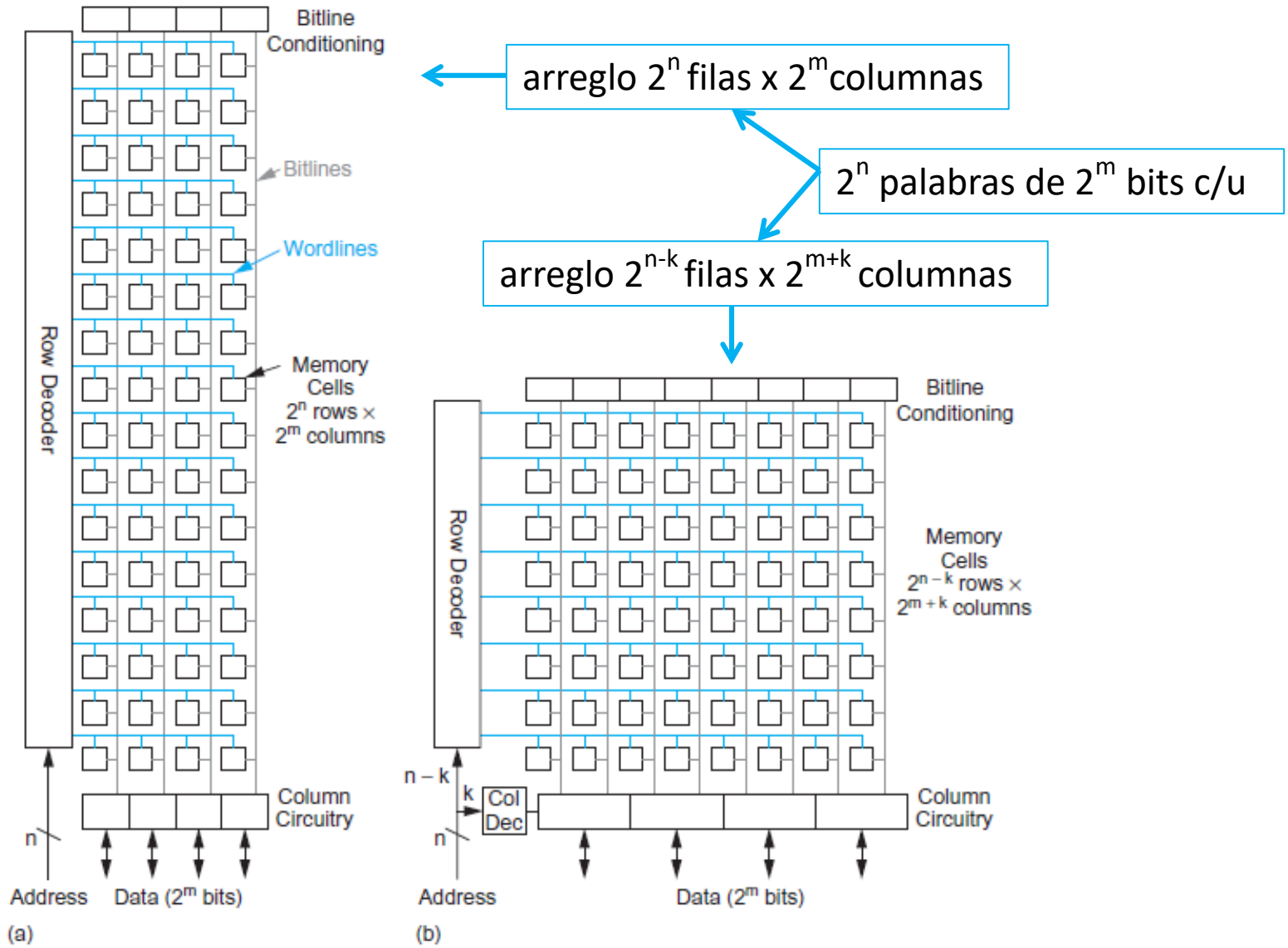


FIGURE 12.2 Memory array architecture

Memorias volátiles de acceso aleatorio



SRAM  
*RAM Estática*

DRAM  
*RAM Dinámica*

- Usan alguna realimentación para mantener el dato

- SRAM son mas rápidas y mas fáciles de usar
- DRAM requieren menos área por bit

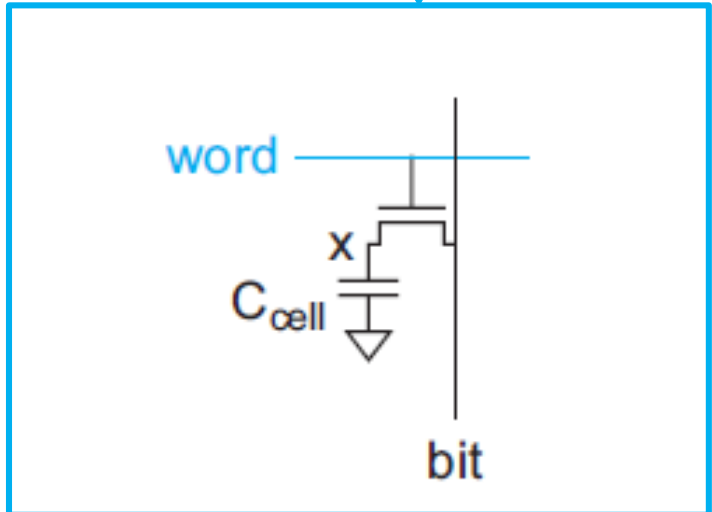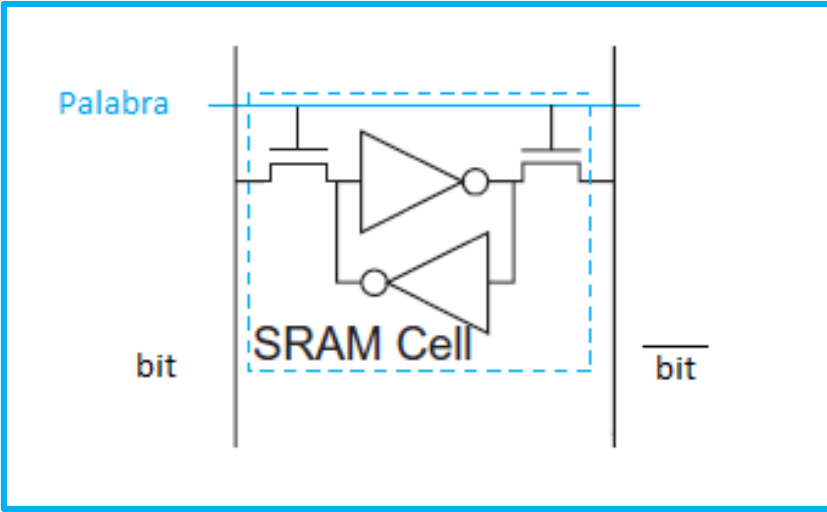- Usan la carga almacenada en un capacitor para mantener el dato





# CELDA de SRAM

Celda SRAM debe poder:


- Mantener el dato mientras esta aplicada la alimentación

- Leer el dato «READ»

- Escribir el dato «WRITE»

 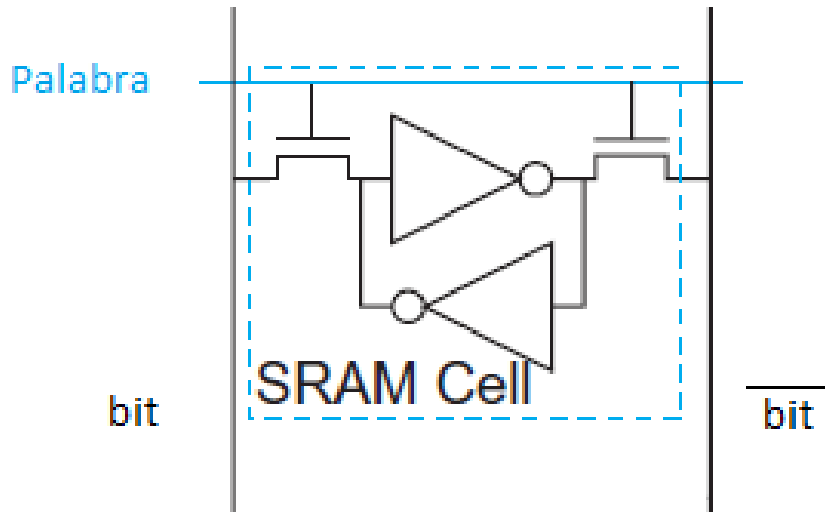

## CELDA de SRAM

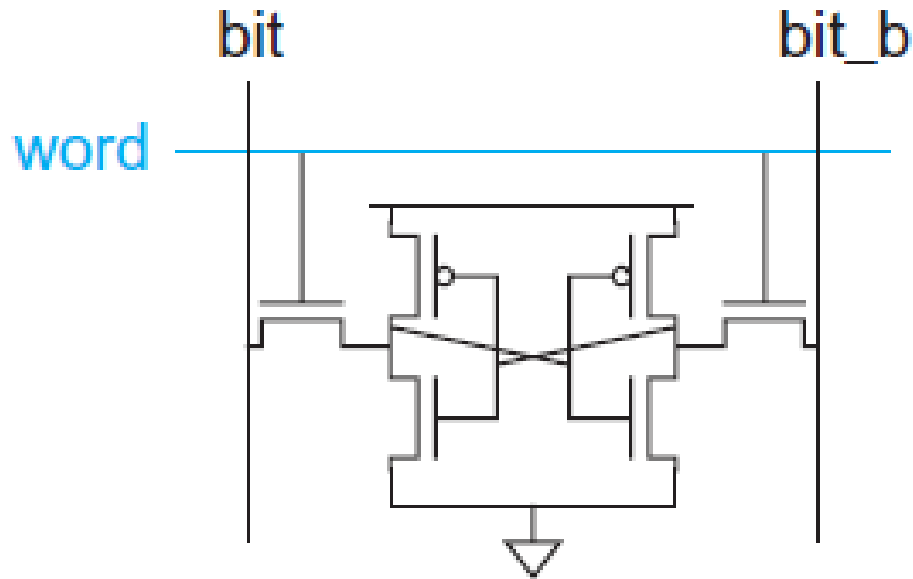

### «WRITE»



1. Cargar el valor del dato en bit y bit\_b
2. Poner en «1» la línea «WORD»

### «READ»

 
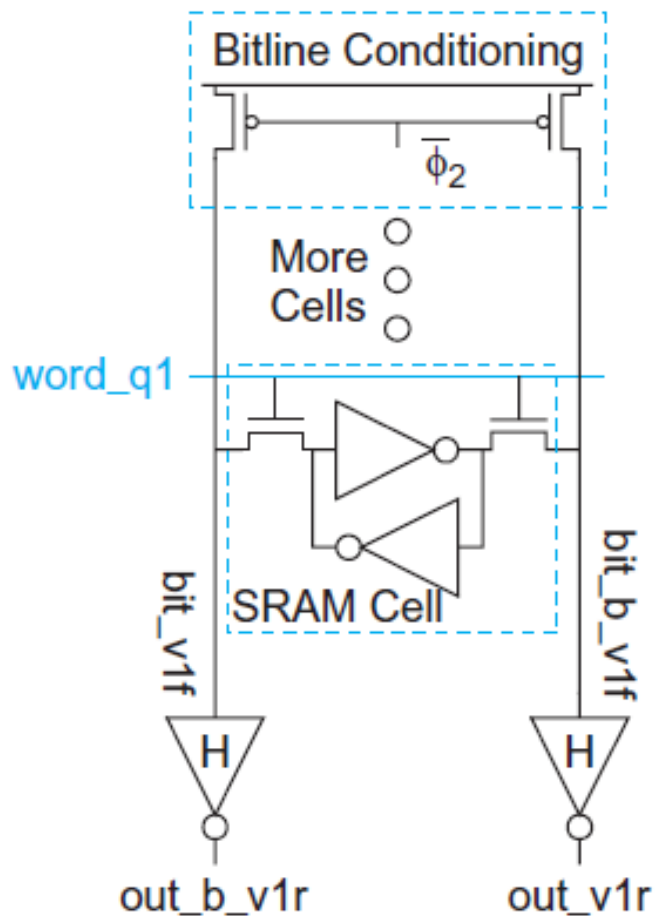
1. Cargar el valor «1» en bit y bit\_b
2. Poner en «1» la línea «WORD»
3. La línea que este en «0» (bit o bit\_b) impone el valor (pull-down) y se lee el dato



Para las operaciones de «READ» y «WRITE» se utilizan dos fases de reloj ( $\phi_1$  y  $\phi_2$ ), en una se realiza la precarga y en la otra se ejecuta la operación de escritura o lectura.




# R/W CELDA SRAM

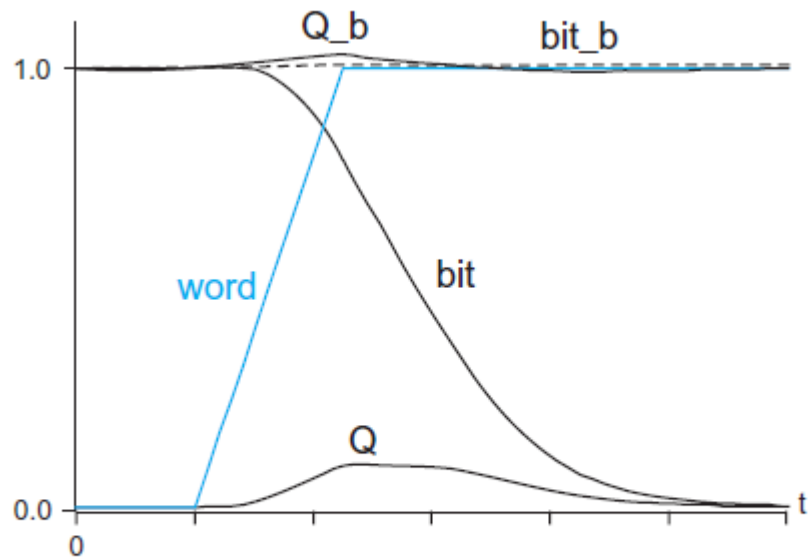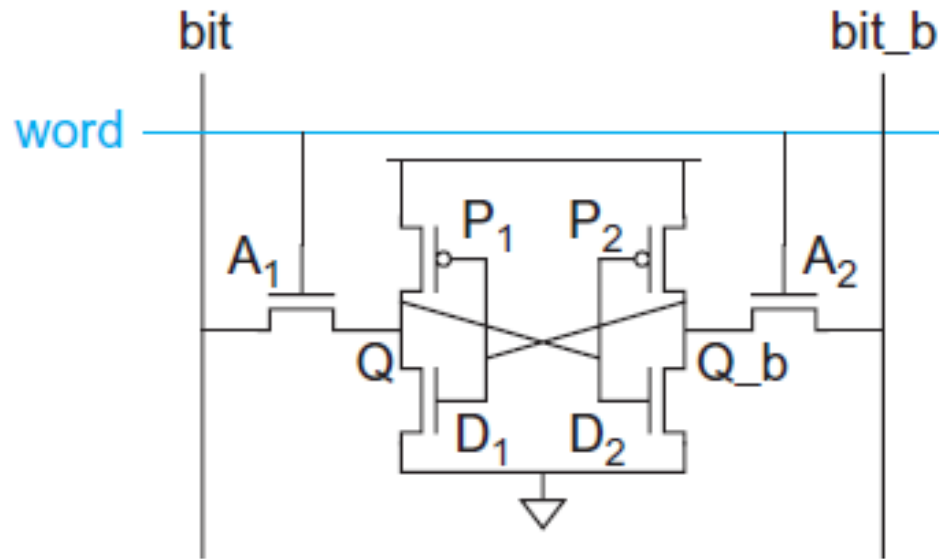

(b)


**FIGURE 12.4** Read operation for 6T SRAM cell

 


**FIGURE 12.6** Write operation for 6T SRAM cell

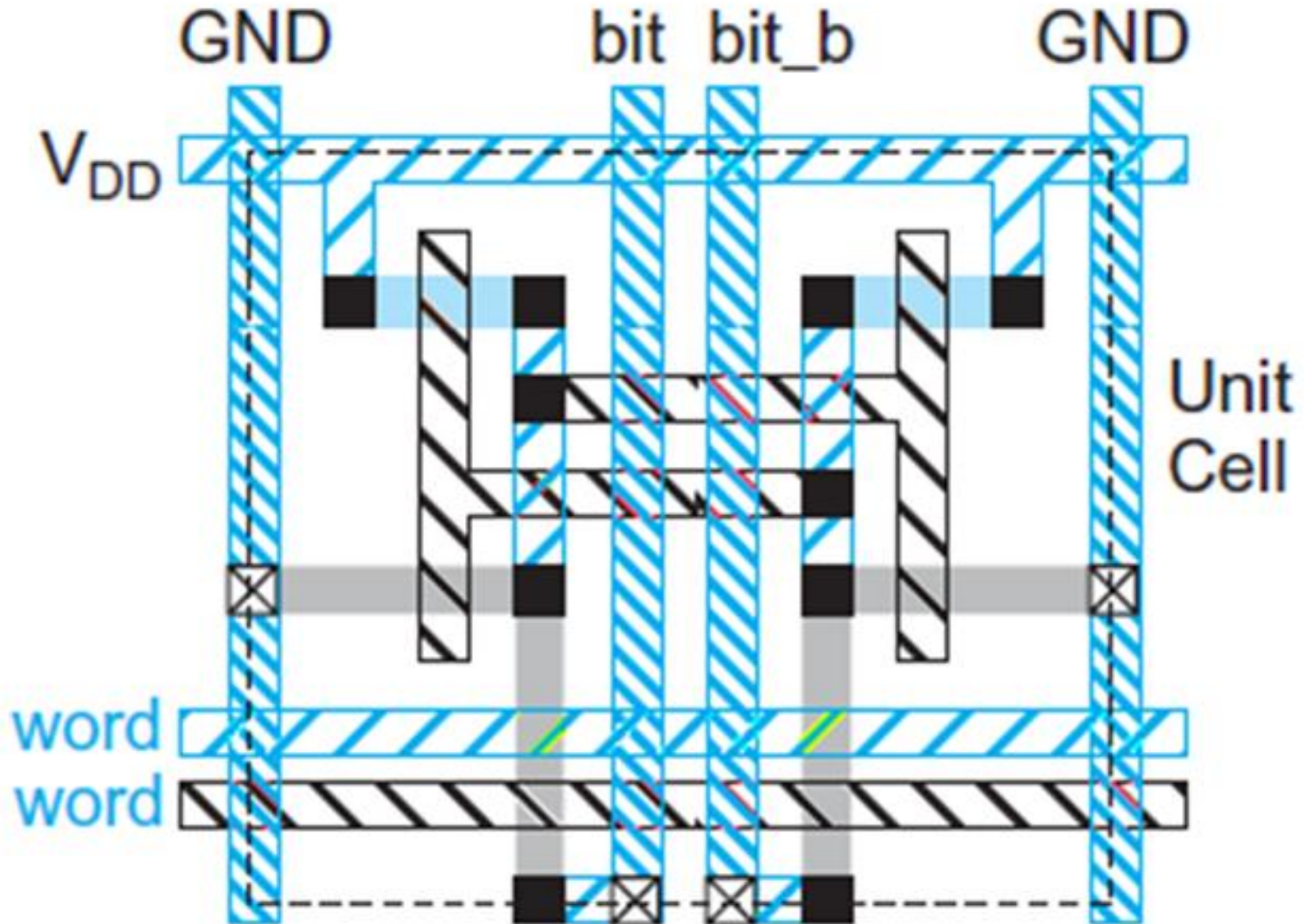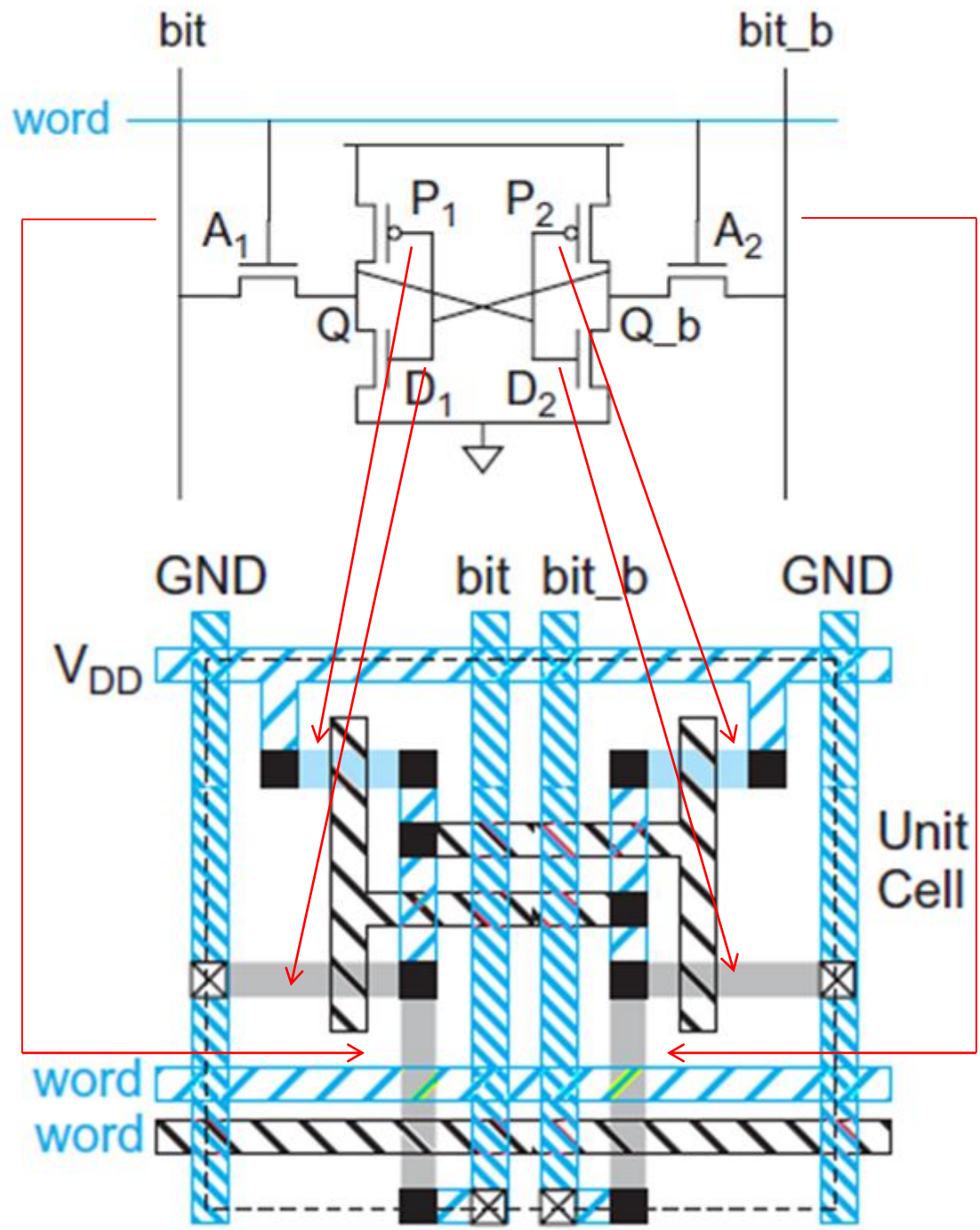
# CELDA SRAM

## Layout






# Layout

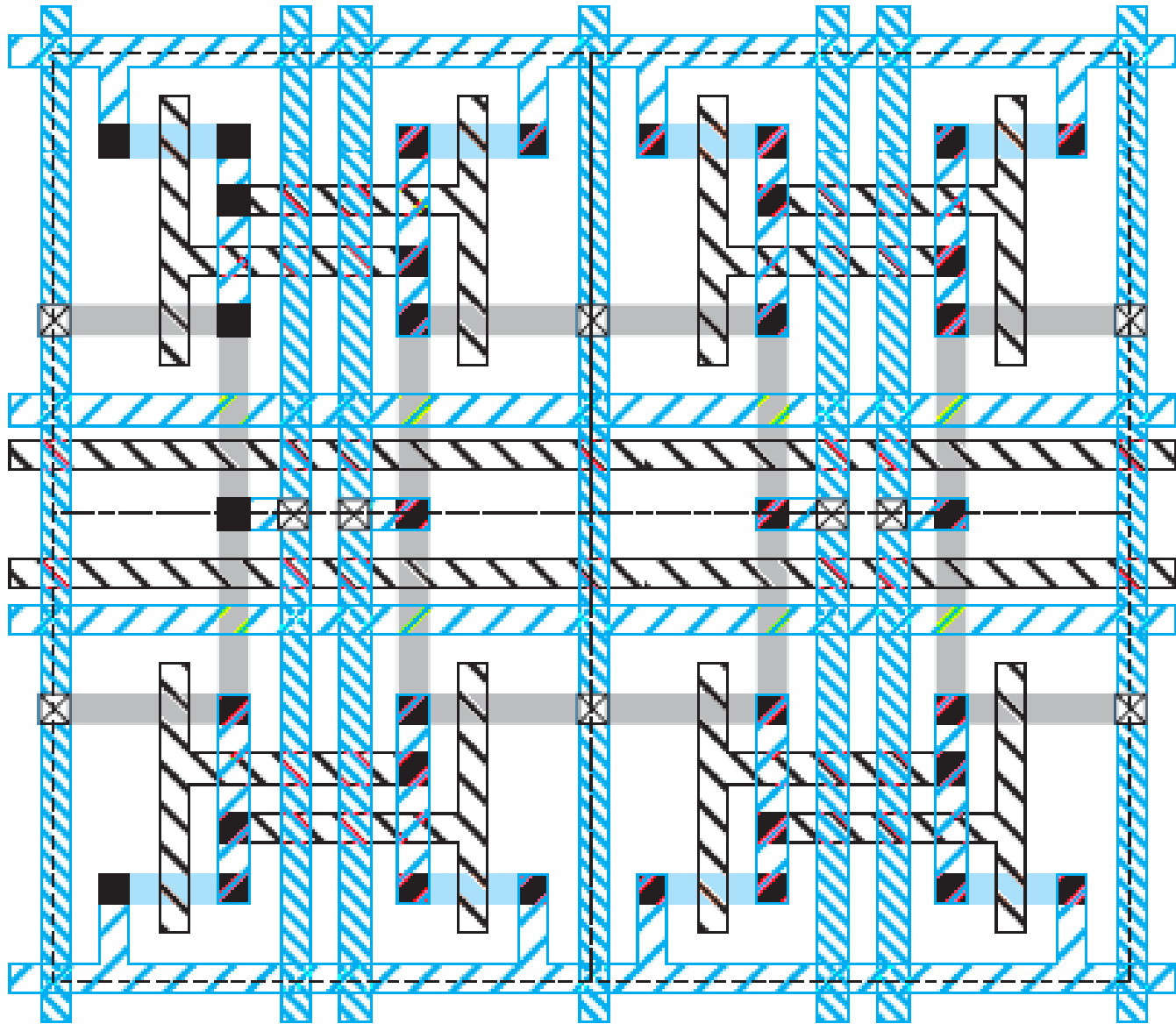

# Layout

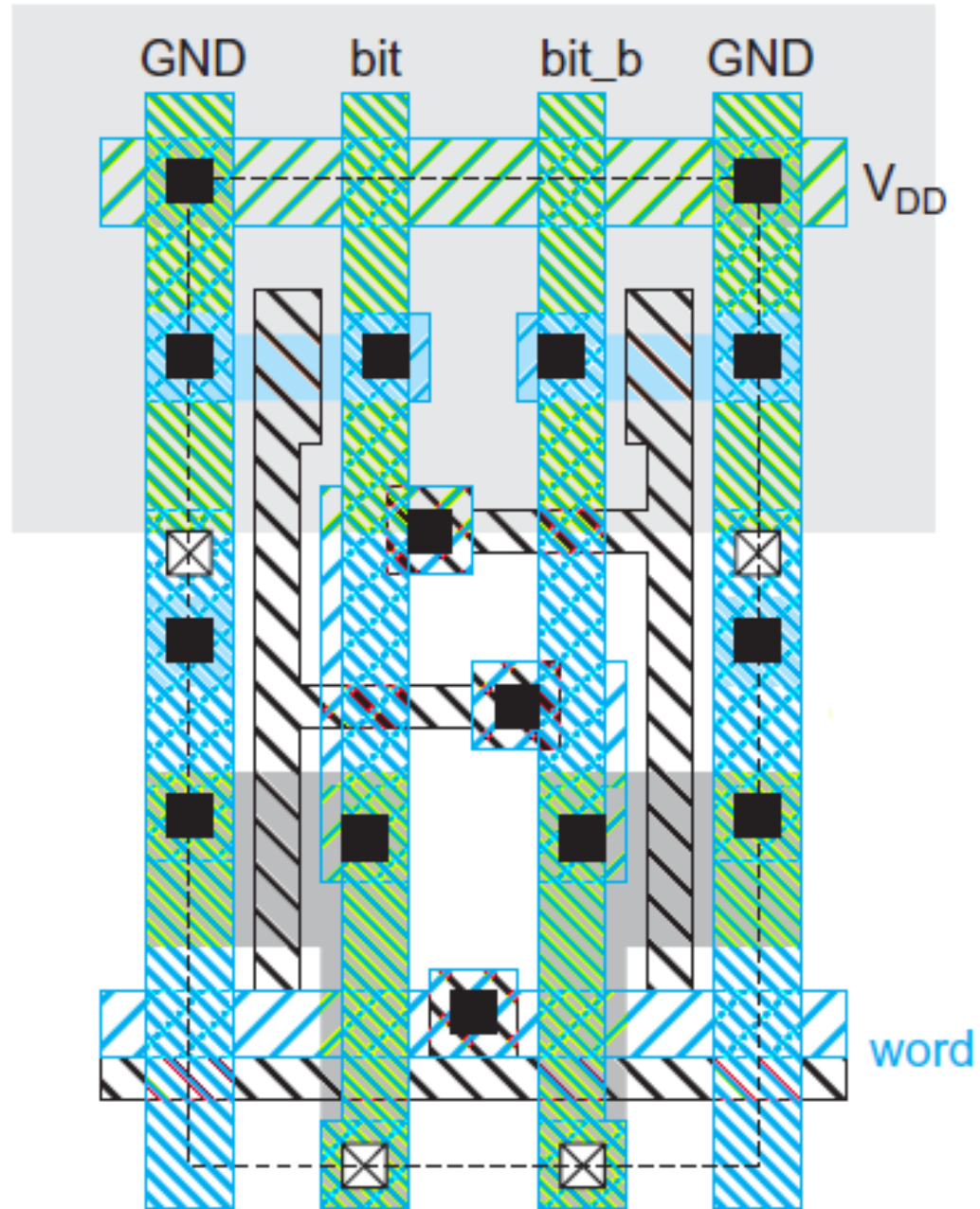


El desafío central del diseño de una celda SRAM es:


1. Minimizar su tamaño
2. Asegurar que la estabilidad del estado lógico almacenado sea lo suficientemente débil como para
  - a) Cambiar durante la escritura
  - b) No variar durante la lectura

# CELDA SRAM


## Layout

 


130 nm [Tyagi00]

 

90 nm [Thompson02]

 

 65 nm [Bai04]


 


**FIGURE 12.16** SRAM scaling (© 2000–2008 IEEE.)

 


# CELDA SRAM


## Layout




65 nm [Bai04]

 

45 nm [Mistry07]

 


32 nm [Natarajan08]

 

**FIGURE 12.36** 512 KB cache array (© 2005 IEEE.)

# CELDA DRAM

 


Almacena el dato en la carga de un capacitor

Ocupa menor área que una celda SRAM

La densidad de almacenamiento [bits/cm<sup>2</sup>] es 10 a 20 veces mayor que en una SRAM


Debe ser periódicamente leída y reescrita para mantener el contenido «refrescar»

La latencia es mayor que para una SRAM

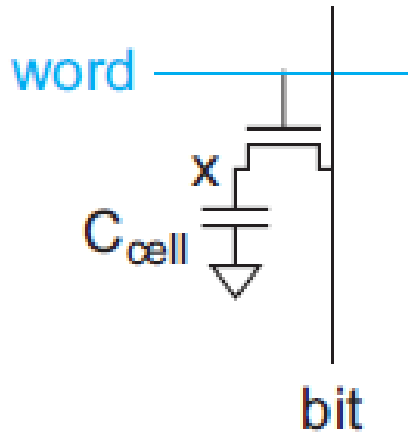

Para acceder al contenido de la celda hay que conectar el capacitor con la línea «bit»

 Para ello debemos cerrar el MOS poniendo «word» en «1»




(b)

«READ»

1. Cargar el valor « $V_{DD}/2$ » en bit
2. Poner en «1» la línea «WORD»
3. Se producirá un  $\Delta V$  que puede ser medido
4. La lectura modifica la tensión de «x» por lo que se debe reescribir el dato

**FIGURE 12.41**


1T DRAM cell read operation

 

## «WRITE»

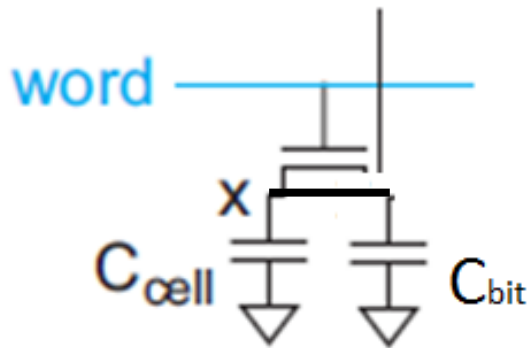1. Cargar el valor del dato en bit
2. Poner en «1» la línea «WORD»
3. El valor del dato se almacenara en  $C_{cell}$

En la operación de «WRITE» algunas DRAM, cuando almacenan un valor lógico «1», colocan  $V_{DD} + V_{th}$  en «word» para evitar que se degrade el valor del dato




$$\Delta V = \frac{V_{DD}}{2} \frac{C_{cell}}{C_{cell} + C_{bit}}$$


El capacitor  $C_{cell}$  debe ser lo mas pequeño posible para obtener alta densidad [bits/cm<sup>2</sup>]

La operación de «READ» depende de  $\Delta V$  y este valor esta determinado por la relacion  $C_{cell}/C_{bit}$

# CELDA DRAM

## Layout

 

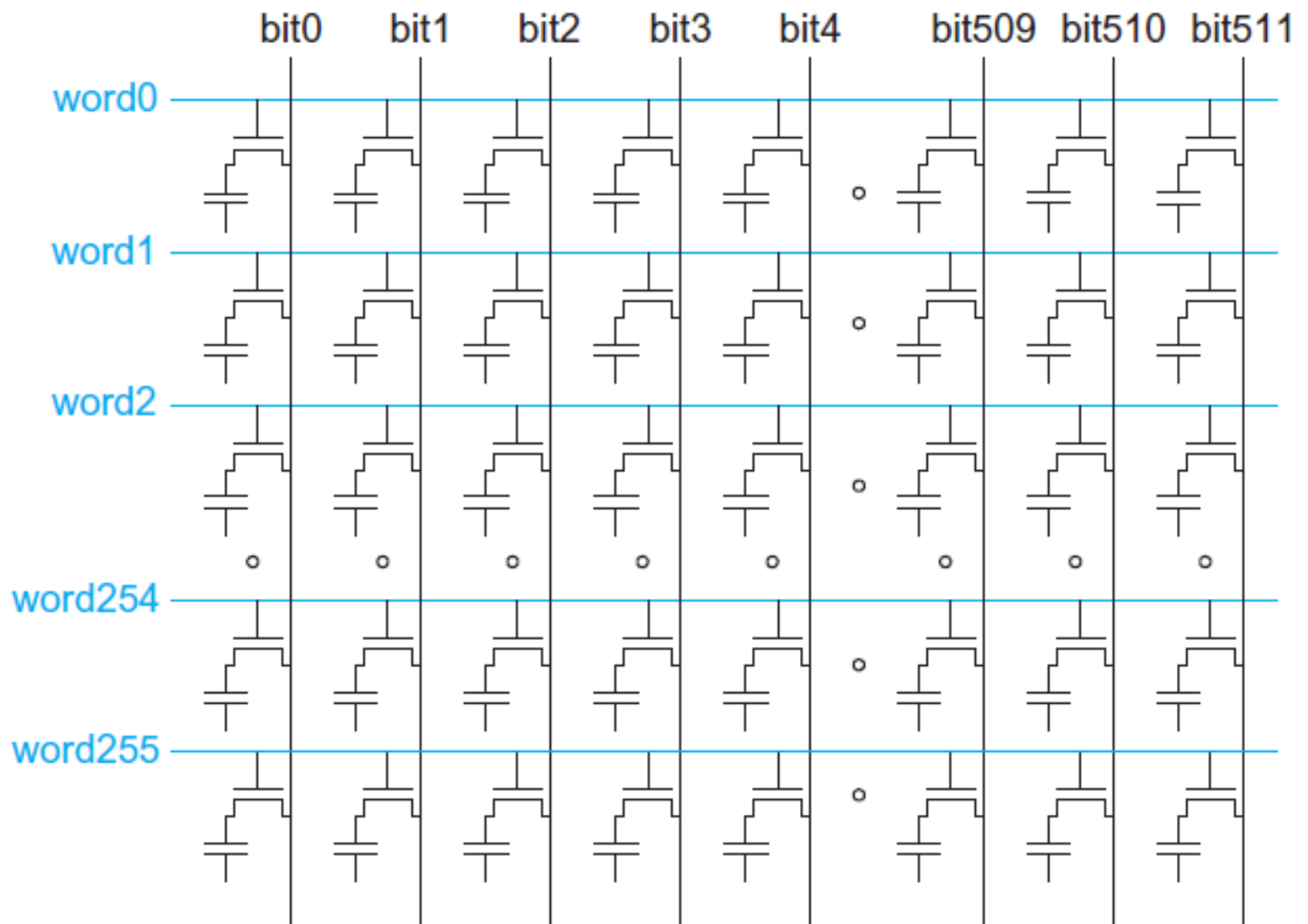

**FIGURE 12.43** DRAM subarray

# ROM


- Es una estructura de memoria no volátil

- Puede retener indefinidamente la información, aun sin alimentación

- La celda de memoria ROM puede implementarse con solo un transistor por bit

- El contenido de una ROM puede ser representado simbólicamente con un diagrama de puntos, donde la presencia de un punto indica una un «1» lógico

- Los datos son grabados por el fabricante y no pueden cambiarse

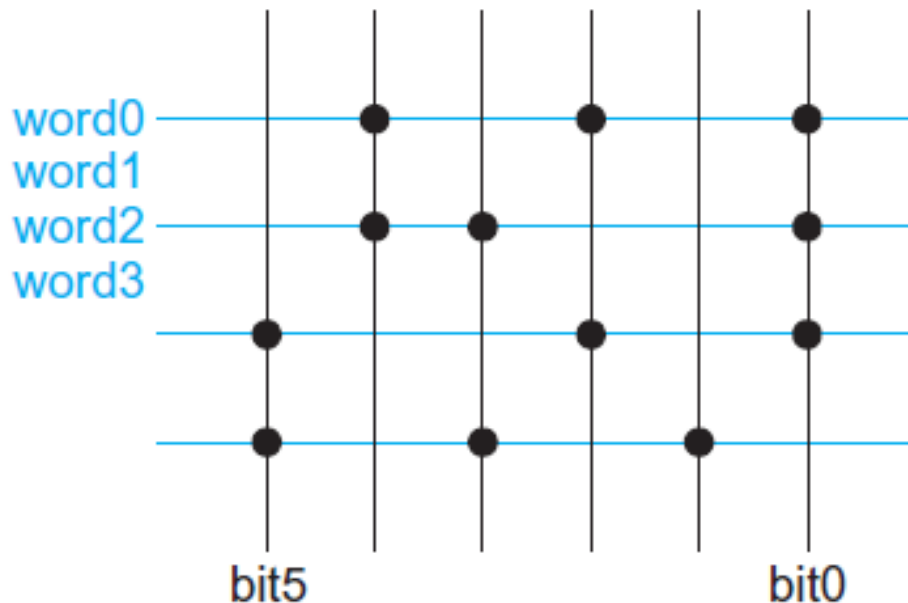

word0: 010101

word1: 011001

word2: 100101

word3: 101010



# ROM programada por mascara


un Transistor MOS

Se configura por presencia o ausencia

un implante que coloca el VTH del MOS en permanente OFF


un contacto

 - El método de omitir el MOS de contacto reduce la capacitancia de la línea «word» y el consumo de potencia




# Arreglo pseudo nMOS de ROM

## NOR

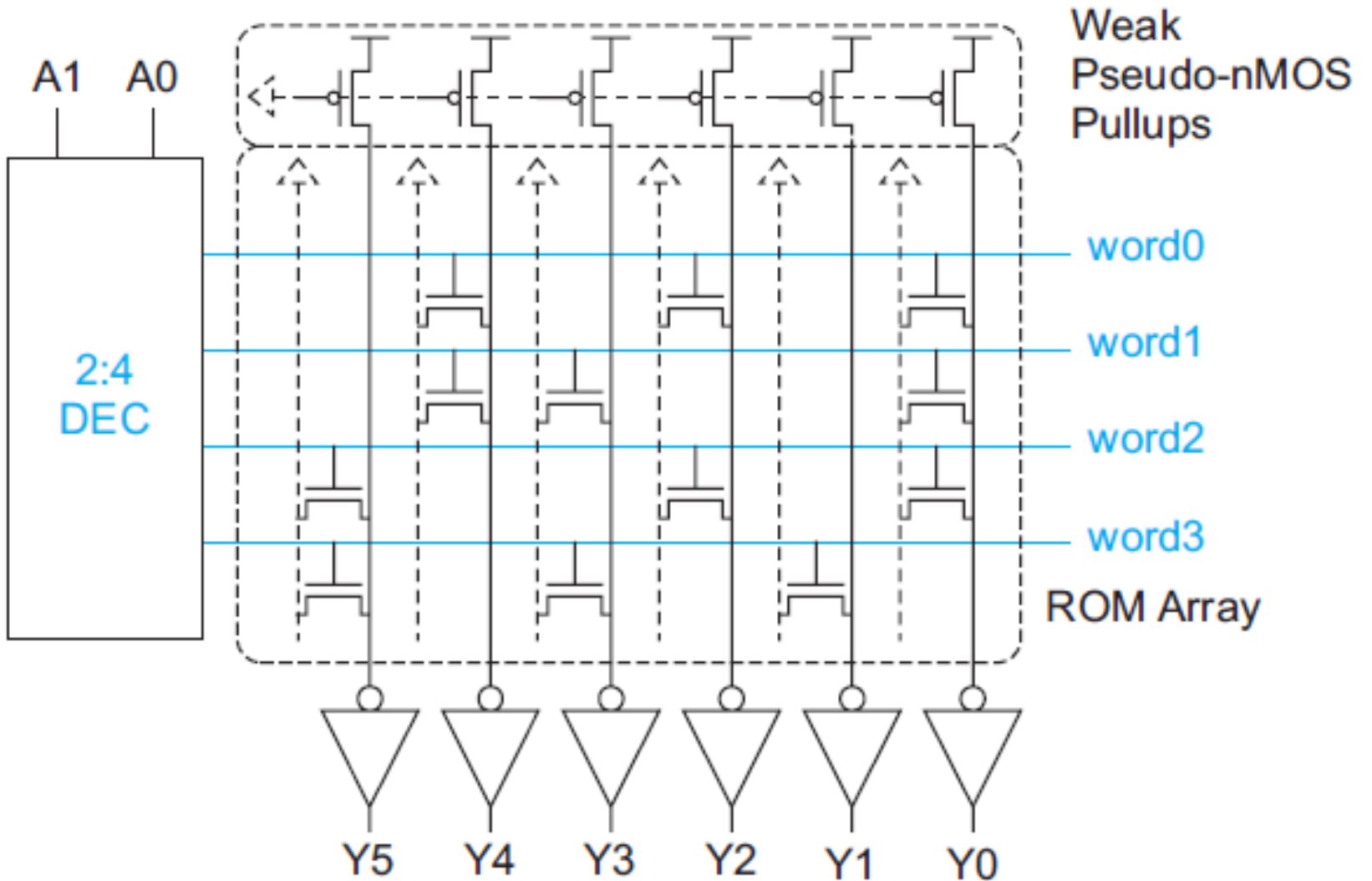


# ROM

## Layout NOR

 


# Arreglo seudo nMOS de ROM

## NAND

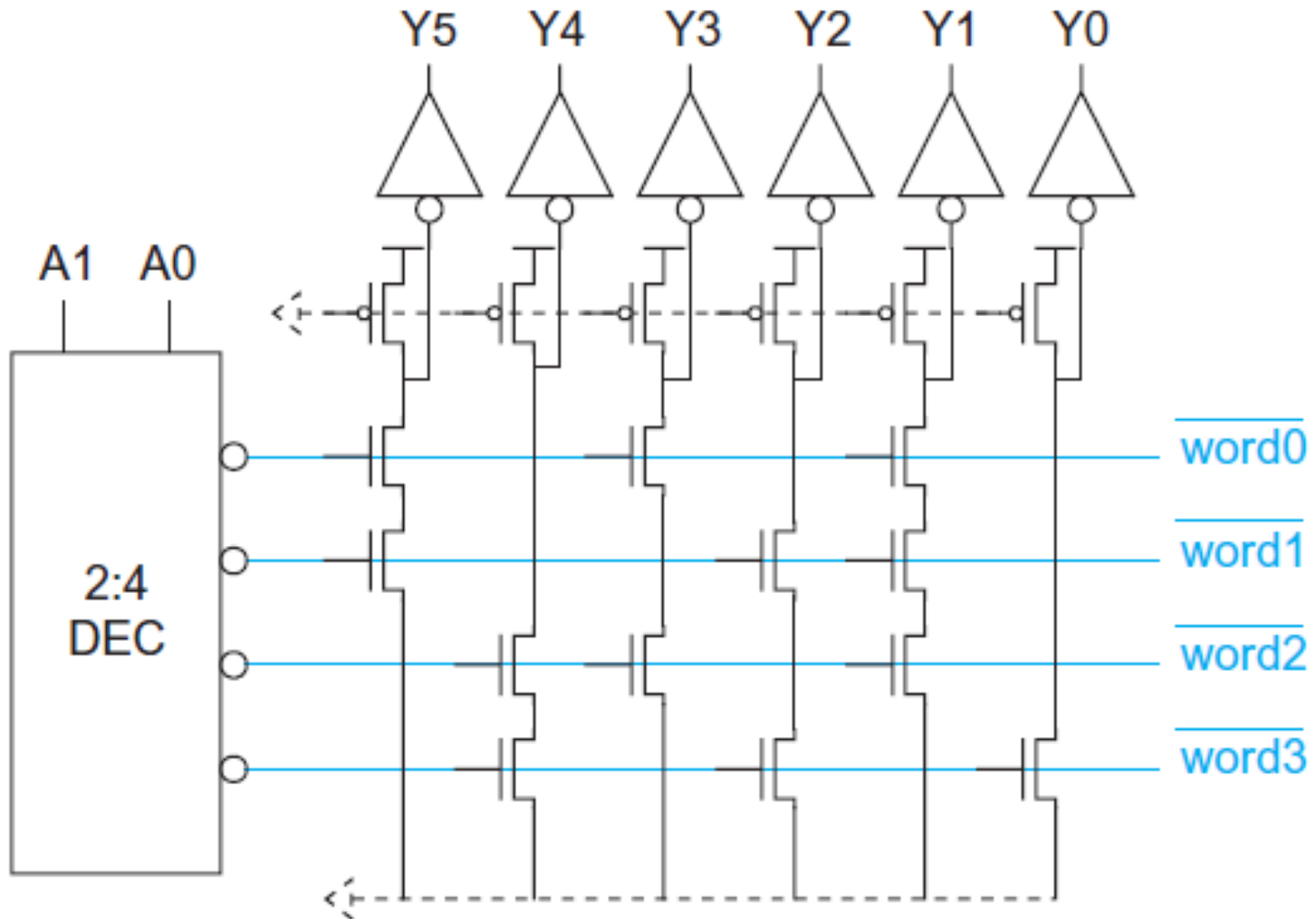

# ROM

## Layout NAND

 

Unit Cell

# PROM

- Es una estructura de memoria no volátil

- Puede retener indefinidamente la información, aun sin alimentación


- Las memorias PROM pueden ser programadas por el usuario en un proceso de escritura que es lento

- Una vez programadas no pueden borrarse, el grabado se asimila a quemar fusibles

- Se fabrican con la misma configuración que las ROM de mascara usando un transistor de «pull-down» en cada bit
- Cada transistor esta en serie con un fusible fabricado de polysilicio, nicromo, o algún otro conductor el cual se quema aplicando alta corriente durante el proceso de grabado
- Una vez quemados los fusible no pueden volver a conectarse por lo que se configura una «One time programmable memorie»


# EPROM-EEPROM-FLASH

- Las memorias PROMS utilizan el quemado de fusibles para grabar un dato
- Las memorias EPROMS, EEPROM y FLASH utilizan carga eléctrica almacenada en la compuerta flotante de un MOS
- Se utiliza una segunda capa de poli silicio entre el canal y la compuerta de control.

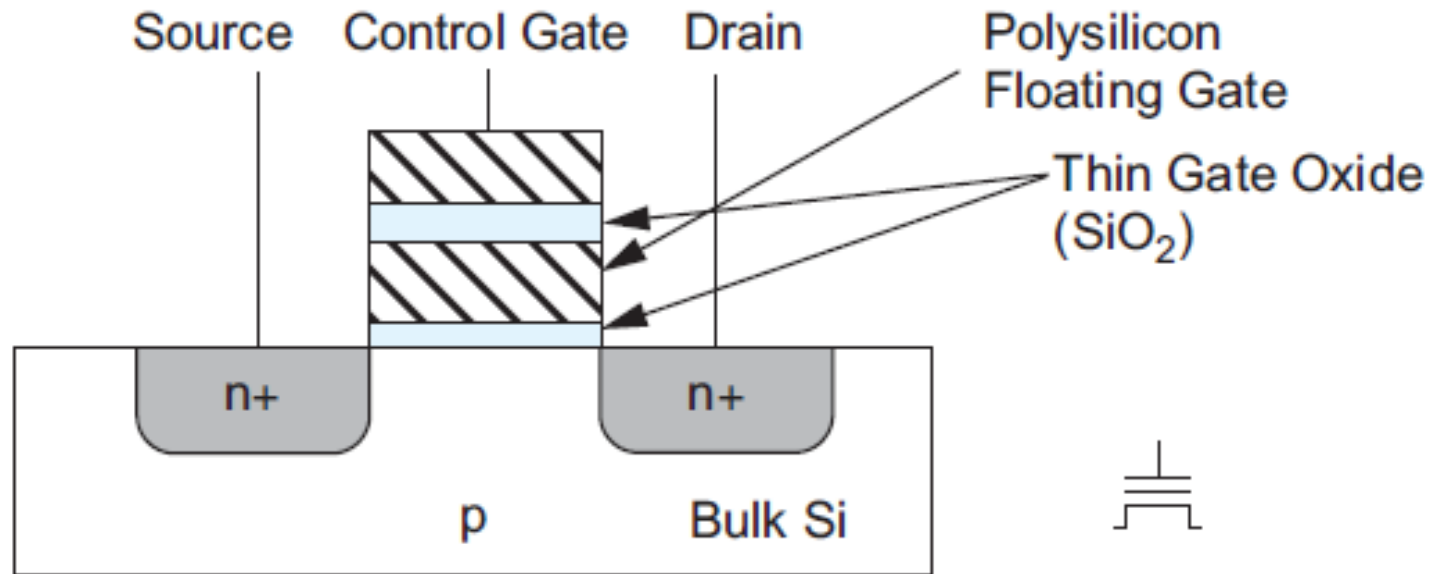

**FIGURE 12.57** Cross-section of floating gate nMOS transistor
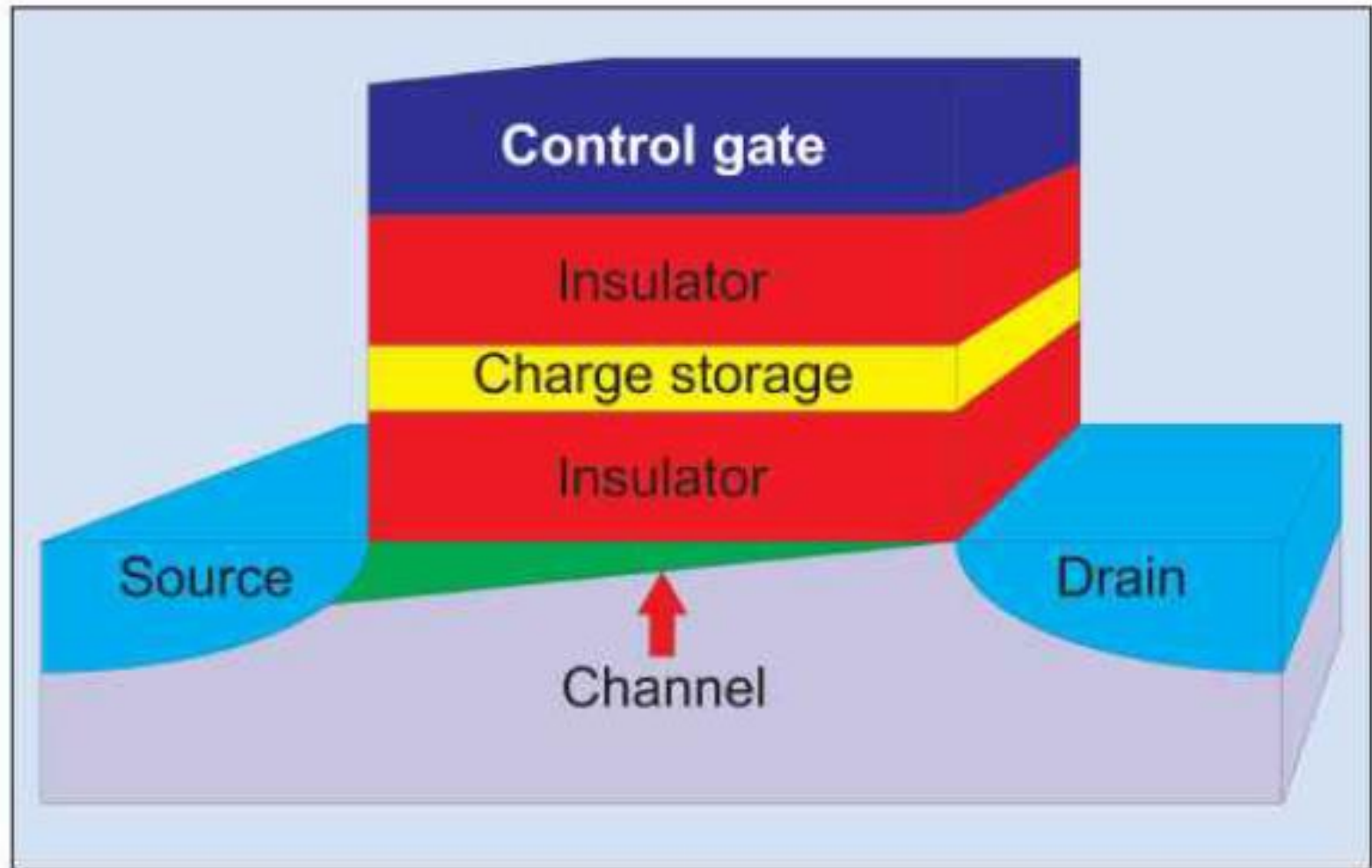
# MOS para celda de memoria EEPROM o FLASH





- La compuerta flotante es un buen conductor pero no está eléctricamente conectada

- Aplicando una tensión elevada en la compuerta de control se produce el salto de electrones, a través del óxido, a la compuerta flotante (Proceso de tunelización de Fowler-Nordheim)

- Los electrones inyectados aumentan el  $V_{TH}$  del MOS y permanece siempre cortado «OFF»

- La programación se hace eléctricamente, aplicando una tensión elevada en la compuerta de control

- Para el proceso de borrado (sacar los electrones de la compuerta flotante):
  - EPROM usan luz ultravioleta
  - EEPROM y FLASH usan tensión

- EEPROM se borra bit a bit
- FLASH se borra en grupos de bits

# EEPROM – FLASH

## BORRADO

- Para el proceso de borrado (sacar electrones de la compuerta flotante) se conecta el sustrato a 20 V y la compuerta de control a 0 V
- En las celdas que no se quieren borrar se conecta la compuerta de control también a 20 V
- El proceso es lento, del orden de los milisegundos
- Terminado el proceso todos los bits quedan en «1»


0 V



20 V

Erase

20 V

 

20 V


Inhibit

Erase

# EEPROM – FLASH
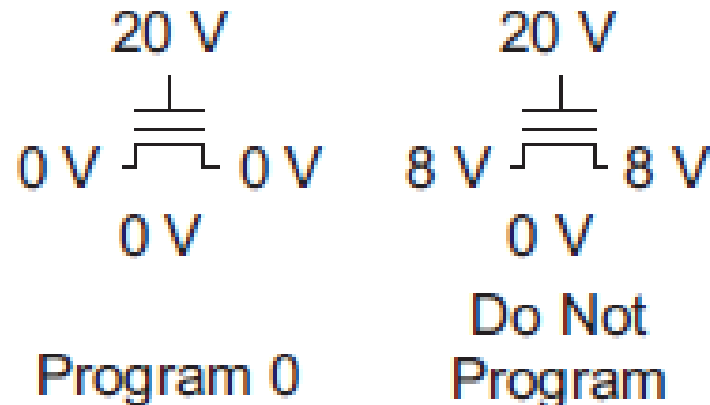
## WRITE


- Para el proceso de escritura «write» (colocar electrones en la compuerta flotante) se conecta la compuerta de control a 20 V y el sustrato a 0 V
- En las celdas que no se quieren escribir se conecta el drenador y la fuente a 8 V
- Una vez finalizado el proceso quedan en «0» las celdas seleccionadas y en «1» las otras



# EEPROM – FLASH
 
## READ

- Para el proceso de lectura «read» se conecta la compuerta de control a 10 V
- Las celdas con electrones en la compuerta flotante tendrán desconectado el drenador de la fuente
- Las celdas sin electrones en la compuerta flotante tendrán conectado el drenador con la fuente




Memoria FLASH




Arquitectura NAND

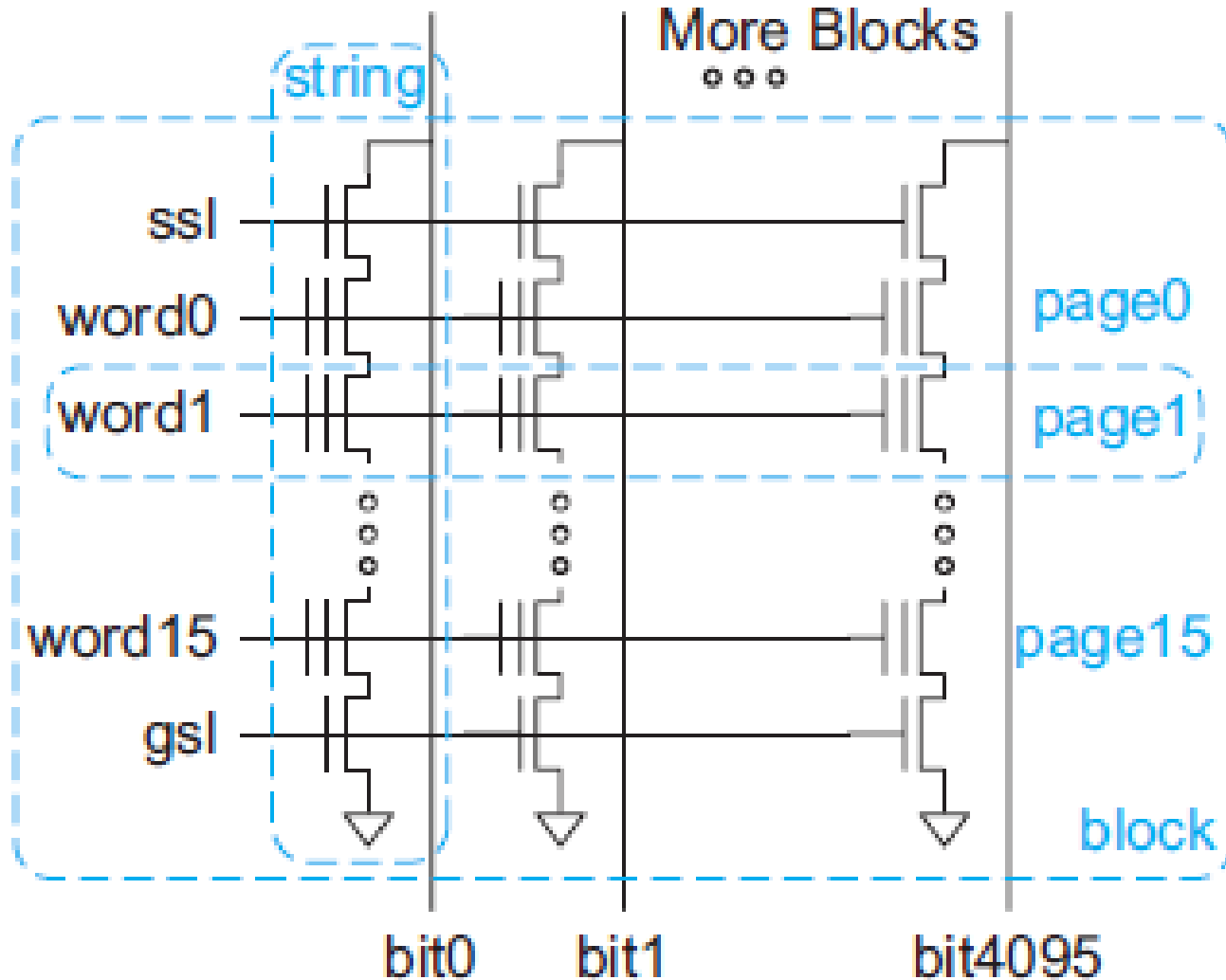WRITE → Por palabra  
BORRADO → Por bloque



Two reliability metrics for Flash memories are retention time and endurance. The *retention time* is the duration for which a Flash cell will hold its value. Under normal conditions, the charge on the floating gate would take thousands or millions of years to leak off. However, defects in the oxide may increase leakage for some cells. Manufacturers typically specify a 10 year retention time. *Endurance* is the number of times that a cell can be erased and reprogrammed. The high voltages stress the oxide and can eventually cause it to wear out. Endurance of 100,000 erase-program cycles are typical, but some multilevel Flash cells have endurance as low as 5000 cycles.

 

**FIGURE 12.62** 64 Gb NAND Flash (© 2009 IEEE.)

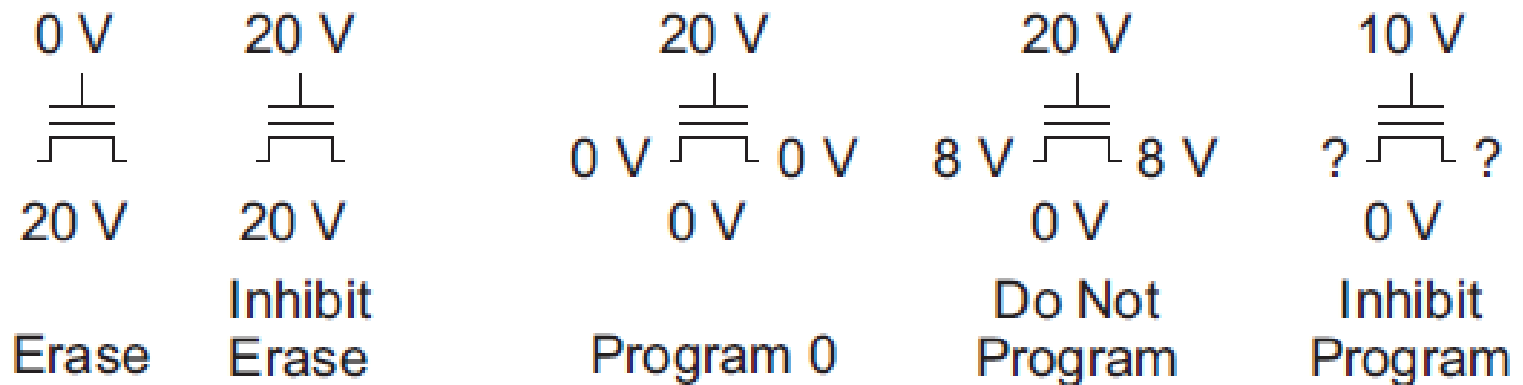


Figure 12.61 shows the operation of the Flash memory using voltages representative of a multimegabit design. The block is erased by setting all of the control gates to GND and raising the substrate to 20 V. The high voltage across the gate oxide induces FN tunneling, causing the electrons to flow from the floating gate to the substrate. At the end of the erase step, all the floating gate transistors have a negative  $V_f$  and thus represent 1. Tunneling is a slow process, so block erase takes on the order of a millisecond. The wordlines for other blocks on the chip are set to the same voltage as the substrate to inhibit erasing. An on-chip charge pump (see Section 13.3.7) is used to generate the high voltages.



A cell is programmed (written) to 0 by tunneling electrons onto the floating gate. The programming cannot restore 1 values, so the block must be erased before any cell is reprogrammed. An entire page is programmed at once. To program a page, the bitlines are driven with the data values: 0 V for a logic 0 and 8 V for a logic 1. The substrate is held at ground. The wordline is set to 20 V for the page being programmed and 10 V for the other pages in the block. The ground select line (*gsl*) is left OFF but the string select line (*ssl*) for the block is turned ON, passing the voltage on the bitline to the channels of all the transistors being programmed. Thus, cells being programmed to 0 see 20 V on the control gate and 0 V on the channel. This high voltage difference induces FN tunneling that drives electrons onto the floating gate, raising  $V_f$  to a positive voltage. The other cells see a smaller voltage that is insufficient to cause tunneling.