
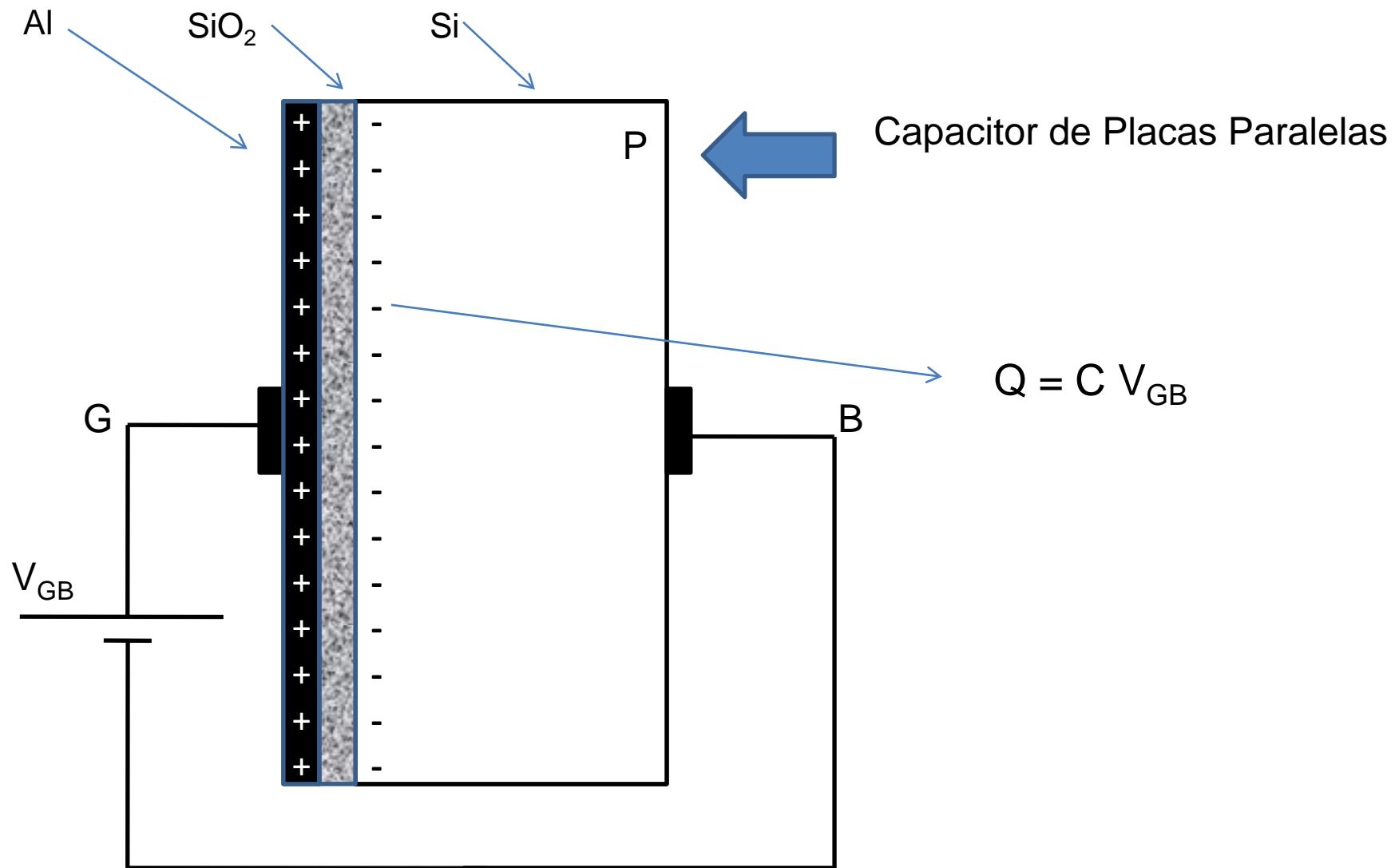


TRANSISTOR DE EFECTO DE CAMPO (FET)

METAL–OXIDO–SEMICONDUCTOR (MOSFET)

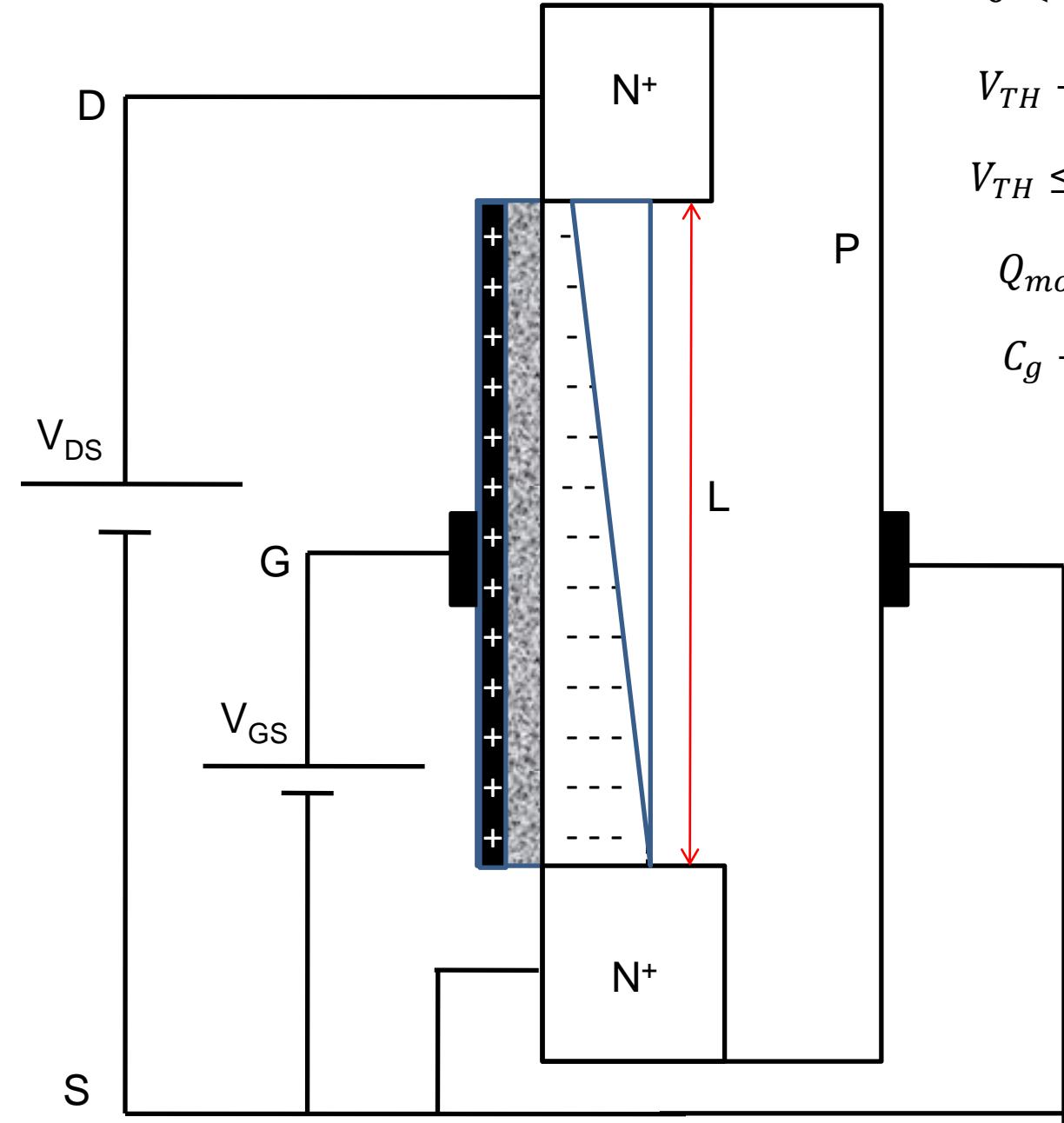



$$0 < V_{GS} < V_{TH} \rightarrow Q_{movil} = 0$$

$V_{TH} \rightarrow$ Tension umbral

$V_{TH} \leq V_{GS} \rightarrow$ Carga móvil en el canal

$$Q_{movil} = C_g(V_{GS} - V_{TH})$$


$C_g \rightarrow$ Capacidad de compuerta

$$C_g = \epsilon \frac{A}{d} = \epsilon \frac{W L}{d}$$

B

$$Q_{movil} = C_g \left(V_{GS} - V_{TH} - \frac{V_{DS}}{2} \right)$$
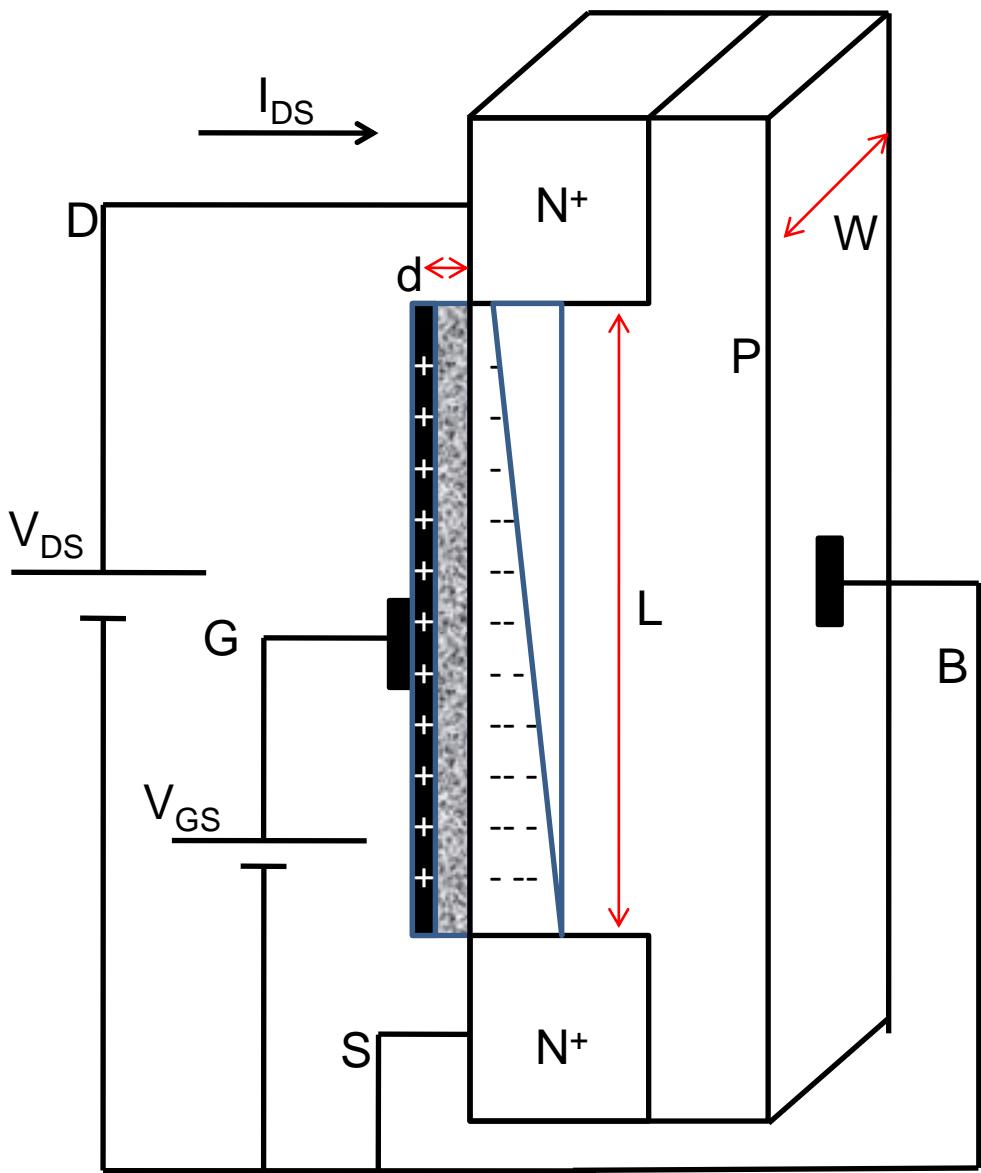
$$Q_{movil} = \epsilon \frac{WL}{d} \left(V_{GS} - V_{TH} - \frac{V_{DS}}{2} \right)$$



$$I_{DS} = \frac{\text{Carga móvil en el canal}}{\text{Tiempo de Transito}}$$

$$I_{DS} = \frac{Q_{movil}}{T_T}$$

$$Q_{movil} = \varepsilon \frac{WL}{d} \left(V_{GS} - V_{TH} - \frac{V_{DS}}{2} \right)$$

$$T_T = \frac{L}{v_d} \quad v_d = \mu E \quad E = \frac{V_{DS}}{L}$$

$$T_T = \frac{L^2}{\mu V_{DS}}$$

$$I_{DS} = \frac{\mu \varepsilon}{d} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_{TH} - \frac{V_{DS}}{2} \right) V_{DS}$$

$\frac{\mu \varepsilon}{d} \frac{W}{L} \rightarrow$ Depende de la fabricacion

$$\beta = \frac{\mu \varepsilon}{d} \frac{W}{L}$$



$$I_{DS} = \beta(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{\beta}{2}V_{DS}^2$$

Para V_{DS} bajo

$$I_{DS} \approx \beta(V_{GS} - V_{TH})V_{DS}$$

El dispositivo entre drenador y fuente se comporta como un resistor cuyo valor es controlado por V_{GS}

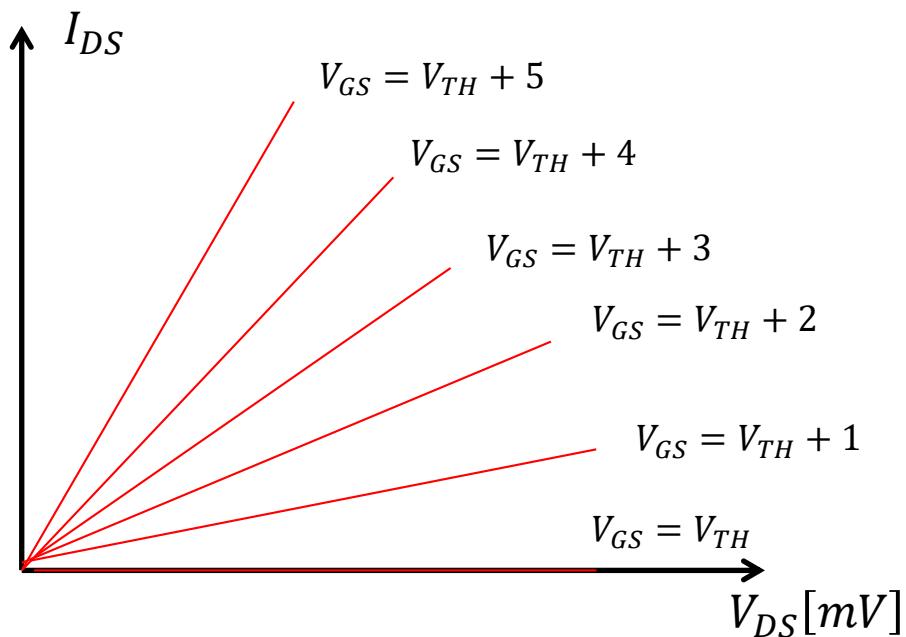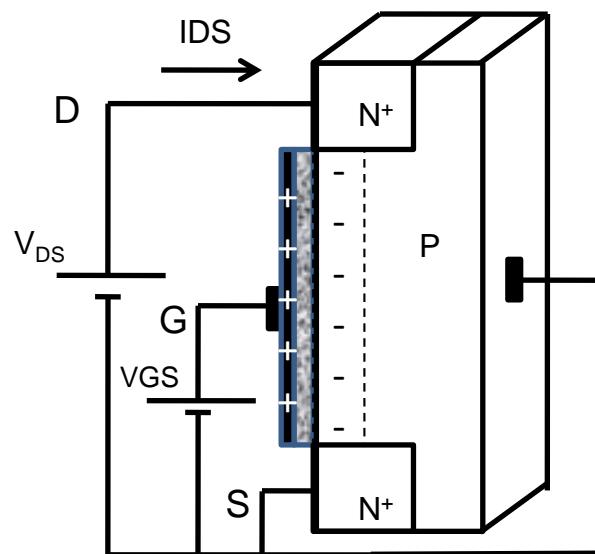
$$R_{DS} = \frac{V_{DS}}{I_{DS}} = \frac{1}{\beta(V_{GS} - V_{TH})}$$



$$V_{GS} - V_{DS} = V_{TH}$$



No hay portadores

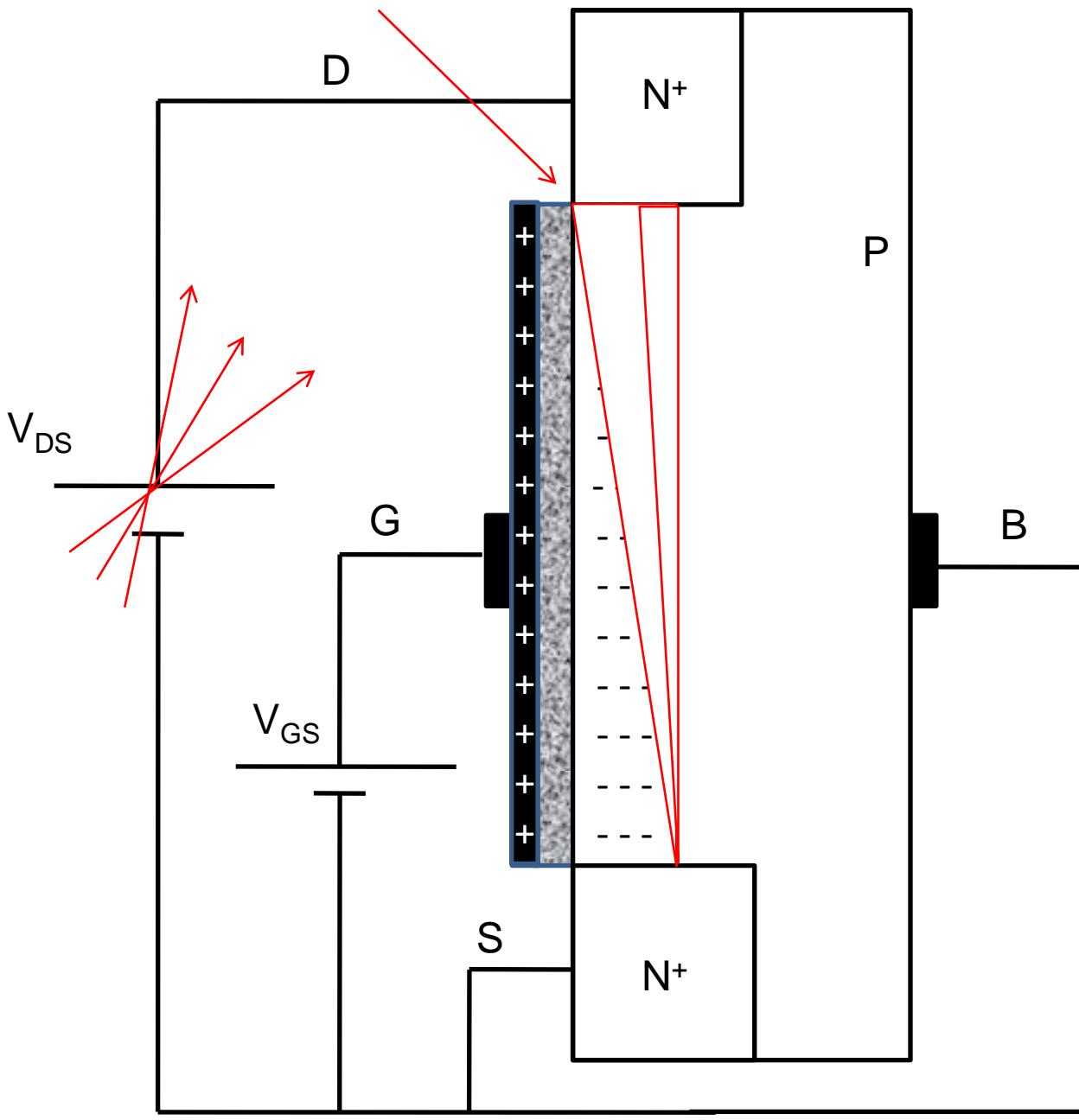


SATURACION

$I_{DS} = \text{cte. y no depende de } V_{DS}$

$$I_{DS} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2$$


SATURACION

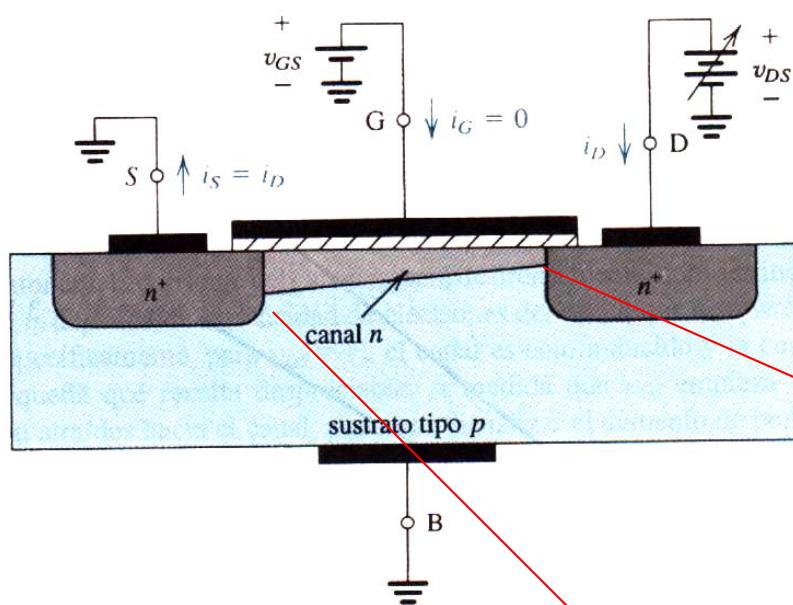

$$I_{DS} = \beta (V_{GS} - V_{TH}) V_{DS} - \frac{\beta}{2} V_{DS}^2$$

$$(V_{GS} - V_{DS}) < V_{TH}$$


$$V_{DS} = (V_{GS} - V_{TH})$$

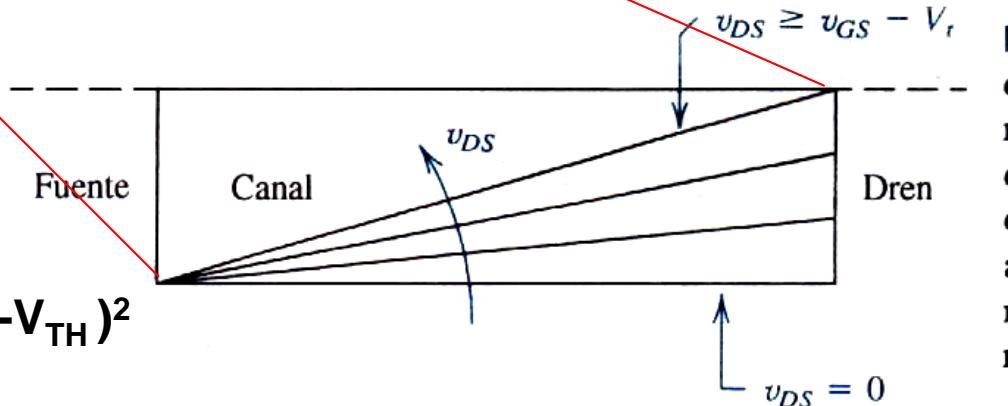

$$I_{DS} = \beta (V_{GS} - V_{TH}) (V_{GS} - V_{TH}) - \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$I_{DS} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2$$
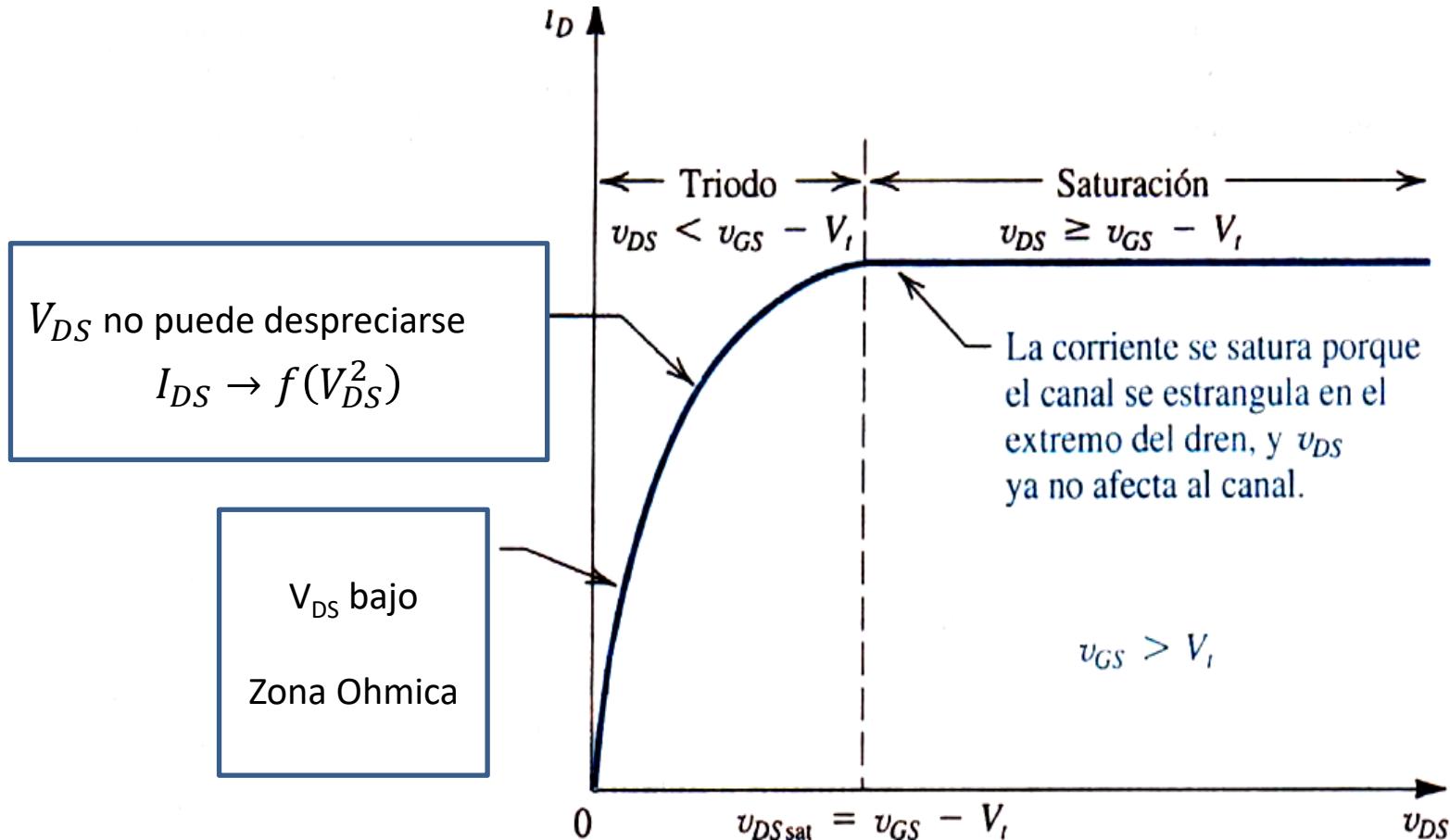
$$I_{DS} = \beta(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{\beta}{2}V_{DS}^2$$




ZONAS DE OPERACION

Corte $\rightarrow V_{GS} < V_{TH}$ $\rightarrow I_{DS} = 0$


Ohmica $\begin{cases} V_{GS} \geq V_{TH} \\ V_{GS} - V_{DS} \geq V_{TH} \end{cases} \rightarrow I_{DS} = \beta(V_{GS} - V_{TH})V_{DS} - \frac{\beta}{2}V_{DS}^2$

Saturación $\begin{cases} V_{GS} \geq V_{TH} \\ V_{GS} - V_{DS} \leq V_{TH} \end{cases} \rightarrow I_{DS} = \frac{\beta}{2}(V_{GS} - V_{TH})^2$


MOS FET Canal N Enriquecimiento

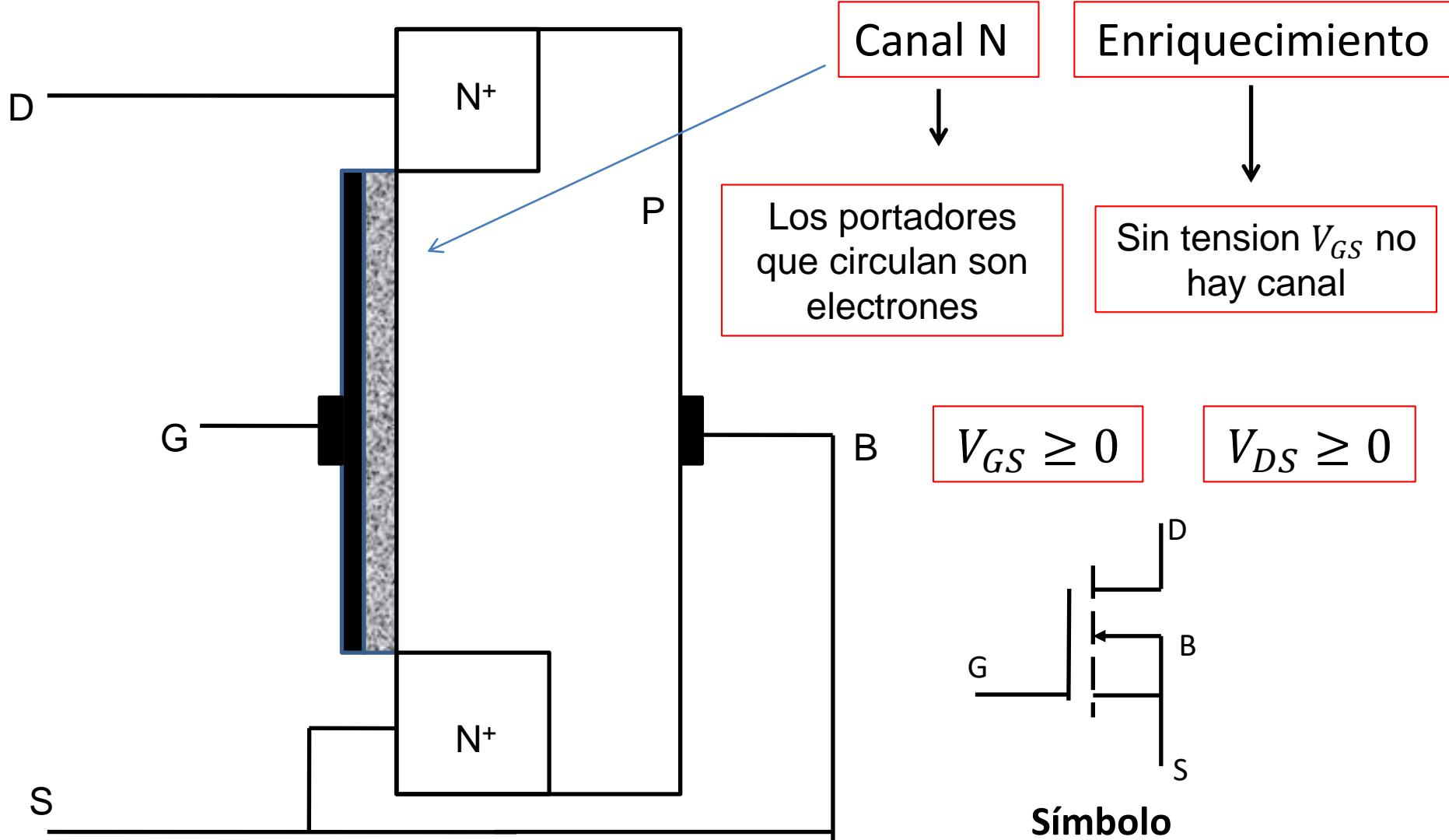

MOS FET Canal P Enriquecimiento

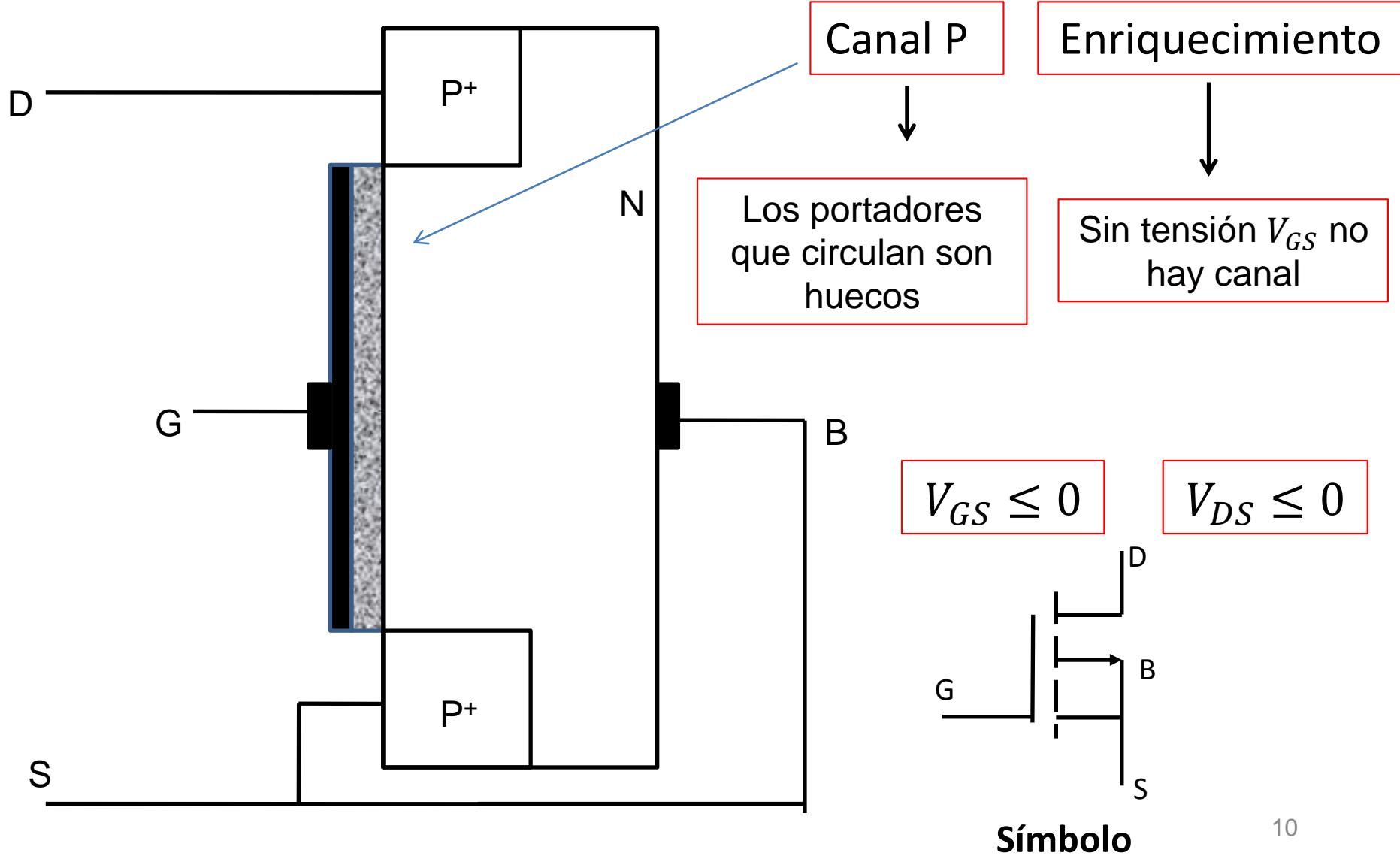


MOS FET Canal N Deplexion

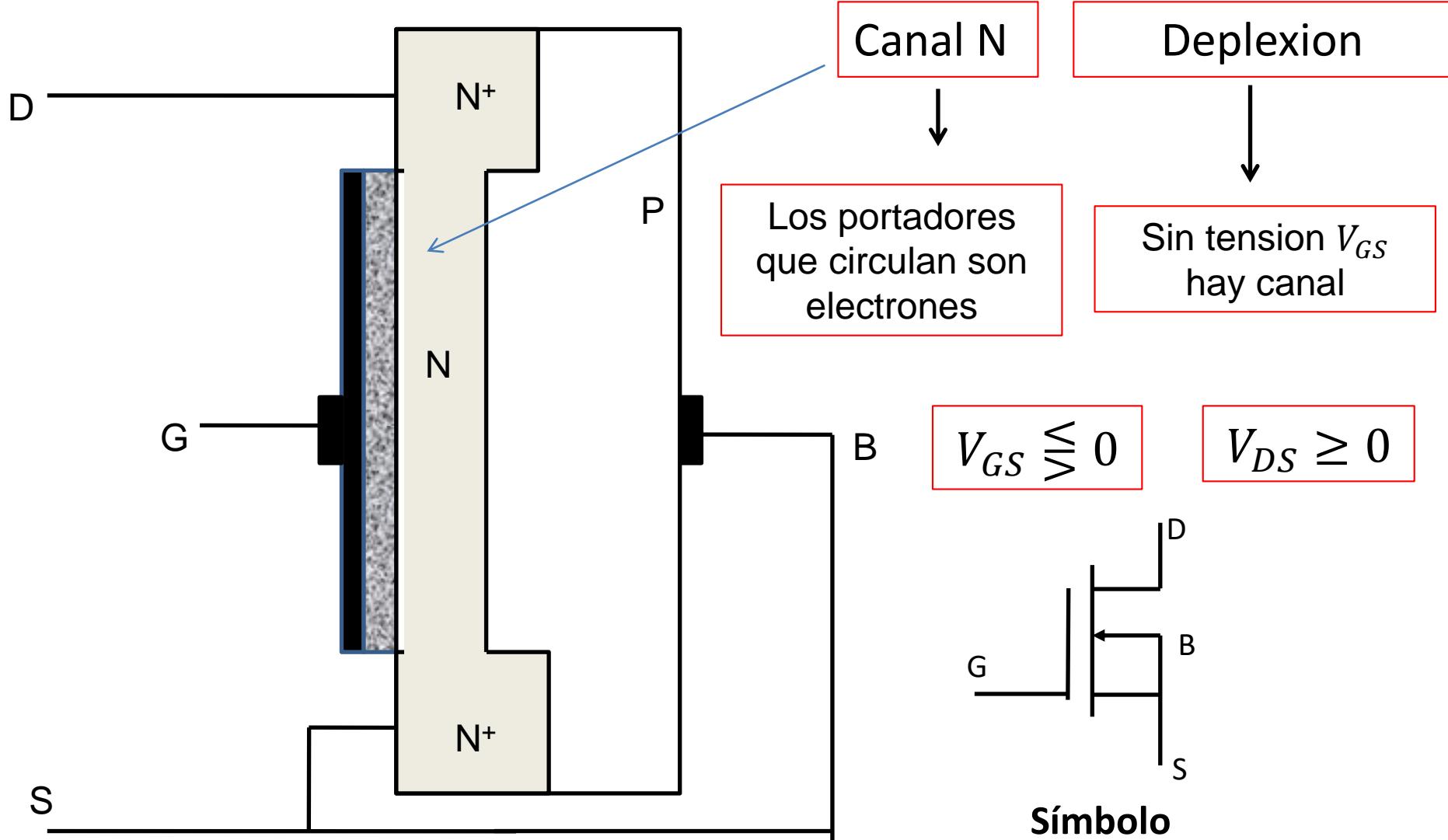




MOS FET Canal P

Deplexion


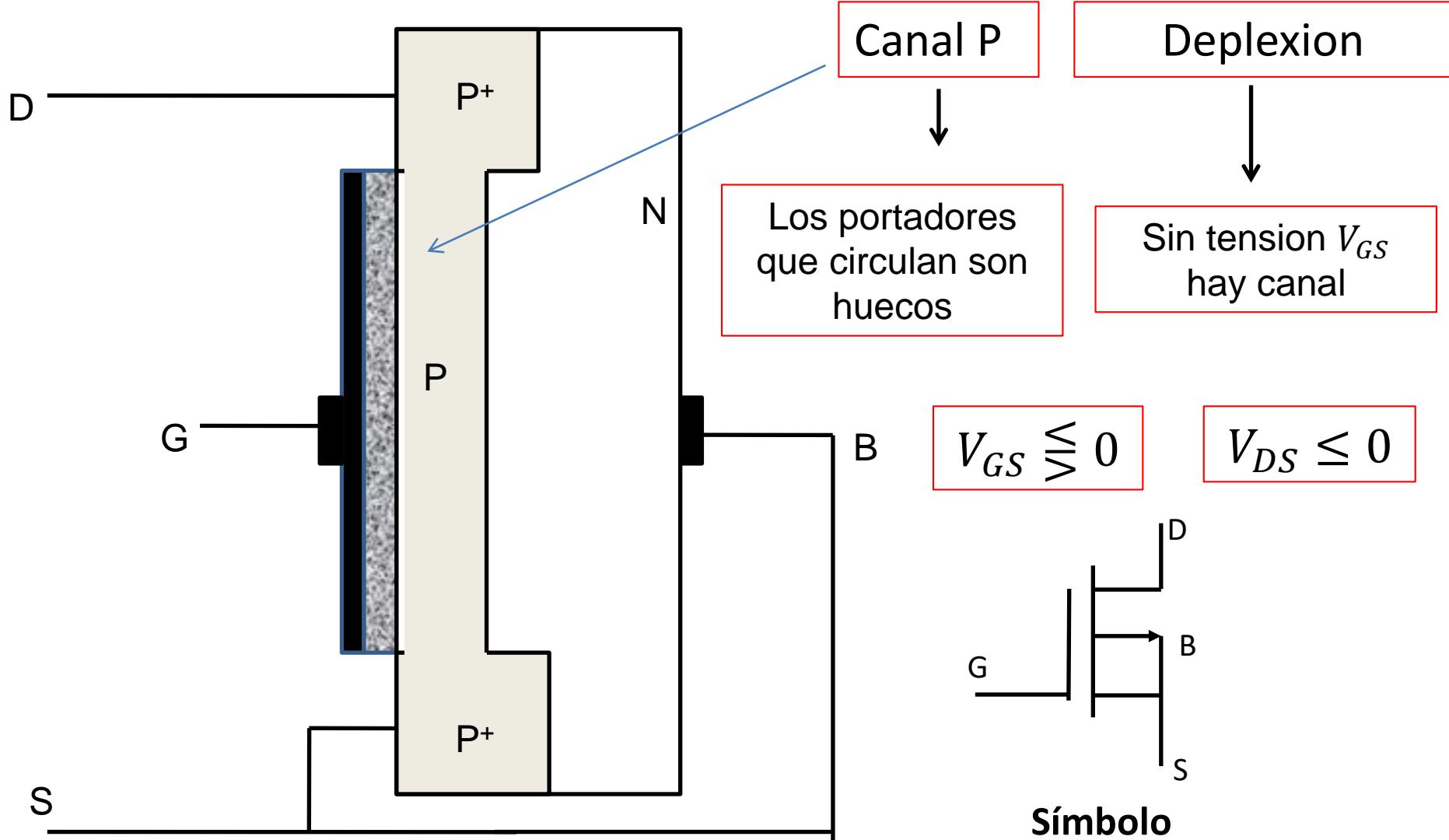


MOS FET Canal N Enriquecimiento


VGS vs VDS

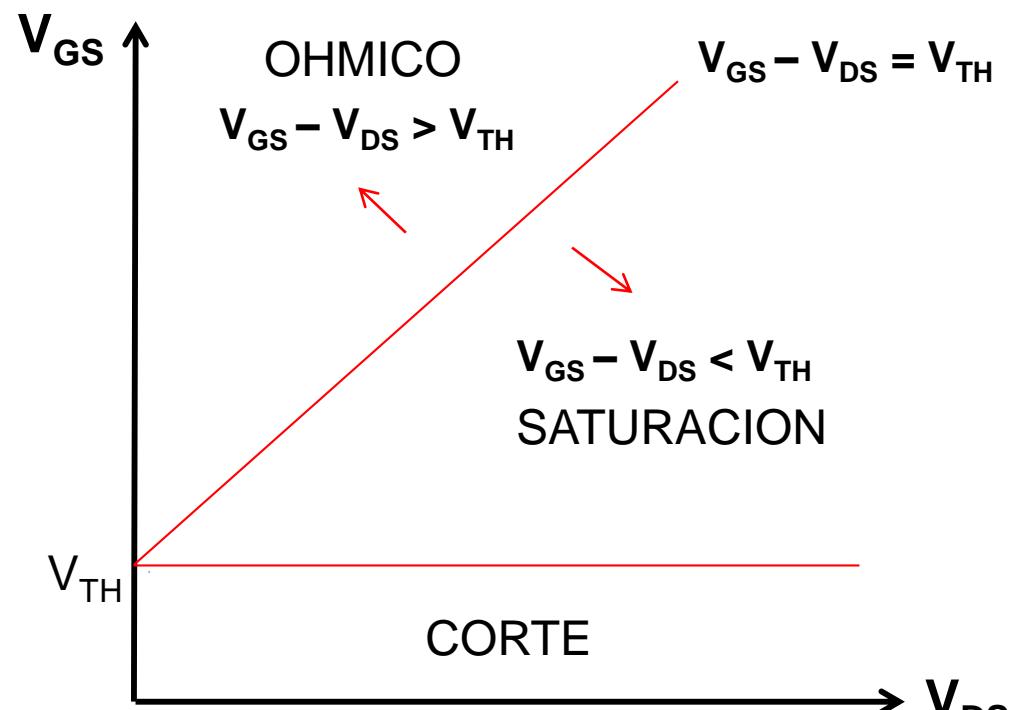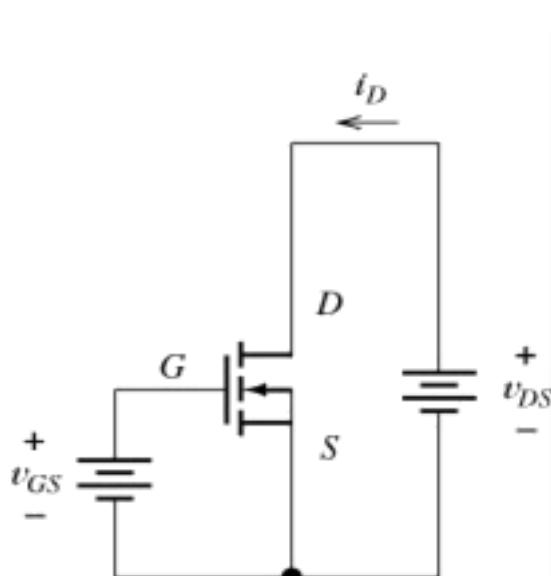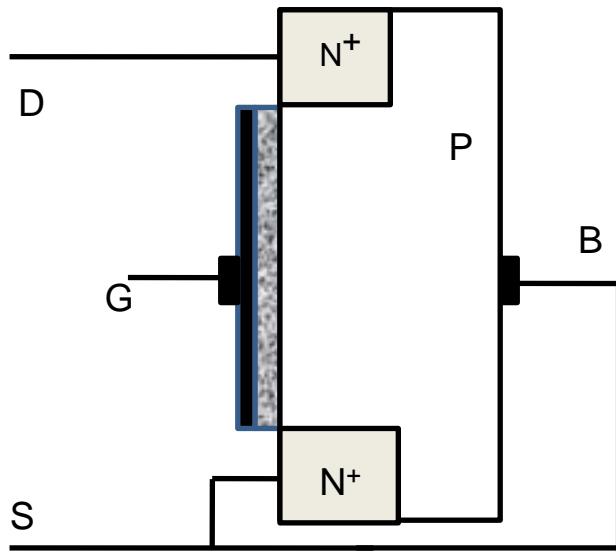



MOS FET Canal N Deplexion

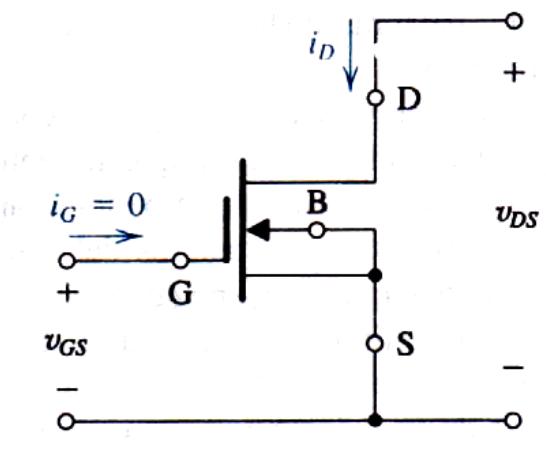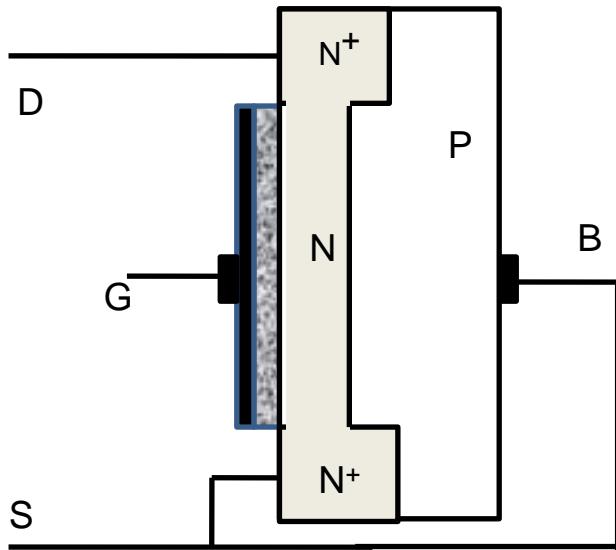



V_{GS} vs V_{DS}

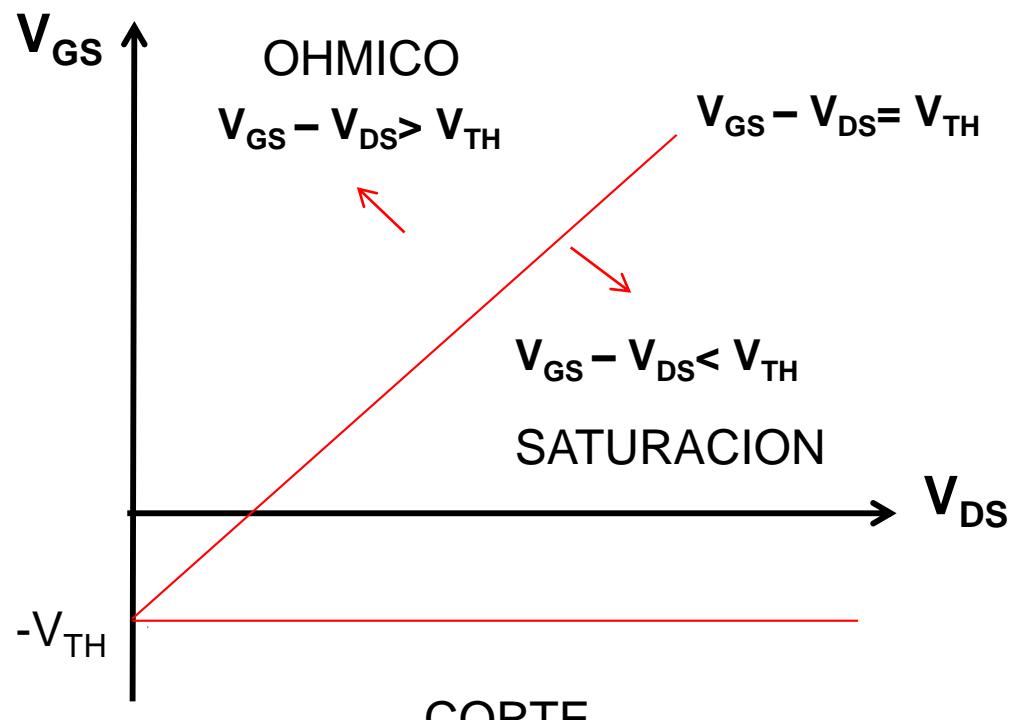


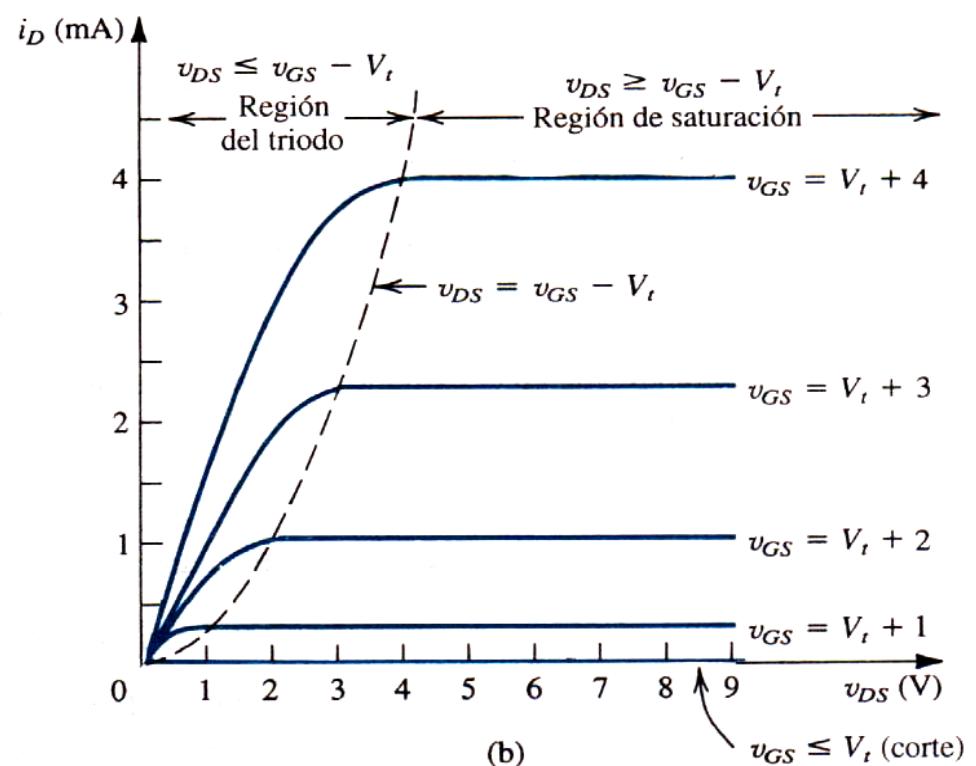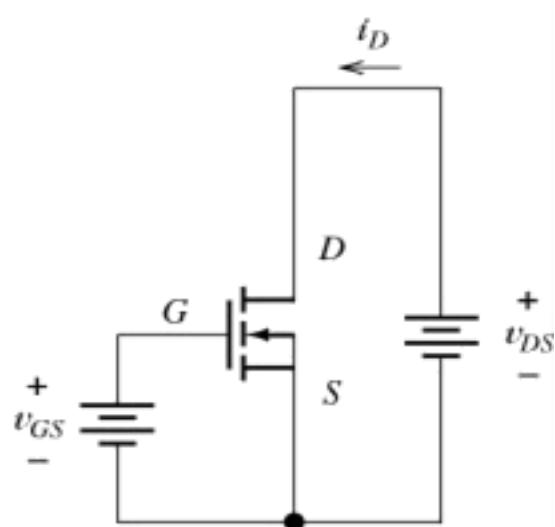Característica V-I MOS de Enriquecimiento




Característica V-I MOS de Deplexión

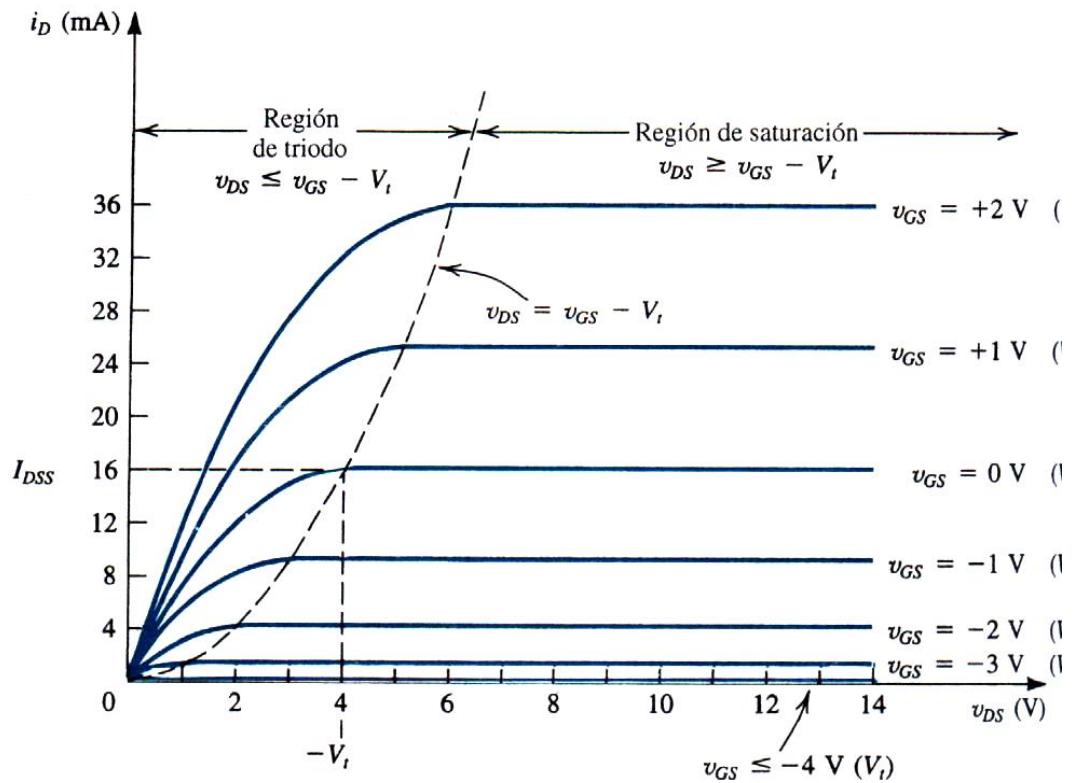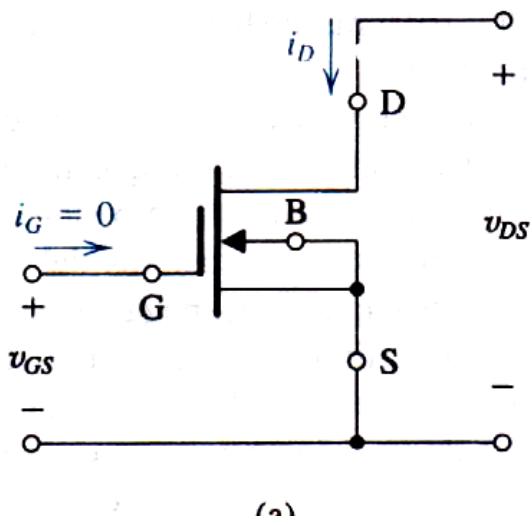

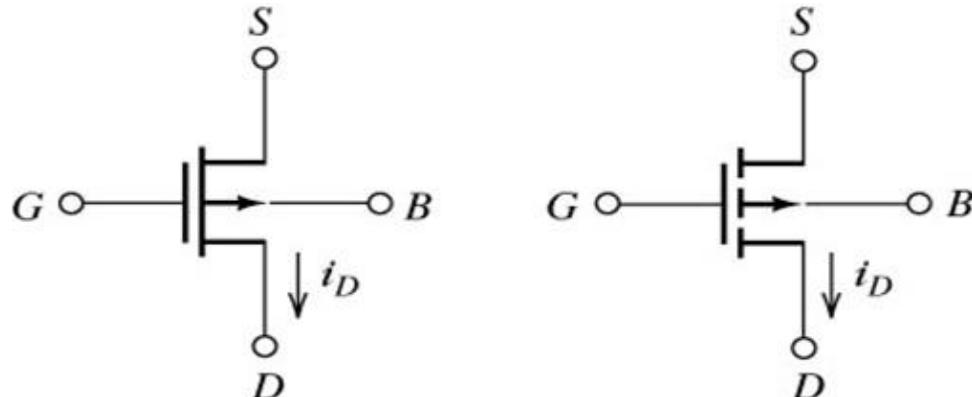


(b) Depletion
MOSFET

(c) Enhancement
MOSFET

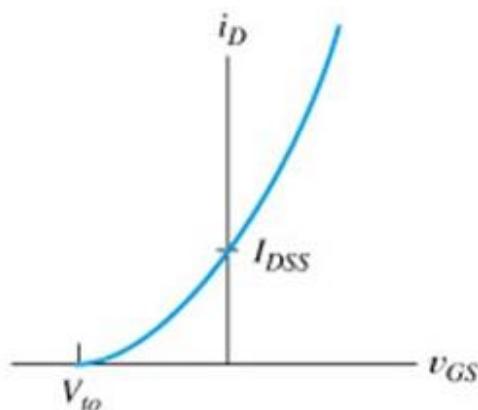


(b) Depletion MOSFET

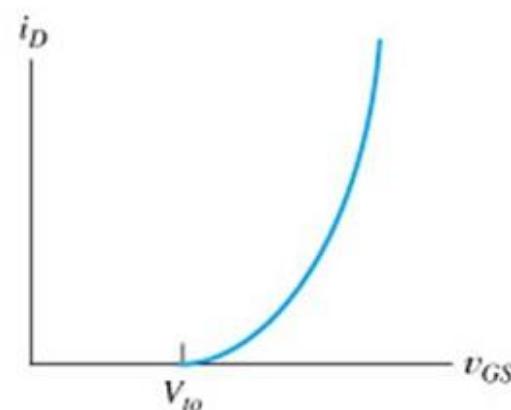


(c) Enhancement MOSFET


MOS de Enriquecimiento

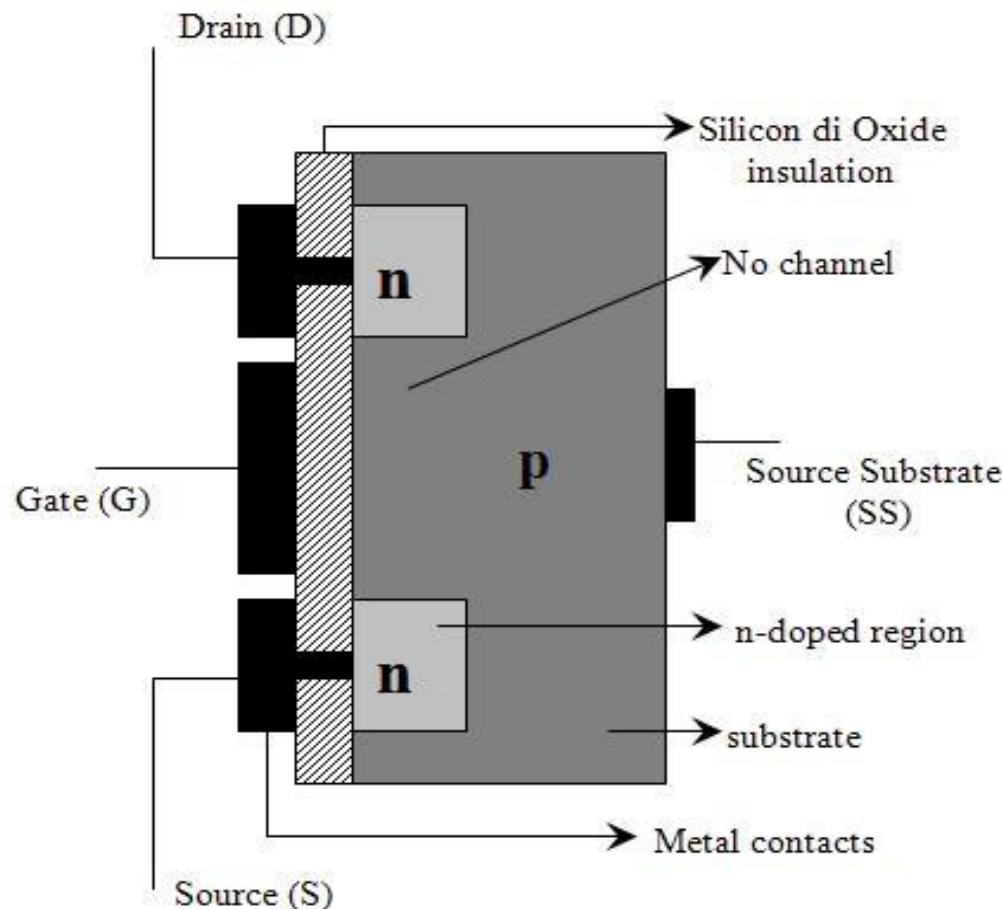

MOS de Deplexión

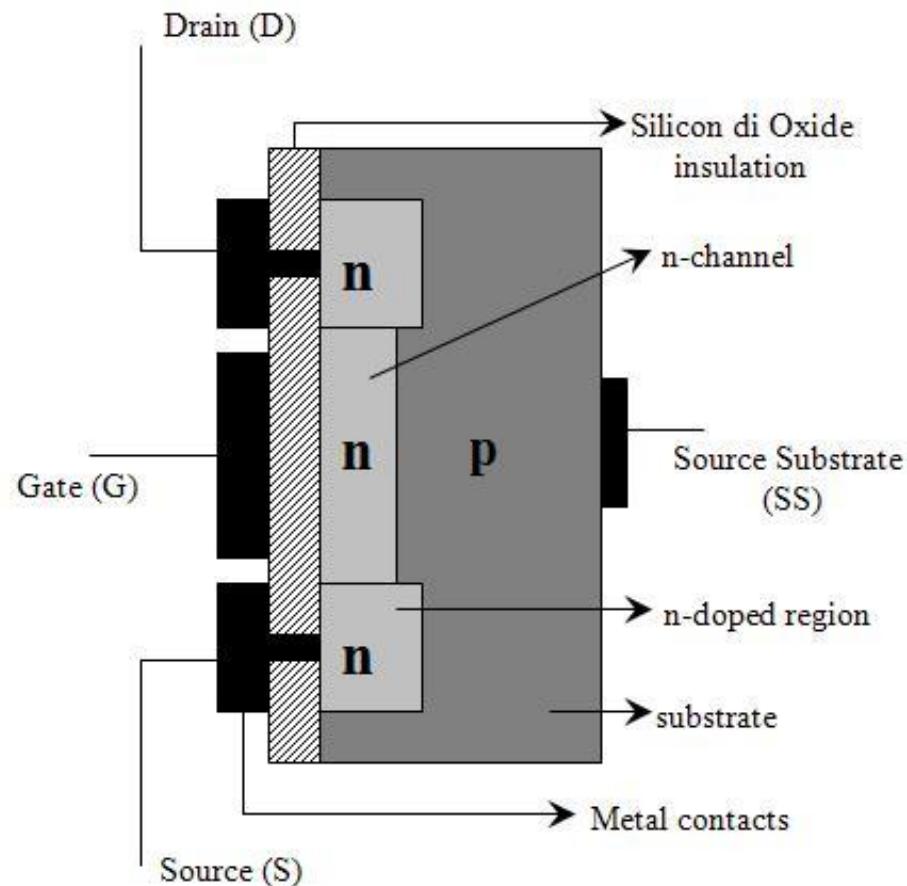

Estructura Física

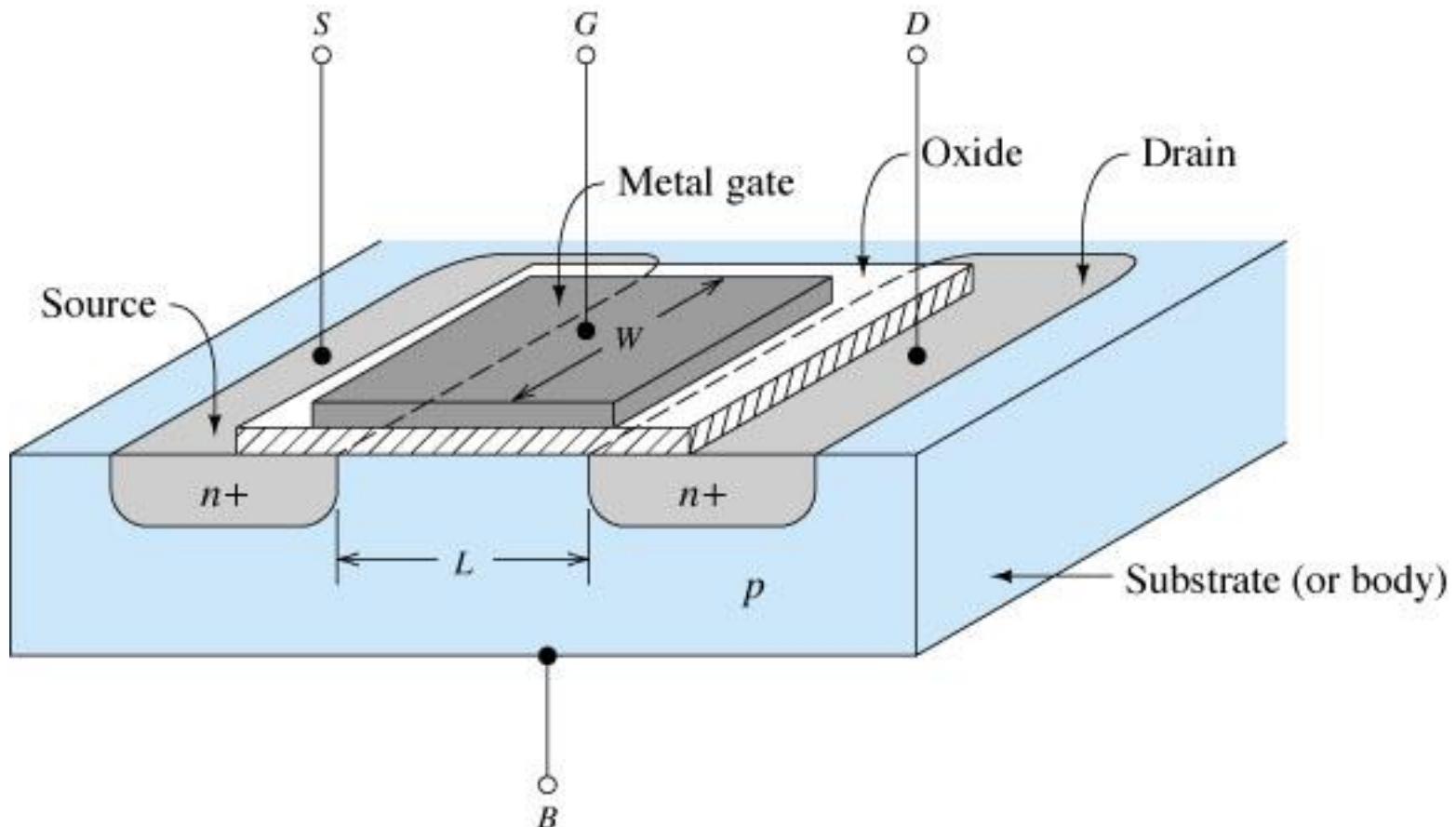



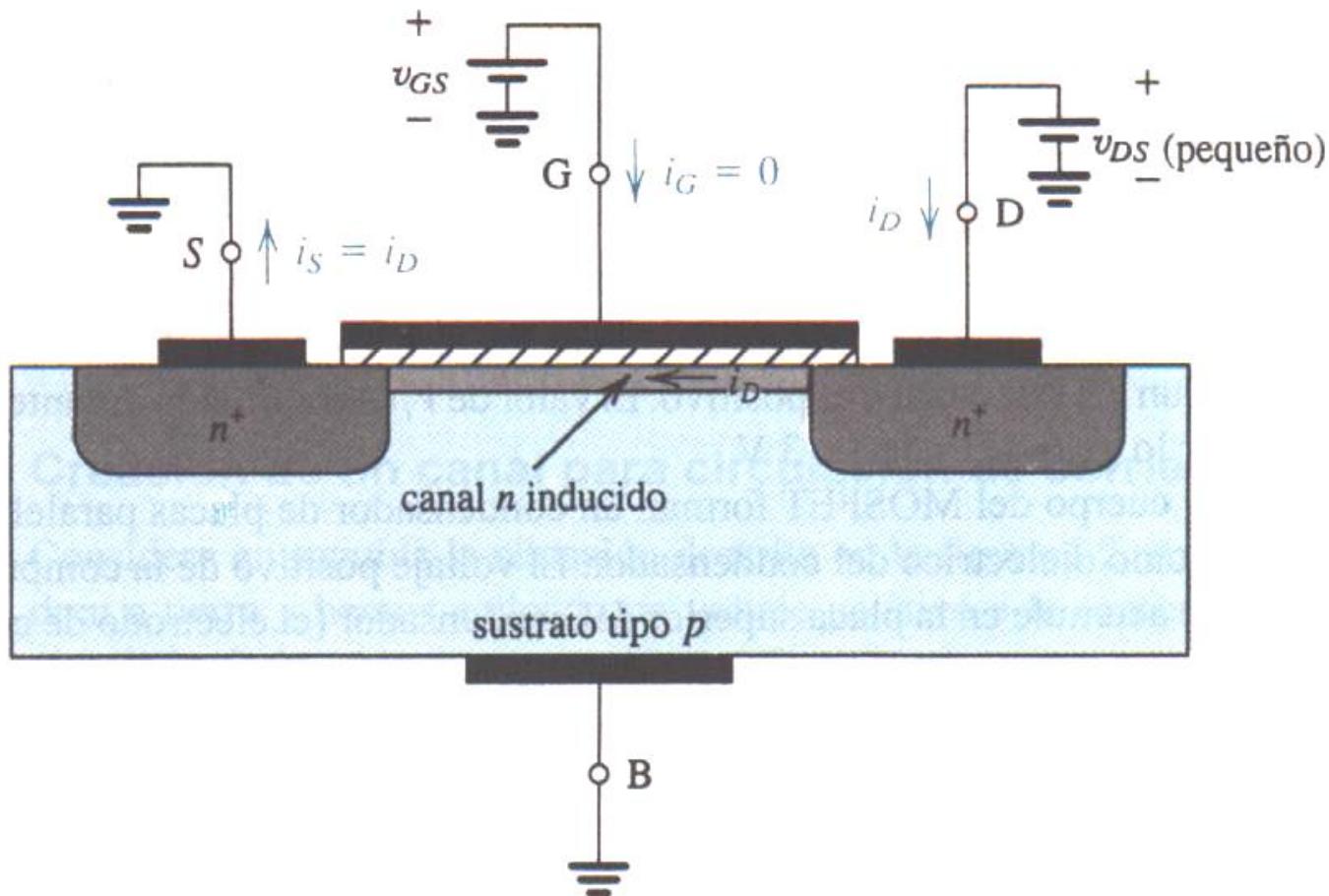


Imagen de un MOS

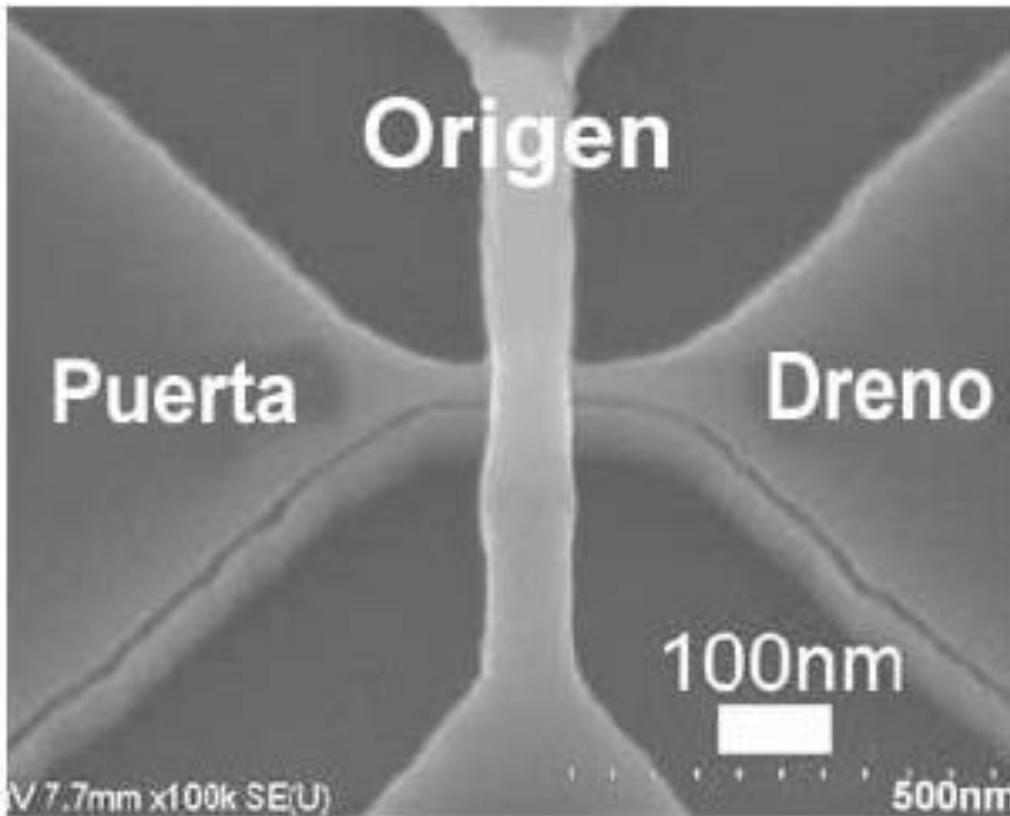


MOS FET canal N

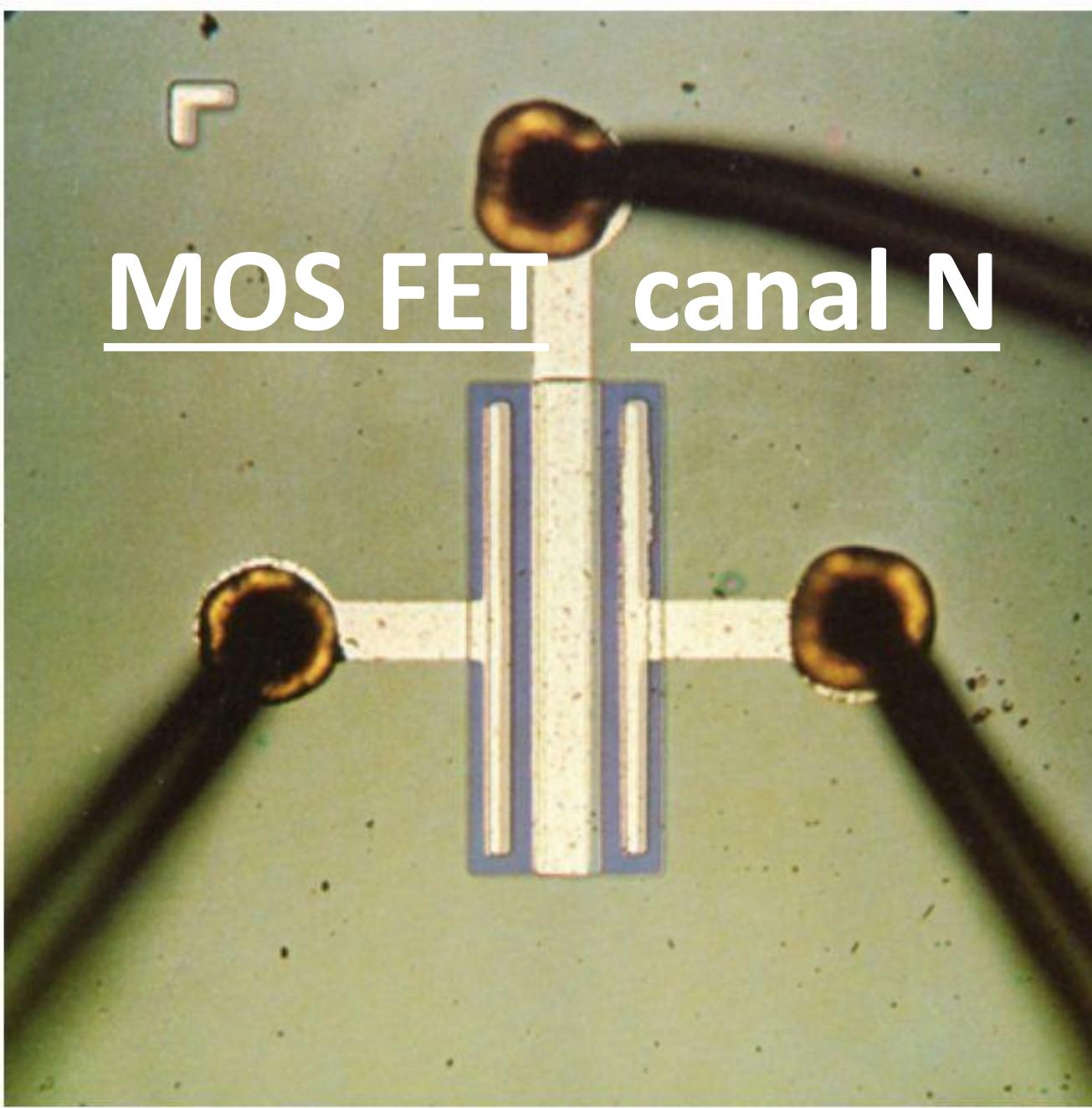

Fairchild FI 100 *p*-channel MOS switching transistor.

Credit: Fairchild Camera & Instrument Corporation.

Transistores

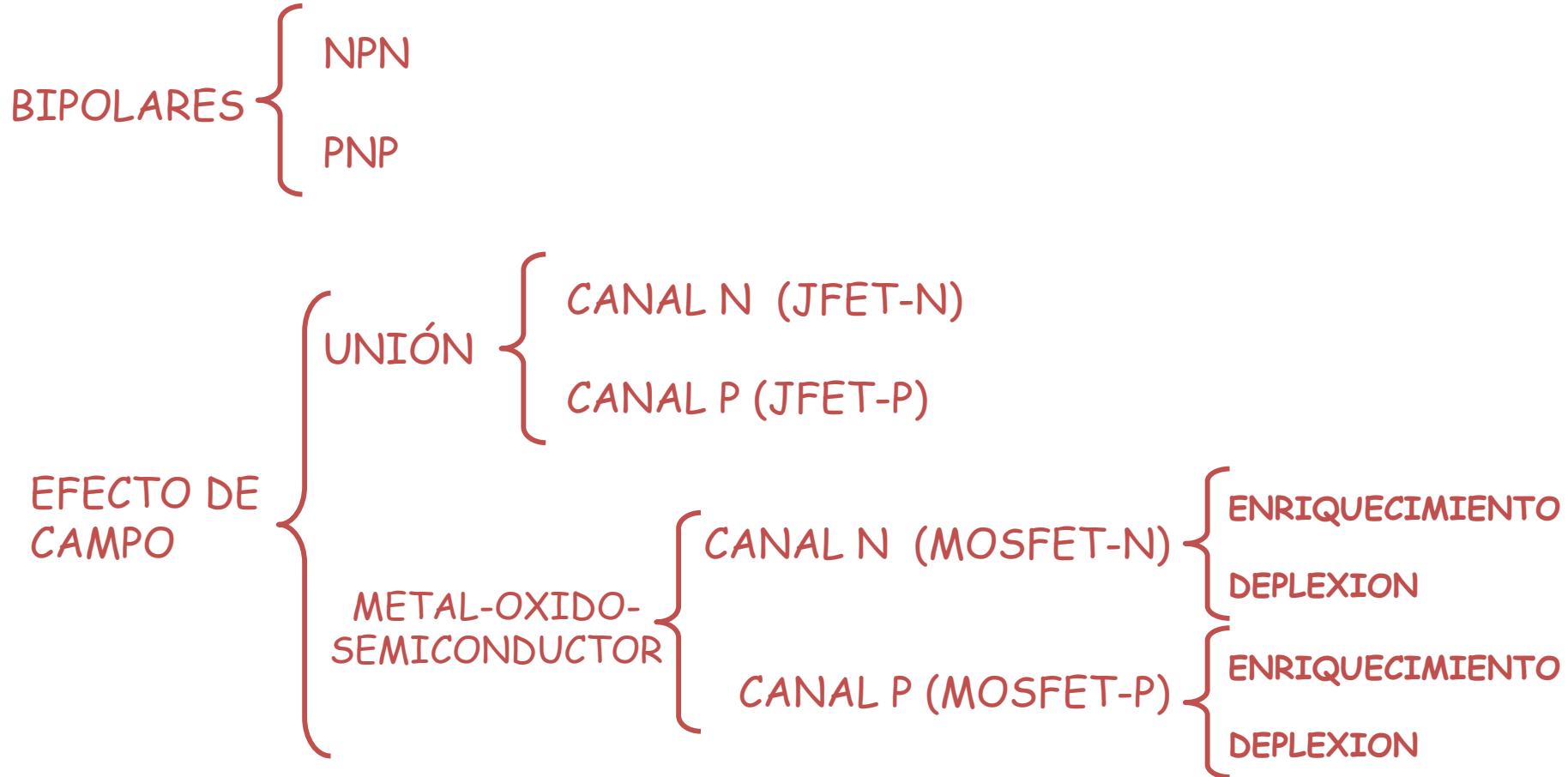


Dr Julius Lilienfield (Alemania) en 1926 patentó el concepto de "*Field Effect Transistor*".

Dr Martín Atalla y Dr Dawon Kahng desarrollaron el primer MOSFET en los laboratorios Bell en 1960

MOSFET

$$\beta = 2 \text{ mA/V}^2$$

$$V_{TH} = 2 \text{ V}$$

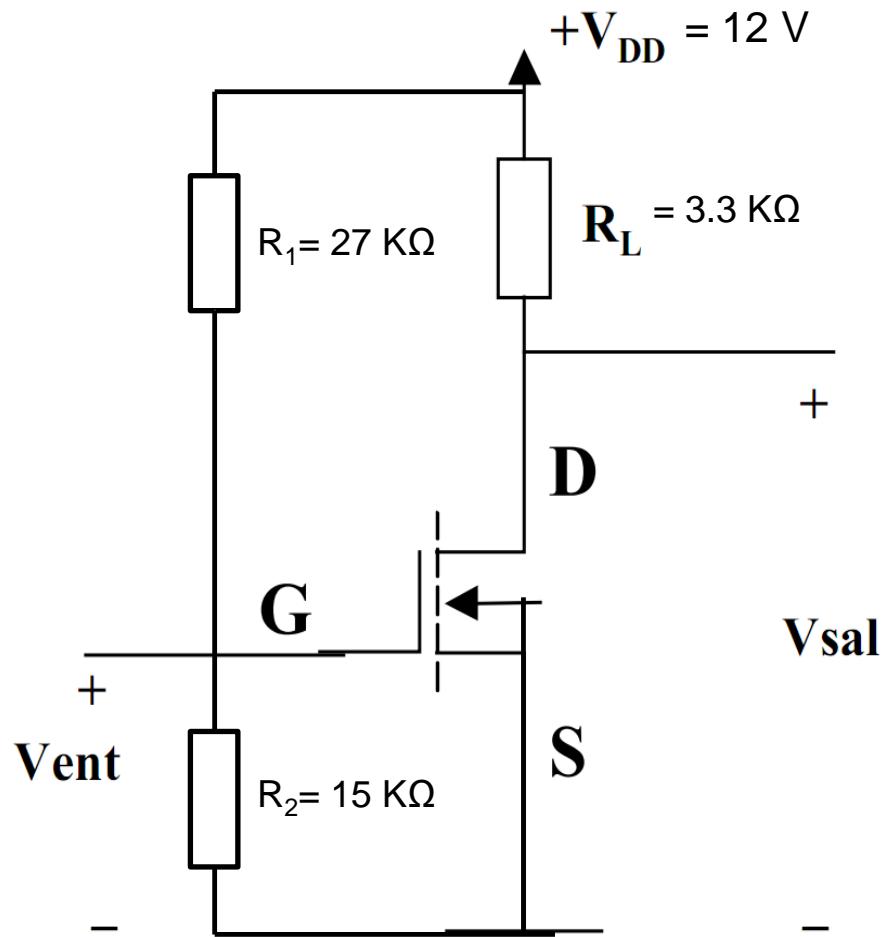

$$V_{GS} = \frac{V_{DD} \times R_2}{R_1 + R_2} \quad V_{GS} = 4,28 \text{ V}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} \times R_L$$

Que ecuación uso para calcular I_{DS}

1 - Supongo Saturación

$$V_{GS} > V_{TH} \text{ y } V_{GS} - V_{DS} < V_{TH}$$

$$I_{DS} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad I_{DS} = 5,2 \text{ mA}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} \times R_L \quad V_{DS} = -5,2 \text{ V}$$

$$V_{GS} - V_{DS} = 9,48 \text{ V}$$

- No verifica la desigualdad $V_{GS} - V_{DS} \not< V_{TH}$

2 - Supongo Óhmico

$$V_{GS} > V_{TH} \text{ y } V_{GS} - V_{DS} > V_{TH}$$

$$I_{DS} = \beta * (V_{GS} - V_{TH}) * V_{DS} - (\beta/2) * V_{DS}^2$$

Supongo V_{DS} bajo

$$I_{DS} \approx \beta * (V_{GS} - V_{TH}) * V_{DS}$$

Reemplazo $V_{DS} = V_{DD} - I_{DS} R_L$

$$I_{DS} = \beta * (V_{GS} - V_{TH}) * (V_{DD} - I_{DS} R_L)$$

Resuelvo para I_{DS}

$$I_{DS} = \frac{\beta(V_{GS} - V_{TH})V_{DD}}{1 + \beta(V_{GS} - V_{TH})R_L}$$

$$V_{GS} = 4,28 \text{ V}$$

$$I_{DS} = 3,4 \text{ mA}$$


$$V_{DS} = 0,78 \text{ V}$$

Verifico la desigualdad

$$V_{GS} > V_{TH} \text{ y } V_{GS} - V_{DS} > V_{TH}$$

Como paso a Saturación

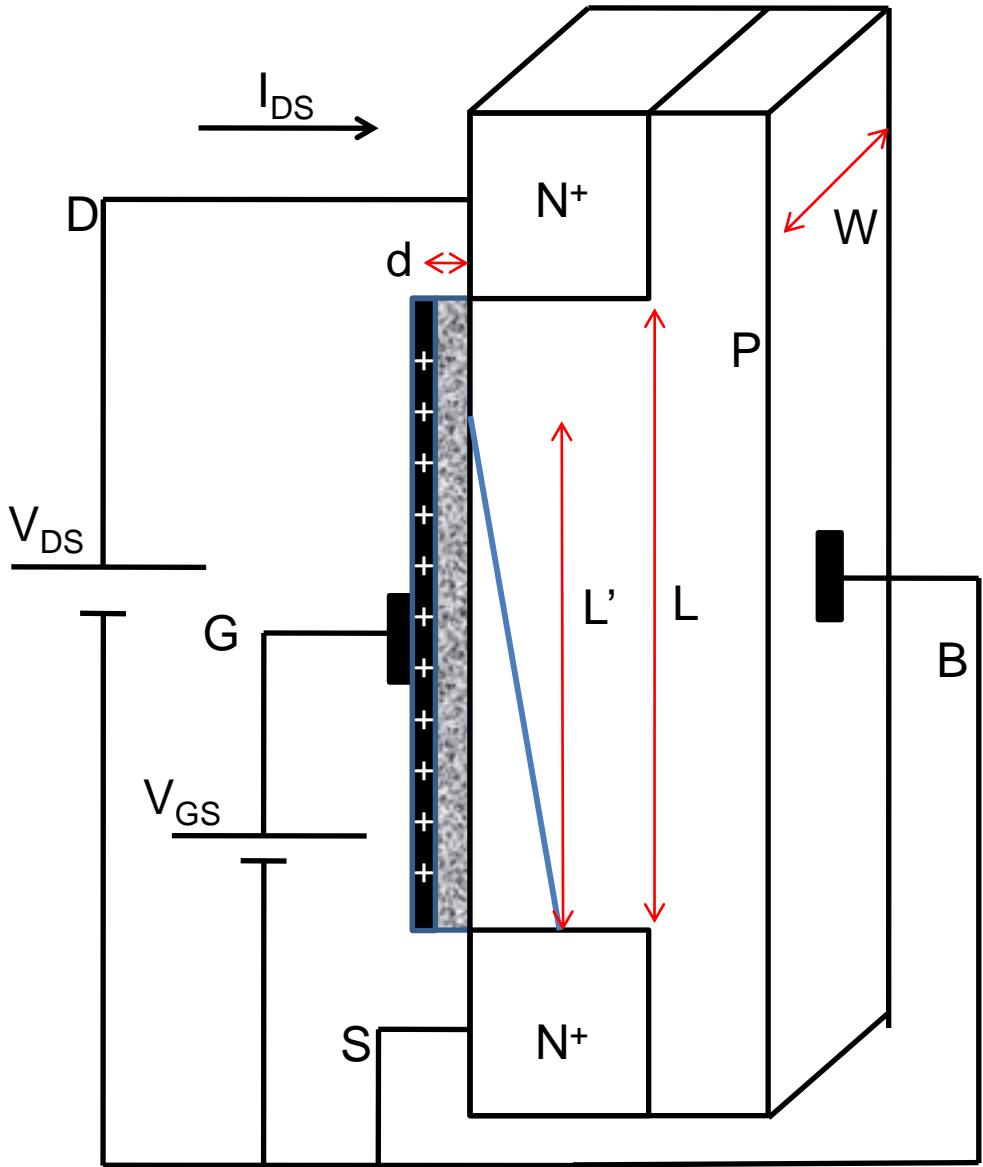Aumentando $V_{DS} \rightarrow$ Disminuyo R_L



$$I_{DS} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_{TH})^2$$

$$\beta = \frac{\mu \varepsilon}{d} \frac{W}{L}$$

$$\beta' = \frac{\mu \varepsilon}{d} \frac{W}{L'}$$


$$\beta \rightarrow f(V_{DS})$$



$$I_{DS} \rightarrow f(V_{DS})$$


$$I_{DS} = \frac{\beta}{2} (1 + \lambda V_{DS})(V_{GS} - V_{TH})^2$$

Modulación del largo del canal

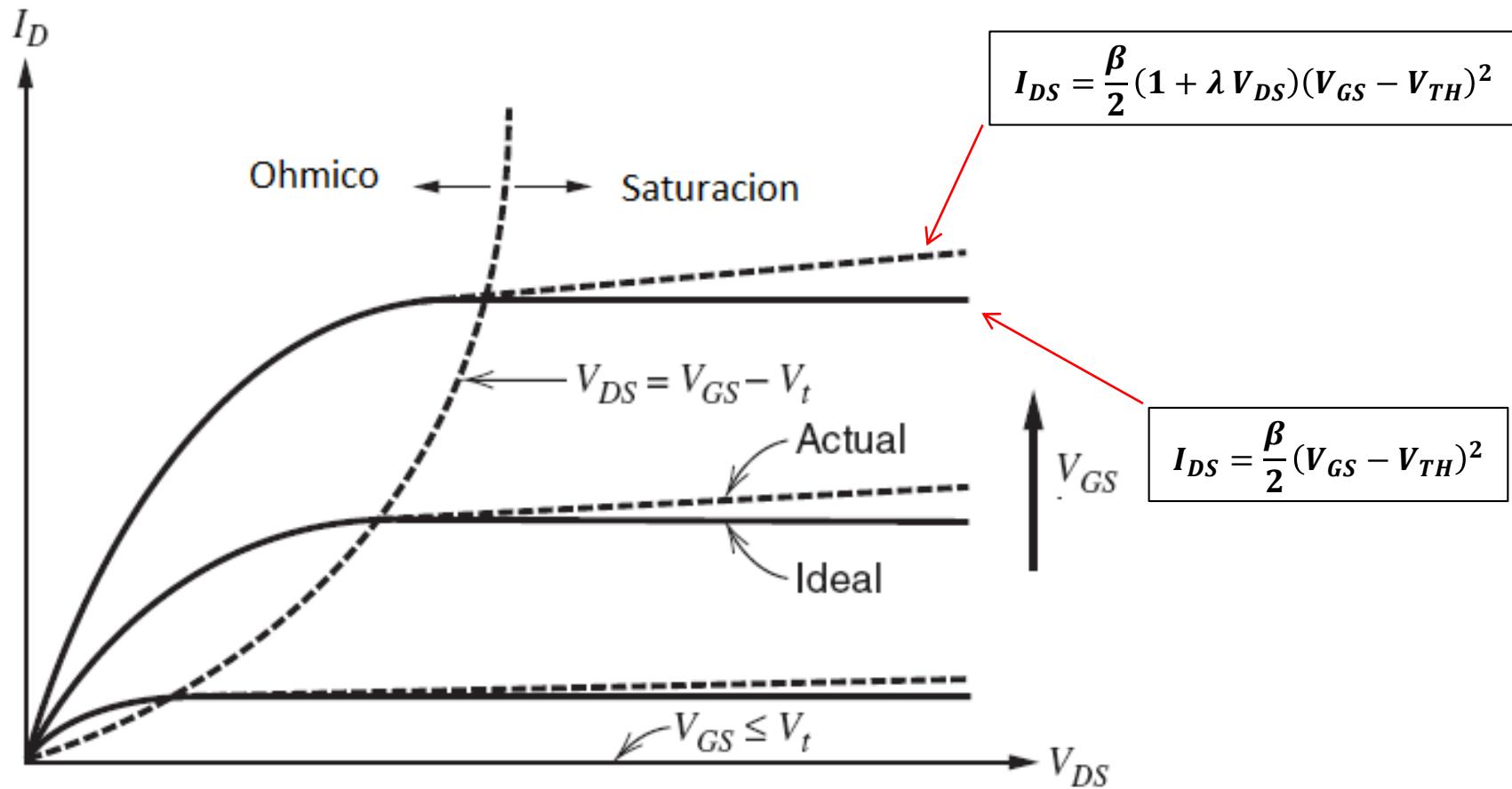

Característica I_{DS} vs V_{DS} del MOSFET

Modulación del largo del canal

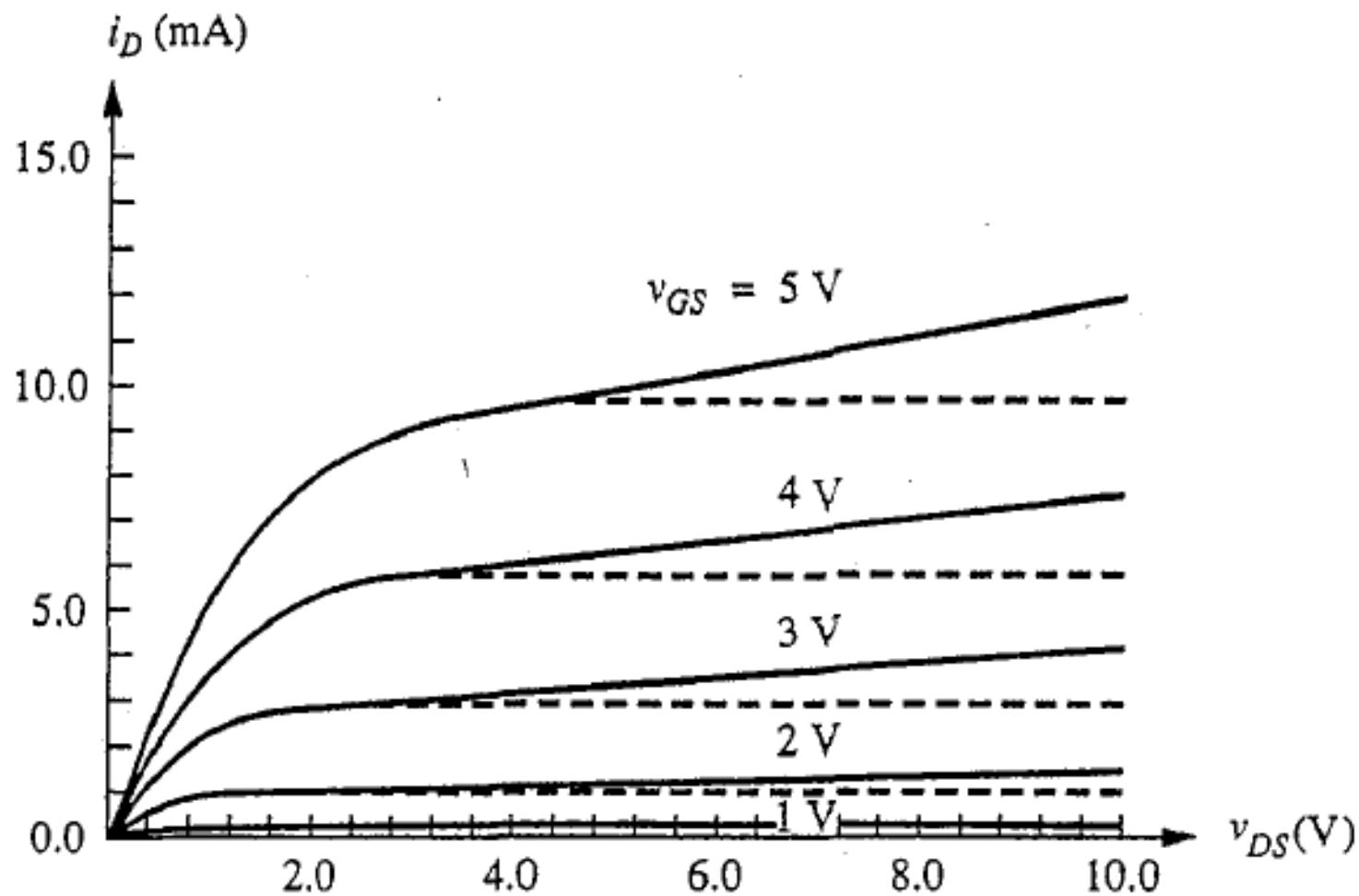

Modelo del MOSFET en zona de saturación

